

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الكترونيک کاربردي

رشته الکتروتکنیک

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه ای

شماره درس ۲۱۳۳

۶۲۱	نصیری سوادکوهی، شهرام
/۳۸۱	الكترونيک کاربردي /مؤلفان : شهرام نصیری سوادکوهی، شهرام خدادادي. - تهران :
الف ۴۷۵ ن	شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۴.
۱۳۹۴	۱۲۲ ص. : مصور .-(آموزش فنی و حرفه ای؛ شماره درس ۲۱۳۳)
	متون درسی رشته الکتروتکنیک، زمینه صنعت.
	برنامه ریزی و نظارت ، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه ریزی و تأثیف
	کتاب های درسی رشته الکتروتکنیک دفتر تأثیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش
	وزارت آموزش و پرورش.
۱	۱. الکترونيک. الف. خدادادي، شهرام. ب . ایران . وزارت آموزش و پرورش . کمیسیون
	برنامه ریزی و تأثیف کتاب های درسی رشته الکتروتکنیک . ج . عنوان . د . فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام نگار (ایمیل) info@tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت) www.tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل) کمیسیون تخصصی رشتۀ الکترونیک

Tech@tvoccd.sch.ir

محتوای این کتاب با توجه به برنامۀ سالی - واحدی در آذرماه سال ۱۳۷۹ تألیف و در کمیسیون تخصصی
برنامه‌ریزی و تألیف رشتۀ های الکترونیک و الکترونیک به تصویب رسیده است.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
نام کتاب : الکترونیک کاربردی - ۴۸۸۳

مؤلفان : شهرام نصیری سوادکوهی، شهرام خدادادی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۲۶۶-۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

رسم : سروش ذو الیاستین، فاطمه رئیسیان فیروزآباد

صفحه‌آرا : خدیجه محمدی

طراح جلد : علیرضا رضائی کُر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جادۀ مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)


تلفن : ۰۲۶۶-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۴۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ پانزدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۶۴-۰۸۹۴-۲ ISBN 964-05-0894-2

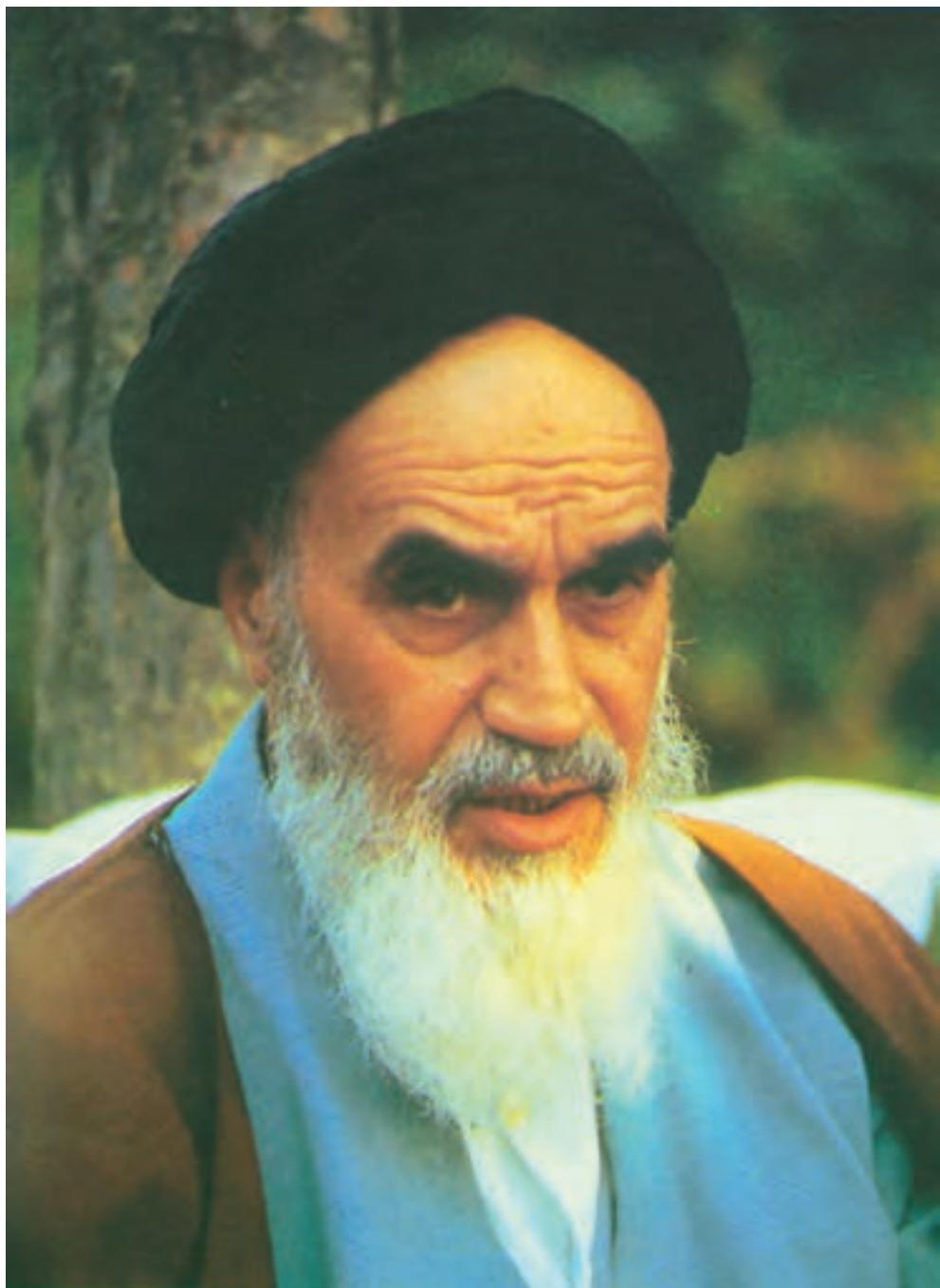

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی خودتان غافل
نباشید و از اثکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

به منظور صرفه جویی در وقت و فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تمرین بیشتر و در هم تنیدن فناوری اطلاعات (IT) با این موضوع درسی لازم است هنرآموزان محترم و هنرجویان عزیز از نرم افزارهای EWB، Proteus، multisim یا هر نرم افزار مناسب دیگری که در دسترس قرار دارد برای آموزش فصلهای مختلف کتاب استفاده نمایند.

مدیران محترم هنرستانها نیز در برنامه‌ریزی درسی هنرستان، قسمتی از زمان سایت رایانه را به این موضوع اختصاص دهند یا یک رایانه به همراه ویدئو پروژکتور برای کلاس‌های درس فراهم نمایند.

فهرست

۲۰	۱۲-۱- خازن‌های الکترولیتی	۴	۱	فصل اول : اجزای ساده مدار (C-L-R)
۲۲		۱۳- خازن‌های متغیر	۲	مقدمه
۲۲		۱۴- تشخیص مقدار ظرفیت خازن	۵	۱- مدار الکتریکی
۲۳		۱۵- نوارهای رنگی خازن‌های تانتالیوم	۵	۲- مقاومت الکتریکی (R)
۲۴		پرسش	۵	۳- مشخصات مهم مقاومت‌ها
			۶	۴- انواع مقاومت‌ها
۲۶	فصل دوم : آشنایی با مدارهای منطقی	۷	۵	۵- مقاومت‌های ثابت
۲۶	مقدمه	۷	۱-۵	۶- مقاومت‌های سیمی
۲۷	۲-۱- سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال	۹	۶-۱	۷- مقاومت‌های متغیر
۲۷	۲-۱-۱ سیستم آنالوگ	۹	۶-۱-۱	۸- مقاومت‌های متغیر وابسته
۲۷	۲-۱-۲ سیستم دیجیتال	۱۲	۷-۱	۹- استانداردهای مقاومت
۲۹	۲-۲ سطوح منطقی صفر و یک	۱۳	۸-۱	۱۰- تشخیص مقدار اهم مقاومت‌ها
۳۰	۲-۳ دروازه‌های منطقی پایه	۱۵	۹-۱	۱۱- سلف
۳۰	۲-۳-۱ دروازه AND - «و»	۱۷	۱۰-۱	۱۲- خازن
۳۱	۲-۳-۲ دروازه OR - «یا»	۱۸	۱۱-۱	۱۳- انواع خازن‌ها
۳۳	۲-۳-۳ دروازه NOT - «نفی»	۱۸	۱۲-۱	۱۴- خازن‌های ثابت
۳۴	۲-۴ بررسی مدارهای منطقی	۱۸	۱۲-۱-۱	۱۵- خازن‌های سرامیکی
۳۵	۲-۵ دروازه‌های منطقی ترکیبی	۱۹	۱۲-۱-۲	۱۶- خازن‌های ورقه‌ای
۳۵	۲-۵-۱ دروازه منطقی NAND - «نفی و»	۲۰	۱۲-۱-۳	۱۷- خازن‌های میکا

۵۵	۳-۱۴- ناخالص کردن کریستال نیمه‌هادی با اتم پنج ظرفیتی (نیمه‌هادی نوع N)	۳۶	۲-۵-۲- دروازه منطقی NOR - «نفی یا»
۵۶	۳-۱۵- ناخالص کردن کریستال نیمه‌هادی با اتم سه‌ظرفیتی (نیمه‌هادی نوع P)	۳۷	۲-۵-۳- دروازه منطقی OR انحصاری (Exclusive OR-XOR)
۵۷	۳-۱۶- اتصال P-N (دیود کریستالی)	۳۸	۲-۵-۴- دروازه منطقی NOR انحصاری (EXCLUSIVE NOR-XNOR)
۵۷	۳-۱۷- بایاس کردن اتصال P-N	۳۹	۲-۶- اتحادهای ساده منطقی
۵۹	۳-۱۸- علامت اختصاری و شکل ظاهری دیود معمولی	۴۲	۲-۷- شکل ظاهری و مدار داخلی چند آسی
۶۰	۳-۱۹- منحنی مشخصه ولت آمپر دیود در بایاس مستقیم	۴۳	۲-۸-۱- مدارهای ترکیبی
۶۱	۳-۲۰- منحنی مشخصه ولت آمپر دیود در بایاس معکوس	۴۳	۲-۸-۱- مدارهای رمزگشای (انکودر - encoder)
۶۲	۳-۲۱- بررسی دیود در حالت ایده‌آل	۴۳	۲-۸-۲- مدارهای رمزگشای (دیکوادر - decoder)
۶۲	۳-۲۲- تشخیص آند و کاتد و سالم بودن دیود به وسیله اهم‌متر	۴۵	۲-۸-۳- واحد حافظه (memory)
۶۲	۳-۲۲-۱- استفاده از اهم‌متر عقرهای	۴۶	۲-۹- ثبت کننده (رجیستر: Register)
۶۳	۳-۲۲-۲- استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی	۴۸	۲-۱۰- شمارنده (Counter)
۶۵	۳-۲۳- مقادیر حد در دیود		بررسی
۶۵	۳-۲۳-۱- حداکثر ولتاژ معکوس	۵۰	فصل سوم : دیود نیمه‌هادی
۶۵	۳-۲۳-۲- حداکثر جریان مستقیم (IF)	۵۰	۳-۱- هدایت الکتریکی اجسام
۶۵	۳-۲۳-۳- حداکثر جریان بایاس مستقیم	۵۱	۳-۲- الکترون‌های ظرفیت یا والانس
۶۵	تکراری (IFRM)	۵۱	۳-۳- هادی‌ها
۶۵	۳-۲۳-۴- حداکثر جریان لحظه‌ای (IFSM)	۵۱	۳-۴- عایق‌ها
۶۷	۳-۲۴- کاربرد دیود به عنوان یک‌سوساز	۵۲	۳-۵- نیمه‌هادی‌ها
۶۷	۳-۲۴-۱- یک‌سوکننده نیم موج	۵۲	۳-۶- ساختمان اتمی سیلیکن و ژرمانیم
۶۸	۳-۲۴-۲- طرز کار یک‌سوکننده نیم موج	۵۲	۳-۷- ساختمان کریستالی سیلیکن و ژرمانیم
۶۹	۳-۲۵- یک‌سوساز تمام موج	۵۲	۳-۸- پیوند اشتراکی (کووالانس) در اتم‌های سیلیکن و ژرمانیم
۶۹	۳-۲۵-۱- یک‌سوساز تمام موج با ترانس سروسط	۵۳	۳-۹- هدایت الکتریکی در سیلیکن و ژرمانیم خالص
۷۰	۳-۲۵-۲- یک‌سوساز تمام موج پل	۵۳	۳-۱۰- ایجاد حفره
۷۰	۳-۲۵-۳- یک‌سوساز تمام موج پل به صورت مدار مجتمع	۵۴	۳-۱۱- جریان الکترون‌های آزاد
۷۲	۳-۲۶- میانگین ولتاژ دو سربار در یک‌سوسازی	۵۴	۳-۱۲- جریان حفره‌ها
۷۲		۵۵	۳-۱۳- افزودن ناخالصی به کریستال نیمه‌هادی

۹۰	۴-۷-۱ آرایش امیتر مشترک C-E	۷۲	۳-۲۷_حداکثر ولتاژ معکوس دو سر ہر دیود (PIV)
۹۱	۴-۷-۲ آرایش پیس مشترک C-B	۷۴	۳-۲۸_یک سوساز با صافی
۹۱	۴-۷-۳ آرایش کلکتور مشترک C-C	۷۴	۳-۲۸-۱_یک سوساز نیم موج با خازن صافی
	۴-۸ منحنی های مشخصه ترانزیستور در حالت امیتر مشترک	۷۴	۳-۲۸-۲_یک سوساز تمام موج پل با خازن صافی (آداتپور)
۹۱	۴-۸-۱ منحنی مشخصه ورودی	۷۵	۳-۲۹_یک سوساز سه فازه
۹۱	۴-۸-۲ منحنی مشخصه انتقالی	۷۵	۳-۳۰_انواع دیودهای نیمه هادی
۹۲	۴-۸-۳ منحنی مشخصه خروجی	۷۵	۳-۳۰-۱_دیود زنر
۹۴	۴-۹_ترانزیستور در حالت قطع	۷۵	۳-۳۰-۲_منحنی مشخصه ولت آمپر زنر
۹۴	۴-۱۰_ترانزیستور در حالت اشباع	۷۶	۳-۳۰-۳_علام اختصاری دیود زنر
۹۴	۴-۱۱_کاربرد ساده ترانزیستور به عنوان کلید	۷۶	۳-۳۰-۴_استاندارد ولتاژهای زنر
۹۵	۴-۱۲_تعیین پایه ها و نوع ترانزیستور به کمک اهم متر	۷۶	۳-۳۰-۵_توان زنر
۹۵	۴-۱۲-۱_استفاده از اهم متر عقرهای	۷۶	۳-۳۰-۶_مدار معادل دیود زنر
۹۵	۴-۱۲-۲_استفاده از مولتی متر دیجیتالی	۷۷	۳-۳۰-۷_کاربرد دیود زنر
	۴-۱۳_مقادیر حد در ترانزیستور و استفاده از برگه داده ها	۷۷	۳-۳۰-۸_استفاده از زنر برای حفاظت دستگاه در مقابل ولتاژ اضافی
۹۶	۴-۱۴_شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور و پایه های آن	۷۸	۳-۳۱_دیود نوردهنده LED
۹۹	۴-۱۵_تغذیه سرخود	۷۹	۳-۳۱-۱_کاربردهای LED
	۴-۱۶_تقویت کننده اولیه به صورت آرایش امیتر	۷۹	۳-۳۱-۲_دیود نورانی مادون قرمز IR
۱۰۰	مشترک	۷۹	۳-۳۱-۳_نمایشگر هفت قطعه ای (سیون سگمنت)
	۴-۱۷_تبیت کننده ولتاژ همراه با تقویت جریان	۸۰	۳-۳۲_چند مثال کاربردی
۱۰۰	ترانزیستوری	۸۳	بررسی
۱۰۰	۴-۱۸_ترانزیستور به عنوان منبع جریان	۸۵	۴-۱_ساختمان ترانزیستور
۱۰۱	۴-۱۹_سیستم اعلام حریق	۸۵	۴-۲_نمای مداری و معادل دیودی ترانزیستور
۱۰۲	پرسش	۸۵	۴-۳_بایاس کردن ترانزیستور
۱۰۳	فصل پنجم : عناصر نیمه هادی خاص	۸۶	۴-۴_جریان ها در ترانزیستور
۱۰۳	مقدمه	۸۷	۴-۵_ولتاژها در ترانزیستور
۱۰۳	۵-۱_دیود چهار لایه (دیود شاکلی)	۸۹	۴-۶_چگونگی عمل تقویت کنندگی در ترانزیستور
۱۰۴	۵-۲_تریستور (SCR)	۸۹	۴-۷_آرایش های ترانزیستور
۱۰۶	۵-۳_تشخیص پایه های تریستور	۹۰	
۱۰۶	۵-۴_تست تریستور	۹۰	

	۵_۵_۱۲_۱_یک سوساز تمام موج تریستوری	۱۰۶	۵_۵_۵_مدارهای ساده تریستوری
۱۱۷	تک فاز	۱۰۸	۶_۵_۶_دیاک
	۵_۱۲_۲_یک سوساز نیم موج تریستوری	۱۰۹	۷_۵_۷_ساختمان ترایاک
۱۱۸	سه فاز	۱۱۰	۸_۵_۸_روشن کردن ترایاک (تریگر کردن ترایاک)
	۵_۱۲_۳_کنترل دور موتورهای dc	۱۱۱	۹_۵_۹_کاربرد ترایاک به صورت مدار دیمیر
۱۱۹	۴_۵_۱۲_۴_کنتاکتور الکترونیکی	۱۱۱	۱۰_۵_۱۰_کنترل دور موتور یونیورسال
	۵_۱۲_۵_رگولاتور شارژ با تری	۱۱۲	۱۱_۵_۱۱_ترانزیستور UJT
۱۱۹	۶_۵_۱۲_۶_کنترل اتوماتیک درجه حرارت	۱۱۲	۱۱_۵_۱۱_۱_طرز کار UJT
۱۲۰	المان حرارتی		۱۱_۵_۱۱_۲_کاربرد UJT به صورت مولد موج
۱۲۱	پرسش	۱۱۳	۱۲_۵_۱۲_دندانه ارهای و پالس
	منابع و مأخذ	۱۱۵	۱۲_۵_۱۲_۱_تریستور PUT
۱۲۲		۱۱۵	۱۲_۵_۱۲_۱_کاربرد PUT
		۱۱۷	۱۳_۵_۱۳_چند نمونه کاربرد نیمه هادی های خاص

سخنی با همکاران

گسترش علم الکترونیک در صنعت و سایر رشته‌های تخصصی، فرآگیری آن را در حد کاربردی برای هنرجویان رشته‌الکترونیک ضروری نموده است. در این کتاب سعی شده است مفاهیم و مطلب بر اساس مصوبه کمیسیون‌های تخصصی رشته‌های الکترونیک و الکترونیک دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش، همچنین نتایج حاصل از همایش هنرآموزان منتخب رشته برق سراسر کشور در مرداد ماه سال ۷۹ تألیف شود، به گونه‌ای که بتوان نیازهای اولیه فارغ‌التحصیلان را برآورده ساخت. در این مجموعه، آشنایی با قطعات الکترونیکی و تشریح مدارهای ساده و درج نقشه‌های عملی که در صنعت برق کاربرد دارند به صورت ساده مطرح شده است. به طور کلی اهداف کتاب عبارت است از «آشنایی با قطعات و طرز کار آن‌ها» و «بررسی مدارهای نمونه کاربردی». از هنرآموزان محترم تقاضا می‌شود که مطلب را براساس هدف‌های رفتاری تعیین شده در ابتدای هر فصل اجرا نمایند. ضمناً پیش‌نهادهای خود را به منظور اصلاح کتاب به دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش ارسال فرمایند.

با توجه به اینکه بحث رله‌های هوشمند در کتاب تکنولوژی برق صنعتی گنجانده شده است و برای آموزش آن آشنایی با مفاهیم و عملگرهای منطقی ضروری است لذا تغییراتی در محتوای فصل مدارهای منطقی داده شد و همچنین جابجایی در فصول کتاب اعمال گردید تا هنرجویان عزیز با فرآگیری این مطلب آمادگی مناسب‌تری را برای یادگیری رله‌های هوشمند داشته باشند.

با تشکر — مؤلفان

هدف کلی

کاربرد قطعات الکترونیکی در رشته الکترونیک

جدول زمان‌بندی پیشنهادی کتاب الکترونیک کاربردی

فصل	عنوان فصل	ساعت تدریس
اول	اجزای ساده مدار (C-L-R)	۶ ساعت
دوم	آشنایی با مدارهای منطقی	۱۰ ساعت
سوم	دیود نیمه‌هادی	۱۲ ساعت
چهارم	ترانزیستور	۱۲ ساعت
پنجم	عناصر نیمه‌هادی خاص	۲۰ ساعت
جمع ساعات		۶۰ ساعت

فصل اول

اجزای ساده‌ی مدار (C-L-R)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این درس از فرآگیر انتظار می‌رود:


- ۱- حوزه‌ی عمل مدارهای قدرت و مدارهای الکترونیکی را شرح دهد.
- ۲- اجزای ساده‌ی مدارهای الکتریکی را نام بيرد.
- ۳- مقاومت را تعریف کند.
- ۴- مقاومت‌های استاندارد را نام بيرد.
- ۵- مقاومت‌های دقیق را شرح دهد.
- ۶- مقاومت وابسته به حرارت را شرح دهد و انواع آن را نام بيرد.
- ۷- مقاومت‌های وابسته به ولتاژ را تعریف کند.
- ۸- مقاومت‌های وابسته به نور را تعریف کند.
- ۹- مقاومت‌های وابسته به میدان را تعریف کند.
- ۱۰- سلف را تعریف کند و اجزای آن را نام بيرد.
- ۱۱- خازن را تعریف کند.
- ۱۲- انواع خازن‌ها را نام بيرد.
- ۱۳- انواع دیالکتریک خازن‌ها را نام بيرد.
- ۱۴- خازن‌های خشک را توضیح دهد.
- ۱۵- خازن‌های فرکانس بالا را شرح دهد.
- ۱۶- مشخصات خازن‌های الکتروولیتی را شرح دهد.
- ۱۷- خازن‌های تانتالیوم را شرح دهد.
- ۱۸- چگونگی ثبت مشخصات خازن‌ها روی بدنه‌ی آن‌ها را توضیح دهد.

مقدمه

مسکونی با ولتاژهای بالا (۳۸۰V-۲۲۰V) یا در حد کیلوولت (KV) کار می کنند و بدنه و قطعات به کار رفته در آنها از ظرافت چندانی برخوردار نیست. اغلب این وسایل به «وسایل قدرتی» یا «الکتروتکنیکی» مشهورند.

مجموعه‌ی وسایل الکتریکی‌ای که در زندگی امروزه از آنها استفاده می کنیم به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

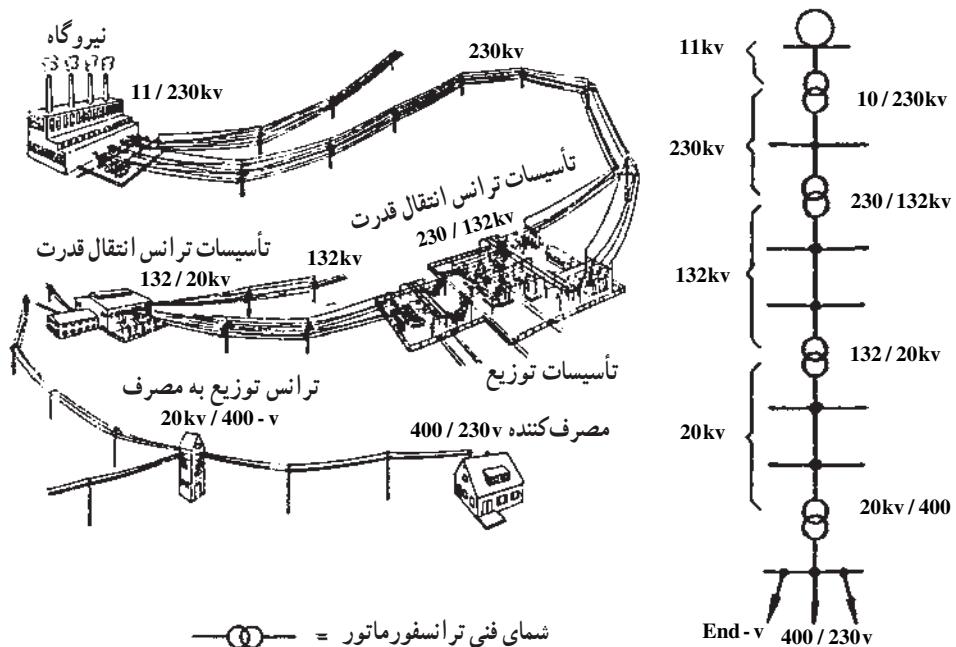
گروه نخست، وسایلی هستند که در صنعت یا منازل



نقشه‌ی خطی شبکه‌ی برق رسانی و مراحل مختلف بین یک شبکه‌ی الکتریکی از تولید تا مصرف



تابلوی مدارات فرمان کنترلی

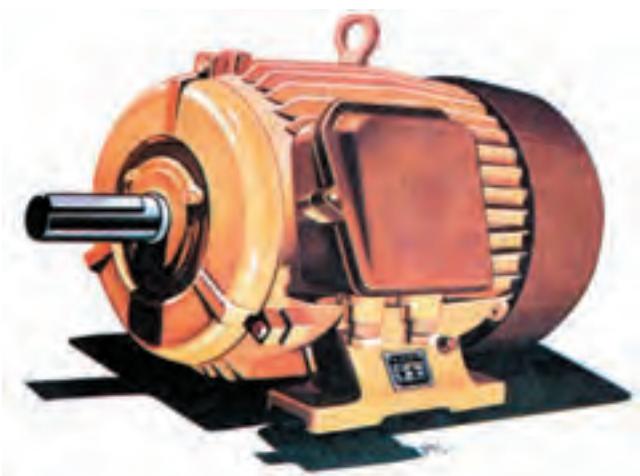

موتور الکتریکی

شکل ۱-۱- حوزه‌ی کاری رشته‌ی الکتروتکنیک

گروه دوم وسایلی هستند که با ولتاژ پایین کار می‌کنند و طریف هستند. این وسایل را «الکترونیکی» یا «دیجیتالی» می‌نامند. اغلب این وسایل دارای حجمی کوچک یا متوسط و اجزای



مجموع صوتی کامل (set)



رايانهٔ كيفی^۱




تلويزيون رنگی

ويڊئو

دوربین فيلمداری



تلفن الکترونیکی

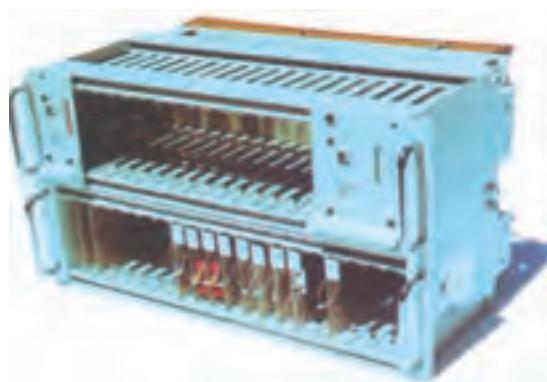

پردازندۀ الکترونیکی



تلفن همراه



شكل ۲— نمونه‌ای از وسایل الکترونیکی

^۱— Laptop Computer

و مدارهای پردازش سیگنال^۱ برای تأمین اهداف موردنیاز در کنترل سروکار دارد. الکترونیک قدرت را می‌توان به صورت «کاربرد نیمه‌هادی‌های خاص برای کنترل و تبدیل قدرت الکترونیک» تعریف کرد.

مبناهای الکترونیک قدرت براساس کلیدزنی عناصر نیمه‌هادی قدرت است. الکترونیک کاربردی (قدرت) در جایگاه مهمی از تکنولوژی پیشرفته قرار گرفته است و هم‌اکنون در بخش عمده‌ای از تجهیزات قدرت بالا، هم‌چون دستگاه‌های کنترل گرمایشی، کنترل نور، کنترل موتور، منابع تغذیه‌ی سیستم‌های محرك و سایل نقلیه و سیستم‌های فشار قوی جریان مستقیم (HVDC)^۲ کاربرد دارد که از آن جمله است: شارژکننده‌های باتری، دیمرها، مخلوطکن‌ها، جرثقیل و بالابرها، کنترل موتورها، کنترل قطار و محرك ژنراتورها.

در شکل ۱-۳ نمای داخلی یک کارخانه نشان داده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این واحد از وسایل مختلف (الکترونیکی و الکترونیکی) استفاده شده است.


از صنعت برق در وسایل الکترونیکی گوناگون به شکل‌های مختلف استفاده می‌شود. شاید تفکیک این دو گروه بسیار دشوار باشد. برای مثال اگر تابلوی مدار راه اندازی موتورهای dc را بررسی کنیم (مخصوصاً در قدرت‌های زیاد) درمی‌یابیم که در این تابلوها فقط قطعات و وسایل راه اندازی الکترونیکی یا الکترونیکی به تنها موجود نیست بلکه ترکیبی از این دو وسایل در آن به کار رفته است. به همین دلیل فراگیری علمی که ترکیبی از آن دو باشد در وضعیت کوئی برای هر فرد متخصص برق ضروری است.

امروزه گرایشی به نام «الکترونیک کاربردی» یا «الکترونیک صنعتی (قدرت)» مطرح گردیده که مطالب بیان شده در آن در برگیرنده قطعات الکترونیکی و کنترلی با توان بالاست. به عبارت دیگر، الکترونیک کاربردی تلفیقی از گرایش قدرت، الکترونیک و کنترل است. بخش «قدرت» به تجهیزات قادری ساکن و گردان برای تولید، انتقال و توزیع برق مربوط می‌شود و بخش الکترونیک (فرمان) با عناصری مانند نیمه‌هادی‌ها



شکل ۱-۳- نمای داخلی کارخانه تولید شیشه

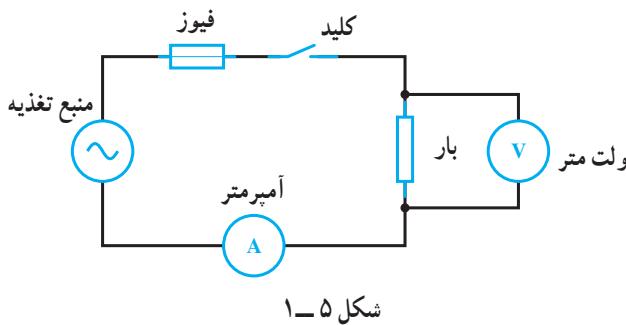در درس‌های تخصصی سال دوم با مفاهیم و تعاریف از آن‌ها در مباحث جدید از آن مفاهیم و تعاریف یاد می‌کنیم. خاصی آشنا شده‌اید که در اینجا به منظور یادآوری و بهره‌گیری



صرف کننده (بار) وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی دیگر تبدیل می‌کند، مانند: لامپ که انرژی الکتریکی را تبدیل به انرژی نورانی و یا موتور الکتریکی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند.

میزان توانایی انجام کار در صرف کننده‌های الکتریکی را بحسب توان آن‌ها می‌سنجند. از جمله عواملی که در مقدار توان این صرف کننده‌ها نقش دارد، مقدار مقاومت داخلی و نوع آن (اهمی R، سلفی XL و خازنی XC) است که در اینجا هر یک از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

۱-۱- مقاومت الکتریکی (R)

مقاومت، عنصر یا قطعه‌ی الکتریکی است که سبب محدود شدن شدت جریان تولید شده در مدارات الکتریکی می‌شود.

به عبارت دیگر، مقاومت با عبور جریان مخالفت می‌کند. واحد مقاومت اهم (Ω) است و آن را با حرف R نشان می‌دهند. مقاومت دارای انواع مختلف با ویژگی‌های خاص است که به طور جداگانه تشریح خواهد شد. علامت اختصاری مقاومت به صورت: یا است.

۳-۱- مشخصات مهم مقاومت‌ها

۱- مقدار اهمی مقاومت: مهم‌ترین مشخصه‌ی یک مقاومت مقدار آن است که بر حسب اهم (Ω)، کیلو اهم ($K\Omega$) یا مگا اهم ($M\Omega$) بیان می‌شود. مقادیر کیلو و مگا را با این ضرایب می‌توان به اهم تبدیل کرد:

$$1\text{ K}\Omega = 10^3 \Omega \quad \text{و} \quad 1\text{ M}\Omega = 10^6 \Omega$$


۱-۱- مدار الکتریکی

مسیر کاملی را که برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد («مدار الکتریکی») گویند. هر وسیله‌ی الکتریکی برای این که بتواند کار کند ضروری است تا جریان الکتریکی از یک قطب تولید کننده (منبع) فرستاده شود و پس از عبور از وسیله‌ی مورد نظر و انجام کار به قطب دیگر مولد باز گردد.

هر مدار الکتریکی از اجزای اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

- ۱- منبع تغذیه (باتری - ژنراتور)، ۲- سیم‌های رابط، ۳- صرف کننده (بار).

در شکل ۱-۴ یک مدار الکتریکی کامل رسم شده است.

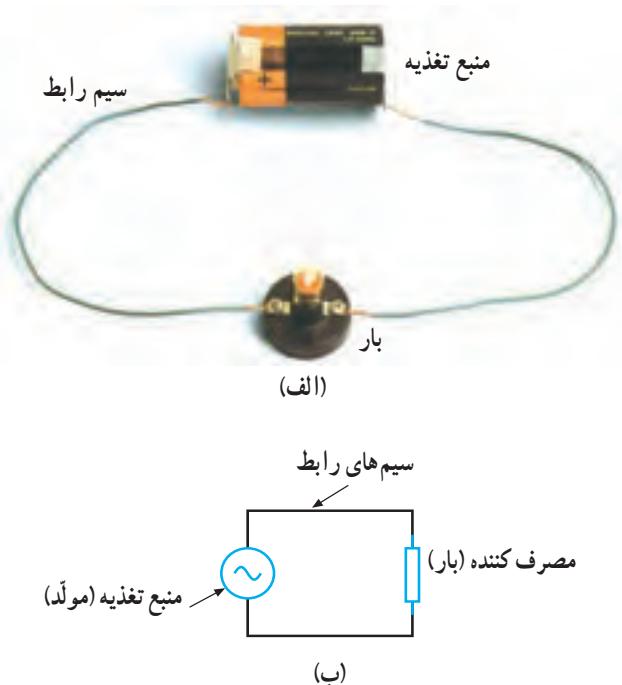

شکل ۱-۴- مدار الکتریکی کامل (بسته)

با توجه به توضیح می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که در مدارهای الکتریکی اجزای دیگری همچون کلید، فیوز و وسائل اندازه‌گیری به کار می‌روند که جزء عناصر اصلی یک مدار به حساب نمی‌آیند. در شکل ۱-۵ اجزای اصلی یک مدار الکتریکی به همراه اجزای فرعی آن نشان داده شده است.

$$P = \frac{V^2}{R} = R \cdot I^2$$

مقدار این توان از رابطه‌ی به دست

می‌آید. برای بالا بدن ضریب اطمینان بهتر است پس از محاسبه‌ی توان از مقاومت با توان مجاز بالاتر استفاده نمود.

۳- تلرانس: مقدار واقعی یک مقاومت در عمل با مقداری که به وسیله‌ی سازنده قید می‌شود اختلاف دارد. این اختلاف «تلرانس» یا «درصد خطأ» نامیده می‌شود و آن را بر حسب درصد بیان می‌کنند. میزان خطأ بستگی به تکنولوژی ساخت و دقّت دستگاه‌های تولید مقاومت دارد. میزان درصد تلرانس معرف حد پایینی و حد بالایی مقدار مقاومت است؛ برای مثال اگر یک مقاومت Ω دارای تلرانس $\pm 1\%$ باشد دارای مقداری بین 9Ω تا 11Ω اهم است که 9Ω را «حد پایینی» و 11Ω را «حد بالایی» گویند. مقدار تلرانس در مقاومت‌ها به صورت عدد بروی مقاومت نوشته شده یا در مقاومت‌هایی با کد رنگی به وسیله‌ی رنگ بیان می‌شود. مقاومت‌ها را بر حسب مقدار تلرانس به چهار دسته تقسیم می‌نمایند:

- ۱- مقاومت‌های معمولی (دارای تلرانس $\pm 20\%$ تا $\pm 5\%$).
- ۲- مقاومت‌های نیمه‌دقیق (دارای تلرانس $\pm 1\%$ تا $\pm 5\%$).
- ۳- مقاومت‌های دقیق (دارای تلرانس $\pm 5\%$ تا $\pm 1\%$).
- ۴- مقاومت‌های خیلی دقیق (دارای تلرانس کمتر از $\pm 5\%$).

۲- توان مجاز: ماکریزم توانی که مقاومت به طور دائم می‌تواند تحمل کند را «توان قابل تحمل» گویند. این توان اغلب به صورت حرارت در اطراف مقاومت هدر می‌رود. ماکریزم قدرت مجاز، به حرارت محیط، ولتاژ و جریان مقاومت بستگی دارد. مقادیر استاندارد توان مجاز در مقاومت‌ها معمولاً $1\frac{1}{4}$ ، $1\frac{1}{2}$ ، $1\frac{1}{3}$ و ... وات است. چند نمونه مقاومت با وات‌های مختلف در شکل «۱-۶» نشان داده شده است.



شکل ۱-۶

انواع مقاومت‌ها از نظر تلرانس

۴- انواع مقاومت‌ها

مقاومت‌های الکتریکی را با این صورت می‌توان تقسیم‌بندی

نمود:




۱-۵- مقاومت‌های سیمی: مقاومت سیمی^۱ از پیچیدن طول معینی سیم مقاومت‌دار از جنس آلیازهای مختلف نیکل بر روی استوانه‌ای عایق از جنس سرامیک ساخته می‌شود. این مقاومت عموماً برای توان‌های بالا (۲۰ تا ۲۵۰ وات) ساخته می‌شود. این ویژگی خاص، آن‌ها را از سایر مقاومت‌ها متمایز می‌سازد؛ همچنین انواع خاصی از مقاومت سیمی نیز برای مصارف تلرانس پایین (تا حدود ۵٪ به منظور مقاومت دقیق^۲ (با توان $\frac{1}{4}$ تا ۲ وات) ساخته می‌شوند. در شکل ۱-۷ چند نمونه مقاومت سیمی دیده می‌شود.

توضیح: در این تقسیم‌بندی از انواع مقاومت‌های ثابت، تنها به توضیحاتی درباره‌ی مقاومت‌های سیمی اکتفا شده و هم‌چنین از مجموعه‌ی مقاومت‌های متغیر، فقط مقاومت‌های وابسته بررسی شده است، زیرا در درس «مبانی برق» با سایر موارد آشنا شده‌اید.

۱- مقاومت‌های ثابت

مقاومت‌های ثابت به آن دسته از مقاومت‌ها گفته می‌شود که مقدارشان همواره ثابت است.

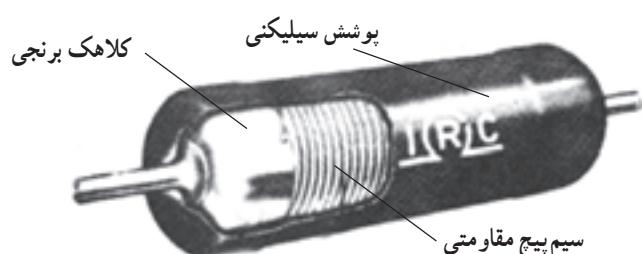

شکل ۱-۷- چند نمونه مقاومت سیمی

مدارهای صوتی و تصویری به منظور کاهش دهنده‌ی ولتاژ استفاده می‌شوند، اما امروزه با به کارگیری نیمه‌هادی‌ها و پایین آمدن ولتاژ کار مدارها، از این مقاومت‌ها کمتر استفاده می‌گردد. یکی از ویژگی‌های خوب مقاومت سیمی این است که به هنگام سوختن شعله‌ور نشده هم‌چنین پس از سوختن، کاملاً قطع می‌شود؛ به همین دلیل، در بسیاری از مدارها به عنوان مقاومت

مقاومت‌های سیمی توان ۲ وات به بالا عموماً در یک محفظه مانند سیمان با مقطع مربع - مستطیل شکل ساخته می‌شوند و به «مقاومت‌های آجری» معروفند. شکل خاص محفظه‌ی مقاومت‌های آجری این امکان را فراهم می‌آورد که برای خنک کردن بتوان آن‌ها را بر روی ورقه‌ی فلزی خنک کننده (رادیاتور^۳) قرار داد. مقاومت‌های آجری در

۱-Wire wound Resistor

۲-Precision wire wound Resistor

۳-Heat sink

متغیر نیز ساخته می‌شوند که در شکل ۱-۱ دو نمونه‌ی دیگر از آن نشان داده شده است. از مقاومت‌های سیمی در مدار تحریک مولدهای dc، در مدارات راه اندازی و کنترل سرعت موتورهای ac، کنترل جریان دیمرها و نظایر آن استفاده می‌شود.

فیوزی^۱ استفاده می‌شود و به آن «مقاومت حفاظتی» نیز می‌گویند (شکل ۱-۸). این مقاومت‌ها در حالت عادی به صورت یک مقاومت معمولی عمل می‌کنند و چنان‌چه جریان عبوری آن از حد معینی بیشتر شود مانند یک فیوز قطع می‌شوند.




الف - مقاومت سیمی متغیر




ب - مقاومت سیمی متغیر(رنوستا)

شکل ۱-۱

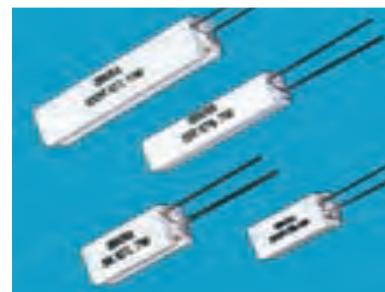

شکل ۱-۸ - مقاومت آجری

مقاومت سیمی به سبب «سیم پیچ بودن» دارای خاصیت «اندوکتانس» (خودالقایی) بوده که این نوعی عیب برای آن محسوب می‌شود. خاصیت خودالقایی حاصل در فرکانس‌های بالا مشکل ایجاد می‌کند. البته در این گونه موارد توانسته‌اند با روش پیچیدن سیم به صورت دولایی یا بی‌فیلار^۲ تا حد زیادی این مشکل را برطرف نمایند. در این روش سیم‌های رفت و برگشت در کنار هم قرار گرفته و عبور جریان‌های مساوی و مخالف هم تا حد زیادی خاصیت خودالقایی را کاهش می‌دهد. در شکل ۱-۹ پیچیدن سیم به روش بی‌فیلار، روی استوانه سرامیکی نشان داده شده است.

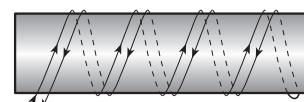

شکل ۱-۹ - پیچیدن سیم به روش دولایی (بی‌فیلار)

مقاومت‌های سیمی دارای انواع مختلفی هستند که اغلب براساس ساختمان داخلی آن‌ها نام‌گذاری شده‌اند که از جمله می‌توان مقاومت‌های سیمی با پوشش «آلومینیومی»، «سیلیکنی» و «سرامیکی» را نام برد. مقاومت‌های سیمی در قالب مقاومت‌های

۱ - Fusible Resistor

۲ - Safety Resistor

۳ - Bifilar

نیست. از این مقاومت‌ها در مدارها به صورت حس‌کننده‌های حرارتی در مسیر دستگاه‌های الکتریکی نظیر مونورهای الکتریکی، کوره‌ها، سیستم‌های تهویه و تبرید استفاده می‌شود. به طور کلی ترمیستورها در مداراتی که دما را اندازه‌گیری یا کنترل می‌کنند به کار می‌روند و در دو نوع ساخته می‌شوند:

۱- ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت (PTC):


PTC نوعی ترمیستور است که با افزایش دما مقدار مقاومت آن ۲۵ بیان می‌یابد. مقدار اهم مقاومت‌های PTC را در دمای C افزایش می‌کنند. هم‌چنین علاوه بر این مقدار، دمایی را که در آن مقاومت PTC دوبرابر می‌شود، قید می‌کنند. به این دما «دما سوئیچ» می‌گویند. منحنی تغییرات مقاومت نسبت به حرارت PTC به همراه تصویر چند نمونه از آن در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است.

۶-۱- مقاومت‌های متغیر
مقاومت‌های متغیر به مقاومت‌هایی اطلاق می‌شود که مقدارشان ثابت نبوده و قابل تغییر است.

۱-۶- مقاومت‌های متغیر وابسته: به آن دسته از مقاومت‌های متغیر «وابسته» گفته می‌شود که به وسیله‌ی عواملی از قبیل نور، حرارت، ولتاژ و ... مقدار مقاومتشان تغییر کند. این مقاومت‌ها انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

الف - مقاومت‌های تابع حرارت (ترمیستور)

مقدار اهم این مقاومت‌ها تابع حرارت است. یعنی، در اثر حرارت میزان مقاومتشان تغییر می‌کند. مقاومت‌های حرارتی را تحت عنوان «ترمیستور» می‌شناسیم. تغییرات در مقاومت به ضریب حرارتی آن که مثبت یا منفی باشد (۱). بستگی دارد. در این مقاومت‌ها تغییرات مقدار مقاومت نسبت به تغییرات دما خطی

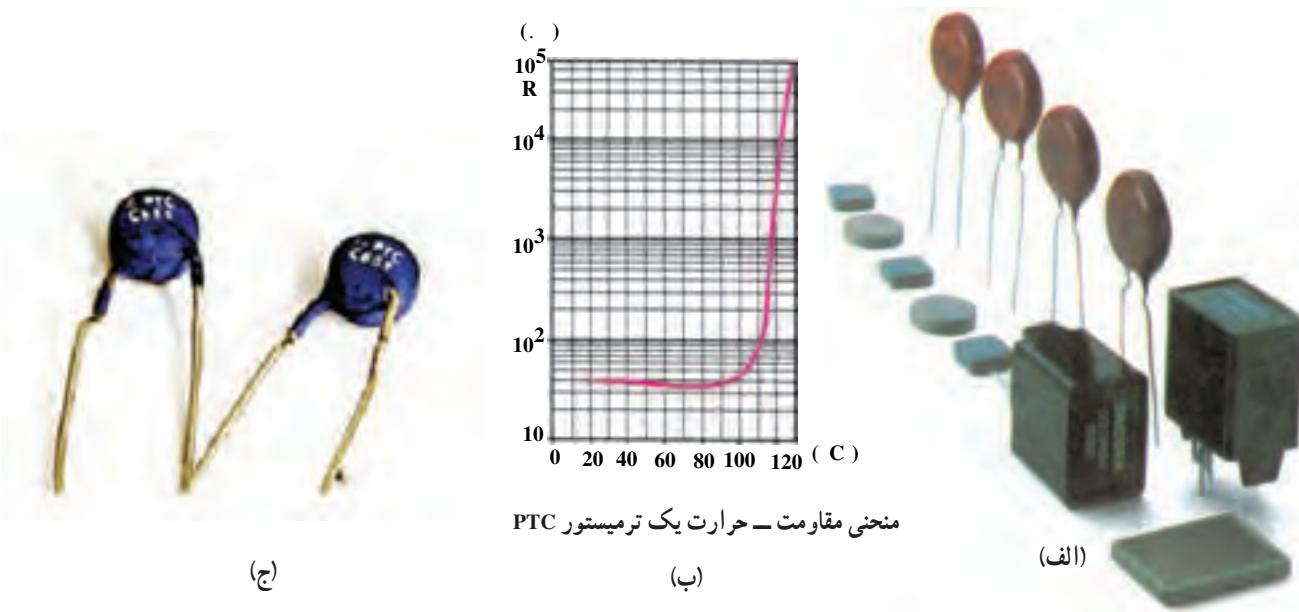

شکل ۱-۱۱

مجاز مقاومت نیز باید توجه کرد. منحنی تغییرات مقاومت نسبت به تغییرات دما در NTC به صورت غیرخطی و نزولی است. در شکل ۱-۱۲ منحنی مشخصه‌ی NTC و یک نمونه مقاومت NTC و در شکل ۱-۱۳ چند نمونه مقاومت (NTC)

۲- ترمیستور با ضریب حرارتی منفی (NTC):
NTC نوعی ترمیستور است که با افزایش دما مقدار مقاومتش کاهش می‌یابد. یعنی این نوع مقاومت‌ها دارای ضریب حرارتی منفی هستند. در انتخاب مقاومت‌های NTC به ماکریزم قدرت

۱- Tehrmally sensitive resistor = THERMISTOR


۲- Sensor

۳- PTC = Positive Temperature Coefficient

۴- NTC = Negative Temperature Coefficient




(ب)

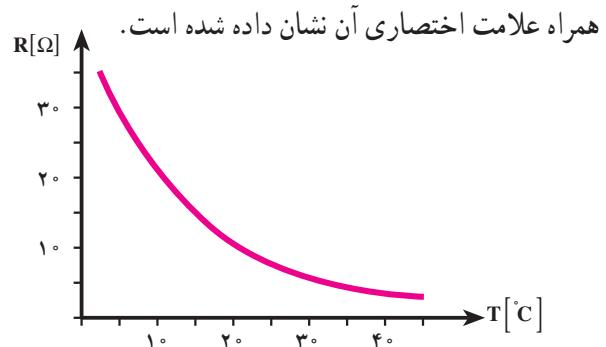


(الف)

شکل ۱-۱۲

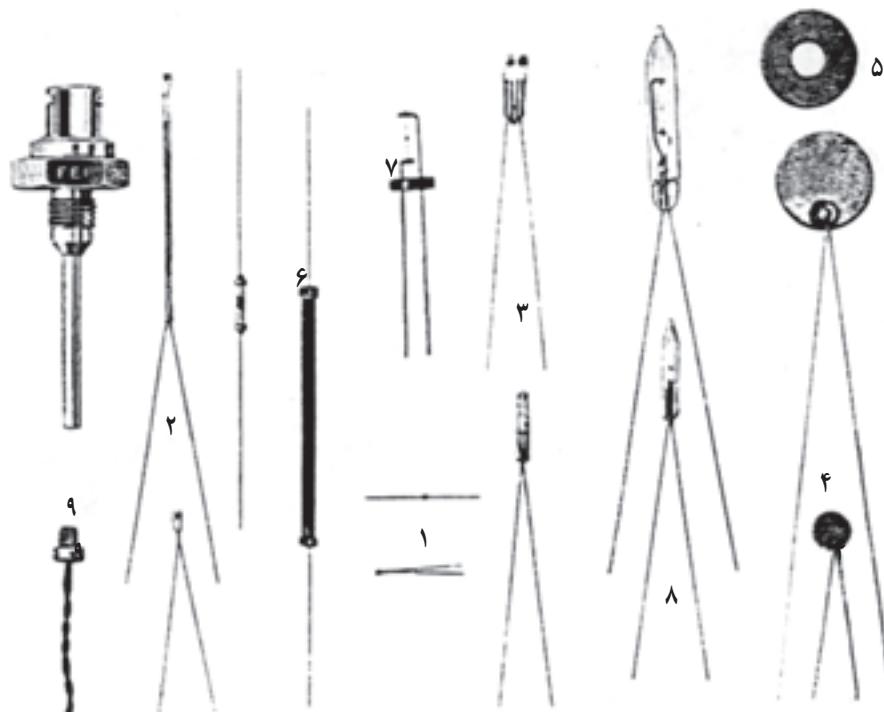

(الف)

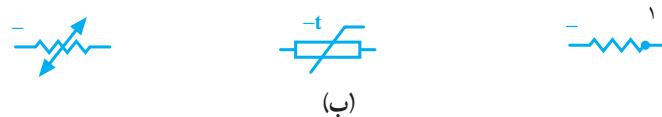

(ب)

شکل ۱-۱۳— تصاویر ترمیستورهای عمومی NTC

دارای مقاومت خیلی زیاد (در حد مگا اهم) و در روشنایی دارای

مقاومت کم (در حد کیلو یا اهم) است. مقاومت های LDR را

تابیده شده به سطح آن است. مقاومت تابع نور در فضای تاریک


ب— مقاومت های تابع نور (LDR):

مقدار مقاومت تابع نور (LDR) تابع تغییرات شدت نور

تابیده شده به سطح آن است. مقاومت تابع نور در فضای تاریک

۱— علامت اختصاری PTC مشابه علامت اختصاری NTC است با این تفاوت که فقط به جای - علامت + گذاشته می شود.

۲— LDR = Light Dependent Resistor

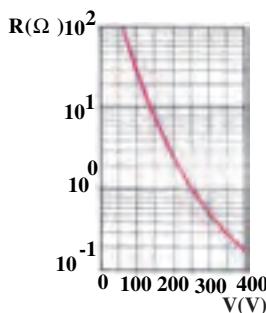

شکل ۱-۱۶- منحنی مقاومت - ولتاژ یک واریستور و نمای ظاهری چند واریستور مختلف




شکل ۱-۱۴- نمای ظاهری و علامت اختصاری یک فتورزیستور

واریستورها به پلاریته ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیّتی برای این نوع مقاومت‌ها محسوب می‌شود، زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند. از جمله کاربردهای این مقاومت عبارت‌اند از:

الف - ثبیت کننده‌های ولتاژ (شکل ۱-۱۷).

در مدار شکل ۱-۱۷ با تغییر ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی (V_{out}) ثابت می‌ماند زیرا به عنوان مثال اگر ولتاژ ورودی افزایش یابد، مقاومت VDR کم می‌شود و جریان عبوری از مدار را زیاد می‌کند. زیاد شدن جریان، باعث افزایش افت ولتاژ دوسر مقاومت R می‌شود، به این ترتیب ولتاژ اضافی ورودی در دوسر R ظاهر می‌شود و V_{out} را ثابت نگه می‌دارد.

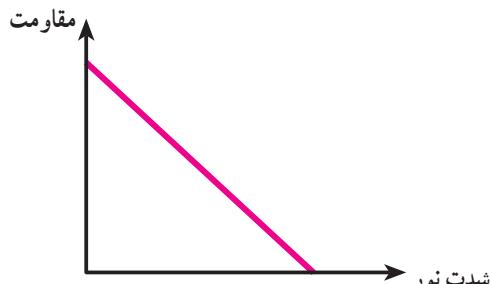


شکل ۱-۱۵

از این مقاومت در مدارات الکترونیکی به عنوان تشخیص دهنده‌ی نور (نورسنج) استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای این مقاومت استفاده‌ی آن در دوربین‌های عکاسی و کلیدهای نوری و چشم‌های الکترونیکی است.

مقاومت‌های تابع ولتاژ (VDR)^۱:

مقاومت‌های تابع ولتاژ (VDR) مقاومت‌هایی هستند که متناسب با تغییر ولتاژ مقاومت آن‌ها تغییر می‌کند تا همواره ولتاژ یکسانی در مدار وجود داشته باشد. مقاومت VDR را تحت عنوان «واریستور»^۲ نیز می‌شناسند. مقدار اهم این مقاومت‌ها با ولتاژ رابطه‌ی معکوس دارد؛ یعنی با افزایش ولتاژ مقدار اهم آن‌ها کاهش می‌یابد. شکل ظاهری چند واریستور به همراه منحنی مشخصه‌ی تغییرات مقاومت نسبت به ولتاژ آن‌ها در شکل ۱-۱۶ نشان داده شده است.

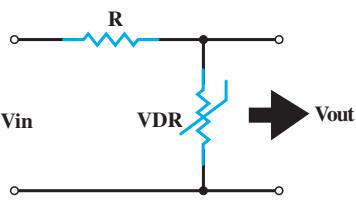

شکل ۱-۱۷- رگولاتور ولتاژ


ب - حفاظت مدارها در مقابل اضافه ولتاژها در اثر قطع
و وصل کلید.

۱- VDR = Voltage Dependent Resistor

۲- VARISTOR

طريق VDR بسته می شود و کلید را در مقابل ولتاژ القایی سلف حفاظت می کند.

طبق شکل ۱۸-۱ در هنگام قطع یا وصل کلید، جریان مدار تغییر می کند و ولتاژ القایی زیادی نوسط سیم پیچ ایجاد می شود. این ولتاژ مقدار اهم VDR را کم می کند و مدار از

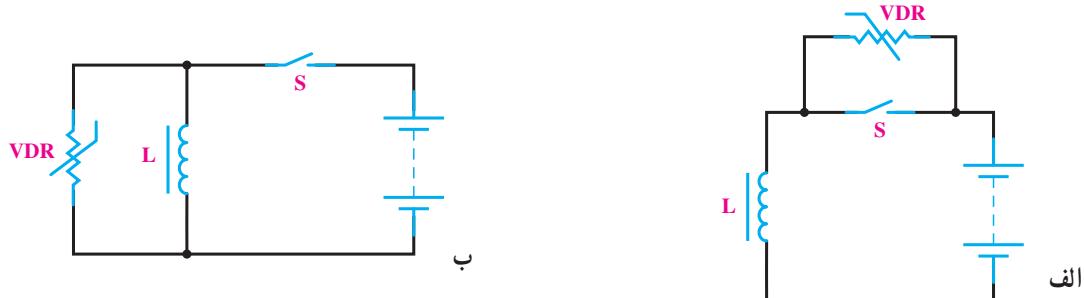

شکل ۱۸-۱۸ - حفاظت کلید از ولتاژ القایی سلف با استفاده از واریستور

همان گونه که گفته شد مقدار مقاومت و ترانس از جمله عوامل مهم انتخاب مقاومت هستند. در صد ترانس سبب به وجود آمدن محدوده ای برای مقاومت می شود؛ برای مثال مقاومت ۱ کیلواهمی با ترانس ۱۰٪ می تواند از مقدار 90Ω تا 110Ω داشته باشد و در واقع محدوده ای را می پوشاند. با در نظر گرفتن این مطلب می توان گفت: مقاومت هایی که در ردیف قبل و بعد از این قرار می گیرند طوری ترانس برای آنها محاسبه و در نظر گرفته می شود که محدوده مقدار مقاومت های دیگر را نپوشاند؛ یعنی برای می شود که محدوده مقاومت قبلی نمی تواند بیشتر از 90Ω و مقاومت بعد از آن نیز نمی تواند از 110Ω کمتر باشد.

بنابراین با توجه به میزان ترانس مقاومت ها، سری های استاندارد مختلفی موجود است. در اینجا سه سری استاندارد مقاومتی آمده است:

سری E – این سری دارای ۶ قسمت و ترانس مقاومت های آن 2° درصد است.

سری E₁₂ – این سری دارای ۱۲ قسمت و ترانس مقاومت های آن 1° درصد است.

سری E₂₄ – این سری دارای ۲۴ قسمت و ترانس مقاومت های آن 0.5° درصد است.

مقاومت های تابع میدان مغناطیسی (MDR)^۱:
مقاومت های تابع میدان (MDR) به مقاومت هایی گفته می شود که به سبب انرژی میدان مغناطیسی بر آنها مقدار اهمیت تغییر می کند. در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی استفاده شده که دارای ضربی حرارتی منفی هستند؛ به همین دلیل، در صورت افزایش دما مقدار مقاومت آنها کاهش می یابد.

۷-۱- استانداردهای مقاومت

قطعات تولیدی کارخانجات مختلف ممکن است در نقاط مختلف جهان استفاده شود؛ از این رو ضروری است که تمامی آنها به منظور تولید قطعات خود از نظر مقدار و سایر مشخصات از روش ها و استانداردهای خاص پیروی کنند. معمول ترین آن «استاندارد اروپایی» است که با حرف (E)^۲ مشخص می شود. این استاندارد خود شامل سری های مختلفی به شرح زیر است:

E₆ , E₁₂ , E₂₄

۱- MDR = MAGNETIC Dependent Resistor

۲- از کلمه‌ی European به معنی اروپایی گرفته شده است.

جدول ۱-۱ تقسیم‌بندی هر سری را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱- تقسیم‌بندی یک دهه برای سه سری استاندارد

۶/۸		۴/۷		۳/۳		۲/۲		۱/۵		۱/۰		E۶
۸/۲	۶/۸	۵/۶	۴/۷	۳/۹	۳/۳	۲/۷	۲/۲	۱/۸	۱/۵	۱/۲	۱/۰	E۱۲
۹/۱	۸/۲	۷/۵	۶/۸	۶/۲	۵/۶	۵/۱	۴/۷	۴/۳	۳/۹	۳/۶	۳/۳	E۲۴

۱- تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از نوارهای

رنگی: مقاومت‌های توان کم دارای ابعاد کوچک هستند به همین دلیل مقدار مقاومت و ترانس را به وسیله‌ی نوارهای رنگی مشخص می‌کنند که خود این روش به دو شکل صورت می‌گیرد:

الف - روش چهارنواری ب - روش پنجنواری.

روش چهارنواری که معمول‌تر هم است برای تعیین مقاومت‌های با ترانس ۲٪ به بالا استفاده می‌شود. در این روش از دو رنگ اول برای عدد، رنگ سوم برای ضربی و رنگ چهارم برای ترانس استفاده می‌شود. چنانچه مقاومت، رنگ چهارم نداشته باشد بی‌رنگ محسوب شده و ترانس آن را ۲۰٪ در نظر می‌گیریم. روش پنجنواری نیز برای مقاومت‌های دقیق و خیلی دقیق (ترانس کمتر از ۰.۲٪) استفاده می‌شود.

در این روش سه رنگ اول معرف «عدد»، رنگ چهارم معرف «ضربی» و رنگ پنجم بیانگر «ترانس» است. نوارهای رنگی مقاومت‌های چهار رنگ و پنج رنگ در شکل ۱-۱۹ نشان داده شده است.

هریک از سه سری شامل اعدادی هستند که به آن‌ها «اعداد

پایه» می‌گویند و با ضرب یا تقسیم اعداد هر سری در مضارب ۱۰ می‌توان مقادیر مختلفی از این سری‌ها را به دست آورد. برای مثال، با داشتن عدد پایه‌ی ۱/۵ می‌توان به مقاومت‌هایی که در این سری‌ها ساخته می‌شوند، ($۰/۱۵\Omega$ ، $۱/۵\Omega$ ، ۱۵Ω ، ۱۵۰Ω ، ۱۵۰۰Ω ، $۱۵k\Omega$ ، $۱۵۰k\Omega$ و $۱/۵M\Omega$) بی‌برد. از سری‌های E۶ و E۱۲ و E۲۴ برای استاندارد نمودن ظرفیت خازن‌ها و ضربی خودالقابی سلف‌های نیز استفاده می‌شود. البته سری‌های دیگری نیز هم‌چون E۴۸ و E۹۶ و E۱۹۲ وجود دارند.

۸-۱- تشخیص مقدار اهم مقاومت‌ها

مقدار اهم مقاومت‌ها به سه روش مشخص می‌شوند که عبارت‌اند از :

- ۱- نوارهای رنگی
- ۲- رمزهای عددی
- ۳- نوشتن مقدار مقاومت

تلرانس				تلرانس						
ضریب	عدد	ضریب	عدد	ضریب	عدد	ضریب	عدد			
نوار چهارم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول	نوار پنجم	نوار سوم	نوار دوم	نوار اول			
سیاه	.	.	-	سیاه	.	.	-			
قهوہ‌ای	۱	۱	۰	قهوہ‌ای	۱	۱	۰			
قرمز	۲	۲	۰۰	قرمز	۲	۲	۰۰			
نارنجی	۳	۳	۰۰۰	نارنجی	۳	۳	۰۰۰			
زرد	۴	۴	۰۰۰۰	زرد	۴	۴	۰۰۰۰			
سبز	۵	۵	۰۰۰۰۰	سبز	۵	۵	۰۰۰۰۰			
آبی	۶	۶	۰۰۰۰۰۰	آبی	۶	۶	۰۰۰۰۰۰			
بنفش	۷	۷	۰	بنفش	۷	۷	۰			
خاکستری	۸	۸	۰/۱	طلایی	۰/۱	۰/۵	خاکستری	۸	۸	۰
سفید	۹	۹	۰/۰۱	نقره‌ای	۰/۰۱	۰/۱۰	سفید	۹	۹	۰

شکل ۱-۱۹

باید توجه نمود که رنگ نوار اول هرگز سیاه نیست و در ضمن اگر نوار رنگی معرف ضریب، طلایی باشد ضریب $1/0^{\circ}$ و اگر نقره‌ای باشد ضریب $1/0^{\circ}$ است.

مثال ۱: نوارهای رنگی مقاومتی، مطابق شکل رو به رو است، مقدار مقاومت و تلرانس آن چه قدر است؟

$$\text{حل: } 56 \times 10^3 = 56K\Omega \pm 10^{\circ}$$

مثال ۲: اگر مقدار مقاومتی $2/2K\Omega \pm 5^{\circ}$ باشد کدهای رنگی آنرا مشخص کنید.

حل: با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت: (طلایی - قرمز - قرمز - قرمز)

مثال ۳: مقدار مقاومت و درصد خطای شکل داده شده چقدر است؟





$$\text{حل: } 2740 \Omega \pm 1 = 27/4 K\Omega \pm 1^{\circ}$$

مثال ۴: با توجه به جدول کدهای رنگی مقدار اهم و تلرانس مقاومت را تعیین کنید:


$$\text{حل: } 15 \times 10^3 = 15K\Omega \pm 5^{\circ}$$

مثال ۵: مقدار اهم و تلرانس مقاومت پنج رنگ رو به رو را تعیین کنید:
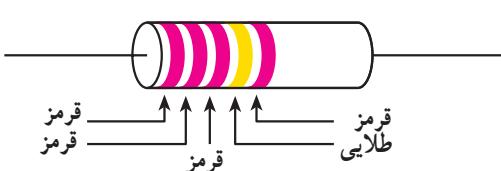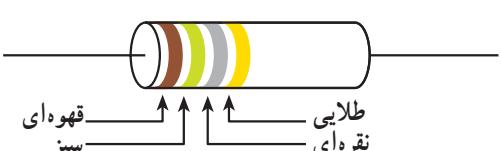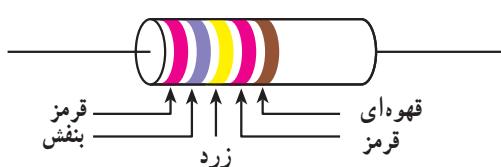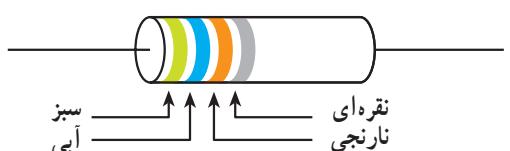
$$\text{حل: } 222 \times 10^3 = 22/2 \Omega \pm 2^{\circ}$$



۳- تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از مقدار نوشته شده: در این روش مقدار مقاومت و ترانس آن مستقیماً روی مقاومت نوشته می‌شود؛ مانند مقاومت شکل ۱-۲۰.

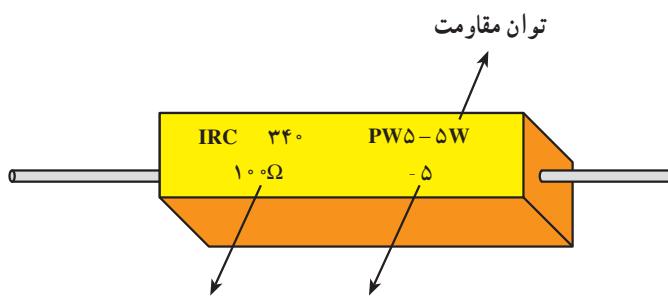

شکل ۱-۲۰

۲- تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از رمز حروف: روش دیگری که برای نشان دادن مقدار مقاومت‌ها به کار می‌رود استفاده از حروف خاصی است که به صورت رمز، مقدار و درصد ترانس مقاومت را بیان می‌کند. در جدول ۱-۲۱ معانی حروفی که برای ضرب و ترانس به کار می‌روند بیان شده است.

جدول ۱-۲۱- معنی حرف ضرب

حرف	R یا E	K	M
ضرب	$\times 1$	$\times (10)^3$	$\times (10)^6$

جدول ۱-۲۱-۳- معنی حرف ترانس

حرف	B	C	D	F	G	H	J	K	M
ترانس	- ۰/۱	- ۰/۲۵	- ۰/۵	- ۱	- ۲	- ۳	- ۵	- ۱۰	- ۲۰

۱-۹- سلف
سلف یا سیم پیچ، یک قطعه الکتریکی است که از طریق پیچیدن سیم به شکل حلقه‌ای ساخته می‌شود و می‌تواند انرژی الکتریکی را به صورت میدان‌های الکترو مغناطیسی ذخیره کند. سلف از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

الف - سیم پیچ: سیم پیچ از پیچیدن طول معینی از یک سیم‌هادی با روکش عایق بر روی یک پایه عایق شکل می‌گیرد.
ب - هسته: قسمتی است که درون سیم پیچ قرار می‌گیرد تا مسیر مناسبی برای میدان مغناطیسی فراهم آورد. در فرکانس‌های بالا (۵۰مگاهرتز به بالا) به علت استفاده از سلف‌های با خودالقایی کم جنس هسته از هوا است.

در شکل ۱-۲۱ نمونه‌هایی از سلف‌ها و ترانس‌های کوچک نشان داده شده است. در سلف‌های با خودالقایی زیاد در صورتی که هسته از هوا باشد ابعاد سلف بزرگ می‌شود، بنابراین، هسته‌ی مناسب در صنعت الکترونیک فریت‌ها هستند. در شکل ۱-۲۲ تعدادی از فریت‌های آماده برای سلف‌ها و ترانسفورماتورها نشان داده شده است. از سیم پیچ‌ها در ساختمان ترانسفورماتورها، موتورهای الکتریکی، فیلترها، بلندگو، میکروفون، گوشی و غیره استفاده می‌شود.

در این روش حرف اول نشان‌دهنده ضرب و حرف دوم ترانس مقاومت است، چنان‌چه مقدار عددی مقاومتی دارای ممیز باشد از حرف اول علاوه بر مفهوم ضرب به عنوان ممیز هم استفاده می‌شود.

مثال ۱: مقدار و ترانس مقاومتی که به صورت رمز بر روی آن ۵R6K نوشته شده چه قدر است؟

$$\text{حل:} \quad R = 5 / 6\Omega \pm -1^\circ$$

مثال ۲: مقدار اهم و ترانس مقاومتی که به صورت رمز R27F نشان داده شده را تعیین کنید:

$$\text{حل:} \quad R = 0 / 27\Omega \pm -1^\circ$$

مثال ۳: بر روی مقاومتی به صورت رمز ۲M2M نوشته شده است مقدار اهم و ترانس آن چه قدر است؟

$$\text{حل:} \quad R = 2 / 2M\Omega \pm -2^\circ$$

مثال ۴: معنای حروف رمز مقاومت ۲۲KK چیست؟
حل: K اول معرف KΩ


$$\text{دوم معرف } ۲۲ \pm ۱^\circ \text{ ترانس}$$

$$R = 22K\Omega \pm -1^\circ$$

فریت: به طور کلی اصطلاح «فریت» به مواد سرامیکی ای در سلف‌ها بیشتر استفاده می‌شود در شمار فریت‌های نرم^۱ گفته می‌شود که دارای خواص فرومغناطیس باشند. فریتی که هستند.



شکل ۱-۲۱

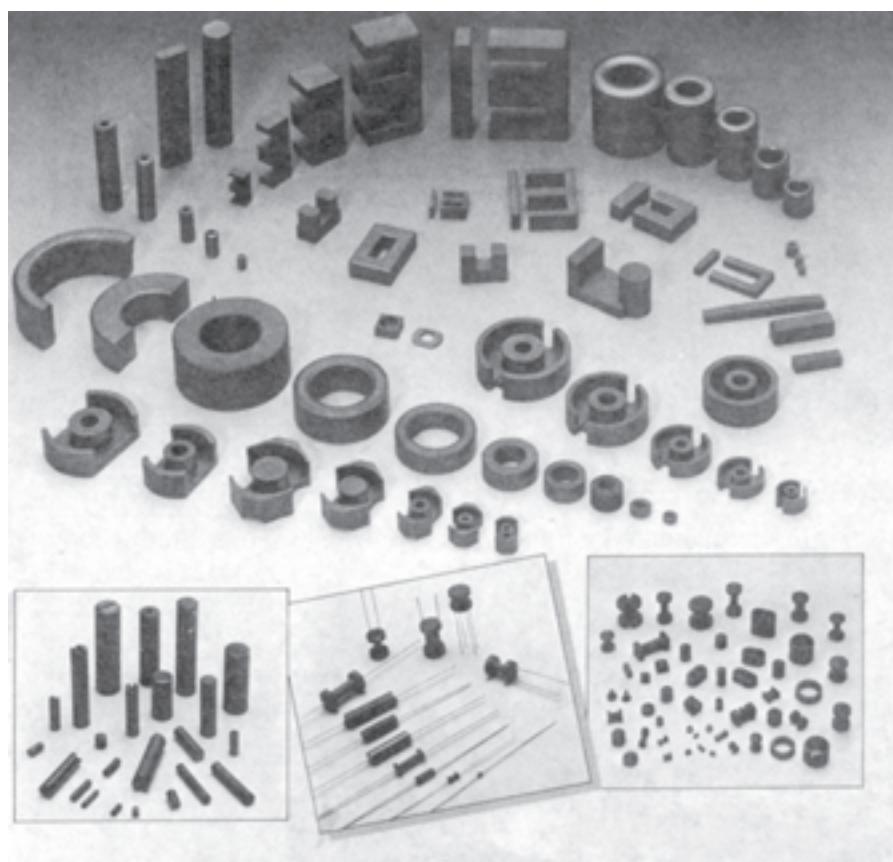

شکل ۱-۲۲— نمونه‌هایی از فریت‌های آماده برای سلف‌ها و ترانسفورماتورهای کوچک

^۱— فرمول فریت نرم MFe_xO_y

۱۰- خازن

خازن المانی است که انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بارالکتریکی) در خود ذخیره می‌نماید. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:


الف - صفحات هادی ب - عایق بین هادی ها (دیالکتریک).

در جدول ۱-۴ مقدار ضریب دیالکتریک چند نوع عایق آمده است.

برای مثال، با دقت در جدول ۱-۴ می‌توان دریافت که خاصیت عایقی اکسیدآلومینیوم ۷ برابر خاصیت عایقی هوا است.

جدول ۱-۴- ضریب دیالکتریک چندماده

ضریب دیالکتریک	نوع عایق
۱	هوای خلا
۷	اکسید آلومینیوم
۸۰۰-۱۲۰۰	سرامیک
۵/۵-۱۰	شیشه
۳-۸	میکا
۲-۵	روغن
۲/۵	پلی استر
۲/۴-۴/۲	کوارتز
۲-۲/۲	پارافین
۲-۶	کاغذ
۳-۵	فیبر
۲۶	اکسید تانتالیوم

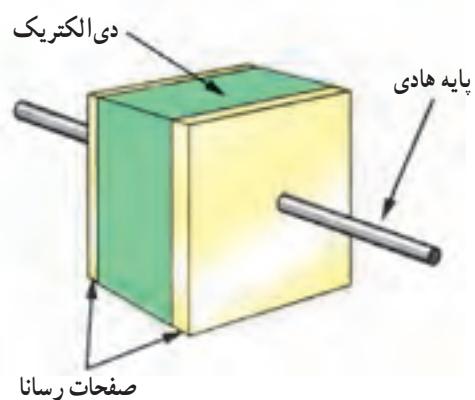

شکل ۱-۲۳

بنابراین هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می‌دهند. معمولاً صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم، روی و نقره با سطح نسبتاً زیاد بوده و در بین آنها عایقی (دیالکتریک) از جنس هوای، کاغذ، میکا، پلاستیک، سرامیک، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می‌شود.


هرچه ضریب دیالکتریک یک ماده‌ی عایق بزرگ‌تر باشد آن دیالکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است.

توجه: نیازی نیست هنرجویان اعداد مندرج در جدول ۱-۴ را به خاطر بسپارند. در صورت طرح سؤال لازم است جدول در اختیار هنرجو قرار گیرد.

می‌شوند. خازن‌های ثابت و متغیر را نیز می‌توان به این صورت

خازن‌ها به دو دسته‌ی کلی «ثابت» و «متغیر» تقسیم‌بندی نمود :

۱۱-۱- انواع خازن‌ها

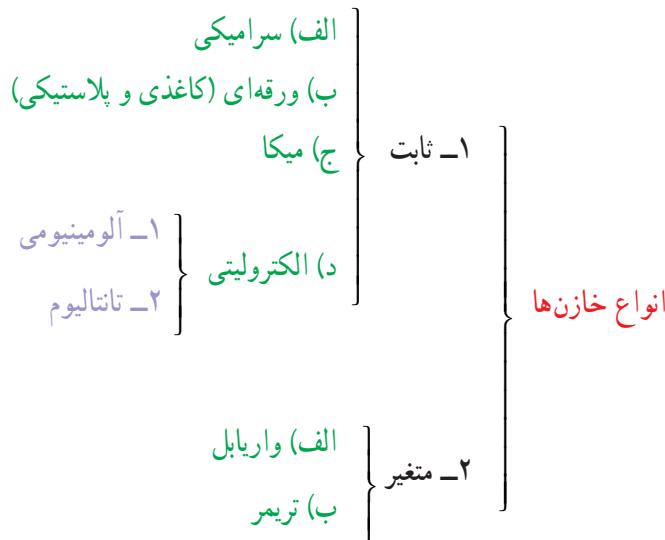

۱۲-۱- خازن‌های سرامیکی: خازن

سرامیکی^۱ معمول‌ترین خازن غیرالکتروولیتی است که در آن دی‌الکتریک به کار رفته از جنس سرامیک است. ثابت دی‌الکتریک سرامیک بالاست؛ از این‌رو امکان ساخت خازن‌های با ظرفیت زیاد در اندازه‌ی کوچک را در مقایسه با سایر خازن‌ها به وجود آورده، در نتیجه ولتاژ کار آن‌ها نیز بالا خواهد بود. ظرفیت خازن‌های سرامیکی معمولاً بین PF_5 تا F_1 است. این نوع خازن به صورت دیسکی (عنسی) و استوانه‌ای تولید می‌شود و فرکانس کار خازن‌های سرامیکی بالای ۱۰۰ مگاهرتز است. عیب بزرگ این خازن‌ها وابسته بودن ظرفیت آن‌ها به دمای محیط است، زیرا با تغییر دما ظرفیت خازن تغییر می‌کند. از این خازن در مدارهای الکترونیکی، مانند مدارهای مخابراتی و رادیویی استفاده می‌شود. در شکل‌های ۱-۲۴ و ۱-۲۵ نمونه‌هایی از این خازن نشان داده شده است.

۱۲-۲- خازن‌های ثابت

این خازن‌ها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی‌کنند. خازن‌های ثابت را براساس نوع ماده‌ی دی‌الکتریک به کار رفته در آن‌ها تقسیم‌بندی و نام‌گذاری می‌کند و از آن‌ها در مصارف مختلف استفاده می‌شود. از جمله این خازن‌ها می‌توان انواع «سرامیکی»، «میکا»، «ورقه‌ای» (کاغذی و پلاستیکی)، «الکتروولیتی»، «روغنی»، «گازی» و نوع خاص «فیلم»^۲ را نام برد.


اگر ماده‌ی دی‌الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را «خازن الکتروولیتی» و در غیر این صورت آن را «خازن خشک»^۳ گویند. خازن‌های روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارات الکتریکی برای راهاندازی و یا اصلاح ضربی قدرت به کار می‌روند. بقیه‌ی خازن‌های ثابت دارای ویژگی‌های خاصی هستند که بدان اشاره می‌کنیم:

۱- Film

۲- Ceramic capacitor




شکل ۱-۲۵ – انواع خازن‌های سرامیکی و کاغذی

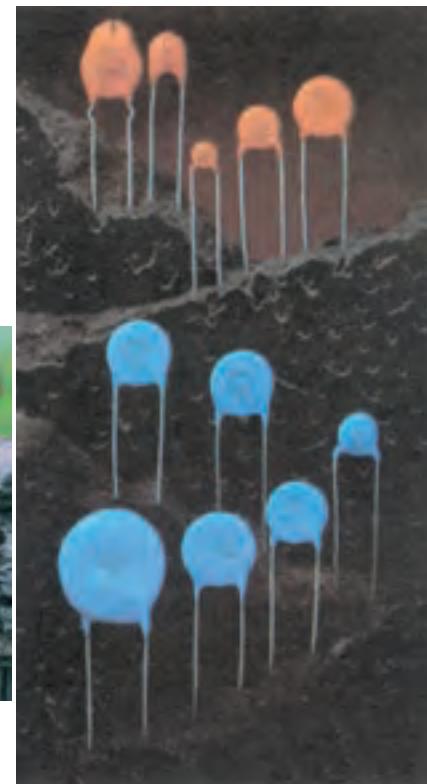

شکل ۱-۲۶ – نمونه‌هایی از خازن سرامیکی



(الف)

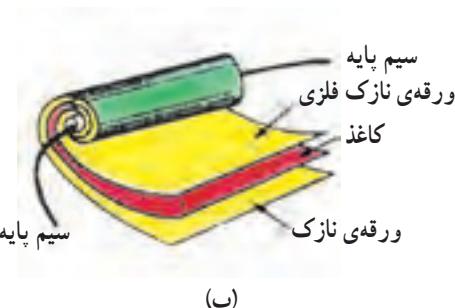

(ب)


شکل ۱-۲۶ – ساختمان داخلی و شکل ظاهری خازن کاغذی

۱-۱۲-۱ – خازن‌های ورقه‌ای: در خازن‌های ورقه‌ای از کاغذ و مواد پلاستیکی به سبب انعطاف‌پذیری آن‌ها، برای دی‌الکتریک استفاده می‌شود. این گروه از خازن‌ها خود به دو صورت ساخته می‌شوند.

الف – خازن‌های کاغذی: دی‌الکتریک این نوع خازن از یک صفحه‌ی نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که یک دی‌الکتریک مناسب درون آن تزریق می‌گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد. برای جلوگیری از تبخیر دی‌الکتریک درون کاغذ، خازن را درون یک قاب محکم و نفوذناپذیر قرار می‌دهند.

در شکل ۱-۲۵ شکل ظاهری و در شکل ۱-۲۶ ساختمان داخلی خازن کاغذی نشان داده شده است.

خازن‌های میکا تقریباً بین $1\text{--}10\%$ میکروفاراد است. از ویژگی‌های اصلی و مهم این خازن‌ها می‌توان داشتن ولتاژ کار بالا، عمر کارکرد طولانی و کاربرد در مدارات فرکانس بالا را نام برد. در شکل ۱-۲۸ تصویر ساختمان داخلی این خازن نشان داده شده است.

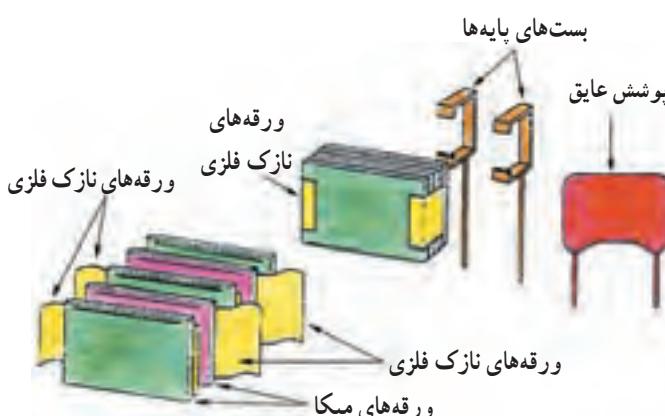


شکل ۱-۲۸—ساختمان داخلی خازن میکا

۱-۱۲-۴—خازن‌های الکتروولیتی: از خازن‌های الکتروولیتی به دلیل قابلیتی که در ساخت آن‌ها وجود دارد برای ظرفیت‌های بالا استفاده می‌کنند. داشتن ظرفیت زیاد در آن‌ها ناشی از به کار بردن یک لایه‌ی دی‌الکتریک نازک با ضخامت تقریبی کم (یک نانومتر) است. چنین لایه‌ای به وسیله‌ی یک عمل شیمیایی (اکسیداسیون) بر روی فلزات مناسب همچون آلومینیوم و تانتالیوم تشکیل می‌شود. در اکثر خازن‌های الکتروولیتی پلاستیکی مثبت و منفی مشخص شده است و اصطلاحاً گفته می‌شود این خازن‌ها «قطبی» هستند. به همین سبب، هنگام کار با این نوع خازن‌ها باید دقت نمود، زیرا اگر خازن به صورت معکوس اتصال داده شود دی‌الکتریک آن از بین رفته و خازن تبدیل به یک هادی می‌شود؛ سپس محلول الکتروولیت خازن تجزیه می‌گردد و در اثر گاز ایجاد شده در محفظه، منفجر می‌شود. امروزه نوع خاصی خازن الکتروولیتی ساخته شده است که پلاستیکی ندارد و می‌توان در هر دو جهت (در ولتاژ AC) استفاده

خازن‌های کاغذی به علت کوچک بودن ضربی دی‌الکتریک عایق آن‌ها دارای ابعاد فیزیکی بزرگ هستند، اما از مزایای این خازن‌ها آن است که در ولتاژها و جریان‌های زیاد می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

ب—خازن‌های پلاستیکی: در این نوع خازن از ورقه‌های نازک پلاستیک برای دی‌الکتریک استفاده می‌شود. ورقه‌های پلاستیکی همراه با ورقه‌های نازک فلزی (آلومینیومی) به صورت لوله، در درون قاب پلاستیکی بسته‌بندی می‌شوند. امروزه این نوع خازن‌ها به دلیل داشتن مشخصات خوب در مدارات زیادی به کار می‌روند. این خازن‌ها نسبت به تغییرات دما حساسیت زیادی ندارند؛ به همین سبب از آن‌ها در مداراتی استفاده می‌کنند که احتیاج به خازنی با ظرفیت ثابت در مقابل حرارت باشد. یکی از انواع دی‌الکتریک‌هایی که در این خازن‌ها به کار می‌رود پلی استایرن^۱ است؛ از این رو به این خازن‌ها «پلی‌استر» گفته می‌شود که از جمله رایج‌ترین خازن‌های پلاستیکی است. ماکریم فرکانس کار خازن‌های پلاستیکی حدود یک مگاهرتز است.

در شکل ۱-۲۷ ساختمان داخلی خازن پلاستیکی را می‌بینید.

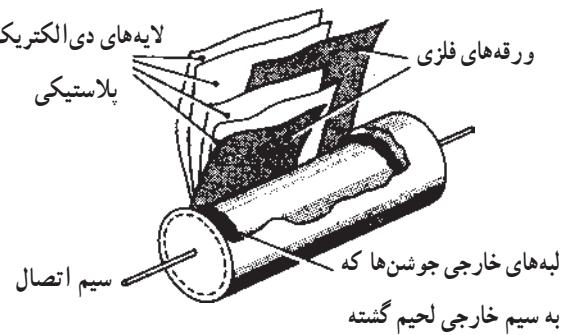

شکل ۱-۲۷—ساختمان خازن پلاستیکی

۱-۱۲-۳—خازن‌های میکا: در این نوع خازن از ورقه‌های نازک میکا در بین صفحات خازن (ورقه‌ای فلزی - آلومینیوم) استفاده می‌شود و در پایان، مجموعه در یک محفظه قرار داده می‌شوند تا از اثر رطوبت جلوگیری شود. ظرفیت

هنگامی که ترمیнал آند (صفحه آلومینیومی خالص تر) به قطب مثبت و کاتد به قطب منفی یک منبع ولتاژ متصل می‌شوند در اثر واکنش شیمیایی بر روی ورقه‌ی آند یک لایه‌ی عایق اکسید آلومینیوم تشکیل می‌شود. ولتاژ کار خازن مناسب با ضخامت لایه‌ی اکسید است.

از معایب خازن‌های الکتروولیتی آلومینیومی می‌توان به تبخیر و خارج شدن الکتروولیت از پولک پلاستیکی و بالابودن جریان نشستی اشاره کرد. از جمله ویژگی‌های خوب این خازن‌ها داشتن ظرفیت زیاد نسبت به حجمشان است. از این خازن‌ها در منابع تغذیه و مدارهای فیلتر (صفافی) استفاده می‌شود. پایه‌ی منفی (کاتد) خازن‌های الکتروولیتی را با نواری مشخص می‌کنند که علامت منفی (-) را نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۳۱ اندازه‌های مختلفی از خازن‌های آلومینیومی و علایم اختصاری آن نشان داده شده است.




شکل ۱-۳۱— نمونه‌هایی از خازن‌های الکتروولیتی و علایم اختصاری آن‌ها

ب— خازن‌های تانتالیوم: در این نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می‌شود. زیاد بودن ثابت دی‌الکتریک اکسید تانتالیوم نسبت به اکسید آلومینیوم (حدوداً ۳ برابر) سبب می‌شود خازن‌های تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی در حجم مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند.


نمود. از این خازن‌ها در مدارات راهانداز موتورها و مدارات نوسان‌ساز صوتی استفاده می‌شود. خازن‌های الکتروولیتی در دو نوع «آلومینیومی» و «تانتالیومی» ساخته می‌شوند.

الف— خازن آلومینیومی: این خازن، همانند خازن‌های ورقه‌ای از دو ورقه‌ی آلومینیومی تشکیل شده است. یکی از این ورقه‌ها که لایه‌ی اکسید روی آن ایجاد می‌شود (آن) نامیده می‌شود و ورقه‌ی آلومینیومی دیگر نقش کاتد را دارد. ساختمان داخلی آن بدین صورت است که دو ورقه‌ی آلومینیومی به همراه دو لایه‌ی کاغذ متخلخل که در بین آن‌ها قرار دارند هم‌زمان پیچیده شده و سیم‌های اتصال نیز به انتهای ورقه‌های آلومینیومی متصل می‌شوند. در شکل ۱-۲۹ نحوه پیچیدن ورقه‌ها را ملاحظه می‌کنید.

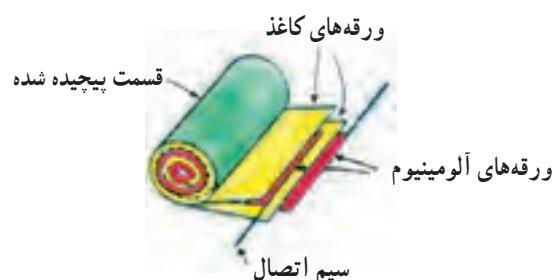

شکل ۱-۲۹— طرز قرارگرفتن ورقه‌های آلومینیوم

پس از پیچیدن ورقه‌های آن را درون یک الکتروولیت مناسب که شکل‌گیری لایه‌ی اکسید را سرعت می‌بخشد غوطه‌ور می‌سازند تا دو لایه‌ی کاغذ متخلخل از الکتروولیت پر شوند. سپس کل مجموعه را درون یک قاب فلزی قرار داده و با یک پولک پلاستیکی که سیم‌های خازن از آن می‌گذرد محکم بسته می‌شود.

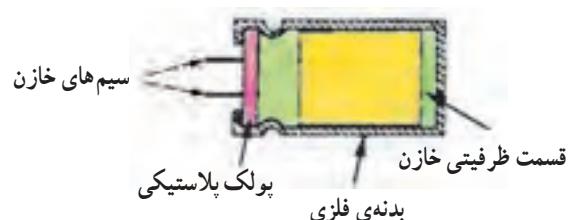

شکل ۱-۳۰— ساختمان داخلی خازن الکتروولیتی

که به آن «تریمر»^۲ گویند. محدودهٔ تغییرات ظرفیت خازن‌های واریابل ۱۰ تا ۴۰۰ پیکوفاراد و در خازن‌های تریمر از ۵ تا ۳۰ پیکوفاراد است. از این خازن‌ها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می‌شود.



شکل ۱-۳۲—شکل ظاهری چند خازن تانتالیوم

محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع الومینیومی بدین قرار است:


الف—ابعاد کوچکتر ب—جریان نشتی کم‌تر ج—عمر کارکرد طولانی.
از جمله معاایب این نوع خازن‌ها در مقایسه با خازن‌های

الومینیومی عبارت‌اند از:

- الف—خازن‌های تانتالیوم گران‌تر هستند،
- ب—نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن، هم‌چنین معکوس شدن پلاریته حساس‌ترند،
- ج—قابلیت تحمل جریان‌های شارژ و دشارژ زیاد را ندارند،
- د—خازن‌های تانتالیوم دارای محدودیت ظرفیت هستند (حداکثر تا ۳۳۰ میکروفاراد ساخته می‌شوند).



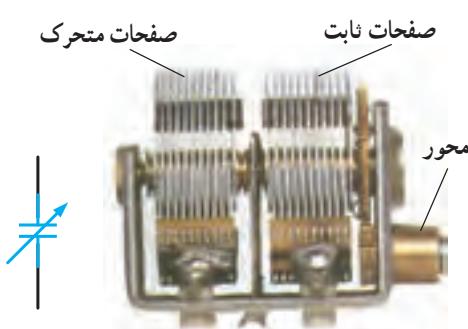الف—انواع خازن‌های تریمر و علامت اختصاری آن



ب—ساختمان یک خازن متغیر (واریابل) و علامت اختصاری آن

شکل ۱-۳۳

۱-۱۳—خازن‌های متغیر

به طور کلی با تغییر سه عامل می‌توان ظرفیت خازن را تغییر داد: «فاصله‌ی صفحات»، «سطح صفحات» و «نوع دی‌الکتریک».

۱-۱۴— تشخیص مقدار ظرفیت خازن


برای تعیین ظرفیت خازن‌ها از سه روش استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

- ۱—نوشتن مقدار ظرفیت ۲—رمزهای عددی ۳—نوارهای رنگی.

۱—تشخیص ظرفیت با کمک مقدار نوشته شده: در این حالت مقدار عدد ظرفیت و واحد آن عیناً بر روی بدنهٔ خازن قید می‌شود که در این صورت ابهامی برای خواندن مقدار


اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی‌الکتریک است، همان‌گونه که پیش از این مشاهده کردیم ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه‌ی خازن دارد. خازن‌های متغیر عموماً از نوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. در شکل ۱-۳۳ دو نوع خازن متغیر را به همراه علایم اختصاری آن‌ها مشاهده می‌کید. نوعی را که به وسیلهٔ دسته‌ی متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می‌شود «واریابل»^۱ نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیلهٔ پیچ گوشتهٔ صورت می‌گیرد

ظرفیت وجود ندارد (شکل ۱-۳۴).

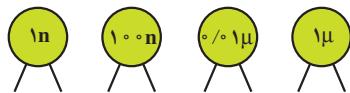


شکل ۱-۳۴

۱-۱۵- نوارهای رنگی خازن‌های تانتالیوم
تعیین مقدار ظرفیت خازن‌های تانتالیوم روش مخصوصی دارد که با توجه به شکل و جدول ۱-۵ چگونگی محاسبهٔ ظرفیت این نوع خازن‌ها مشخص شده است.

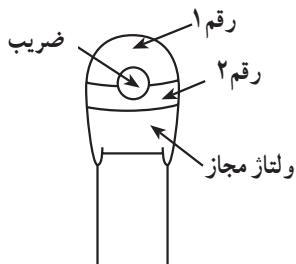

جدول ۱-۵- جدول خازن تانتالیوم

رنگ	رقم ۱	رقم ۲	ضریب	ولتاژ مجاز
سیاه	-	۰	۱ میکروفاراد	۱۰ ولت
قهوه‌ای	۱	۱	۱۰ میکروفاراد	-
قرمز	۲	۲	۱۰۰ میکروفاراد	-
نارنجی	۳	۳	-	-
زرد	۴	۴	-	۶/۳ ولت
سبز	۵	۵	-	۱۶ ولت
آبی	۶	۶	-	۲۰ ولت
بنفش	۷	۷	-	-
خاکستری	۸	۸	۰/۰۱	۲۵ ولت
سفید	۹	۹	۰/۱	۳۰ ولت
صورتی	-	-	-	۳۵ ولت

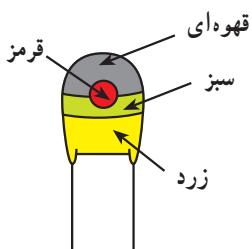


مثال: با توجه به کدهای رنگی مشخص شده در شکل روبرو، ظرفیت خازن تانتالیوم را تعیین کنید.

حل: با توجه به جدول کدهای رنگی می‌توان نوشت:

$$\text{ظرفیت خازن } C = 150 \mu\text{F} = 150 \times 10^{-6} \text{ F}$$


$$\text{ولتاژ خازن } V = 6 / 37$$

۲- روش رمزهای عددی: در اغلب موقعیت واحد ظرفیت بر روی بدنهٔ خازن قید نمی‌شود. در این صورت چنان‌چه این عدد از یک کوچک‌تر باشد ظرفیت بر حسب «میکروفاراد» و چنان‌چه عدد بزرگ‌تر از یک باشد ظرفیت بر حسب «پیکوفاراد» است (شکل ۱-۳۵).

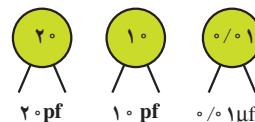

شکل ۱-۳۵

در حالته که عدد ظرفیت بزرگ‌تر از واحد است (به ویژه در مورد خازن‌های سرامیکی و عدسی و برای 100 پیکوفاراد به بالا) معمولاً عدد ظرفیت به صورت یک عدد سه‌ رقمی مشخص می‌شود که دو رقم اول «عدد» و رقم سوم «ضریب» (تعداد صفر) را مشخص می‌کند (شکل ۱-۳۶).

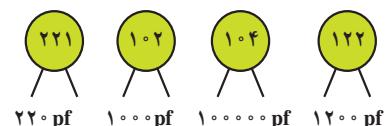


شکل ۱-۳۶


برای نمونه، در این روش عدد 101 به معنی 100 پیکوفاراد و عدد 473 به معنی 47000 پیکوفاراد یا 47 نانوفاراد است. قواعد فوق در اکثر موارد از طرف سازندگان رعایت می‌شود.

۳- تشخیص مقدار ظرفیت با کمک نوارهای رنگی: مقدار ظرفیت خازن‌ها گاهی به وسیلهٔ نوارها یا نقطه‌های رنگی مشخص می‌شود. معانی رنگ‌ها برای ارقام و ضرایب، همانند معانی رنگ‌ها در مقاومت‌هاست، اما روش تعیین ظرفیت خازن، ترانس و ولتاژ کار از روی نوارهای رنگی در خازن‌های مختلف تفاوت دارند؛ به همین دلیل در اینجا برای نمونه فقط جدول نوارهای رنگی و نحوهٔ قرائت در خازن‌های تانتالیوم درج گردیده است.

- ۱- در بحث الکترونیک کاربردی منظور از بخش قدرت و فرمان در مدارهای الکتریکی چیست؟
- ۲- منظور از ترانس در مقاومت‌ها چیست و به چند گروه تقسیم‌بندی می‌شود؟
- ۳- مقاومت حفاظتی به چه مقاومت‌هایی گفته می‌شود؟ چرا؟
- ۴- اصطلاح «بی‌فیلار» در مقاومت‌های سیمی به چه معناست؟
- ۵- مقاومت‌های PTC و NTC به چه مقاومت‌هایی گفته می‌شود؟
- ۶- محدوده‌ی تغییرات مقاومتی فتورزیستور چه قدر بوده، نحوه‌ی عملکرد آن چگونه است؟
- ۷- سری‌های استانداردی E₁₂ و E₂₄ یا نیز چه مفهومی هستند؟ مختصرًا توضیح دهید.
- ۸- مقدار و ترانس مقاومت‌های زیر را تعیین کنید.

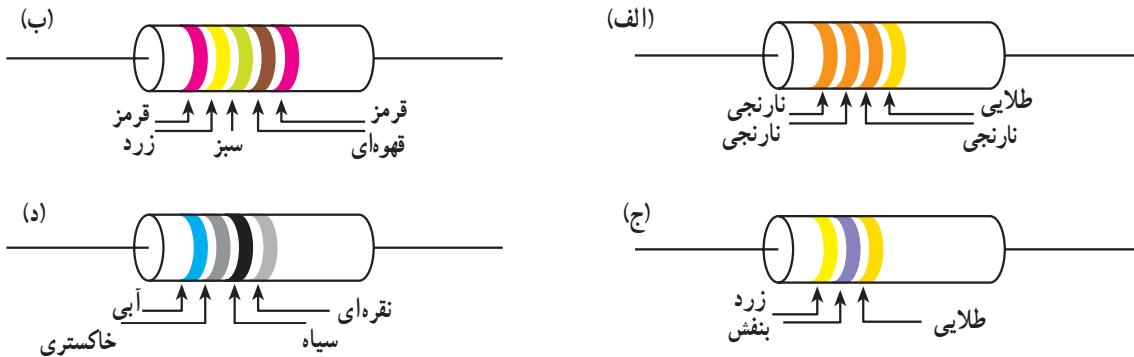

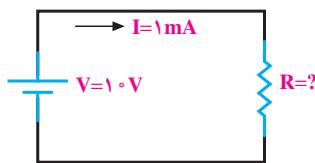- ۹- در مدار شکل زیر اگر بخواهیم جریان مدار A = ۱ mA باشد چه مقاومتی مناسب است؟ (از نظر اهم و توان).




- ۱۰- چرا در سری E₁₂ ضریب ۱/۱ و یا در سری E₂₄ ضریب ۱/۴ وجود ندارد؟
- ۱۱- مقدار اهم و ترانس مقاومت‌های زیر را تعیین کنید :

 - الف - ۴K7J
 - ب - ۱M1D
 - ج - R10G
 - د - 68KM

- ۱۲- سلف را تعریف کرده، توضیح دهید چرا در فرکانس‌های بالا سلف‌ها را بدون هسته‌ی آهنی می‌سازند؟
- ۱۳- منظور از دیالکتریک چیست؟ چهار دیالکتریک مناسب را نام ببرید.

- ۱۴- از جمله معایب خازن‌های سرامیکی چیست؟ کاربرد این خازن‌ها در کجاست؟
- ۱۵- انواع خازن‌های ورقه‌ای را نام برد، به اختصار درباره‌ی هریک توضیح دهید.
- ۱۶- خازن‌های قطبی به چه خازن‌هایی گفته می‌شود؟ چرا؟
- ۱۷- ساختمان داخلی انواع خازن‌های الکتروولیتی را به اختصار توضیح داده، دو مورد از خصوصیات آن را بنویسید.
- ۱۸- خازن‌های ترمیم و واریابل چگونه خازن‌هایی هستند؟
- ۱۹- ظرفیت خازن‌های زیر را تعیین کنید.

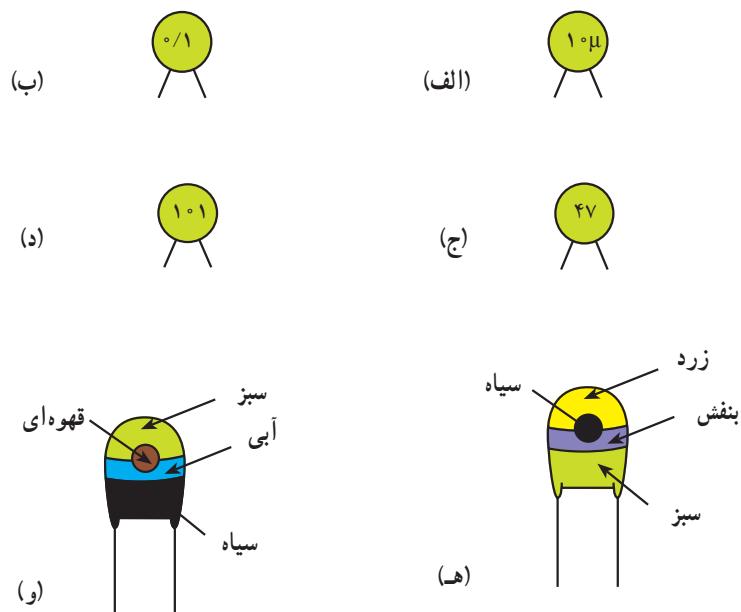

آشنایی با مدارهای منطقی

هدفهای رفتاری: پس از پایان این درس از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم کمیت‌های آنالوگ و دیجیتال را توضیح دهد.
- ۲- سطوح منطقی صفر و یک را برای ولتاژ شرح دهد.
- ۳- دروازه‌های منطقی AND، OR، NOR، NAND، NOT، XOR و XNOR را تعریف کند.
- ۴- به کمک کلیدها (سری - موازی) دروازه‌های منطقی AND، OR، NOR و XNOR را نمایش دهد.
- ۵- جدول صحت AND، OR، NOR، NAND، NOT و XNOR رارسم کند.
- ۶- تابع منطقی یک مسئله‌ی ساده را به فرم مجموع حاصل ضرب‌ها بنویسد.
- ۷- اتحادهای منطقی ساده را بنویسد.
- ۸- مدارهای ترکیبی رمزکننده (encoder) و رمزگشا (decoder) را با اختصار تعریف کند.
- ۹- فلیپ فلáp را به منزله سلول حافظه، تعریف کند.
- ۱۰- رجیستر و شمارنده را تعریف کند.
- ۱۱- یک مدار کاربردی با شمارنده رسم کند.

مطالعه‌ی آزاد

سایر وسایل را «آنالوگ» گویند. اساس و طرز کار سیستم‌های داخلی این دو دسته وسایل دارای تفاوت‌هایی است که هریک از آن‌ها را بررسی خواهیم نمود.

در شکل ۲-۱ دو نوع مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال نشان داده شده است.



شکل ۲-۱


مقدمه امروزه تعداد بی‌شماری از دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی و سایر وسایل با استفاده از تکنولوژی دیجیتال ساخته می‌شوند و هر روز تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود، زیرا دستگاه‌های دیجیتالی دارای ویژگی‌هایی هستند که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- الف - سرعت بالا در انجام کارها،
- ب - دقت زیاد در انجام امور،
- ج - داشتن حجم کم،
- د - ساده بودن در دادن و گرفتن اطلاعات،
- ه - داشتن قابلیت تنوع در ساخت وسایل.

دستگاه‌هایی که با این ویژگی‌ها کار می‌کنند «دیجیتالی» و




مولتی‌متر دیجیتال

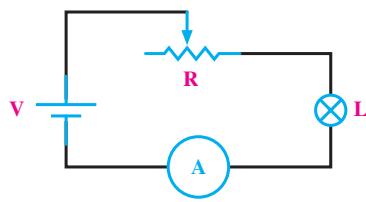

شکل ۲-۳

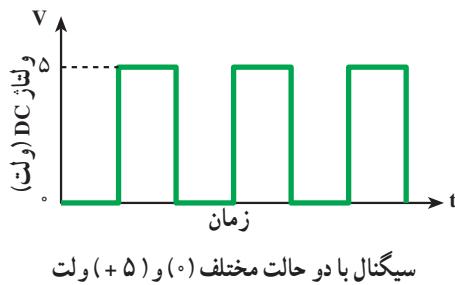
۲-۱-۲- سیستم دیجیتال: گروه دیگری از سیگنال‌ها وجود دارند که دارای تغییرات پله‌ای و مجزا هستند و ولتاژ در آن‌ها بین دو مقدار حداقل و حداًکثر تغییر می‌کند. سیستم‌هایی که با چنین ولتاژ‌هایی کار می‌کنند «سیستم‌های دیجیتالی» گفته می‌شوند. از جمله دستگاه‌هایی که با این سیستم کار می‌کنند می‌توان مراکز تلفن، ماشین حساب‌ها یا رایانه را نام برد. در شکل ۴ یک نمونه سیگنال دیجیتالی نشان داده شده است.



سیگنال با دو حالت مختلف (+۵) و (-۵) ولت

شکل ۲-۴- سیگنال دیجیتال

با کمک مدار داده شده در شکل ۲-۵ و قطع و وصل بی‌دربی کلید و مشاهده‌ی نور لامپ یا اندازه‌گیری جریان آن به پله‌ای بودن تغییرات ولتاژ می‌توان بی‌برد، زیرا هنگام آزمایش با قطع و وصل کلید لامپ با ماکریم نور خود روشن و خاموش می‌شود؛ هم‌چنین عقره‌ی آمپر متر نیز در هنگام وصل کلید خیلی سریع منحرف شده، حداکثر مقدار جریان مدار را نشان می‌دهد و در هنگام قطع نیز خیلی سریع به صفر می‌رسد.

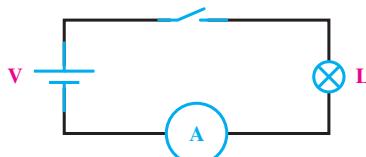


شکل ۲-۵

۱-۲- سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال


به طور کلی سیستم داخلی و کاری وسائل الکترونیکی یا الکترونیکی - چه در صنعت چه به صورت وسائل خانگی، هم‌چون : وسائل اندازه‌گیری، موتورهای الکتریکی، رایانه، ماشین حساب و تلفن - از دو سیستم «آنالوگ» یا «دیجیتال» است.

۱-۲-۱- سیستم آنالوگ: سیستم آنالوگ

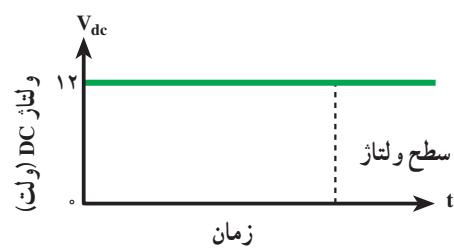به سیستمی گفته می‌شود که در آن تغییرات سیگنال (موج کوچک) به صورت پیوسته است؛ یعنی اطلاعات با شکل موجی که برای وسیله‌ی مورد نظر ارسال می‌گردد در تمامی لحظات وجود دارد و لحظه‌ی قطعی در شکل موج پدید نمی‌آید. شکل موج‌های ولتاژی که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است معرف سیگنال‌های آنالوگ هستند.



الف - ولتاژ dc ثابت ۱۲ ولت

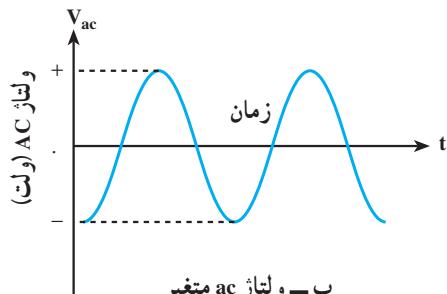

ب - ولتاژ ac متغیر

شکل ۲-۶- دو نوع سیگنال آنالوگ

با استنادی مطابق شکل ۲-۳ و ایجاد تغییر در مقدار مقاومت متغیر از حداقل تا حداًکثر، با مشاهده‌ی نور لامپ که به آرامی کم و زیاد می‌شود، هم‌چنین با اندازه‌گیری جریان که عقره‌ی آمپر متر به آهستگی منحرف می‌شود، می‌توان مفهوم پیوسته بودن شدت روشنایی لامپ را به خوبی دریافت نمود.

در شکل ۶-۲ تصویر چند وسیله‌ی آنالوگ و دیجیتالی
نشان داده شده است.



منبع تغذیه‌ی الکترونیکی با نشان دهنده‌ی هفت قطعه‌ای


ترموستات آنالوگ

منبع تغذیه‌ی الکترونیکی با وسائل اندازه‌گیری آنالوگ



آومتر دیجیتالی

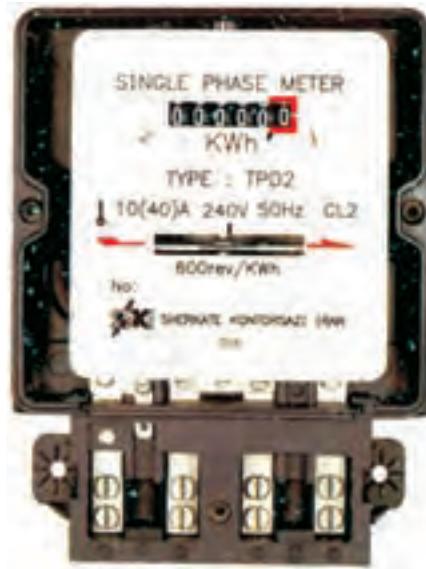(وسایل اندازه‌گیری آنالوگ) آمپر متر و ولت متر و وات متر تابلویی



الف - یک نمونه کنتور یک فاز



ب - یک نمونه کنتور سه‌فاز


شکل ۶-۲- تصویر چند وسیله آنالوگ و دیجیتال

هریک از این اصطلاحات بیانگر مفهوم خاصی از مدار است؛ برای مثال «ON-OFF» روشن و خاموش بودن، «high-low» حداقل و حداقل بودن ولتاژ اعمال شده به مدار و «۱۰°» معرف وجود و عدم وجود است. برای بیان مفاهیم و عبارات دیجیتالی به منظور خلاصه نویسی بیشتر از صفر و یک استفاده می‌شود.

البته باید دقت داشت که صفر و یک به کار رفته در مدارات دیجیتالی با صفر و یک عبارات جبری یکسان نیست. در مباحث دیجیتالی 0 نشان دهنده‌ی وضعیتی از مدار هستند؛ در صورتی که در جبر معمولی صفر و یک بیانگر مقدار عددی است. سطح ولتاژ (0 ولتاژ) مدارات دیجیتالی دارای مقادیر مختلف $5V$ و $15V$ است. یکی از این مقادیر ولتاژی سطح ولتاژ 0 ماکزیمم (مینیمم) (صفر ولت) است که در مدارات زیاد به کار می‌رود.

۲- سطوح منطقی صفر و یک

همان گونه که اشاره شد در مدارات دیجیتالی دو حالت موجود است که معمولاً برای بیان وضعیت کاری مدار به کار

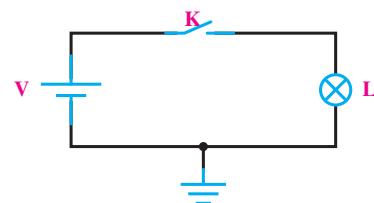

شکل ۲-۷


می‌رود؛ مثلاً برای نشان دادن روشن و خاموش بودن لامپ از اصطلاحات مختلفی استفاده می‌شود که در جدول ۱-۲ نشان داده شده است.

حروف ۱-۲


لامپ خاموش	. . . عدم وجود . . OFF . . low . . کلید قطع . .
لامپ روشن	1 . وجود داشتن . . ON . . high . . کلید وصل . .

* برحی، از آی سیه‌های دیجیتالی، با ولتاژ ۵ ولت و برحی، با ولتاژی از ۳ تا ۱۵ ولت کار می‌کنند.

در شکل ۸ - ۲ وضعیت کاری هر مدار به همراه سطوح ولتاژ و معادل عبارت منطقی آنها نشان داده شده است.

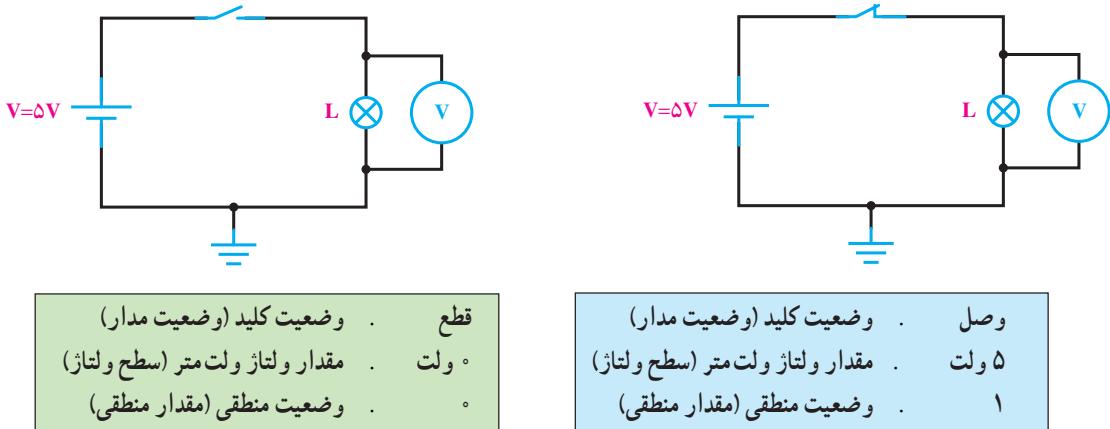

شکل ۲-۸

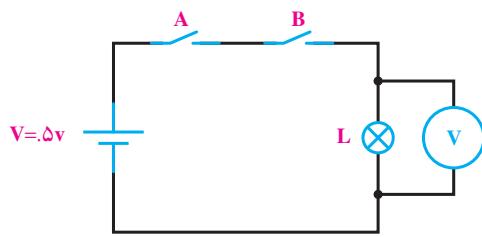

شکل ۲-۹ - مدار کلیدی دروازه AND


همانگونه که مشاهده می‌شود مدار کلیدی دروازه AND به صورت کلیدهای سری است و نحوه عملکرد آن بین شکل است که لامپ زمانی روشن خواهد شد که هر دو کلید در حالت وصل باشند؛ در این صورت است که ولت متر مقدار ۵ ولت را نشان می‌دهد. به اختصار می‌توان چگونگی عملکرد مدار AND را برای حالت‌های مختلف به صورت جدول وضعیت ۲-۲ بیان کرد.

جدول ۲-۲ - جدول وضعیت دروازه AND

وضعیت کلید A	وضعیت کلید B	وضعیت لامپ L
قطع OFF	قطع OFF	قطع OFF خاموش
قطع OFF	وصل ON	وصل OFF خاموش
وصل ON	قطع OFF	قطع OFF خاموش
وصل ON	وصل ON	وصل ON روشن

۲-۳ - دروازه‌های منطقی^۱ پایه

دوازه‌های منطقی مطابق شکل ۲-۹ عملگرهایی با یک یا چند ورودی و یک خروجی هستند.

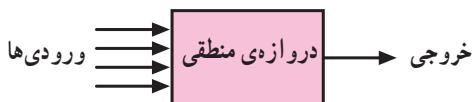


شکل ۲-۹

ساختمندان داخلی دروازه‌های منطقی را مدارات و قطعات الکترونیکی هم چون دیودها، ترازیستورها و ... تشکیل می‌دهند ولی برای ترسیم دروازه‌های منطقی از علامات اختصاری استفاده می‌کنیم.


هر دروازه براساس منطقی خاص که برای وضعیت‌های ورودی و خروجی آن تعریف شده ساخته می‌شود. در اینجا ابتدا به بررسی دروازه‌های منطقی مهم و پایه‌ای می‌پردازیم.

۲-۳-۱ - دروازه AND - «و»: عملگر AND

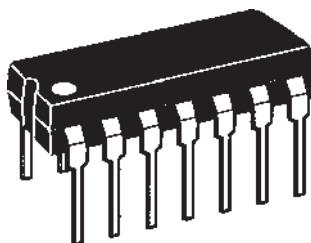دوازه‌ی منطقی AND، به دروازه‌ای گفته می‌شود که در صورتی خروجی آن وجود خواهد داشت (یک می‌شود) که همه ورودی‌های آن وجود داشته باشند (یک باشد). مدار کلیدی این دروازه را به صورت شکل ۲-۱ می‌توان رسم نمود.




الف - شکل ظاهری

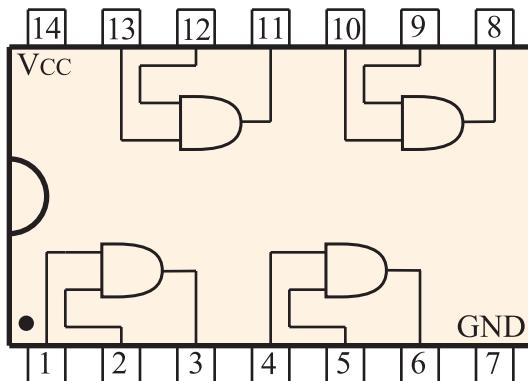

ب - شکل ظاهری و مدار داخلی یک نمونه IC دروازه AND

شکل ۲-۱۲

۲-۳-۲ - دروازه OR - «یا»: عملگر OR یا دروازهی منطقی OR، به دروازهای گفته می‌شود که خروجی آن در صورتی وجود خواهد داشت (یک می‌شود) که حداقل یکی از ورودی‌های آن وجود داشته باشد (یک باشد). نحوهی عملکرد این دروازه را به صورت مدار کلیدی شکل ۲-۱۳ می‌توان رسم نمود.

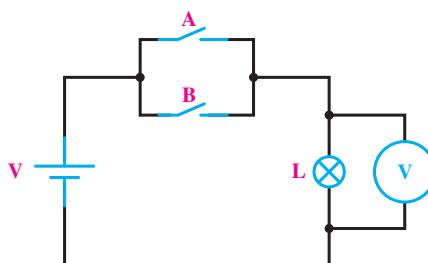

شکل ۲-۱۳ - مدار کلیدی دروازهی OR

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مدار کلیدی دروازهی OR از کلیدهای موازی تشکیل شده است.


با توجه به مطالب یاد شده در جدول ۲-۱ می‌توان جدول وضعیت هر دروازه‌ای را به شکل ساده‌تر و با استفاده از «۰» و «۱» بیان نمود که اصطلاحاً به آن «جدول صحت» یا «جدول درستی» می‌گویند.

در جدول ۲-۳ قطع بودن کلید و خاموش بودن لامپ (۰)، وصل بودن کلید و روشن بودن لامپ (۱) در نظر گرفته شده است.

جدول ۲-۳ - جدول صحت دروازه AND

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

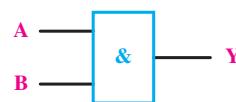در نقشه‌های دیجیتالی این دروازه را با علایم اختصاری همانند شکل ۲-۱۱ نشان می‌دهند.



ب - استاندارد امریکایی



شکل ۲-۱۱ - علایم اختصاری دروازهی AND

در شکل ۲-۱۲ شکل ظاهری IC^۰ و دروازه‌های داخل آن را مشاهده می‌کنید.

برای بیان رابطه‌ی منطقی دروازهی AND از علامت (۰) در بین متغیرهای ورودی استفاده می‌شود. برای این دروازه‌ها می‌توان نوشت :

معمولًاً به منظور خلاصه‌نویسی
(۰) حذف می‌شود.

$$Y = A \cdot B \quad . \dots \dots \quad Y = AB$$

مشابه دروازه‌ی AND براساس حالات مختلف جدول

۴-۲ می‌توان جدول صحت دروازه‌ی OR را چنین نوشت:

جدول ۵-۲- جدول صحت دروازه‌ی OR

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
.	.	.
.	۱	۱
۱	.	۱
۱	۱	۱


علایم اختصاری دروازه‌ی OR در شکل ۲-۱۵ نشان داده شده است.



ب - استاندارد آمریکایی

الف - علایم اختصاری دروازه OR


در شکل ۲-۱۶ شکل ظاهری IC و دروازه‌های داخل آن را مشاهده می‌کنید.

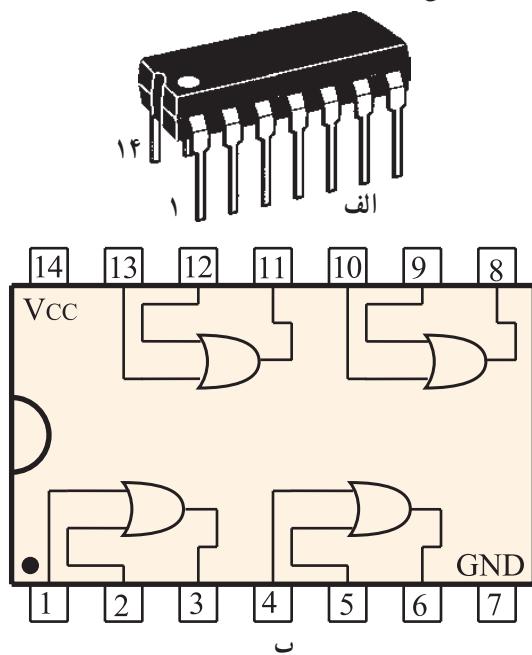


شکل ۲-۱۶- شکل ظاهری و مدار داخلی یک نمونه IC دروازه‌ی OR

دروازه‌های AND و OR می‌توانند بیش از دو متغیر نیز

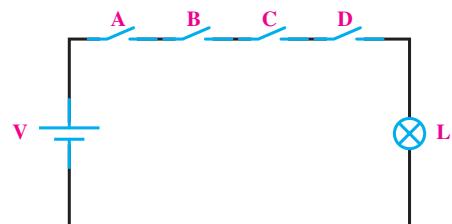داشته باشند. در شکل ۲-۱۴ مدار کلیدی این دروازه‌ها برای چهار متغیر نشان داده شده است.



الف - مدار کلیدی AND چهار متغیره

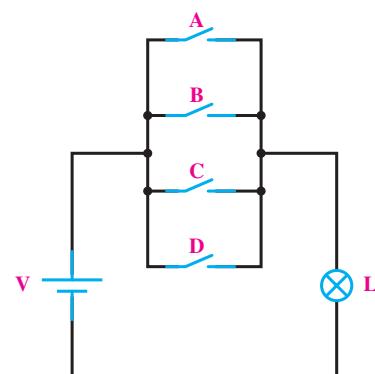

ب - مدار کلیدی OR چهار متغیره

شکل ۲-۱۴

همان‌گونه که در شکل ۲-۱۳ مشاهده می‌شود عملکرد

دروازه‌ی OR بدین شکل است:

در صورت وصل هریک از کلیدها یا وصل هر دو کلید

لامپ روشن شده، ولت‌متر مقدار ۵ ولت را نشان می‌دهد.


به‌طور خلاصه جدول وضعیت دروازه OR برای حالات‌های

مختلف را به صورت جدول ۲-۴ می‌توان نوشت.

جدول ۴-۲- جدول صحت دروازه OR


A وضعیت کلید	B وضعیت کلید	L وضعیت لامپ
OFF قطع	OFF قطع	OFF قطع
OFF قطع	ON وصل	ON وصل
ON وصل	OFF قطع	ON وصل
ON وصل	ON وصل	ON وصل

در شکل ۲-۱۸ عالیم اختصاری دروازه‌ی NOT شان داده شده است.

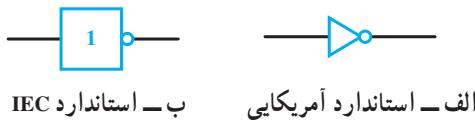

شکل ۲-۱۸ عالیم اختصاری دروازه‌ی NOT

در شکل ۲-۱۹ شکل ظاهری IC و دروازه‌های داخل آن را مشاهده می‌کنید.

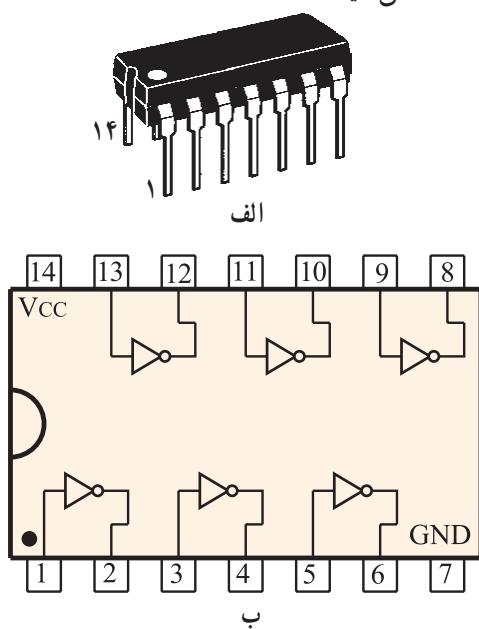

شکل ۲-۱۹ شکل ظاهری و گیت‌های داخلی یک نمونه IC گیت NOT


وضعیت خروجی نسبت به ورودی دروازه‌ی NOT را به صورت این رابطه‌ی منطقی بیان می‌کنند:

$$Y = \bar{A}$$

در هر کدام از دروازه‌های منطقی که از آن سخن گفته‌یم، منطق خاصی بین صفر و یک‌های ورودی و خروجی حاکم است. این منطق و تعاریف فقط در بحث الکترونیک یا دیجیتال مطرح نیست، زیرا در مدارات الکتریکی صنعتی تک فازه و سه‌فازه نیز به نوعی دیگر با این مفاهیم سروکار داریم. امروزه در صنعت از تجهیزاتی تحت عنوان کنترل کننده‌های منطقی^۱، رله‌های قابل برنامه‌ریزی^۲، راهاندازهای الکترونیکی^۳ برای

برای بیان رابطه‌ی منطقی دروازه‌ی OR از علامت (+) در بین متغیرهای ورودی استفاده می‌شود. بر همین اساس می‌توان چنین نوشت:

۲-۳-۲- دروازه NOT - «نفی»: عملگر NOT
یا «دوازه‌ی منطقی NOT» به دروازه‌ای گفته می‌شود که خروجی آن همیشه معکوس (نفی) ورودی است یعنی زمانی خروجی وجود خواهد داشت (یک است) که متغیر ورودی وجود نداشته باشد (صفراً باشد). با توجه به تعریف دروازه‌ی NOT مدار کلیدی این دروازه را مانند شکل ۲-۱۷ می‌توان رسم کرد.

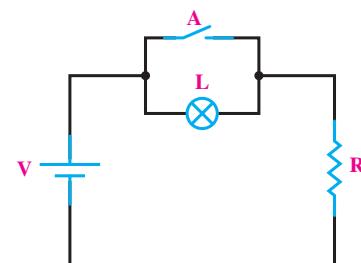

شکل ۲-۱۷- مدار کلیدی دروازه NOT

(علت استفاده از مقاومت R در شکل ۲-۱۷ برای این است که وقتی کلید A وصل شد باتری اتصال کوتاه نگردد).

هم‌چنان بر اساس وضعیت‌های کلید می‌توان جدول وضعیت و جدول صحبت آن را به صورت جداول ۲-۶ و ۲-۷ نوشت. البته می‌توان دروازه NOT را با یک کلید بسته که با یک لامپ سری شده است نیز نمایش داد.

جدول ۲-۶- جدول وضعیت NOT

وضعیت کلید A	وضعیت لامپ L
OFF قطع	ON روشن
ON وصل	OFF خاموش

جدول ۲-۷- جدول صحبت NOT

A	Y
ورودی ۰	خروجی ۱
۱	۰

با توجه به توضیحات داده شده و شکل ۲-۲۱ می‌توان نتیجه گرفت که ضروری است با همه دروازه‌های منطقی آشنا شویم تا به کمک آن‌ها بتوانیم مدارهای منطقی را تحلیل و ترسیم کنیم.

۴-۲- بررسی مدارهای منطقی

هدف از آشنایی با دروازه‌های منطقی آن است که از آن‌ها در ساخت مدارهای منطقی استفاده شود. برای این‌که با چگونگی به کارگیری این دروازه‌ها آشنا شویم یک مثال به گونه‌ی طراحی مطرح می‌شود.

مثال ۱: یک کارخانه‌ی تولید برق، جریان سه‌بار را تأمین می‌کند اگر یکی از بارها روشن باشد تنها یک مولد لازم است. وقتی که بیش از یک بار روشن است باید مولد کمکی هم به کار بیفتند. مدار منطقی (فرمان) لازم برای به کار انداختن مولد کمکی را طرح کنید.


حل: برای رسم مدار منطقی لازم است ابتدا جدول صحت را تشکیل دهیم و سپس براساس آن عبارت منطقی بنویسیم. اگر سه بار A، B و C را ورودی و X را خروجی و فرمان مولد کمکی

کنترل و راهاندازی موتورهای سه‌فاز و تکفار استفاده می‌شود که اصول حاکم در اغلب آن‌ها مدارهای منطقی است که پایه و مبنای این مدارها را نیز دروازه‌های منطقی تشکیل می‌دهند (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰

اگر بخواهیم از این تجهیزات استفاده کنیم ضروری است پیرامون منطق ۰ و ۱؛ عبارات، دروازه‌ها و مدارهای منطقی اطلاعاتی داشته باشیم. شکل ۲-۲۱ تصویر محیط نرم‌افزاری یک نمونه رله قابل برنامه‌ریزی که در آن از این دروازه‌های منطقی برای برنامه‌نویسی استفاده می‌شود، نشان داده شده است.

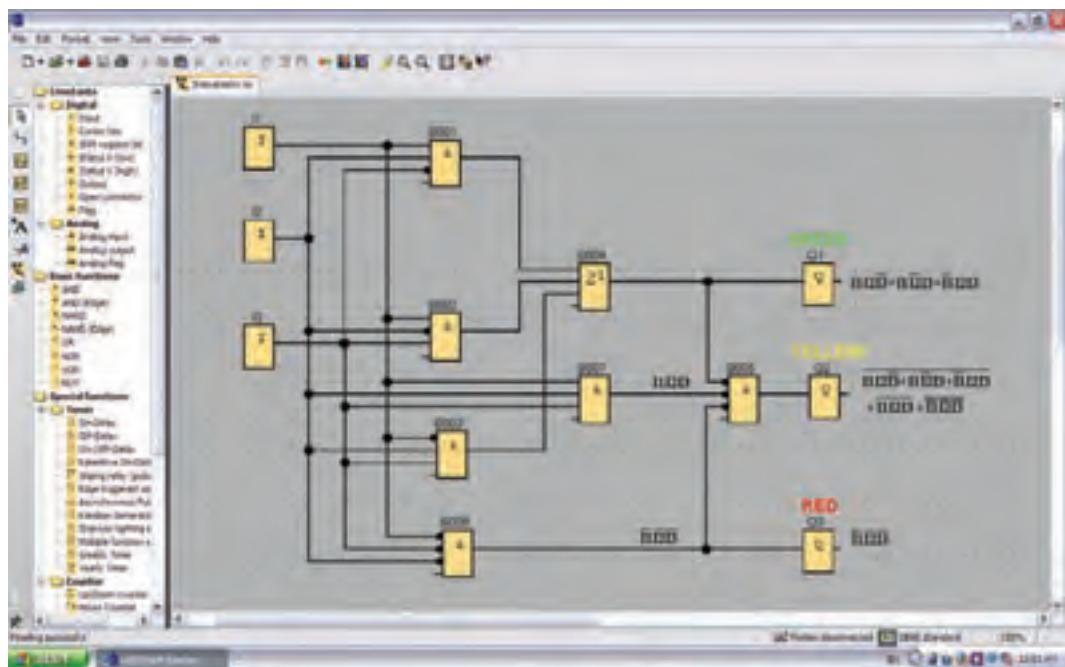

شکل ۲-۲۱

۵-۲-۵ دروازه‌های منطقی ترکیبی

باترکیب برخی دروازه‌های منطقی پایه با یکدیگر، دروازه‌های منطقی جدیدی ساخته می‌شوند که در مدارهای دیجیتالی کاربرد فراوانی دارند. این دروازه‌ها عبارتند از: دروازه منطقی NOR؛ OR؛ NAND و NOR انحصاری

۱-۵-۲-۵ دروازه منطقی NAND — «نفی و»:

عملگر یا دروازه منطقی NAND به دروازه‌ای گفته می‌شود که خروجی آن زمانی وجود ندارد که همه‌ی ورودی‌ها وجود داشته باشند. به عبارت دیگر دروازه NAND از ترکیب دو دروازه منطقی AND و دروازه منطقی NOT به وجود می‌آید. درواقع در دروازه NAND ابتدا متغیرها مشابه شکل ۲-۲۳ با یکدیگر

شده و سپس NOT می‌شوند.




شکل ۲-۲۳

جدول صحت دروازه منطقی NAND مطابق جدول ۲-۹ است.

جدول ۲-۹— جدول صحت دروازه منطقی NAND

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
۰	۰	۱
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۰

در نقشه‌های دیجیتالی این دروازه را با علایم اختصاری شکل ۲-۲۴ نشان می‌دهند.

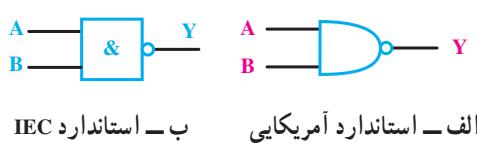

شکل ۲-۲۴— علایم اختصاری دروازه NAND


بنامیم در این صورت هرگاه دو یا سه بار روشن باشد خروجی باید یک (۱) شود. بنابراین خروجی مدار دارای جدول صحتی به صورت ۲-۸ و عبارت منطقی به صورت X خواهد شد.

جدول ۲-۸

A	B	C	X
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۱ ← \overline{ABC}
۱	۰	۰	۰
۱	۰	۱	۱ ← $\overline{A}\overline{BC}$
۱	۱	۰	۱ ← $\overline{AB}\overline{C}$
۱	۱	۱	۱ ← \overline{ABC}

$$X = \overline{ABC} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{AB}\overline{C} + ABC$$

حال با توجه به جملات به دست آمده برای تابع خروجی می‌توان مدار منطقی را چنین رسم کرد.

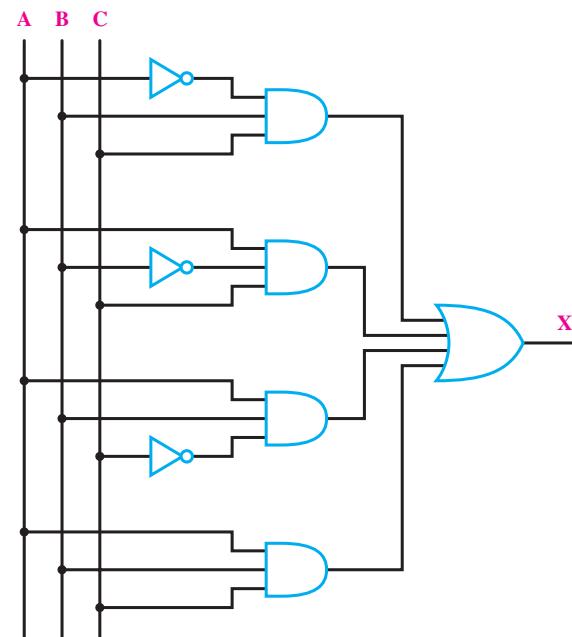

شکل ۲-۲۲

در طراحی مدارهای منطقی از دروازه‌های دیگر با خصوصیات خاص خود استفاده می‌شود که اصطلاحاً به آن‌ها «دروازه‌های منطقی ترکیبی» می‌گویند. در اینجا به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

جدول ۲-۱۰- جدول صحت دروازه OR

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
۰	۰	۱
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۰

در نقشه‌های دیجیتالی این دروازه را با علایم اختصاری شکل ۲-۲۷ نشان می‌دهند.



ب) استاندارد آمریکایی




(الف) استاندارد آمریکایی


شکل ۲-۲۷- علایم اختصاری دروازه NOR

در شکل ۲-۲۸- شکل ظاهری IC و دروازه‌های داخل

آن را مشاهده می‌کنید.

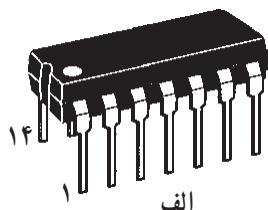

الف

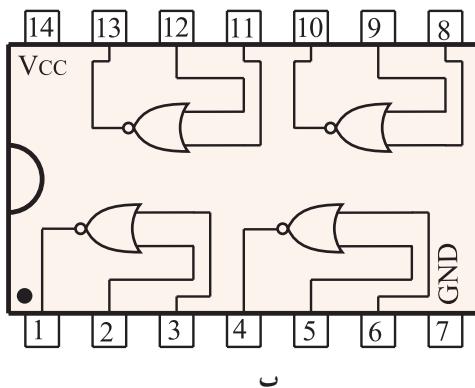

ب

شکل ۲-۲۸- شکل ظاهری و مدار داخلی یک نمونه IC دروازه NOR


رابطه‌ی منطقی دروازه NOR به صورت

$$Y = \overline{A + B}$$


است.

در شکل ۲-۲۵- شکل ظاهری IC و دروازه‌های داخل

آن را مشاهده می‌کنید.

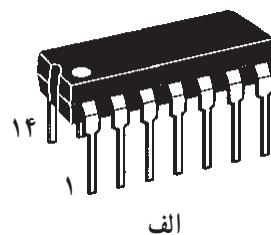

الف

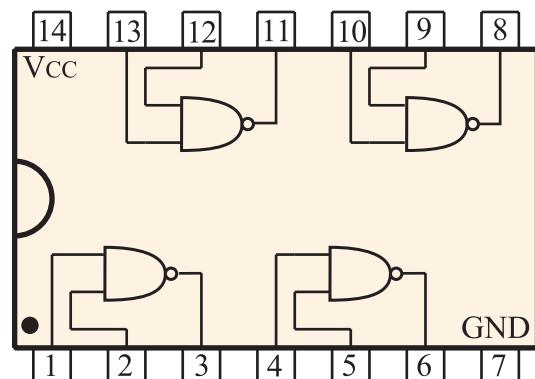

ب

شکل ۲-۲۵- شکل ظاهری و مدار داخلی یک نمونه IC دروازه NOR

است.

۲-۵-۲- دروازه منطقی NOR - «نفی یا» :

عملگر یا دروازه منطقی NOR به دروازه‌ای گفته می‌شود که خروجی آن زمانی وجود دارد که همهٔ ورودی‌ها وجود نداشته باشند به عبارت دیگر دروازه NOR از ترکیب دو دروازه OR و NOT به وجود می‌آید. در واقع در دروازه NOR ابتدا متغیرها مشابه شکل ۲-۲۶ با یکدیگر OR شده و سپس NOT می‌شوند.



شکل ۲-۲۶

جدول صحت دروازه منطقی NOR مطابق جدول


۲-۱۰ است.

رابطه‌ی منطقی دروازه NOR به صورت

$$Y = \overline{A + B}$$


است.

مدار معادل منطقی دروازه‌ی XOR با استفاده از دروازه‌های منطقی پایه به صورت شکل ۲-۳۰ است.

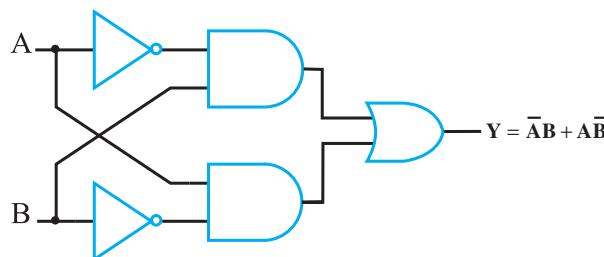

شکل ۲-۳۰

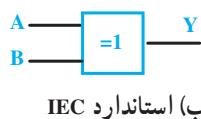در نقشه‌ها و مدارهای منطقی دروازه‌ی XOR را با عالیم اختصاری مشابه شکل ۲-۳۱ نشان می‌دهند.





IEC استاندارد آمریکایی



عالیم اختصاری دروازه‌ی XOR

در شکل ۲-۳۲ شکل ظاهری IC و دروازه‌های داخل آن را مشاهده می‌کنید.

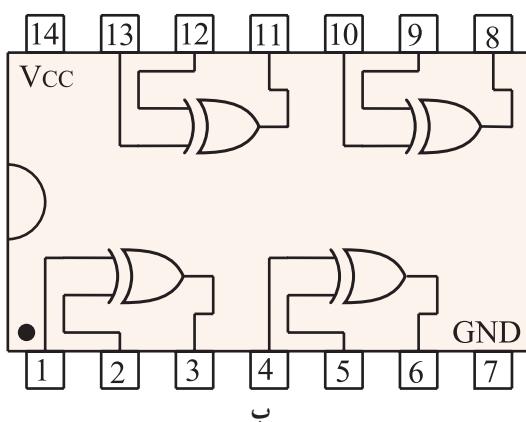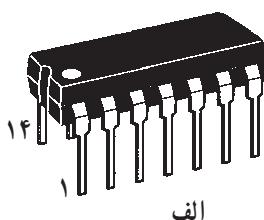

شکل ۲-۳۲—شکل ظاهری و مدار داخلی یک نمونه IC دروازه‌ی XOR

۲-۵-۳—دوازه‌ی منطقی OR انحصاری (Exclusive OR-XOR): این عملگر یا دروازه منطقی فقط دارای دو ورودی و یک خروجی است. خروجی این دروازه منطقی زمانی وجود دارد (در وضعیت یک قرار می‌گیرد) که دو ورودی آن با هم برابر نباشند یا به عبارتی دیگر دو ورودی در سطح منطقی مشابه نباشند. (دو ورودی مخالف باشند)

جدول ۲-۱۱ جدول صحبت دروازه‌ی منطقی OR انحصاری (XOR) را نشان می‌دهد.

با توجه به جدول صحبت این دروازه‌ی تابع منطقی آن را به صورت زیر می‌توان نوشت:


$$Y = \bar{A}B + A\bar{B}$$

جدول ۲-۱۱—جدول صحبت دروازه‌ی XOR

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
.	.	.
.	۱	۱
۱	.	۱
۱	۱	.


این تابع را با اختصار به صورت $Y = A \oplus B$ نیز نشان می‌دهند.

برای رسم مدار کلیدی این دروازه به این نکته می‌بایست توجه کرد که برای متغیر A در مدارهای کلیدی یک کنتاکت باز رسم می‌شود و برای متغیر \bar{A} یک کنتاکت بسته باید رسم کرد چرا که \bar{A} نفی متغیر A است و نفی کنتاکت باز نیز کنتاکت بسته خواهد شد. بر همین اساس مدار کلیدی دروازه‌ی XOR را به صورت شکل ۲-۲۹ می‌توان رسم کرد.

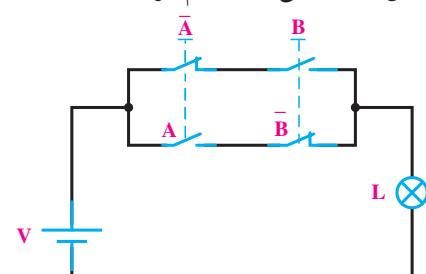


شکل ۲-۲۹—مدار کلیدی دروازه XOR

مدار معادل منطقی دروازه‌ی XNOR با استفاده از دروازه‌های منطقی پایه به صورت شکل ۲-۳۴ است.

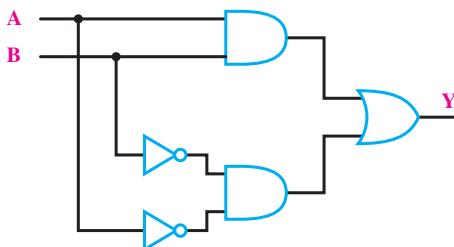


شکل ۲-۳۴

در نقشه‌ها و مدارهای منطقی دروازه‌ی XNOR را با عالیم اختصاری شکل ۲-۳۵ نشان می‌دهند.

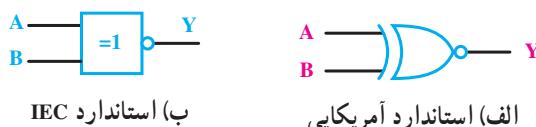


شکل ۲-۳۵ - عالیم اختصاری دروازه منطقی XNOR

مثال ۲: مدار منطقی شکل ۲-۳۶ را رسم کنید.

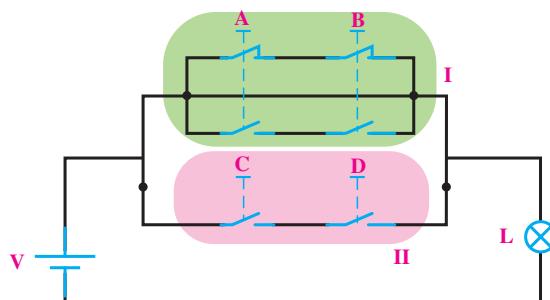

شکل ۲-۳۶

حل: همانطوری که از مدار کلیدی مشخص است قسمت I مدار کلیدی دروازه XOR و قسمت II مدار کلیدی دروازه AND است که با یک دیگر به صورت موازی (OR) شده‌اند، پس مدار منطقی آن را به صورت شکل ۲-۳۷ می‌توان رسم کرد.

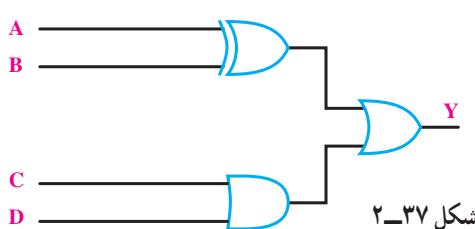

شکل ۲-۳۷

۲-۵-۴ - دروازه‌ی منطقی NOR انحصاری (EXCLUSIVE NOR - XNOR): این دروازه‌ی منطقی نیز مشابه دروازه‌ی XOR فقط دارای دو ورودی و یک خروجی است. خروجی آن هنگامی وجود دارد (در وضعیت یک قرار می‌گیرد) که هر دو ورودی یکسان باشند یا به عبارتی دیگر هر دو ورودی در سطح منطقی مشابه باشند (دو ورودی برابر باشند)

جدول ۲-۱۲ جدول صحت دروازه‌ی منطقی NOR انحصاری (XNOR) را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱۲ - جدول صحت دروازه‌ی NOR


A ورودی	B ورودی	Y خروجی
۰	۰	۱
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

براساس جدول صحت این دروازه تابع منطقی آن را

$$Y = \overline{AB} + AB$$

به صورت زیر می‌توان نوشت: این تابع را به اختصار به صورت $Y = A \odot B$ نیز نشان می‌دهند.

بر پایه‌ی مطلب اشاره شده در دروازه‌ی XOR مدار کلیدی دروازه‌ی XNOR را به صورت شکل ۲-۳۳ می‌توان رسم کرد.



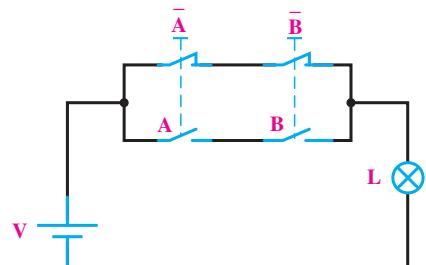


شکل ۲-۳۳


۶-۲- اتحادهای ساده‌ی منطقی

عنوان جبر منطقی و به صورت یک سری اتحادهای ساده منطقی بیان گردید. برای تشریح این اتحادها از روش کلیدی و بدون این که وارد بحث ریاضی آن شویم استفاده شده است.

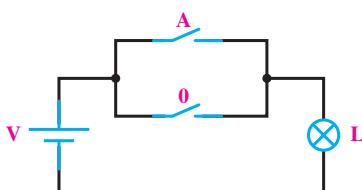
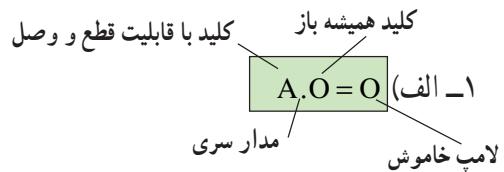
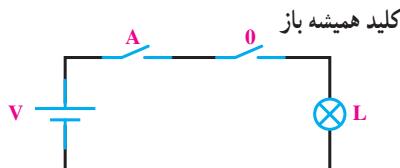
بنای طراحی مدارات منطقی بر مجموعه‌ای از اصول و تئوری‌ها استوار است که توسط شخصی به نام جرج بول تحت




$$1- \text{ب} \quad A + O = A$$

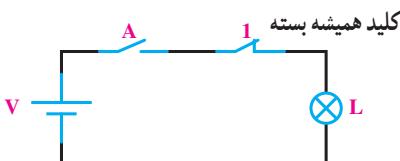

$$2- \text{الف} \quad A \cdot 1 = A$$

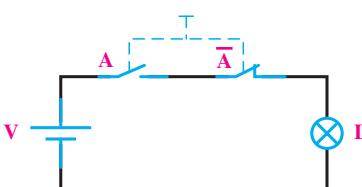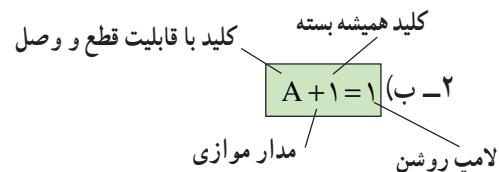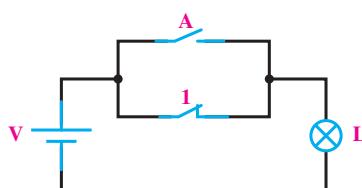

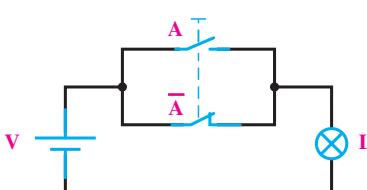
$$3- \text{الف} \quad A \cdot \bar{A} = 0$$



$$3- \text{ب} \quad A + \bar{A} = 1$$
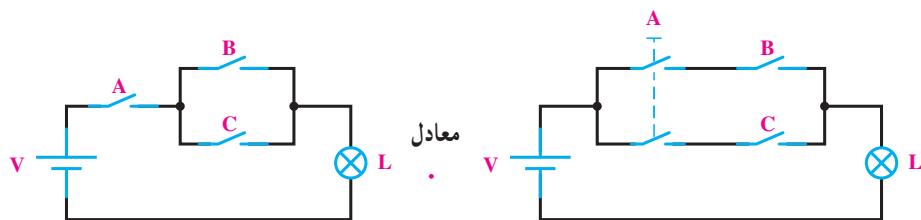
$$A.(B+C) = AB + AC \quad ۴\text{ - الف}$$



$$A + B.C = (A + B).(A + C) \quad ۴\text{ - ب}$$



۵ - قانون دمورگان

$$\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$$

$$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

جدول ۲-۱۳

ورودی‌ها			خروجی	شرح مدار
R	S	T	Y	
◦	◦	◦	◦	سه فاز قطع
◦	◦	۱	۱	دو فاز قطع
◦	۱	◦	۱	دو فاز قطع
◦	۱	۱	۱	یک فاز قطع
۱	◦	◦	۱	دو فاز قطع
۱	◦	۱	۱	یک فاز قطع
۱	۱	◦	۱	یک فاز قطع
۱	۱	۱	◦	سه فاز وصل

همان‌گونه که در جدول ۲-۱۳ مشاهده می‌شود مواردی که سیستم دارای یک یا دو فاز قطع است زمانی است که باید خروجی سیستم (۱) شود و مدار عمل نماید. با توجه به جدول ۲-۱۳ مشاهده می‌شود مدار باید در شش حالت عمل نماید.

مثال ۳: مدار منطقی (دیجیتالی) را به عنوان مدار فرمان در یک سیستم صنعتی طوری طراحی کنید که هرگاه یک فاز یا دو فاز از سه فاز ورودی قطع شوند سیستم مدار را قطع کرده و زنگ هشدار را به صدا درآورد.

توضیح: اگر هر سه فاز قطع باشد چون جریانی به موتور نمی‌رسد و موتور کار نمی‌کند؛ زنگ هشداردهنده نیز می‌بایست خاموش باشد.

تذکر: در تشکیل جدول صحت و رسم مدار برای خلاصه‌نویسی به جای L۱، L۲، L۳ از R، S و T برای نشان دادن فازها استفاده شده است.

حل: جدول صحت سیستم مورد نظر را با توجه به خواسته‌های مسئله به صورت جدول ۲-۱۳ می‌توان نوشت. برای حل مسئله ورودی‌های مدار را (متغیرهایی که معرف هر فاز هستند) در نظر می‌گیریم و خروجی مدار متغیری در نظر گرفته می‌شود که باید فرمان قطع کار موتور و به صدا درآمدن زنگ را به عهده داشته باشد.

در صورتی که از عوامل مشترک فاکتور بگیریم عبارت منطقی خروجی به صورت زیر ساده خواهد شد.

$$Y = \bar{R}T(S + \bar{S}) + ST(R + \bar{R}) + R\bar{S}(T + \bar{T})$$

① ① ①


$$Y = \bar{R}T + S\bar{T} + R\bar{S}$$

برای رسم مدار رابطه‌ی منطقی \bar{Y} را برای سطرهای خروجی که (1) است، براساس متغیرهای ورودی مانند رابطه‌ی زیر می‌نویسیم:

$$Y = \overline{R}\overline{S}T + \overline{R}S\overline{T} + \overline{R}ST + R\overline{S}\overline{T} + R\overline{S}T + RST$$

با توجه به رابطه‌ی به دست آمده و استفاده از عملگرهای

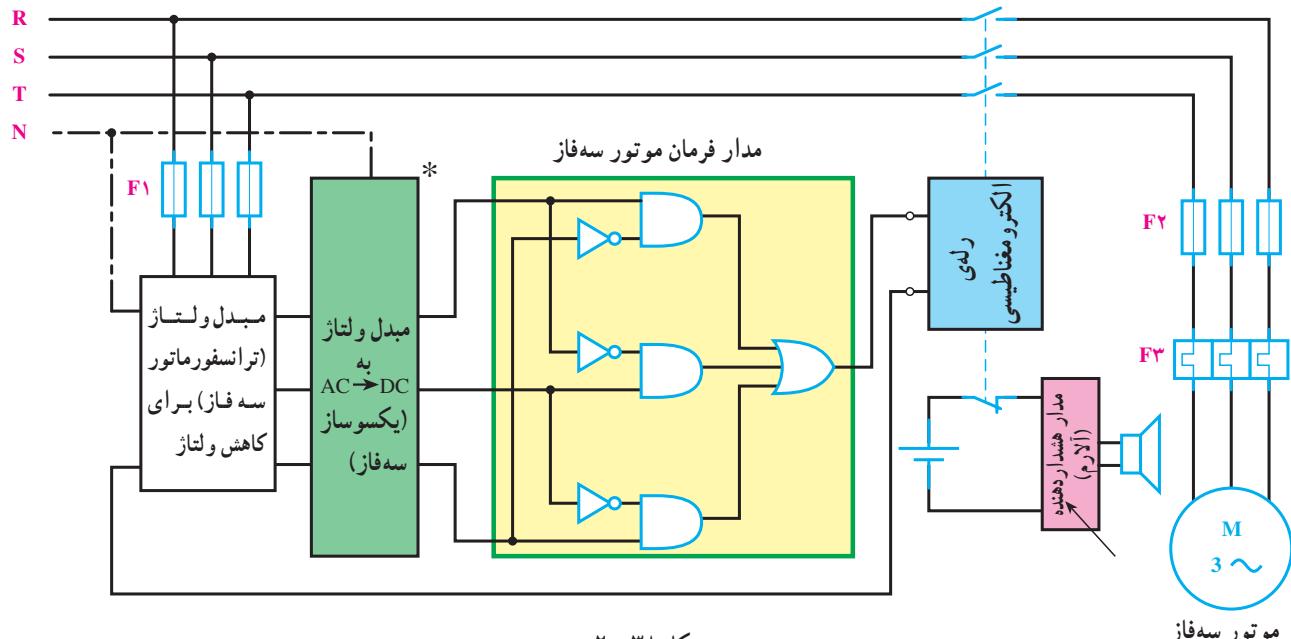منطقی «AND»، «OR» و «NOT» می‌توان مدار را طرح نمود.




۳۸ - شکا

* در فصول بعد با اصول کار مدارهای یکسوساز آشنا خواهد شد.

مثال ۴: با توجه به مدار منطقی شکل ۳۹-۲ مطابقت نمایند:

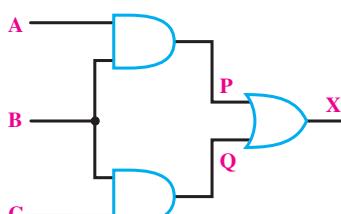
$$\begin{aligned} P &= A \cdot B \\ Q &= B \cdot C \\ X &\equiv P + Q, \quad X \equiv AB + BC \end{aligned}$$



۲۴۰ شکا

الف - به دست اوردن تابع منطقی،

ب - رسم مدار کلیدی.

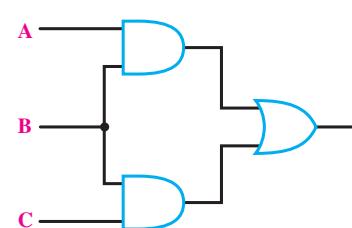

٣٩ - ٢

با توجه به عبارت به دست آمده برای X مدار کلیدی آن را

۴۱-۲-الف و شکا، ۴۱-۲-ب، سیم می کنند.


حل: استدعا مطابق شکا، $2 - 4^{\circ}$ و رو دی و خرو جه هر مرحله

، نام گذاری ممکن است سبب وابط می‌شود که همه حلها




شکل ۲-۴۱

در عمل به گونه‌ای که آن‌ها را به صورت مستقل در مدارهای منطقی رسم می‌کنیم وجود ندارند بلکه در «مجموعه‌های بسته‌بندی^۱» شده‌ای تحت عنوان «مدارهای مجتمع» یا «آی سی میکروچip» قرار دارند. در شکل ۲-۴۳ مدار ظاهری چند IC و در شکل ۲-۴۴ تصویر برش خورده‌ی یک IC نشان داده شده است.

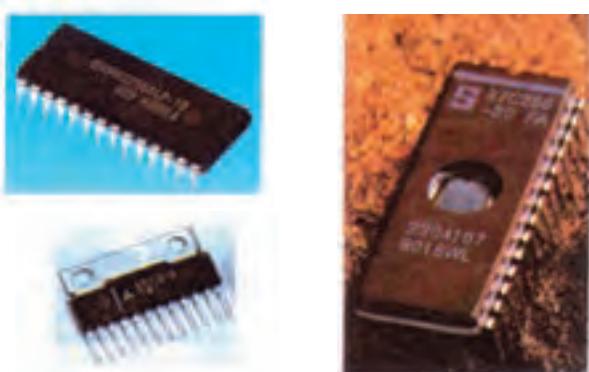

شکل ۲-۴۳ – تصویر چند نمونه IC

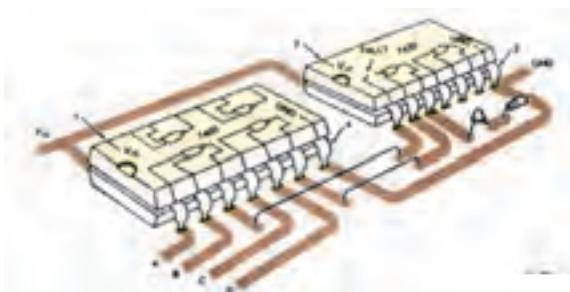

شکل ۲-۴۴ – نحوه قرار دادن دو نمونه آی سی روی یک مدار چاپی

مثال ۵: مدار منطقی تابع داده شده F را پس از ساده‌سازی رسم کنید.

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C$$

حل: با کمی دقت در تابع داده شده می‌توان مشاهده کرد جملات ① و ②، ④ و ⑤، ③ و ⑥ دارای متغیرهای مشترکی هستند که با استفاده از اتحاد منطقی ۴-الف می‌توان به صورت زیر عمل فاکتورگیری را انجام داد.

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C$$

$$F = \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) + B(\overline{A} C + A \overline{C}) + A \overline{B} (\overline{C} + C)$$

$$F = \underline{\overline{A}} \underline{\overline{B}} + B(\overline{A} C + A \overline{C}) + \underline{\overline{A}} \underline{\overline{B}}$$


$$F = \overline{B} (\overline{A} + A) + B(\overline{A} C + A \overline{C})$$

$$F = \underline{\overline{B}} + B(\underline{\overline{A} C + A \overline{C}})$$

حال با توجه به اتحاد منطقی ۴-ب می‌توان نوشت:

$$F = (\overline{B} + B)(\overline{B} + \overline{A} C + A \overline{C})$$

$$F = \overline{B} + \overline{A} C + A \overline{C} = \overline{B} + A \cdot C$$

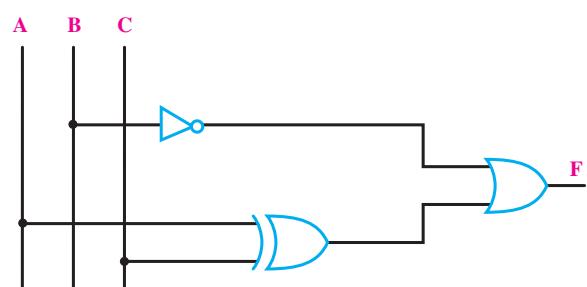


شکل ۲-۴۲

شکل ۲-۷ – شکل ظاهری و مدار داخلی چند آی سی عملگر یا دروازه‌های منطقی «AND»، «OR» و «NOT»

۲-۸- مدارهای ترکیبی


در بحث دیجیتال مداراتی هستند که از تعدادی دروازه‌های منطقی تشکیل شده‌اند و در هر لحظه از زمان خروجی آن‌ها به‌طور مستقیم به ورودی‌های آن در همان لحظه بستگی دارد و وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌های قبلی هیچ تأثیری در وضعیت فعلی مدار ندارد.
از جمله‌ی این مدارات می‌توان به این موارد اشاره کرد :

۱-۸-۱- مدارهای رمزگذار (انکودر — encoder): انکودرها مداراتی هستند که به‌منظور کدگذاری اطلاعات ورودی در داخل سیستم‌های دیجیتالی استفاده می‌شوند. در واقع یک سیگنال، ورودی فعال را به کدهای صفر و یک در خروجی اش تبدیل می‌کند. در شکل ۲-۴۵ بلوك دیاگرام کلی از مدارات رمزگذار نشان داده شده است.

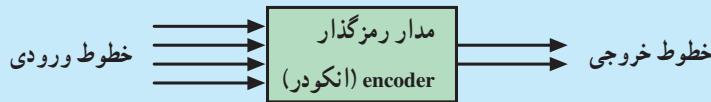

شکل ۲-۴۵

در یک مدار رمزگذار اگر n متغیر موجود باشد، در این صورت 2^n خط ورودی و n خط خروجی در اختیار خواهد بود. نمونه‌ی کاربردی این مدارات را می‌توان در ماشین حساب‌ها، صفحه کلید کامپیوتر یا سیستم‌های مخابراتی (تلفن) نام برد. در شکل ۲-۴۶ علامت اختصاری این مدارات را می‌توان مشاهده کرد.

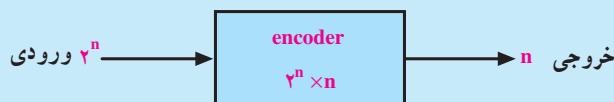


شکل ۲-۴۶

۲-۸-۲- مدارهای رمزگشای (دیکودر — decoder): چنان‌که اشاره شد در وسایل دیجیتالی، مانند ماشین حساب یا کامپیوتر اطلاعات ورودی توسط مدارات رمزگذار به‌صورت کد «۰۰» و «۱۱» تبدیل می‌شوند. بیان مقادیر و پارامترها به‌صورت کدهای «۰۰» و «۱۱» در کارهای روزمره برای ما قابل فهم نیست؛ از این‌رو در وسایل دیجیتالی از مدارات دیگری تحت عنوان مدارات «رمزگشا» یا «دیکودر» نیز استفاده می‌شود.

در واقع مدارات رمزگشا عمل تبدیل کدهای «۰۰» و «۱۱» به سیستم کاری ما (آنالوگ) را انجام می‌دهند. دیکودرها می‌توانند تا n متغیر ورودی داشته باشند و در خروجی حداقل آن‌ها را تا 2^n خط متفاوت تبدیل کنند. در خروجی مدارات دیکودر نیاز به نشان‌دهنده‌هایی مانند قطعات هفت قسمتی (Seven Segment) است که بتوان خروجی این مدارات را مشاهده کرد. عملکرد مدارات دیکودر را می‌توان عکس عمل مدارات


انکودر دانست. در شکل ۲-۴۷ بلوک کلی به همراه علامت اختصاری این مدارات را می‌توان مشاهده نمود.

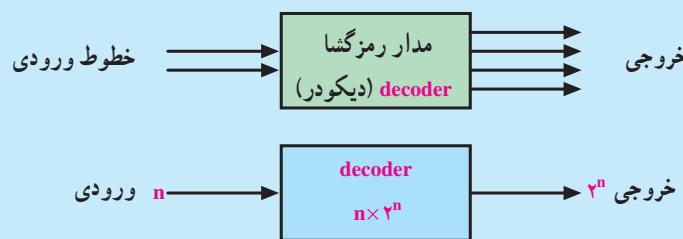

شکل ۲-۴۷


در پایان بحث نمونه‌ی کاربردی را می‌توان نام برد که در آن از مدارات رمزگذار و رمزگشا استفاده شده است. ماشین حساب از جمله‌ی این وسایل است. در ماشین حساب وقتی به وسیله‌ی صفحه کلید عددی داده می‌شود، این عدد در داخل ماشین حساب توسط مدارات انکودر (رمزگذار) به کدهای صفر و یک تبدیل می‌شود یا وقتی که ماشین حساب حاصل عبارت را نمایش می‌دهد در واقع عمل تبدیل در داخل آن صورت گرفته که وظیفه مدارات دیکودر (رمزگشا) است.

مجموعه‌ی این فرآیندها در شکل ۲-۴۸ و ۲-۴۹ نشان داده شده است.

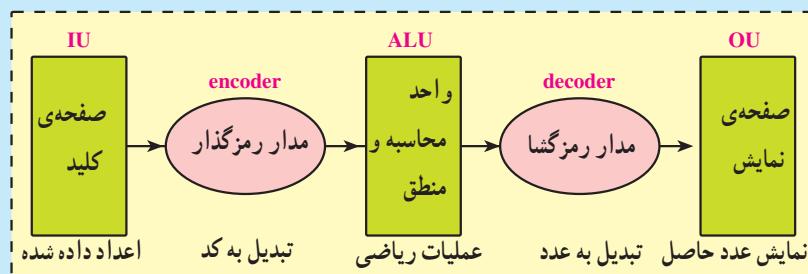

شکل ۲-۴۸—بلوک دیاگرام کلی ماشین حساب

صفحه‌ی نمایش (خروجی)

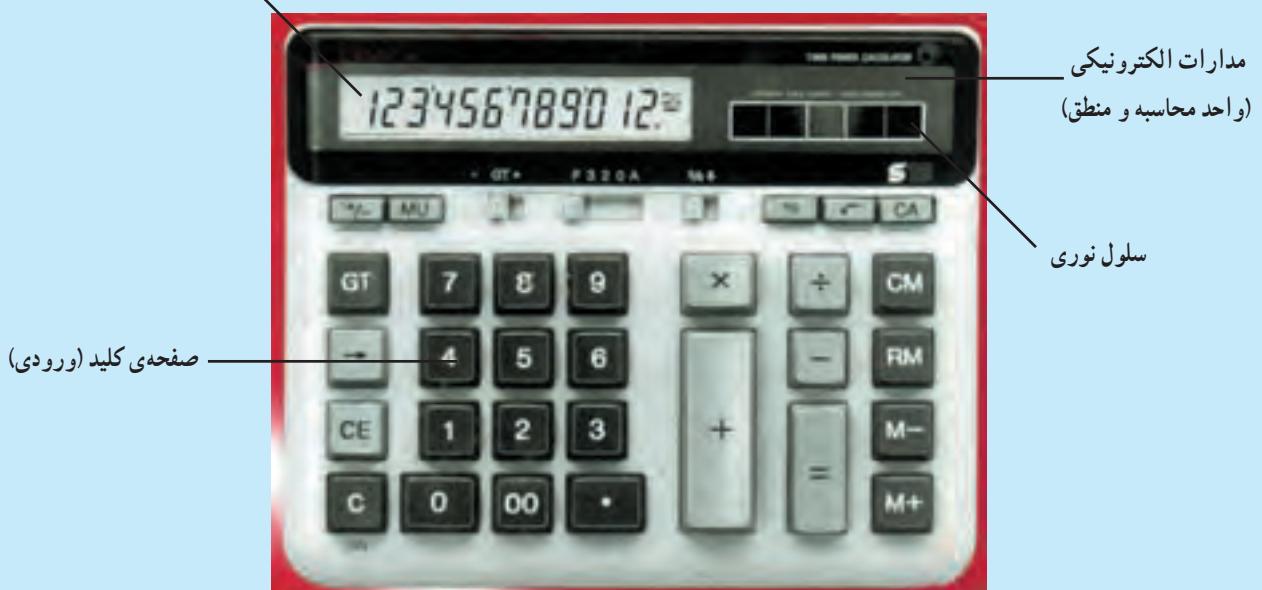

شکل ۲-۴۹

۳-۸-۲- واحد حافظه (memory): حافظه‌ها نمونه‌ای از مدارهای مهم در دیجیتال هستند.

این مدارها دارای ویژگی‌هایی هستند که به اختصار بیان شده است.


الف - قابلیت ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات ورودی را دارند.

ب - قابلیت انتقال اطلاعات ثبت شده را دارند.

ج - قابلیت تغییر اطلاعات ثبت شده در آن‌ها وجود دارد.

این‌گونه مدارها اطلاعات «۰» و «۱» را به صورت ترتیبی دریافت کرده و ثبت می‌کنند.

از جمله ویژگی‌های دیگر این مدارها آن است که نه تنها به وضعیت ورودی‌های مدار (صفر و یک بودن آن‌ها) وابسته است، بلکه به وضعیت‌های قبلی (صفر و یک‌های موجود در مدار) نیز وابسته هستند و مقادیر آنها در تعیین وضعیت خروجی نقش دارند. حافظه‌های مدارهای منطقی «فلیپ فلاب» (FF) نام دارند. در شکل ۵-۲ بلوک (وضعیت نموداری) فلیپ فلاب رسم شده است.

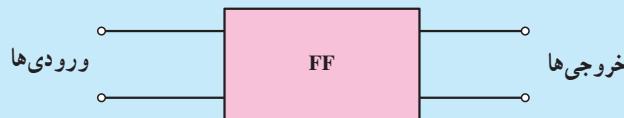


شکل ۵-۲- نمودار فلیپ فلاب

۹-۲- ثبت کننده (رجیستر: Register)

در مدارات دیجیتالی چون با رقم‌های صفر و یک سروکار داریم برای نوشتن (ثبت) آن‌ها در فضای حافظه لازم است تا جای خالی در حافظه پیش‌بینی شده باشد. به طور کلی هر مدار فلیپ فلاب می‌تواند محل ذخیره‌سازی یک رقم (صفر یا یک) باشد. مدارات دیجیتالی خاصی که برای این منظور استفاده می‌شوند به مدارات «ثبت کننده» یا «رجیستر» معروف هستند.

به منظور ذخیره کردن چند صفر و یک در مدارات دیجیتالی مدارات رجیستری که از چند فلیپ فلاب تشکیل شده‌اند به کار می‌روند. مدارات رجیستر یک نمونه از شکل‌های کاربردی مدارات فلیپ فلاب هستند. در شکل ۵-۲ بلوک کلی از نحوه اتصال چند فلیپ فلاب نشان داده شده است.

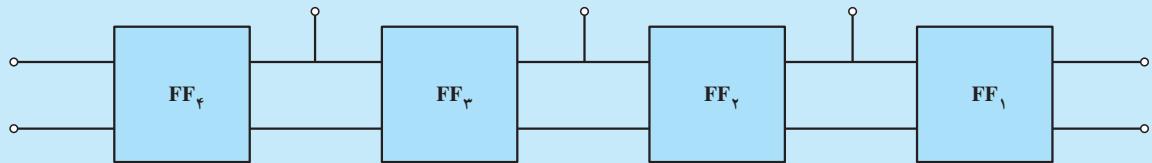


شکل ۵-۲- بلوک دیاگرام کلی

فلیپ فلاب‌ها باید به‌گونه‌ای به‌هم متصل شوند که اعداد صفر و یک قادر به ورود یا خروج از رجیسترها باشند؛ پس به‌طور خلاصه مجموعه‌ای از فلیپ فلاب‌های متصل به‌هم که قادر به انتقال و ثبت اطلاعات هستند «شیفت رجیستر^۱» نام دارند.

۱۰- شمارنده (Counter)

مداری که قادر است با دریافت فرمان از صفر تا عددی یا از عددی خاص تا صفر را شمارش نماید شمارنده یا «کانتر» نام دارد مانند: کورنومتر یا ساعت دیجیتالی.

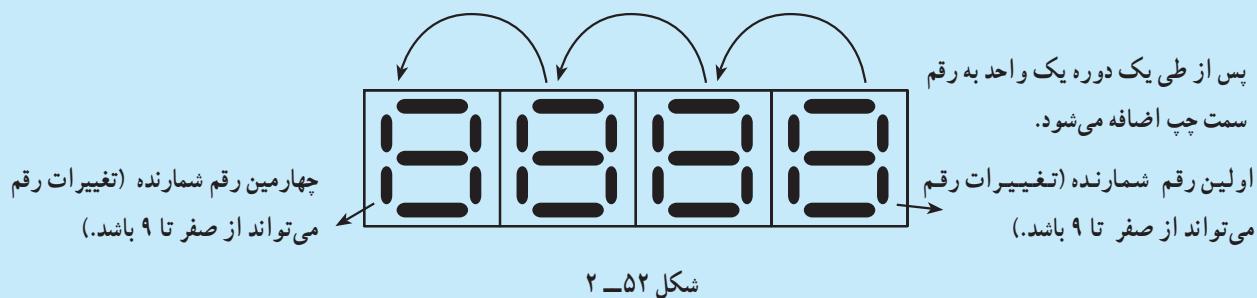براساس تعبیری دیگر می‌توان شمارنده را چنین معرفی کرد؛ شمارنده در واقع ثبات یا رجیستری است که به‌محض دریافت یک سیگنال ورودی عمل شمارش را شروع می‌کند؛ سپس با رسیدن سیگنال بعدی تغییر کرده و یک واحد بیشتر را می‌شمارد. این عمل را تا رسیدن به سیگنال آخر ادامه می‌دهد. در شمارنده دو یا چند رقمی، بعد از پایان شمارش رقم اول تا ۹ یک واحد به رقم سمت چپ اضافه شده و عمل شمارش مجدد تکرار می‌شود (شکل ۲-۵۲).



در شکل ۲-۵۳ نمونه‌ای از وسائل شمارنده را مشاهده می‌کنید.




۲-۵۳

مدارات شمارنده در شکل کاربردی به دو صورت: «صعودی» و «نزولی» وجود دارند.
«شمارنده‌ی صعودی»، شمارنده‌ای است که اعداد را از کم به زیاد می‌شمارد.
«شمارنده‌ی نزولی»، شمارنده‌ای است که اعداد را از زیاد به کم شمارش می‌کند.

یک نمونه مدار دیجیتالی

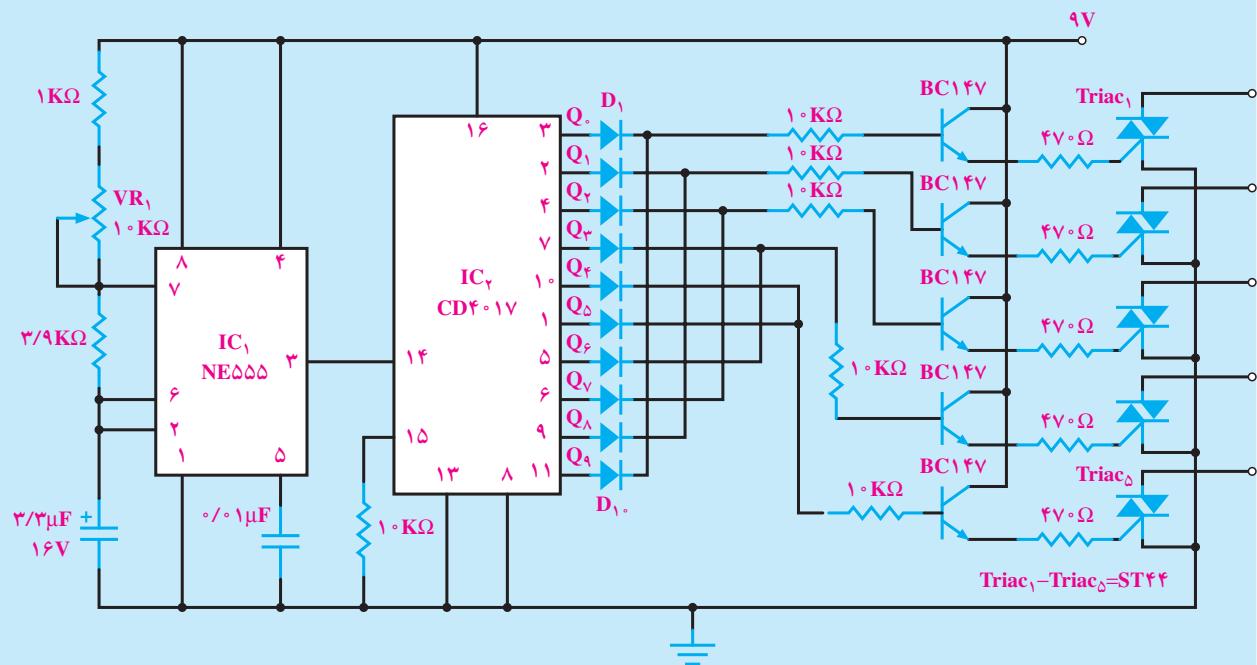در شکل ۲-۵۴ مدار رقص نوری نشان داده شده است که در آن از دو IC به شماره های «NE555» و «CD4017»، همچنین ترازیستور های BC147 و ترایاک هایی با مشخصه های ST44 استفاده گردیده است. خروجی ترایاک ها را می توان به LED یا لامپ کم وات متصل نمود و از این مدار برای رقص نور استفاده کرد.




— زمان سنج (تایмер)

— مقسی فرکانس (با نسبت ۱/۱۰)

— به صورت سوییج راه انداز گیت ترایاک ها

شکل ۲-۵۴ — مدار رقص نور

- ۱- سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال را با رسم شکل موج توضیح دهید.
 - ۲- منظور از سطوح ولتاژ و سطوح منطقی چیست؟
 - ۳- دروازه‌ی منطقی AND را تعریف کرده، جدول صحت آنرا بنویسید.
 - ۴- دروازه‌ی منطقی OR را تعریف کرده، جدول صحت آنرا بنویسید.
 - ۵- دروازه‌ی منطقی NOT را تعریف کرده، جدول صحت آنرا بنویسید.
 - ۶- جدول وضعیت و مدار کلیدی هریک از دروازه‌های منطقی زیر را رسم کنید.
- الف - NOT ب - OR ج - AND
- ۷- مدار دو متغیره‌ای را به گونه‌ای طراحی کنید که اگر فقط یکی از ورودی‌های آن وجود داشت خروجی وجود داشته باشد (یک باشد).
 - ۸- هریک از مدارهای کلیدی شکل ۲-۵۵ را تحلیل کرده، تابع منطقی آن را به دست آورید.

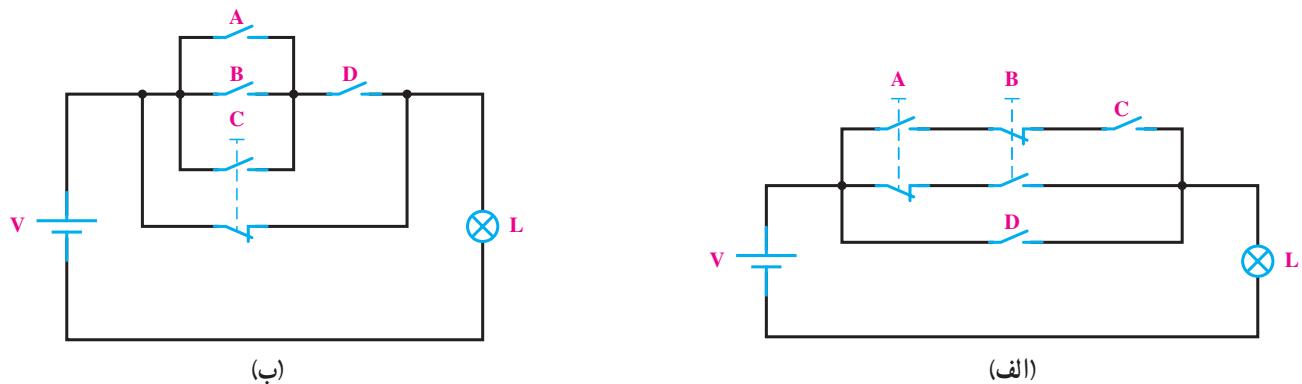

شكل ۲-۵۵

۹- هریک از توابع زیر را در نظر گرفته، خواسته‌های زیر را انجام دهید:

الف - معادل کلیدی هر تابع را رسم کنید.


ب - معادل منطقی یا دروازه‌ی عبارت‌های مقابل را رسم کنید.

الف $F = A + BCD$

ب $F = A(B+C) + \bar{A}$

ج $F = A + BC + \bar{D}$

- ۱۰- مدارهای منطقی شکل ۲-۵۶ را تحلیل نموده و به سؤالات زیر پاسخ دهید.
- الف - تابع منطقی خروجی های F_1 ، F_2 ، F_3 ، F_4 ، F_5 و F_6 را بدست آورید.
- ب - مدار کلیدی هریک از تمرین های الف، ب، ج را رسم کنید.

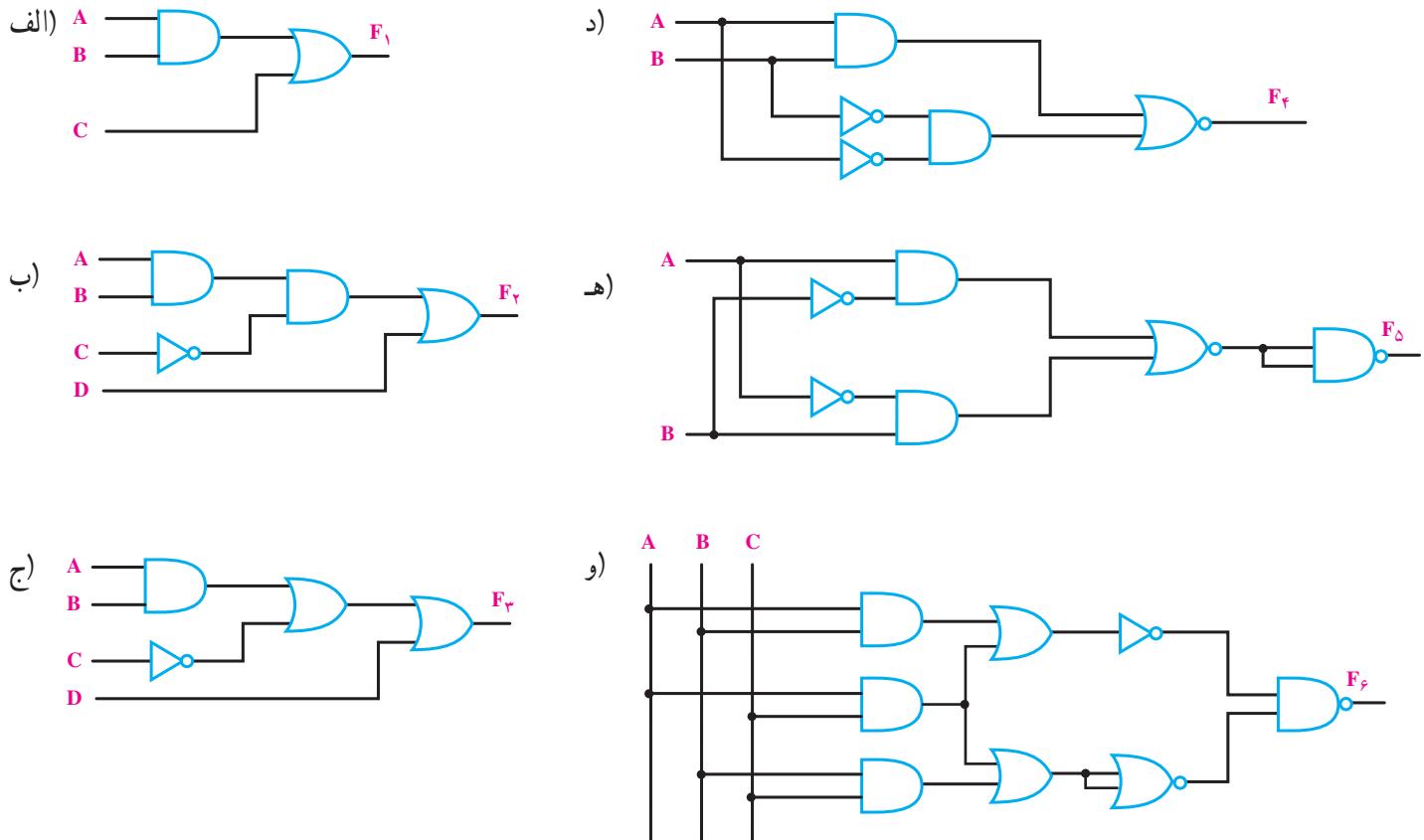

شکل ۲-۵۶

۱۱- مدار کلیدی هریک از دروازه های زیر را رسم کنید.

الف - NOR

ب - NAND

۱۲- با در نظر گرفتن تابع منطقی داده شده زیر :

$$F_1 = \overline{ABC} + A\overline{BC} + A\overline{B}C + ABC$$

الف - مدار منطقی را به طور کامل و براساس تابع F_1 رسم کنید.

ب - تابع داده شده F_1 را بر پایه اتحادهای منطقی داده شده در کتاب ساده کنید و سپس مدار منطقی

ساده شده را ترسیم نمایید.

۱۳- مداری را طرح کنید که خروجی آن تابع R_1 است که هیئت داوری سه نفری باشد.

۱۴- با استفاده از قانون دمورگان معادل هر یک از عبارات منطقی زیر را بدست آورده و مدار منطقی

آن ها را در استاندارد IEC رسم کنید.


الف $F_1 = \overline{\overline{AB} + C}$

ب $F_2 = \overline{A \cdot \overline{B}}$

دیود نیمه‌هادی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:


- ۱- عناصر را از نظر هدایت الکتریکی بررسی کند.
- ۲- هادی‌ها و عایق‌ها و نیمه‌هادی‌ها را تعریف کند.
- ۳- عناصر گروه چهارم جدول تناوبی (سیلیکن و ژرمانیم) را معرفی کند.
- ۴- هدایت الکتریکی در نیمه‌هادی‌های سیلیکن و ژرمانیم را شرح دهد.
- ۵- نحوه افزایش هدایت در نیمه‌هادی‌های Si و Ge را توضیح دهد.
- ۶- نیمه‌هادی نوع P و N را تشریح کند.
- ۷- اتصال P و N را به عنوان یک دیود شرح دهد.
- ۸- دیود را به منزله‌ی یک کلید الکترونیکی ایده‌آل معرفی کند.
- ۹- چگونگی آزمایش و سالم بودن دیود را به کمک اهم‌متر شرح دهد.
- ۱۰- پارامترهای مهم در دیود (مقادیر حد) را شرح دهد.
- ۱۱- مشخصات دیود را از روی برگه‌ی مشخصات بخواند.
- ۱۲- کاربرد دیود را در یک سوسازی جریان متناوب به صورت نیم‌موج و تمام موج شرح دهد.
- ۱۳- مدار یک منبع تغذیه با ترانسفورماتور، یک سوساز و خازن صافی را رسم کند.
- ۱۴- دیود زنر و کاربرد آن در تنیت ولتاژ را توضیح دهد.
- ۱۵- دیود نوردهنده (LED) را شرح دهد.
- ۱۶- کاربرد LED در نمایش اعداد و وضعیت کار سیستم‌ها را بیان کند.
- ۱۷- نقش دیود، آی سی رگولاتور و ... را در چند مثال کاربردی تشریح کند.

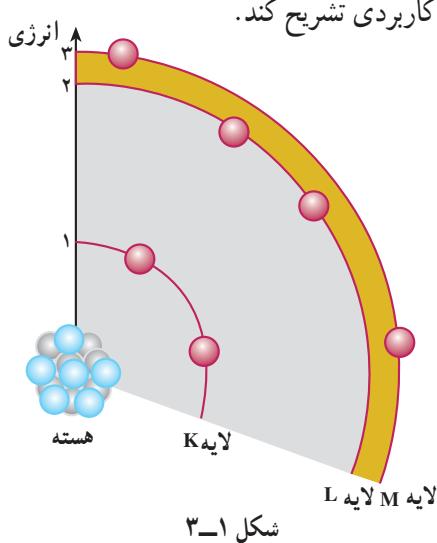

۱-۳- هدایت الکتریکی اجسام

اتم‌های عناصر دارای الکترون‌هایی هستند که در مدارهای مختلف به دور هسته در حال گردش‌اند. الکترون‌هایی که به هسته تردیک‌تر هستند انرژی کم‌تری دارند، اما نیروی واردشده از هسته بر آن‌ها بیش‌تر است و به آسانی نمی‌توان آن‌ها را از اتم جدا کرد. الکترون‌های آخرین مدار دارای انرژی بیش‌تر بوده، اما وابستگی کم‌تری به هسته‌ی اتم دارند. در شکل ۳-۱ مشاهده می‌کنید که هرچه فاصله‌ی الکترون از هسته بیش‌تر باشد انرژی آن‌ها بیش‌تر است.


خوبی هستند. در شکل ۳-۳ ساختمان اتمی دو فلز نقره و مس را که فقط الکترون‌های لایه‌ی ظرفیت آن‌ها رسم شده است، مشاهده می‌کنید. این فلزات هادی‌های خوبی هستند.

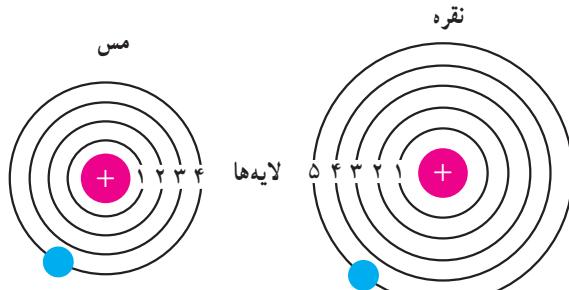

شکل ۳-۳

۲-۳- الکترون‌های ظرفیت یا والانس^۱

آخرین لایه‌ی هر اتم «لایه‌ی ظرفیت» یا «والانس» نام دارد و الکترون‌های این لایه نیز الکترون‌های ظرفیت یا والانس نام دارند. در شکل ۳-۲ اتم مس به همراه مدارهای آن، لایه‌ی والانس، همچنین الکترون‌های لایه‌ی والانس نشان داده شده است.

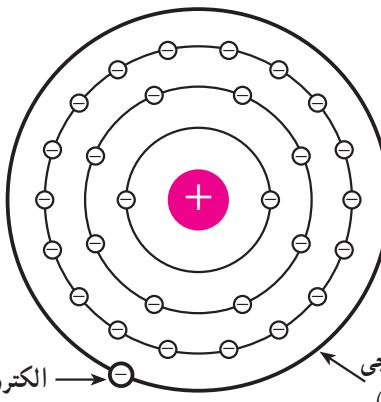


شکل ۳-۲

۴- عایق‌ها^۲

لایه‌ی والانس اتم عایق‌ها معمولاً^۳ از ۴ الکترون بیشتر و حداقل ۸ الکترون دارند. چون انرژی به کاررفته در اتم عایق میان تعداد زیادی الکترون لایه‌ی ظرفیت تقسیم می‌شود، انرژی هر الکترون بسیار ناچیز است. این الکترون‌ها به سختی از اتم جدا می‌شوند، پس این اجسام در وضعیت معمولی، الکترون آزاد بسیار کم دارند و از این رو عایق‌ها جریان برق را از خود عبور نمی‌دهند. در شکل ۳-۴ لایه‌ی والانس یک اتم عایق نشان داده شده است. این اتم در لایه‌ی والانس ۷ الکترون دارد و با دریافت یک الکترون لایه‌ی والانس آن دارای ۸ الکترون می‌شود و به حالت پایدار درمی‌آید.

هوا، شیشه، پلاستیک، کائوچو و نظایر آن عایق هستند.

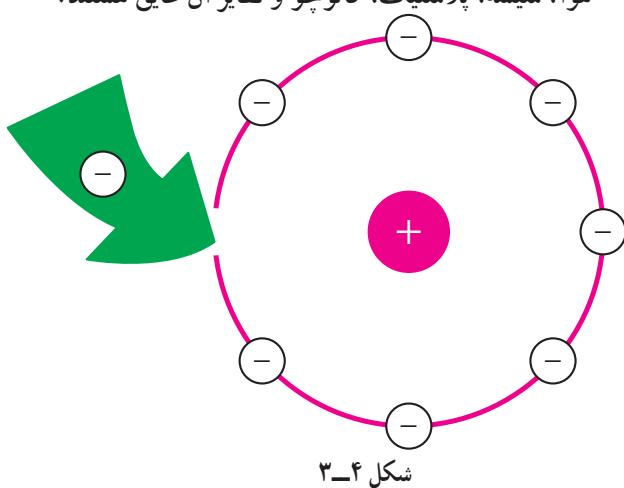

شکل ۳-۴

اگر الکترون‌های لایه‌ی ظرفیت در مدار بزرگی به دورهسته در حال گردش باشند و نیروی جاذبه‌ای که از هسته به این الکترون‌ها وارد می‌شود خیلی ضعیف باشد – با انرژی اندکی که از خارج به این الکترون‌ها وارد می‌شود – الکترون‌ها از قید هسته آزاد می‌شوند. به الکترونی که از قید هسته آزاد می‌شود «الکtron آزاد» گویند.

خواص شیمیایی و الکتریکی اجسام به الکترون‌های لایه‌ی ظرفیت عناصر آن جسم بستگی دارد. اجسام موجود در طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته هادی‌ها، نیمه‌هادی‌ها و عایق‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.

۳-۳- هادی‌ها^۳

هادی‌ها اجسامی هستند که الکترون‌های آن‌ها به راحتی از قید هسته آزاد می‌شوند. این اجسام دارای الکترون آزاد زیاد هستند. الکترون‌های آزاد سبب عبور جریان برق می‌شوند. به این اجسام «رسانا» هم گویند. فلزات یک تاسه ظرفیتی هادی‌های


۵-۳- نیمه‌هادی‌ها^۱

به عناصری که اتم‌های آن در مدار آخر خود چهار الکترون دارند «نیمه‌هادی» گویند. نیمه‌هادی‌ها در صفر مطلق (-273°C) تقریباً عایق هستند. در درجهٔ حرارت معمولی (25°C) انرژی حرارتی محیط باعث آزاد شدن تعدادی از الکترون لایهٔ طرفیت می‌شود و هدایت الکتریکی در جسم بالا می‌رود. البته افزودن ناخالصی هم می‌تواند هدایت الکتریکی جسم را بالا ببرد. عناصری نظیر کربن، سیلیکن و ژرمانیم جزء نیمه‌هادی‌ها به‌شمار می‌آیند. دو عنصر نیمه‌هادی سیلیکن و ژرمانیم در برق و الکترونیک کاربرد فراوان دارند.


۶-۳- ساختمان اتمی سیلیکن و ژرمانیم

سیلیکن دارای عدد اتمی ۱۴ است. یعنی دارای ۱۴ پروتون و ۱۴ الکtron است. ژرمانیم دارای عدد اتمی ۳۲ است. یعنی ۳۲ پروتون و ۳۲ الکtron دارد. در شکل ۵-۳، ساختمان اتمی سیلیکن (Si) و ژرمانیم (Ge) نشان داده شده است.

هر دو عنصر سیلیکن و ژرمانیم در لایهٔ طرفیت دارای چهار الکترون هستند.

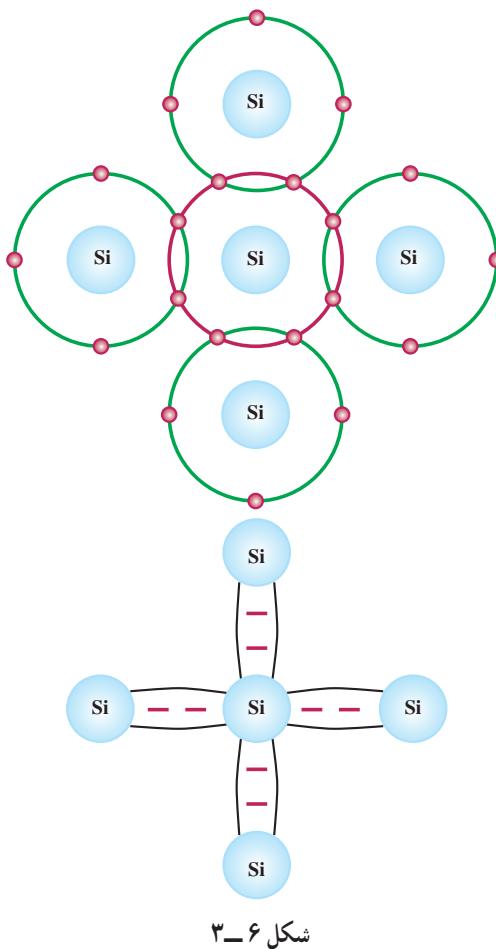

شکل ۶

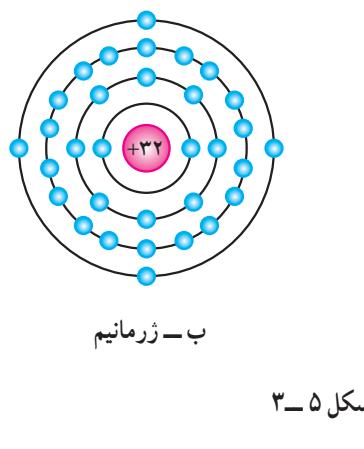


شکل ۵-۳

۷-۳- ساختمان کریستالی سیلیکن و ژرمانیم

وقتی اتم‌های عناصر با نظم خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند جسم جامدی را تشکیل می‌دهند که به آن «کریستال» گویند. ژرمانیم و سیلیکن نیز به صورت کریستال هستند.


البته پیوند بین اتم‌های ژرمانیم نیز مشابه اتم‌های سیلیکن است. چون هر اتم در مدار آخر خود، هشت الکترون دارد دارای حالت پایدار بوده، در صفر مطلق کریستال سیلیکن و شکل ۳-۷ پیوند کوالانس در ساختمان کریستال را نشان می‌دهد.

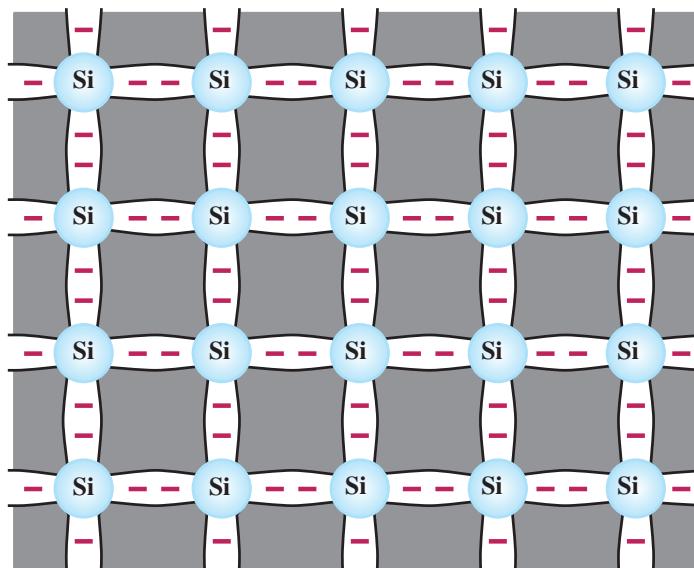

شکل ۳-۷

۳-۹ هدایت الکتریکی در سیلیکن و ژرمانیم
الکترون آزاد و محل خالی آن یعنی «حفره» نشان داده شده است. چون محل خالی الکtron می‌تواند یک الکترون آزاد تزدیک به خود را جذب کند مانند یک بار مثبت عمل می‌کند.

در صفر مطلق ($C = 273$) سیلیکن و ژرمانیم خالص عایق کامل هستند، زیرا در داخل کریستال الکترون آزاد وجود ندارد. عواملی نظیر انرژی نورانی یا انرژی گرمایی می‌توانند انرژی جنبشی الکترون‌های والانس را افزایش دهند و سبب آزاد شدن الکترون‌های ظرفیت گردند و به این ترتیب هدایت را در سیلیکن یا ژرمانیم افزایش دهند.

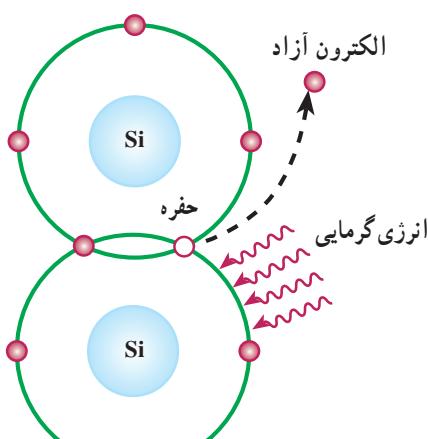

شکل ۳-۸

۳-۱۰ ایجاد حفره^۱
انرژی‌های خارجی نظیر حرارت می‌تواند باعث شکسته شدن پیوند شود و درنتیجه الکترون از قید هسته آزاد گردد. آزاد شدن یک الکترون از مدار ظرفیت، یک جای خالی الکترون ایجاد می‌کند که به این جای خالی الکترون «حفره» گویند. در شکل ۳-۸

^۱- Hole

۱۱-۳- جریان الکترون‌های آزاد

اعمال نشود حرکت الکترون‌ها و جذب آن‌ها به وسیله‌ی حفره‌ها

الکترون‌های آزاد شده در کریستال به صورت نامنظم حرکت


در کریستال به طور نامنظم ادامه می‌یابد.

می‌کند. اگر به صورت اتفاقی الکترونی به حفره‌ای نزدیک شود

در شکل ۳-۹ کریستال سیلیکن، تولید الکtron، حفره و


جذب حفره می‌گردد. به این ترتیب، تازمانی که نیروی از خارج

ترکیب مجدد الکترون، با حفره نشان داده شده است.

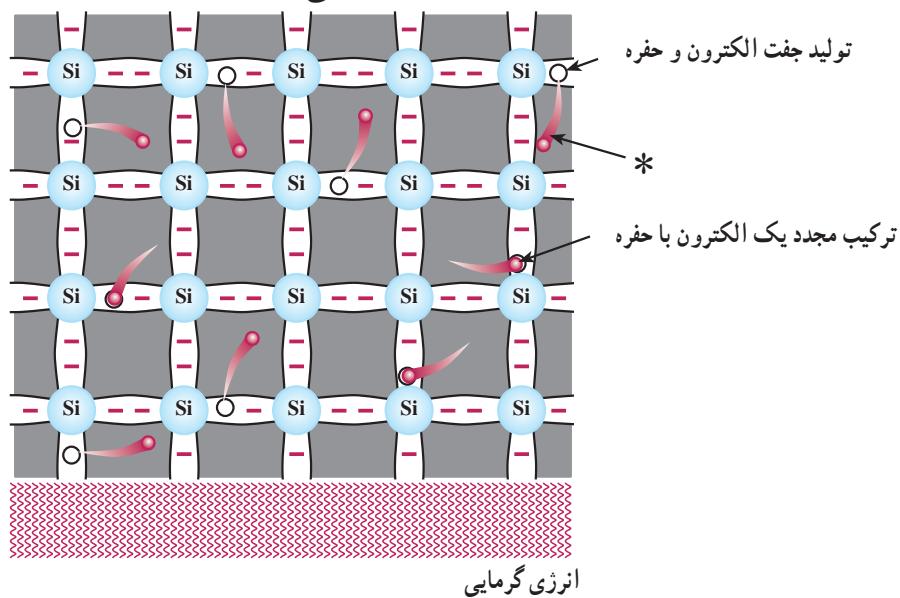

شکل ۳-۹

وقتی مطابق شکل ۳-۱۰ ولتاژی به دو سر کریستال اعمال و جریانی را در مدار به وجود می‌آورند که ناشی از حرکت شود، الکترون‌های آزاد به طرف قطب مثبت بازی حرکت می‌کنند الکترون‌هاست و به آن «جریان الکترون‌ها» گویند.

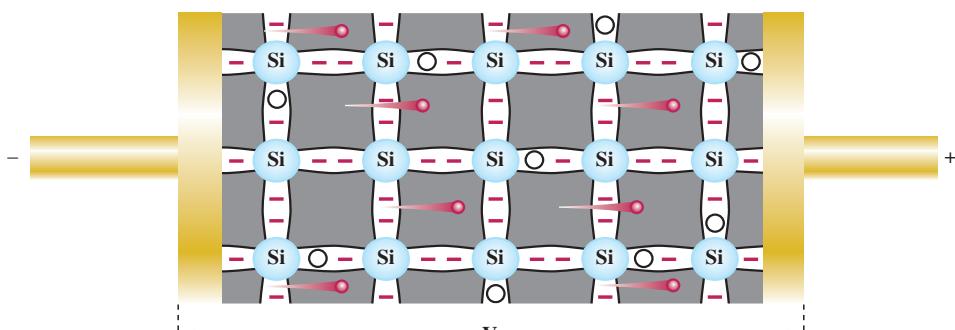

شکل ۳-۱۰

الکترونی را جذب می‌کند، اما جای الکترون جذب شده حفره‌ی

۱۲-۳- جریان حفره‌ها

جریان دیگری نیز در کریستال وجود دارد که ناشی از جدیدی ایجاد می‌گردد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد وقتی الکترون


از چپ به راست حرکت می‌کند حفره از راست به چپ در حرکت

حرکت حفره‌هاست. وقتی در اتم حفره‌ای وجود دارد - به دلیل

آن که حفره گرایشی به جذب الکترون دارد - از اتم مجاور، است.


* شکل که معرف الکtron آزاد است، قسمت دایره (جهت حرکت الکترون را نشان می‌دهد).

شکل ۳-۱۱ تصویری از جهت حرکت الکترون‌ها و حفره‌ها را نشان می‌دهد.

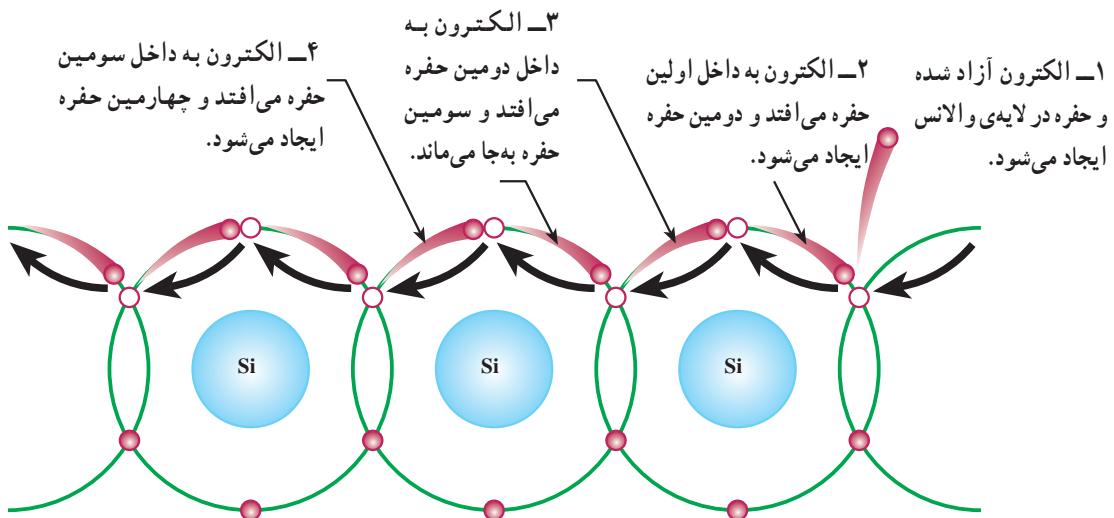

شکل ۳-۱۱

اتم ناخالصی یک الکترون آزاد در کریستال ایجاد می‌شود. با تنظیم مقدار اتم ناخالصی تعداد الکترون‌های آزاد کریستال را کنترل می‌کنند. علاوه‌بر الکترون‌های آزادی که از افروzen اتم ناخالصی در کریستال به وجود می‌آیند تعداد کمی الکترون نیز در اثر انرژی گرمایی محیط از قید هسته آزاد می‌شوند و جای خالی آن‌ها حفره ایجاد می‌گردد. اتم ناخالصی که به کریستال یک الکترون آزاد می‌دهد و خود به صورت یون مثبت درمی‌آید «اتم اهدا کننده»^۱ نام دارد.

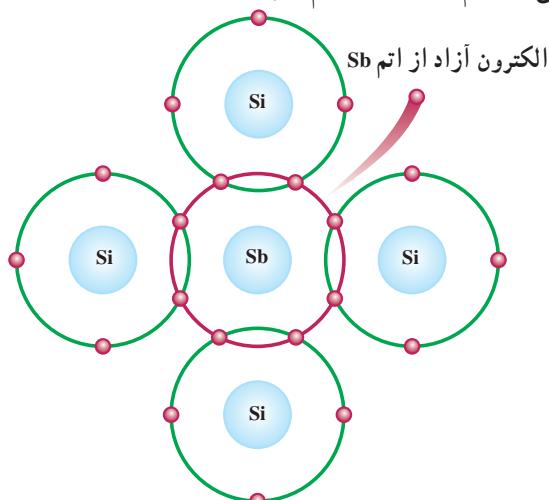


شکل ۳-۱۲

۳-۳-۳ افزودن ناخالصی به کریستال نیمه‌هادی

چون تعداد الکترون‌های آزاد و حفره‌های ایجاد شده در کریستال نیمه‌هادی ژرمانیم یا سیلیکن در اثر انرژی گرمایی به اندازه‌ی کافی نیست و از این نیمه‌هادی نمی‌توان برای ساختن قطعاتی نظری دریود یا ترازیستور استفاده کرد، برای افزایش هدایت نیمه‌هادی به آن ناخالصی اضافه می‌کنند. ناخالص کردن نیمه‌هادی به دو شکل (با اتم پنج ظرفیتی و اتم سه‌ظرفیتی) صورت می‌گیرد.

۳-۳-۴ ناخالص کردن کریستال نیمه‌هادی با اتم پنج ظرفیتی (نیمه‌هادی نوع N)

هرگاه یک عنصر پنج ظرفیتی مانند ارسنیک (As) یا آنتیموان (Sb) یا فسفر (P) را که در لایه‌ی ظرفیت خود پنج الکترون دارند به کریستال سیلیکن یا ژرمانیم اضافه کنیم (همان‌گونه که در شکل ۳-۱۲ نشان داده شده است) اتم ناخالصی آنتیموان (Sb) با چهار اتم سیلیکن مجاور خود تشکیل بیوند اشتراکی می‌دهد و چون در لایه‌ی ظرفیت Sb جای ۸ الکترون وجود دارد، یک الکترون اتم ناخالصی به راحتی از قید هسته آزاد می‌گردد و به صورت الکترون آزاد درمی‌آید؛ پس با افزودن هر

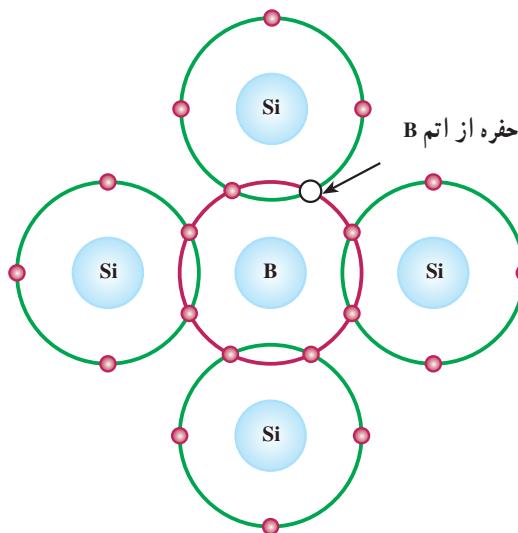

شکل ۳-۱۴


ممکن است الکترونی با داشتن انرژی جنبشی کافی از پیوند شکسته شود و محل این حفره را پر نماید. در این صورت، حفره‌ی جدیدی در کریستال ایجاد می‌شود؛ بنابراین، افزودن هر اتم ناخالصی سه‌ظرفیتی در کریستال یک حفره ایجاد می‌نماید. به اتم سه‌ظرفیتی که قادر است یک الکtron آزاد را جذب کند «اتم پذیرنده»^۲ گویند. اتم پذیرنده با دریافت الکترون به صورت یون منفی درمی‌آید. در اثر گرمای محیط تعداد اندکی الکترون نیز انرژی لازم را کسب می‌کنند و از هسته‌ی خود جدا می‌شوند و به صورت الکترون آزاد درمی‌آیند؛ بنابراین در کریستال علاوه بر تعداد زیادی حفره که حامل‌های اکثربت هستند، تعداد اندکی الکترون آزاد یعنی «حامل‌های اقلیت» نیز وجود دارند. به دلیل آن که حامل‌های اکثربت هدایت الکتریکی، حفره‌ها هستند و حفره‌ها مانند یک بار مثبت عمل می‌کنند، به این کریستال، کریستال نوع P^۳ گویند.

در شکل ۳-۱۵ الکترون‌ها و حفره‌های کریستال P و نمای مداری کریستال نشان داده شده است. البته کل کریستال P از نظر بارالکتریکی خنثی است، زیرا بارهای مثبت و منفی آن باهم برابرند.

چون در کریستال تعداد الکترون‌های آزاد که عمل هدایت الکتریکی را انجام می‌دهند به مراتب بیشتر از حفره‌ها است به الکترون‌های آزاد، «حامل‌های اکثربت» و به حفره‌ها، «حامل‌های اقلیت» گویند. این کریستال را که حامل‌های اکثربت آن الکترون‌ها هستند «کریستال نوع N^۱» می‌نامند.

در شکل ۳-۱۳ الکترون‌ها و حفره‌های کریستال N و شمای مداری آن نشان داده شده است. البته کل کریستال N از نظر بارالکتریکی خنثی است، زیرا بارهای مثبت و منفی آن باهم برابرند.

ناحیه‌ی N

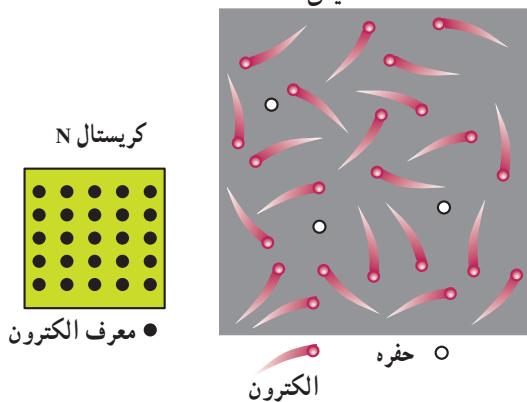

شکل ۳-۱۳

۳-۳- ناخالص کردن کریستال نیمه‌هادی با اتم سه‌ظرفیتی (نیمه‌هادی نوع P)

هرگاه یک عنصر سه‌ظرفیتی مانند آلومینیوم (Al) یا بورون (B) یا ایندیم (In) را که در مدار ژرفیت خود سه الکترون دارند به کریستال سیلیکون با ژرمانیم خالص اضافه کنیم، الکترون‌های مدار آخر عنصر ناخالصی مانند بورون با الکترون‌های اتم مجاور خود تشکیل پیوند اشتراکی می‌دهند. به این ترتیب، در مدار آخر اتم ناخالصی هفت الکترون در حال گردش هستند که در نتیجه یک جای خالی یا حفره ایجاد می‌شود. در شکل ۳-۱۴ جای خالی الکترون نشان داده شده است.


۱- N= Negative منفی

۲- Acceptor

۳- P=Positive

حفره‌ها در محل پیوند تعداد زیادی یون مثبت و منفی را ایجاد می‌کند. این یون‌ها در کریستال ثابت هستند، زیرا به علت پیوند کوالانس نمی‌توانند مانند الکترون‌های آزاد حرکت نمایند؛ سپس در محل پیوند ناحیه‌ای به نام «لایه‌ی تخلیه» به وجود می‌آید که در آن حامل‌های هدایت الکتریکی (الکترون‌ها و حفره‌ها) وجود ندارند. به ناحیه‌ی تخلیه ناحیه‌ی سد هم گفته می‌شود.


یون‌های مثبت و منفی در ناحیه‌ی تخلیه سبب ایجاد میدان الکتریکی می‌شوند. این میدان الکتریکی با عبور الکترون‌های آزاد از محل اتصال مخالفت می‌کند. هرگاه میدان ایجاد شده به حدی برسد که مانع عبور الکترون از محل اتصال گردد حالت «تعادل» به وجود می‌آید و به این صورت، «دیود کریستالی» ساخته می‌شود. در ناحیه‌ی تخلیه، ولتاژ ایجاد شده «پتانسیل سد» نام دارد. مقدار ولتاژ سد برای دیود سیلیکنی، حدود $7/0$ ولت و برای دیود ژرمانیومی حدود $2/0$ ولت است. در شکل ۳-۱۷ ناحیه‌ی تخلیه و پتانسیل سد نشان داده شده است.

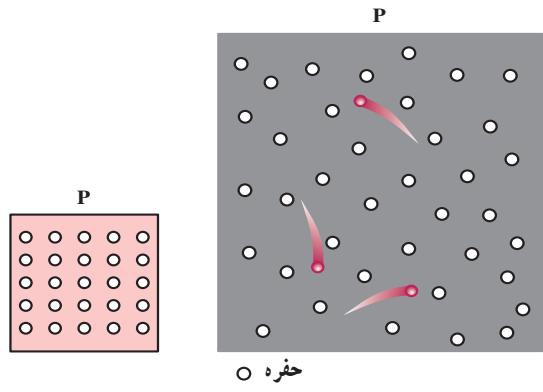


شکل ۳-۱۵

۳-۳-۳ اتصال P-N (دیود کریستالی)

هرگاه دو کریستال نیمه‌هادی نوع N و P بهم اتصال یابند، الکترون‌های آزاد نیمه‌هادی نوع N که در نزدیک محل اتصال P-N قرار دارند به منطقه‌ی P نفوذ می‌نمایند و با حفره‌های کریستال نوع P ترکیب می‌شوند و به این ترتیب، حفره‌هایی از بین می‌روند و الکترون‌های آزاد به صورت الکترون‌های ظرفیت درمی‌آیند. در شکل ۳-۱۶ ترکیب الکترون‌ها با حفره‌ها نشان داده شده است.

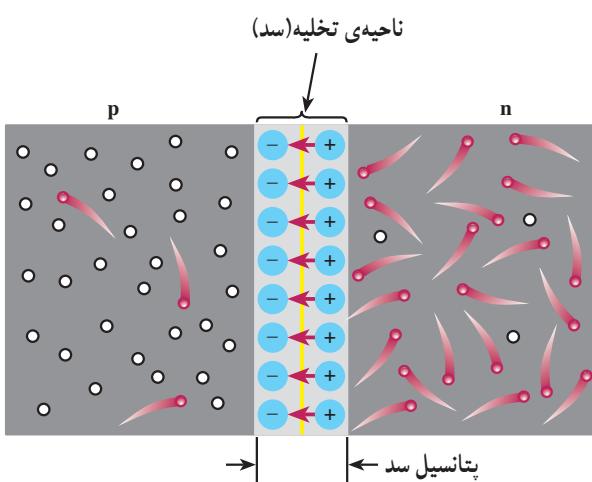

شکل ۳-۱۷

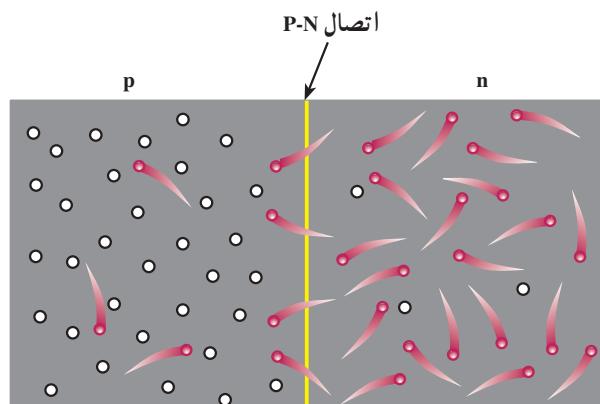

شکل ۳-۱۶


۳-۳-۴ بایاس کردن اتصال P-N

هرگاه به اتصال P-N ولتاژی اعمال کنیم گوییم آن را «بایاس» نموده‌ایم. بایاس کردن اتصال P-N به دو صورت «مستقیم» و «معکوس» انجام می‌گیرد:


عبور یک الکtron از محل اتصال سبب ایجاد یک جفت یون می‌شود، زیرا وقتی الکترونی از ناحیه‌ی N به ناحیه‌ی P وارد می‌شود، در ناحیه‌ی N یک اتم پنج ظرفیتی الکترونی را از دست می‌دهد و به یون مثبت تبدیل می‌شود و در مقابل، در ناحیه‌ی P یک اتم سه ظرفیتی الکترونی را دریافت می‌کند و سرانجام، به یون منفی تبدیل می‌شود؛ از این‌رو، این ترکیب مجدد الکترون‌ها با

هنگامی که میدان الکتریکی ناشی از باتری خارجی میدان الکتریکی پتانسیل سد را خشی کند، منطقه‌ی تخلیه و پتانسیل سد از بین می‌رود و الکترون‌های کریستال N به سمت محل پیوند رانده می‌شوند. این الکترون‌ها وارد کریستال P شده، در اثر ترکیب با حفره‌ها به الکtron ظرفیت تبدیل می‌شوند. الکترون‌های ظرفیت از حفره‌ای به حفره‌ای دیگر می‌روند تا به انتهای کریستال و سرانجام به قطب مثبت باتری می‌رسند. چنین به نظر می‌آید حفره‌ها در کریستال P در جهت خلاف حرکت الکترون‌ها حرکت می‌نمایند و جریانی را به وجود می‌آورند. در شکل ۳-۱۹ حرکت الکترون‌ها و حفره‌ها نشان داده شده است.


الف – بایاس مستقیم (بایاس موافق)^۱: اگر قطب مثبت باتری را به نیمه‌هادی نوع P و قطب منفی باتری را به نیمه‌هادی نوع N وصل کنیم، این حالت اتصال ولتاژ را «بایاس مستقیم» یا «بایاس موافق» گویند. در شکل ۳-۱۸ این بایاس را مشاهده می‌کنید.

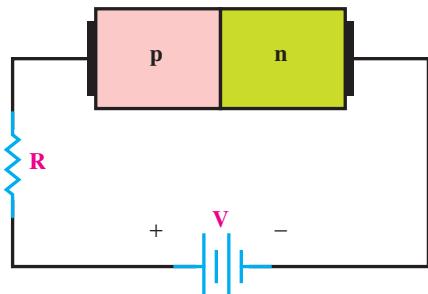

شکل ۳-۱۸

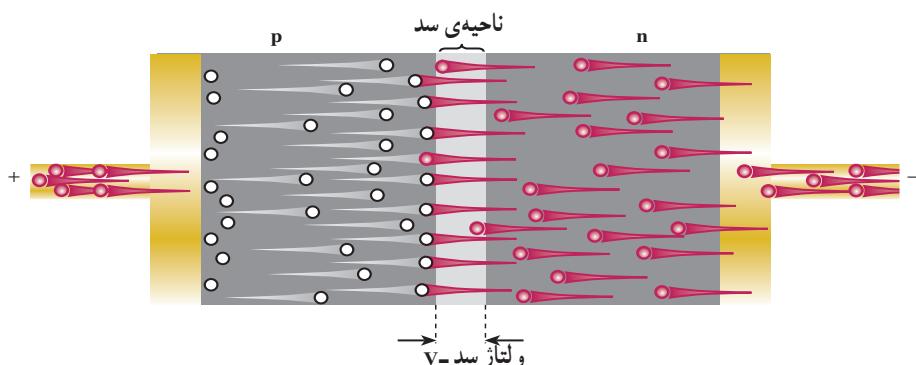

شکل ۳-۱۹

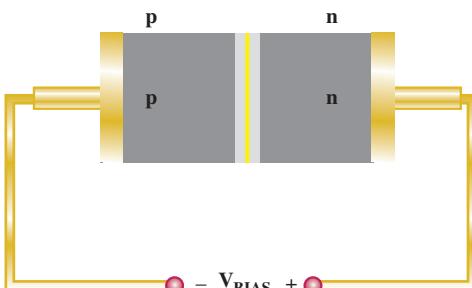

شکل ۳-۲۰


ب – بایاس معکوس (بایاس مخالف)^۲: اگر قطب مثبت باتری را به کریستال N و قطب منفی باتری را به کریستال P وصل کنیم، این حالت اتصال ولتاژ را «بایاس معکوس» یا «بایاس مخالف» گویند. در شکل ۳-۲۰ این حالت نشان داده شده است.

۱ – Forward Bias

۲ – Reverse Bias

ناحیه‌ی اتصال دور می‌شوند و عرض لایه‌ی تخلیه زیاد می‌شود.
در شکل ۳-۲۱ این حالت نشان داده شده است.


در این حالت قطب منفی با تری حفره‌ها را به سمت خود می‌کشد؛ هم‌چنین قطب مثبت با تری الکترون‌های آزاد را به سمت خود جذب می‌کند و به این ترتیب، حفره‌ها و الکترون‌های آزاد از

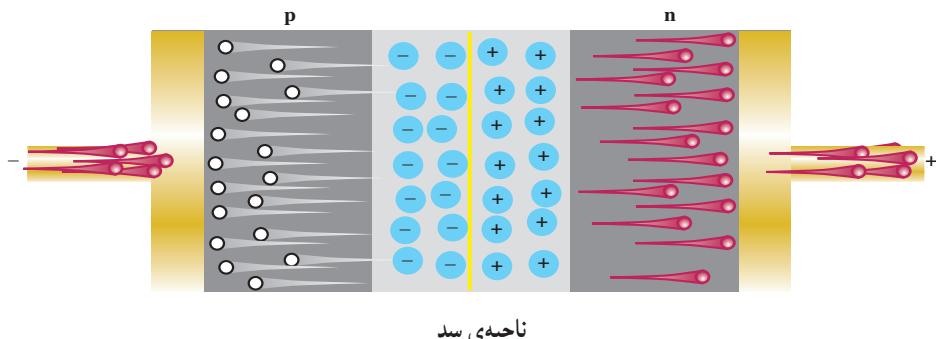

شکل ۳-۲۱

شدن الکترون‌ها و حفره‌ها متوقف می‌شود. در شکل ۳-۲۲ این حالت نشان داده شده است.


با دور شدن الکترون‌ها و حفره‌ها از منطقه‌ی تخلیه، پتانسیل سد در لایه‌ی تخلیه افزایش می‌یابد و هنگامی که ولتاژ معکوس اعمال شده و پتانسیل سد ناحیه تخلیه با هم برابر شدند عمل دور

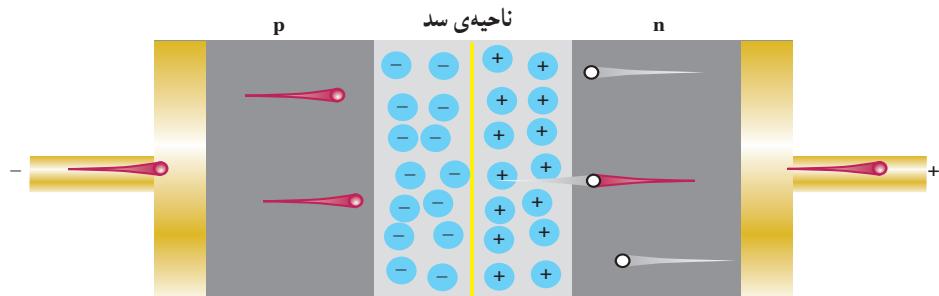

شکل ۳-۲۲

۳-۱۸ علامت اختصاری و شکل ظاهری دیود معمولی

در شکل ۳-۲۳ ساختمان کریستالی و علامت اختصاری یک دیود معمولی نشان داده شده است.

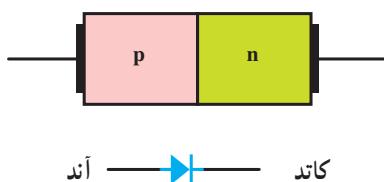


شکل ۳-۲۳



با بزرگ شدن ناحیه‌ی تخلیه جریان حامل‌های اکثربیت صفر می‌شود. به دلیل انرژی حرارتی، حامل‌های اقلیت ایجاد شده در دو کریستال P و N از محل اتصال عبور می‌کنند و جریان ضعیفی را ایجاد می‌نمایند که به آن «جریان اشباع معکوس» یا «نشتی» می‌گویند. این جریان در درجه‌ی حرارت معین ثابت است و بستگی به ولتاژ معکوس ندارد، بلکه فقط به درجه‌ی حرارت بستگی دارد. پس به طور خلاصه می‌توان بیان نمود: در بایاس معکوس از دیود فقط جریان ضعیف ناشی از حامل‌های اقلیت به نام «جریان اشباع معکوس» عبور می‌کند.

می‌کند. در شکل ۳-۲۴ شکل ظاهری چند دیود را مشاهده می‌کنید. در شکل ۳-۲۵ پایه‌های آند و کاتد از روی شکل ظاهری نشان داده شده است.


نیمه‌هادی نوع P «آند» و نیمه‌هادی نوع N «کاتد» نام دارد. همان‌گونه که دیده می‌شود علامت اختصاری دیود مانند یک پیکان از سمت آند به جانب کاتد بوده که معرف این نکته است که جریان قراردادی به راحتی از سمت آند به کاتد عبور

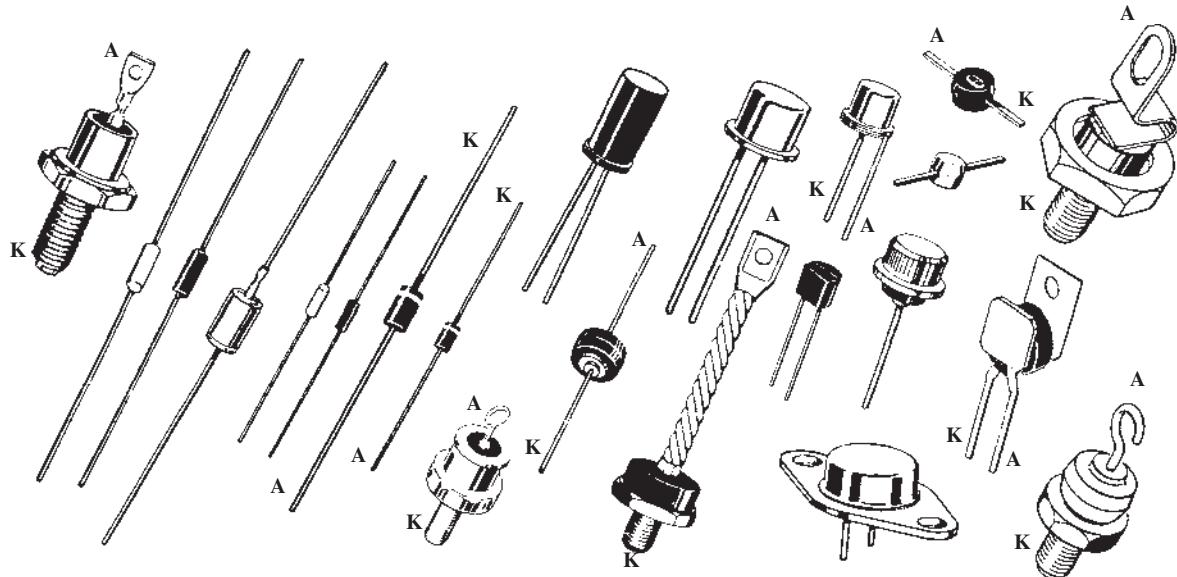

شکل ۳-۲۴

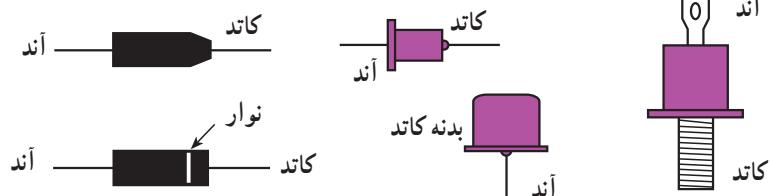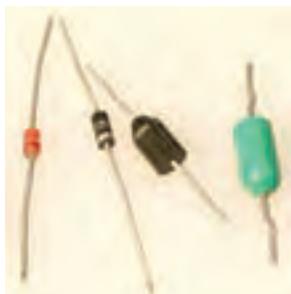

شکل ۳-۲۵

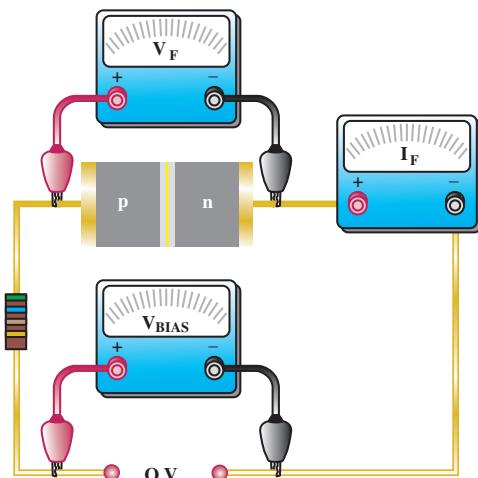


شکل ۳-۲۶

۳-۱۹- منحنی مشخصه‌ی ولت‌آمپر دیود در بایاس مستقیم


اگر به دو سر دیود ولتاژی به صورت بایاس مستقیم وصل کنیم و ولتاژ باتری را از صفر ولت افزایش دهیم و جریان عبوری از دیود را به وسیله‌ی میلی‌آمپر متری اندازه بگیریم، در ابتدا که ولتاژ صفر بوده جریان عبوری از دیود نیز صفر است (شکل ۳-۲۶).

در شکل ۳-۲۹ منحنی ولت آمپر در بایاس موافق نشان داده شده است.

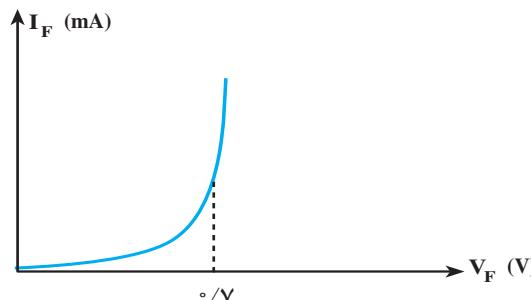

شکل ۳-۲۹

هرگاه ولتاژ افزایش یابد جریان عبوری از دیود هم افزایش می‌یابد، هنگامی که ولتاژ بایاس برای یک دیود سیلیکنی کمتر از ۰.۷ ولت است جریان عبوری از دیود بسیار ناچیز خواهد بود (شکل ۳-۲۷).

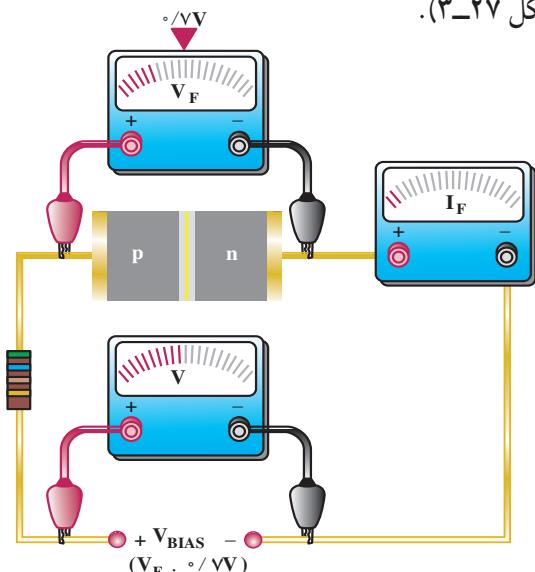


شکل ۳-۲۷

۳-۲۰ منحنی مشخصه‌ی ولت آمپر دیود در بایاس معکوس

اگر دیود را به طور معکوس بایاس کنیم جریان بسیار ناچیز نشستی از دیود می‌گذرد. با افزایش ولتاژ معکوس، در یک ولتاژ معین که «ولتاژ شکست دیود» نامیده می‌شود جریان به سرعت افزایش می‌یابد و دیود آسیب می‌بیند.


در شکل ۳-۳۰ ولتاژ بایاس مخالف که کمتر از ولتاژ شکست است نشان داده شده است.

سؤال: چرا در شکل ۳-۳۰ از مقاومتی مانند مدار شکل ۳-۲۸ استفاده نشده است؟

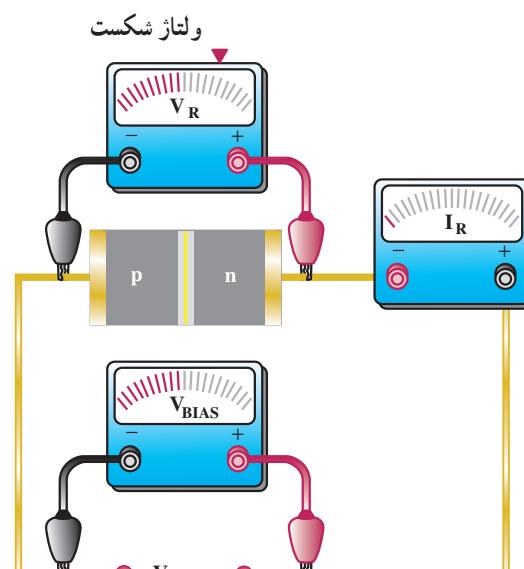


شکل ۳-۳۰

اگر ولتاژ بایاس زیاد شود (یعنی پتانسیل خارجی بیشتر از ۰.۷ ولت شود)، این پتانسیل بر پتانسیل سد غلبه می‌کند و سد شکسته می‌شود و در نتیجه مقاومت معادل دیود کم می‌شود و سرانجام جریان عبوری از دیود به طور ناگهانی افزایش می‌یابد. برای محدود کردن جریان عبوری از دیود لازم است مقاومتی را با دیود سری کنیم (شکل ۳-۲۸).

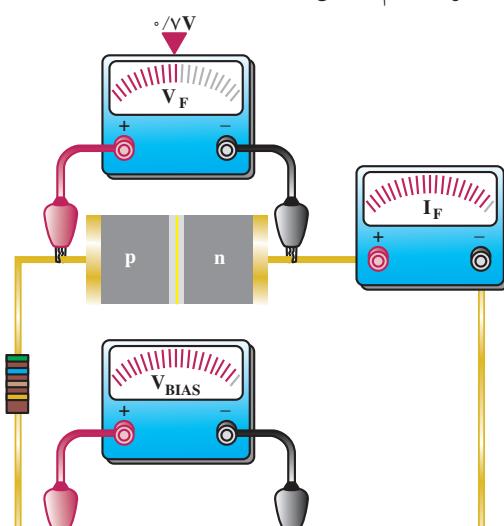


شکل ۳-۲۸

می‌کند، پس در حالت ایده‌آل در بایاس مستقیم مانند «هادی» و در بایاس معکوس مانند «عایق» عمل می‌کند. عملکرد دیود را در حالت ایده‌آل در بایاس موافق می‌توان با یک کلید وصل مقایسه کرد. در بایاس معکوس یک دیود ایده‌آل مانند یک کلید باز عمل می‌کند. در شکل ۳-۳۲ دیود ایده‌آل در بایاس موافق نشان داده شده است. مقاومت R در مدار به عنوان محدودکننده جریان به کار رفته است.

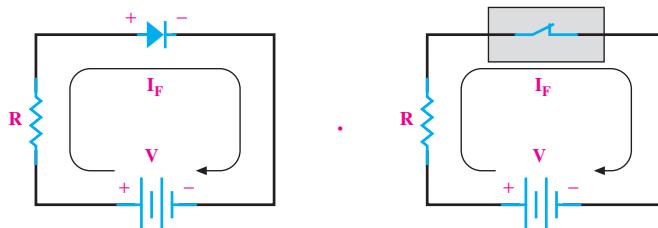

شکل ۳-۳۳

همچنین در شکل ۳-۳۴ معادل دیود ایده‌آل در بایاس مخالف نشان داده شده است :

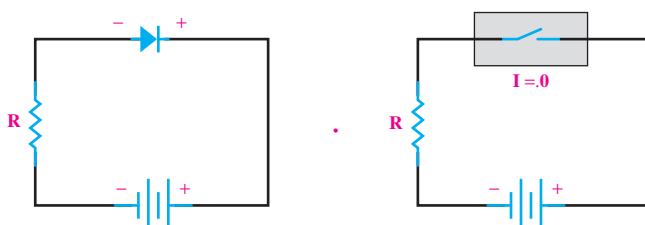


شکل ۳-۳۴

۳-۲۲- تشخیص آند و کاتد و سالمبودن دیود به وسیله‌ی اهم‌متر


۳-۲۲-۱ استفاده از اهم‌متر عقره‌ای: اگر اهم‌متر عقره‌ای را به دو سر دیود وصل کرده و اهم آن را اندازه بگیرید، سپس اتصال دیود را بر عکس کرده مجدداً اهم آن را اندازه بگیرید در یک حالت اهم‌متر، اهم کم و در حالت دیگر اهم‌متر، اهم زیاد را نشان می‌دهد واضح است در حالت اهم کم دیود به وسیله‌ی باتری داخلی اهم‌متر در بایاس مستقیم قرار گرفته است

در شکل ۳-۳۱ حالی که ولتاژ بایاس به ولتاژ شکست رسیده نشان داده شده است. در این حالت جریان عبوری از دیود به شدت افزایش یافته است.

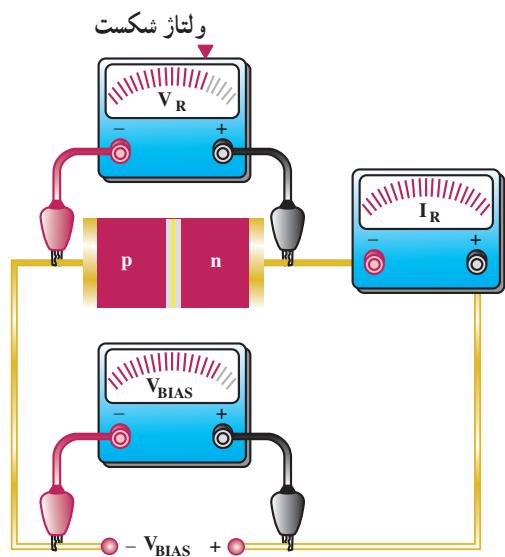

شکل ۳-۳۱

در شکل ۳-۳۲ منحنی مشخصه‌ی ولت‌آمپر دیود در گرایش معکوس نشان داده شده است.

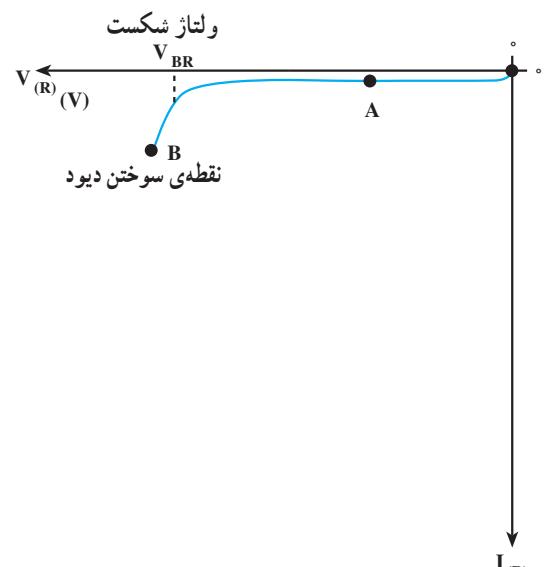

شکل ۳-۳۲


۳-۲۱- بررسی دیود در حالت ایده‌آل چون دیود در بایاس مستقیم جریان را به راحتی عبور می‌دهد و در بایاس معکوس جریان بسیار ناچیز از دیود عبور

و در حالتی که اهم متر اهم زیاد را نشان می‌دهد دیود در بایاس معکوس قرار گرفته است که اصطلاحاً گفته می‌شود: «دیود از یک طرف راه می‌دهد و از طرف دیگر راه نمی‌دهد». در شکل ۳-۳۵ این دو حالت نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۶

اگر دیود در بایاس مخالف قرار گیرد، مولتی‌متر ولتاژ بایاس مخالف اعمال شده به وسیله‌ی دستگاه را در دو سر دیود نشان می‌دهد. این ولتاژ ممکن است $1/5$ تا 3 ولت باشد. در شکل ۳-۳۷ این حالت را مشاهده می‌کنید.

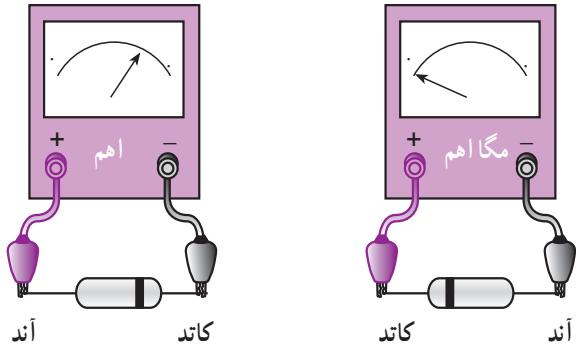

شکل ۳-۳۵

در حالتی که اهم متر اهم کم را نشان می‌دهد مثبت واقعی اهم متر به آند دیود و منفی واقعی اهم متر به کاتند دیود اتصال دارد. به این ترتیب، می‌توان آند و کاتند دیود را تعیین نمود. البته مقدار مقاومتی که اهم متر نشان می‌دهد به انتخاب کلید سلکتور اهم متر بستگی دارد.

اگر دیود معیوب باشد، ممکن است قطع شده باشد؛ در این صورت، در هر دو حالت اتصال اهم متر، اهم متر اهم بی‌نهایت را نشان می‌دهد. اگر دیود معیوب اتصال کوتاه شده باشد، در هر دو حالت اتصال اهم متر، اهم متر اهم صفر را نشان می‌دهد.

۳-۲۲-۲ استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی: اغلب مولتی‌مترهای دیجیتالی دارای وضعیت تست دیود هستند. هرگاه کلید سلکتور مولتی‌متر دیجیتالی را در وضعیت تست دیود قرار دهیم و دیود به وسیله‌ی مولتی‌متر در بایاس موافق قرار بگیرد مولتی‌متر دیجیتالی ولتاژ بایاس دیود را نشان می‌دهد که این ولتاژ برای دیودهای سیلیکونی حدود $7/2$ ° ولت و برای دیودهای از جنس ژرمانیم حدود $2/2$ ° ولت است. شکل ۳-۳۶ این حالت را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۳۷

اگر دیود اتصال کوتاه باشد در هر دو وضع اتصال مولتی‌متر به دیود روی صفحه‌ی دستگاه ولتاژ صفر نشان داده خواهد شد. در شکل ۳-۳۹ این حالت نشان داده شده است.

پس در حالتی که مولتی‌متر ولتاژ بایاس موافق دیود را نشان می‌دهد، سیم منفی (سیم مشترک یا Com) روی کاتد و سیم مثبت به آند دیود وصل است. اگر دیود ناسالم و قطع باشد، در هر دو وضع اتصال مولتی‌متر به دیود، روی صفحه‌ی آن ولتاژ باتری داخلی نشان داده می‌شود. در شکل ۳-۳۸ این دو حالت دیده می‌شود.




شکل ۳-۳۹




شکل ۳-۳۸

دیود را روی گرمگیر نصب نمود (کارخانه‌ی سازنده، نصب روی گرمگیر را مشخص می‌سازد).

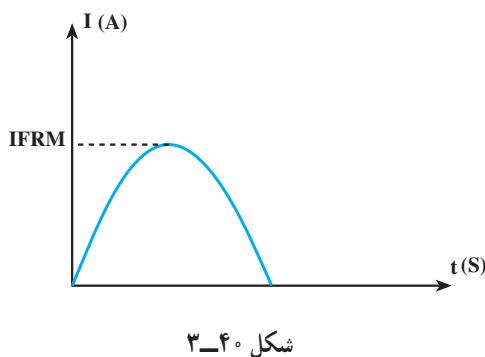۳-۲۳-۳ - حداکثر جریان بایاس مستقیم تکراری (IFRM)^۵: حداکثر جریانی است که به صورت تکرار سیکل‌ها در گرایش مستقیم می‌تواند از دیود عبور کند. در شکل ۳-۴۰ این جریان را مشاهده می‌کنید.



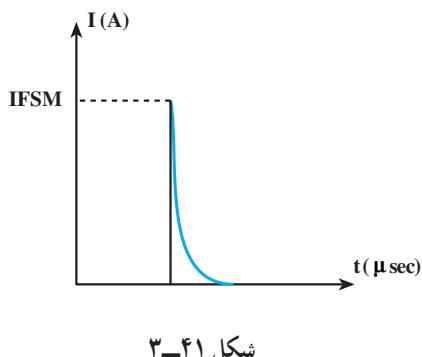۳-۲۳-۴ - حداکثر جریان لحظه‌ای (IFSM)^۶: حداکثر جریانی که در زمان بسیار کوتاه (حدود چند میکروثانیه) می‌تواند از دیود عبور کند؛ به گونه‌ای که به دیود آسیب نرسد، «IFSM» نام دارد. در شکل ۳-۴۱ این جریان نشان داده شده است.



۳-۲۳-۳ مقادیر حد در دیود

برخی از کمیت‌های دیود اگر از میزان ماکزیمم بیشتر شوند به دیود آسیب می‌رسانند. مقدار ماکزیمم این کمیت‌ها «مقدار حد دیود» نام دارد. برخی از مقادیر حد که در کتاب مشخصات دیودها آورده می‌شود و با توجه به نوع طراحی می‌توان از آن‌ها استفاده نمود بدین قرار است:

۱-۳-۲۳-۳ - حداکثر ولتاژ معکوس: حداکثر ولتاژی که در بایاس معکوس می‌تواند در دو سر دیود قرار گیرد؛ به گونه‌ای که دیود آسیب نبیند، «حداکثر ولتاژ معکوس» نام دارد. عموماً در برگه‌ی داده‌ها سه پارامتر برای حداکثر ولتاژ معکوس قید می‌شود.

الف - ولتاژ معکوس (VR)^۱: حداکثر ولتاژ DC اعمال شده به دو سر دیود در بایاس معکوس که دیود می‌تواند تحمل کند، VR نام دارد.

ب - ماکزیمم ولتاژ معکوس تکرار سیکل‌ها (VRRM)^۲: حداکثر ولتاژ معکوس که به صورت تکرار سیکل‌ها در دو سر دیود قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که دیود آسیب نبیند «VRRM» نام دارد.

ج - ولتاژ معکوس قابل تحمل در وضعیت کار عادی (VRWM)^۳: حداکثر ولتاژ معکوس در وضعیت کار عادی VRWM نام دارد.

۳-۲۳-۲ - حداکثر جریان مستقیم (IF)^۴: حداکثر جریان DC یا متوسط که می‌توان از دیود در گرایش مستقیم عبور داد؛ به گونه‌ای که دیود آسیب نبیند «IF» نام دارد. در اثر عبور این جریان در محل اتصال «P-N» حرارت ایجاد می‌شود. اگر در هوای آزاد حرارت ایجاد شده به خوبی دفع نشود باید

۱- VR = Reverse voltage

۲- VRRM = Peak Repetative Reverse voltage

۳- VRWM = Working Peak Reverse Voltage
در حال کار

۴- IF = Forward current

۵- IFRM = Maximum Repetative Peak forward current

۶- IFSM = Maximum Surge current

در جدول ۱-۳ یکی از برگه‌داده‌های دیود را مشاهده

می‌کنید.

جدول ۱-۳

TYPE	Manufacturer	Germanium Clicon	V _R	I _F	I _{FRM}	T _j	R _{thj-a}	I _F	V _F	C _D	V _R	t _{rr}	I _F	V _R	RL	USE	CASE
			V	mA	mA	C	C / W	mA	V	pF	V	sec	mA	V	Ω		
1N91	G _e	G	65	15°	25A	105		100	0.38							Λ	شکل ظاهری و ابعاد دیود
شماره دیود																	
نام کارخانه سازنده																	
Silicon S																	
جنس دیود																	
Zrmanim G																	
ماکریم ولتاژ معکوس مجاز																	
ماکریم درجه حرارت قابل تحمل محل پیوند PN																	
مقادیر متوسط جریان مجاز																	
مقادیر ماکریم جریان مجاز تکراری																	
بهازای عبور این جریان از دیود																	
مقاومت حرارتی دیود از محل پیوند PN به محیط																	
بهازای عبور این جریان از دیود																	
افت ولتاژ دوسر دیود به وجود نمی‌آید.																	
ظرفیت خازن محل اتصال PN به ازای مقادیر ولتاژ معکوس ردیف بالا																	

توجه: نیازی نیست هنرجویان اعداد و اصطلاحات جدول‌های ۱-۲ و ۱-۳ را

به خاطر بسپارند.

در جدول ۳-۲ بعضی داده‌های دیودهای معمولی $1N4001$ تا $1N4007$ آورده شده است.

جدول ۳-۲


	حروف اختصاری	$1N4001$	$1N4002$	$1N4003$	$1N4004$	$1N4005$	$1N4006$	$1N4007$	واحد
حداکثر ولتاژ معکوس تکراری	V_{RRM}								
حداکثر ولتاژ معکوس در حال کار	V_{RWM}	۵۰	۱۰۰	۲۰۰	۴۰۰	۶۰۰	۸۰۰	۱۰۰۰	ولت V
حداکثر ولتاژ معکوس DC	V_R								
ولتاژ ماکریسم معکوس غیرتکراری	V_{RSM}	۶	۱۲	۲۴	۴۸	۷۲	۱۰۰	۱۲۰	ولت V
ولتاژ معکوس مؤثر	$V_{R(rms)}$	۳۵	۷	۱۴	۲۸	۴۲	۵۶	۷۰	ولت V
معدل جریان یکسوشده در بابس موافق $TA = 25^\circ C$ در درجه حرارت محیط	I_F								آمپر A
حداکثر جریان لحظه‌ای غیرتکراری	I_{FSM}								آمپر A
درجه حرارت پیوند	T_j								C درجه سانتی‌گراد

۳-۲۴-۱ یکسوکننده‌ی نیم‌موج: ساده‌ترین

مداری که به کمک آن می‌توان جریان متناوب را به جریان یک‌طرفه تبدیل نمود یکسوکننده‌ی نیم‌موج است. در شکل ۳-۴۲-الف مدار یکسوکننده‌ی نیم‌موج نشان داده شده است. علامت \perp نشانه‌ی اتصال زمین است. تمام اتصال زمین‌ها در یک مدار به وسیله‌ی خطوط ارتباطی به هم وصل هستند. پس شکل ۳-۴۲-الف را می‌توان به صورت شکل ۳-۴۲-ب نیز رسم کرد.


۳-۲۴-۲ کاربرد دیود به عنوان یکسوساز

«مدارهای یکسوکننده‌ی دیودی» مدارهایی هستند که ولتاژ متناوب را به یک ولتاژ مستقیم (یک‌طرفه) تبدیل می‌نمایند، زیرا دیود از یک‌طرف جریان را عبور می‌دهد و از جهت دیگر، جریان قطع است. عنصر اصلی مدارهای یکسوکننده دیود است. به طور کلی سه نوع یکسوکننده‌ی تک‌فاز وجود دارد.

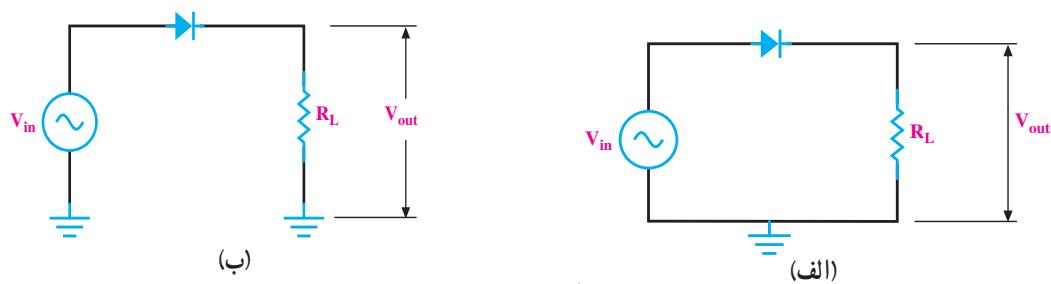


شکل ۳-۴۲

ایدهآل فرض شود دیود مانند یک کلید وصل بوده و جریان در مدار جاری می‌شود و در دو سر بار R_L افت ولتاژی مطابق ورودی، آند دیود نسبت به کاتد دیود مثبت است و اگر دیود شکل موج ورودی پدید می‌آید (شکل ۳-۴۳).

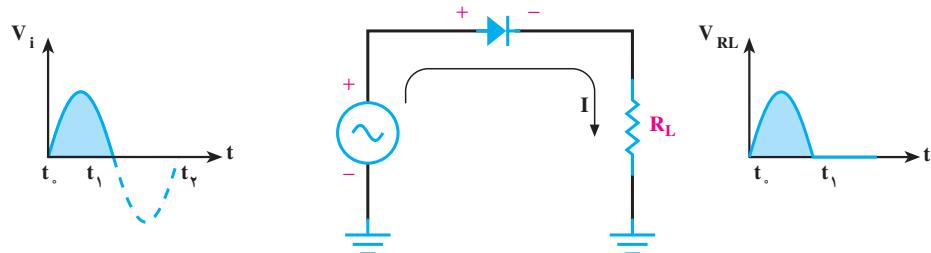


شکل ۳-۴۳

در زمان t_1 تا t_2 دیود در گرایش معکوس قرار دارد و ولتاژی پدید نمی‌آید (شکل ۳-۴۴). به طور کلی شکل موج دوسر جریان عبوری از دیود صفر است؛ از این‌رو در دو سر بار افت بار مانند شکل ۳-۴۵ است.

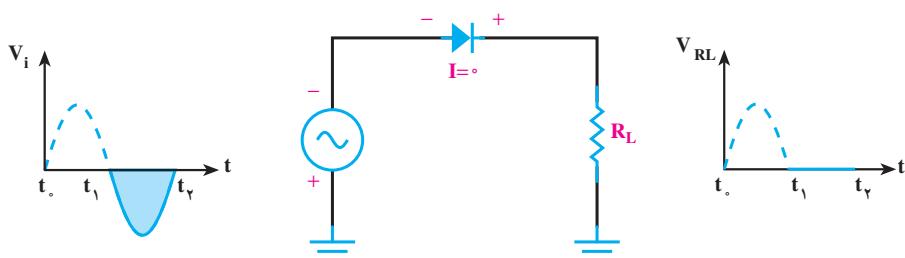


شکل ۳-۴۴

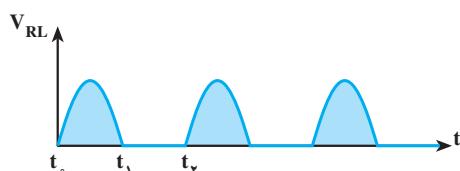

شکل ۳-۴۵


معمولًاً برای تولید موج یکسوکنندهٔ نیم موج را با ترانسفورماتور مشاهده ترانسفورماتور استفاده می‌کنند. ترانسفورماتور به کار رفته معمولاً کاهنده است تا برق شهر را به ولتاژی کمتر تبدیل کند. در شکل

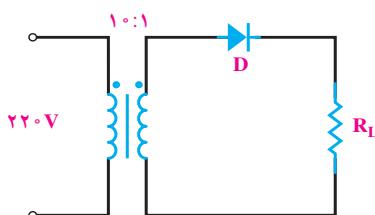

شکل ۳-۴۶

۳-۲۵-یکسو ساز تمام موج

سیکل از بار جریان عبور می‌کند. در شکل ۳-۴۷ بلوک دیاگرام مدار یکسو ساز تمام موج به همراه شکل موج‌های ورودی و خروجی آن نشان داده شده است.

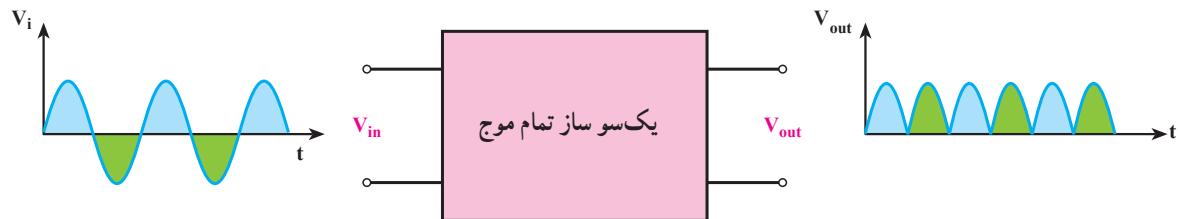

شکل ۳-۴۷

یکسو ساز تمام موج به دو صورت طراحی می‌شود.


۳-۲۵-۱ یکسو ساز تمام موج با ترانس سروسط: شکل ۳-۴۸ تصویری از مدار یکسو ساز تمام موج

با ترانس سروسط و شکل موج سرهای ثانویه نسبت به سروسط


را نشان می‌دهد. در نیم‌سیکل اول وقتی آند دیود D_1 مثبت و آند دیود D_2 منفی است، دیود D_1 وصل و دیود D_2 قطع است،

جریان مطابق شکل ۳-۴۹ از دیود D_1 عبور کرده و در دو سر

افت و لذتی به وجود می‌آورد.

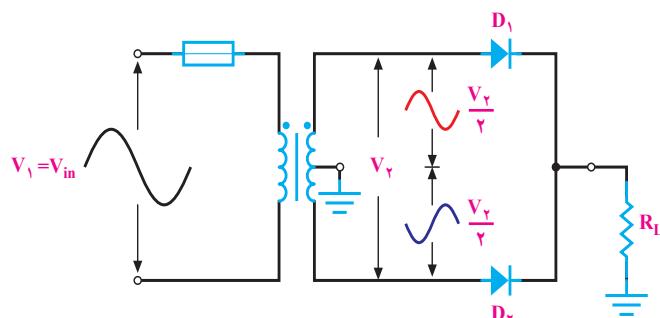


شکل ۳-۴۸

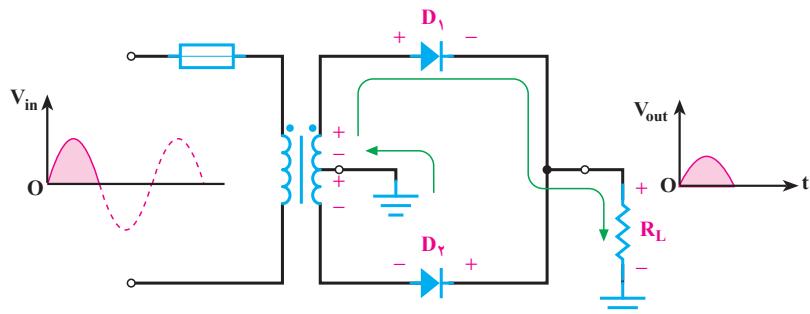


شکل ۳-۴۹

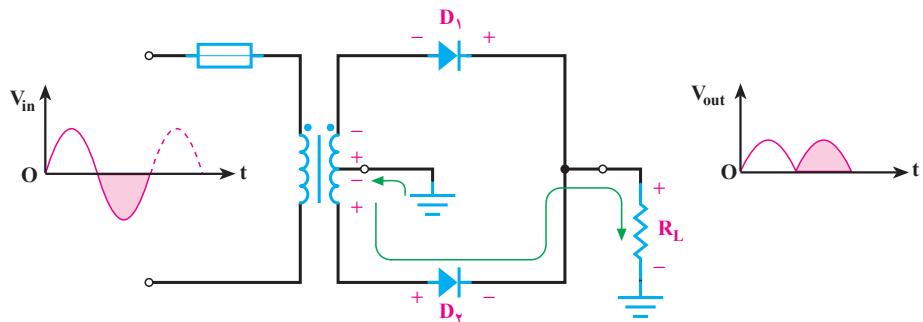در نیمسیکل بعدی آند دیود D_1 منفی و آند دیود D_2 و بار R_L عبور می‌کند. مشب特 است؛ از این رو دیود D_1 قطع و دیود D_2 وصل است و در نتیجه شکل موج ولتاژ دوسر بار یک سو شده می‌باشد.




۴-۵۰

۴-۵۱-۳-۲۵-۲- یک سوساز تمام موج پُل: مدار

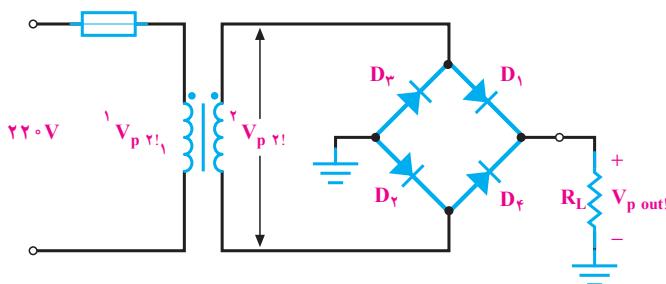

۴-۵۱

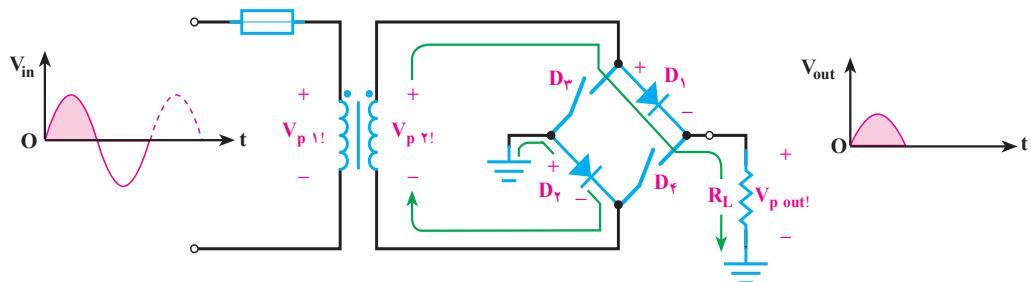در نیمسیکل اول دیودهای D_1 و D_2 وصل و دیودهای D_3 و D_4 قطع هستند (شکل ۴-۵۲).




۴-۵۲

۱- منظور از $V_{P(t)}$ ماکریم (پیک) ولتاژ اولیه ترانسفورماتور است.


۲- منظور از V_p ماکریم (پیک) ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور است. $V_p = \text{Peak Voltage}$

جریان مطابق شکل از دیودها و بار R_L می‌گذرد. در نیم‌سیکل دوم دیودهای D_1 و D_2 قطع و دیودهای D_3 و D_4 وصل هستند و جریان مطابق شکل ۳-۵۳-الف از دیودهای به صورت شکل ۳-۵۳-ب است.

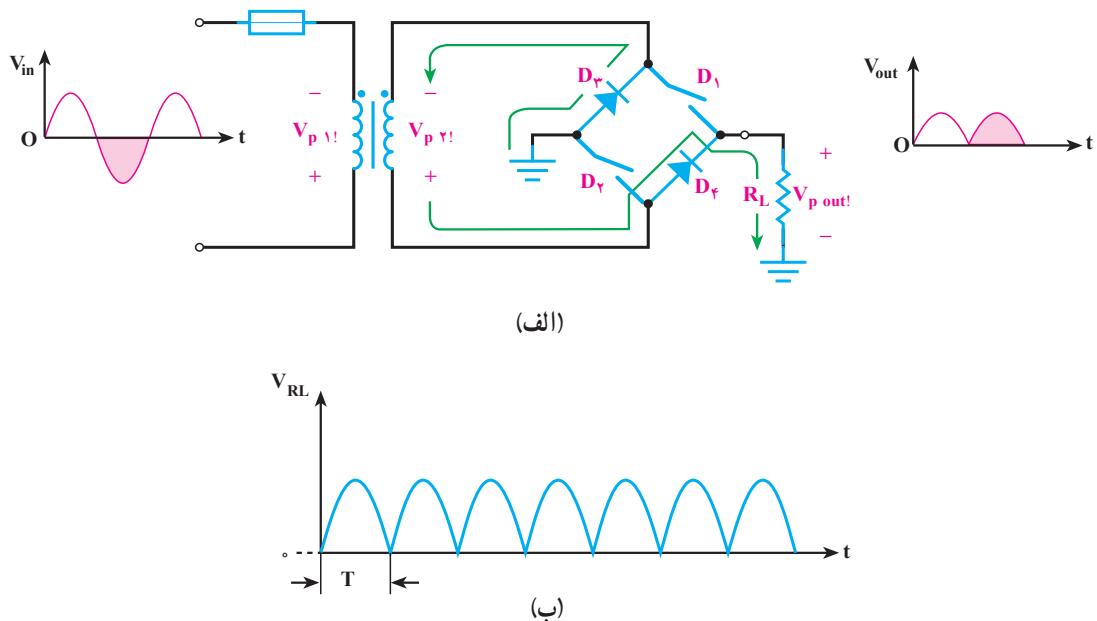

شکل ۳-۵۳

در شکل ۳-۵۴ برد مدارچاپی یک سوساز تمام موج پل فیوز) در اندازه‌ی واقعی نشان داده شده است. به همراه سایر قطعات آن (ترانس، خازن صافی، مقاومت بار و

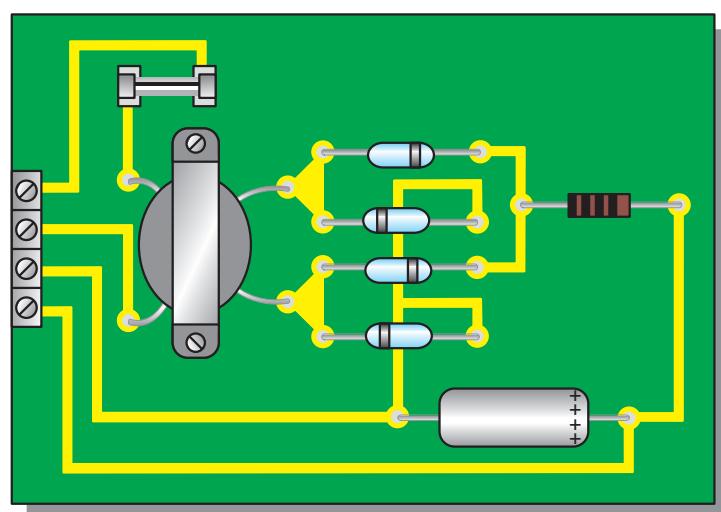


شکل ۳-۵۴

به دست می آید. در یک سوساز تمام موج میانگین ولتاژ دو برابر یک سوساز نیم موج است:


$$V_{ave} = \frac{2V_p}{\pi} = 0.636 V_p$$

توجه: میانگین ولتاژ یکسو شده (V_{ave}) همان ولتاژ DC (V_{dc}) است که به وسیله‌ی ولت‌متر DC اندازه گرفته می‌شود.

در شکل ۳-۵۶ و ۳-۵۷ میانگین ولتاژ دوسر بار یکسو شده نیم موج و تمام موج را ملاحظه می‌کنید.

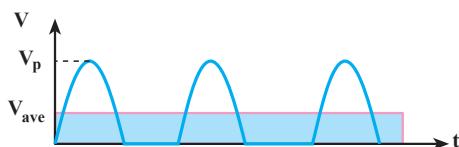

شکل ۳-۵۶ - میانگین ولتاژ دوسر بار یکسو شده نیم موج

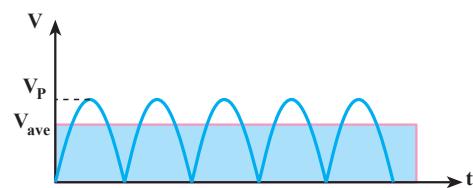


شکل ۳-۵۷ - میانگین ولتاژ دوسر بار یکسو شده تمام موج

۳-۲۷ - حداکثر ولتاژ معکوس دوسر هر دیود (PIV)

در مدارهای یکسوساز، در نیم‌سیکلی که دیود قطع است حداکثر ولتاژی که در دو سر دیود افت می‌کند «PIV» نام دارد. در جدول ۳-۴ مدار سه نوع یکسوسازی به همراه شکل موج ورودی و خروجی و مقادیر مورد نیاز آورده شده و دیودها ایده‌آل فرض شده و ولتاژ وصل دو سر آن صفر ولت در نظر گرفته شده است.

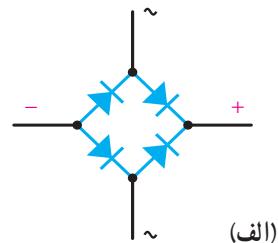۳-۲۵ - یکسوساز تمام موج پل به صورت مدار مجتمع: در شکل ۳-۵۵ الف و ب نمای ظاهری و مدار داخلی یکسوساز پل و در تصویر ۳-۵۵-ج مدار یکسوساز پل به صورت مدار مجتمع نشان داده شده است.



(الف)



(ب)



(ج)





شکل ۳-۵۵

۳-۲۶ - میانگین ولتاژ دوسر بار در یکسوسازی

اگر به وسیله‌ی ولت‌متر DC ولتاژ دوسر بار را اندازه بگیریم، ولت‌متر میانگین ولتاژ را نشان می‌دهد. میانگین ولتاژ در

$$V_{ave} = \frac{V_p}{\pi} = 0.318 V_p$$

جدول ۳-۴

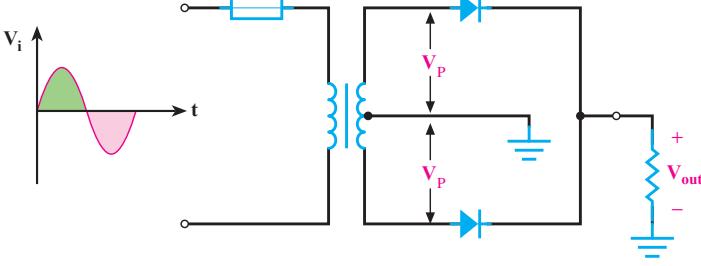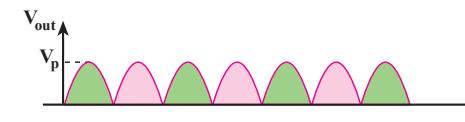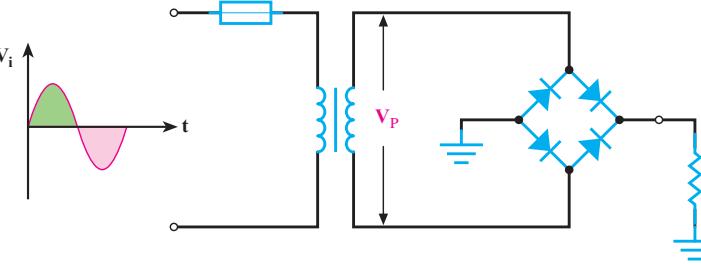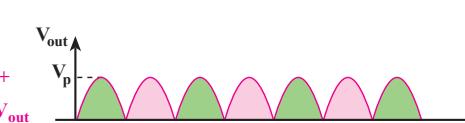 <p>یک سوساز تمام موج</p> $V_{out} = V_{dc} = V_{ave} = \frac{V_p}{2}$ $\text{PIV} = V_p$	 <p>شکل موج خروجی</p>
 <p>یک سوساز تمام موج پُل</p> $V_{out} = V_{dc} = V_{ave} = \frac{V_p}{2}$ $\text{PIV} = V_p$	 <p>شکل موج خروجی</p>

۱ - $V_{(ave)} = V(\text{average})$ میانگین ولتاژ

۲ - V_p حداکثر ولتاژ ثانویه ترانس

۳ - PIV = Peak inverse voltage حداکثر ولتاژ معکوس

تغییر (بدون ضربان) نیاز دارند؛ از این‌رو، از صافی برای این منظور استفاده می‌کنیم. در شکل ۳-۵۸ بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه با صافی نشان داده شده است.

۳-۲۸-۳- یک سوساز با صافی

ولتاژ به دست آمده از مدار یک سوساز نیم‌موج و تمام‌موج یک طرفه هستند، اما این موج‌ها تغییراتی نیز دارند. دستگاه‌های برقی و الکترونیکی برای تغذیه‌ی خود به ولتاژی DC و بدون




شکل ۳-۵۸

شکل موج دو سر بار در لحظات مختلف نشان داده شده است.

۳-۲۸-۱- یک سوساز نیم‌موج با خازن صافی:

در شکل ۳-۵۹ مدار یک سوساز نیم‌موج با خازن صافی و

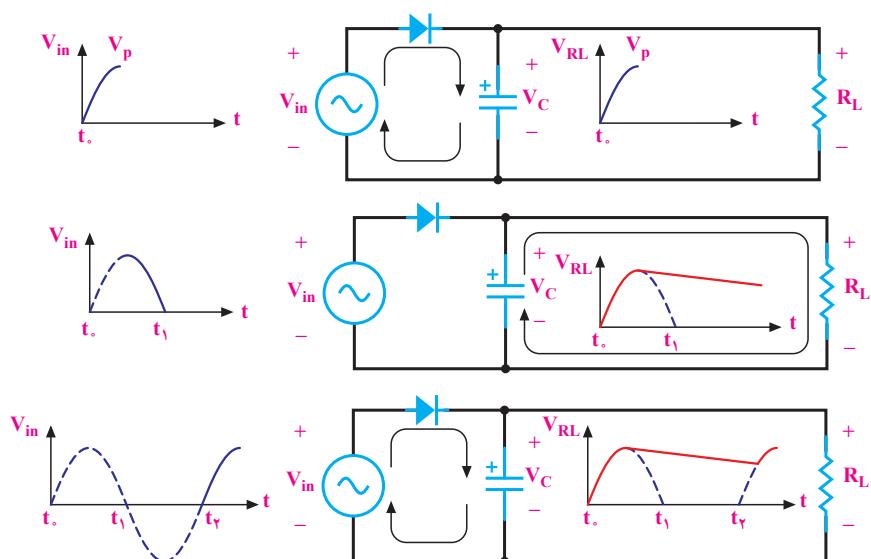


شکل ۳-۵۹


موج با خازن صافی نشان داده شده است و در شکل ۳-۶۱ نیز تصویر موج دوسریار را مشاهده می‌کنید.

۳-۲۸-۲- یک سوساز تمام‌موج پل با خازن صافی (آدپتور):

در شکل ۳-۶۰ مدار یک سوساز تمام

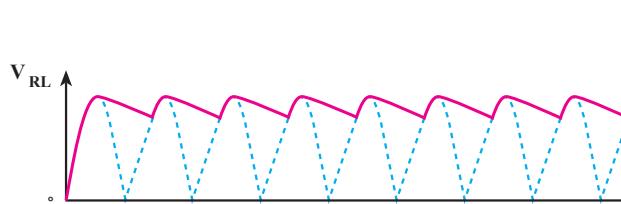

شکل ۳-۶۱

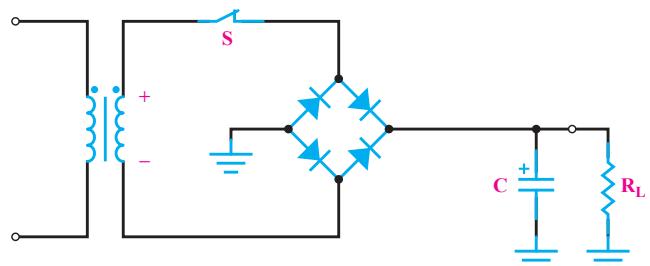

شکل ۳-۶۰


دیودهای نیمه‌هادی از لحاظ نوع کار، مشخصه و زمینه‌ی کاربرد دارای انواع مختلفی هستند. تعدادی از این انواع عبارت‌اند از: دیود اتصال نقطه‌ای، دیود زنر، دیود نوردهنده، دیود نوری، دیود خازنی، دیود تونلی و نظایر آن. به منظور استفاده‌ی خاص از جمله متابع تغذیه، دو نوع دیود زنر و دیود نوردهنده را تشریح می‌کنیم.

۳۰-۳- دیود زنر: دیود زنر هم مانند دیود معمولی

از اتصال دو کریستال P و N ساخته می‌شود. جنس نیمه‌هادی‌های این دیود از سیلیکن بوده و در بایاس موافق، مانند یک دیود معمولی سیلیکن است. برخلاف دیودهای معمولی که در بایاس مخالف، در منطقه‌ی شکست آسیب می‌بینند، دیود زنر به‌گونه‌ای ساخته می‌شود تا بتواند در منطقه‌ی شکست کار کند. وقتی ولتاژ بایاس مخالف دو سر دیود را به تدریج افزایش دهیم، در یک ولتاژ خاص دیود شروع به هدایت می‌کند. با هادی شدن دیود ولتاژ دو سر دیود تقریباً ثابت می‌ماند و جریان عبوری از دیود افزایش می‌یابد. ولتاژی که دیود زنر به‌ازای آن در بایاس معکوس هادی می‌شود به «ولتاژ شکست زنر» معروف است.

^{۲۰} ۳-۳- منحنی مشخصه‌ی ولت‌آمیر زنر: در

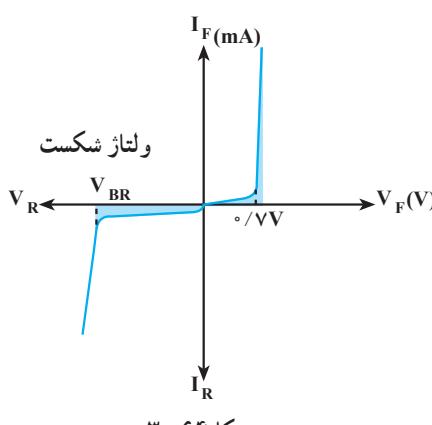
شکل ۳-۶۴ منحنی مشخصه‌ی ولت آمپر دیود زنر نشان داده شده است: در بایاس مخالف مشخصه‌ی این دیود مانند یک دیود معمولی سیلیکنی است. در بایاس مخالف تا ولتاژ خاصی به نام ولتاژ شکست، جریان بسیار ناچیز نشستی از دیود می‌گردد، اما در ولتاژ شکست جریان عبوری از دیود افزایش یافته و ولتاژ



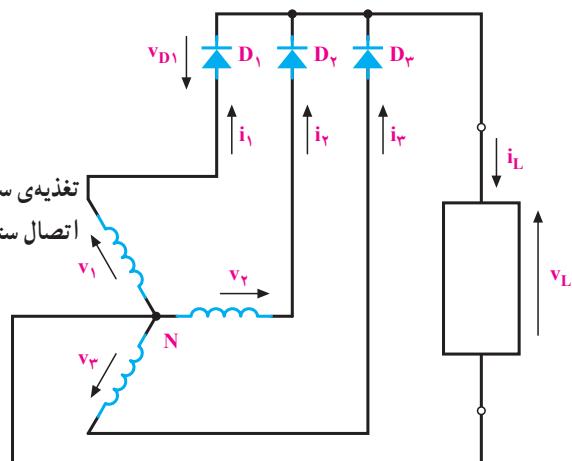٣-٦٤ شکل


۲۹-۳-یکسو ساز سه فازه

در یک سوسازی جریان‌های سه‌فازه نیز می‌باشد مشابه جریان‌های تک‌فاز در مسیر هر فاز از یک یا دو دیود استفاده کرد. شکل ۳-۶۲ مدار «یک‌سوساز سه‌فازه‌ی نیم موج» را نشان می‌دهد که در مسیر هر فاز آن از یک دیود استفاده می‌شود. در شبکه سه‌فازه، هر فاز در طی یک فاصله 120° درجه نسبت به دو فاز دیگر مثبت‌تر است. لذا در هر 120° درجه یک دیود وصل شده و جریان از طریق آن دیود از پار می‌گذرد.



٣-٦٢


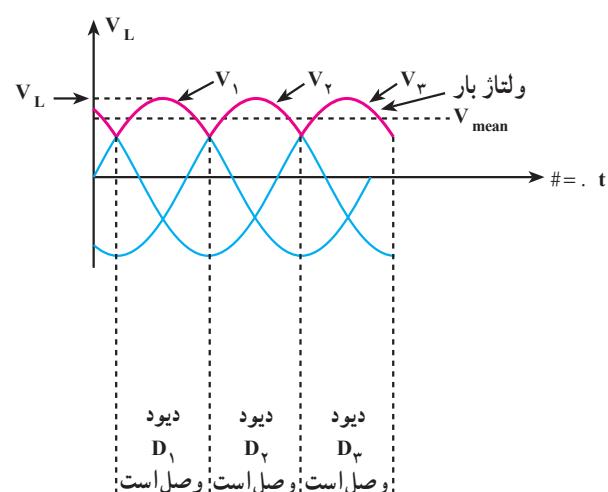
در شکل ۳-۶۳ شکل موج ولتاژ هر فاز و شکل موج ولتاژ دو سر بار به همراه وضعیت هدایت دودس سه شیده است.



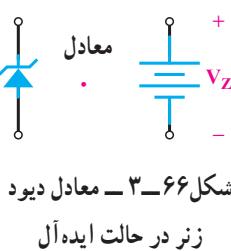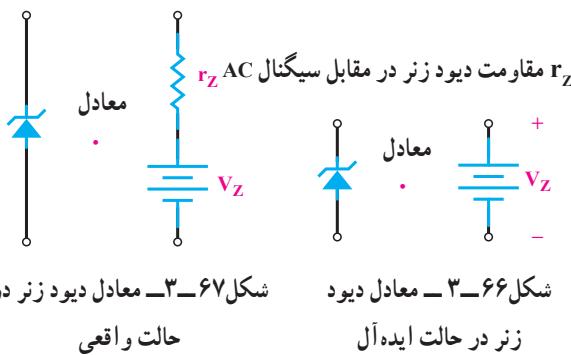٣-٦٣ شکل


بگذرد به گونه‌ای که به زنر آسیب نرساند، به توان زنر بستگی دارد. توان زنر از رابطه‌ی $P_z = V_z \cdot I_z$ به دست می‌آید. هر دیود زنر برای توان ماکریم معینی ساخته می‌شود. این توان معمولاً از ۱۵٪ وات تا ۵۰ وات است. با مشخص بودن توان زنر و ولتاژ زنر حداکثر جریان عبوری از زنر از رابطه‌ی $I_{z_{max}} = \frac{P_z}{V_z}$ به دست می‌آید.

۳-۳-۶ مدار معادل دیود زنر: اگر در ناحیه‌ی شکست، ولتاژ دو سر زنر را کاملاً ثابت در نظر بگیریم می‌توان یک دیود زنر را به گونه‌ی ایده‌آل، معادل یک باتری در نظر گرفت. در شکل ۳-۶۶ معادل ایده‌آل زنر را مشاهده می‌کنید. اما دیود زنر به صورت واقعی معادل یک مقاومت و یک ولتاژ DC که مقدارش مساوی با ولتاژ شکست زنر است. در شکل ۳-۶۷ معادل واقعی دیود زنر نشان داده شده است.



دوسردیود تقریباً ثابت می‌ماند. با تغییر ناخالصی در نیمه‌هادی‌های زنر می‌توان دیودهای زنر با ولتاژ شکست از حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰ ولت تولید نمود.

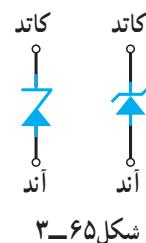
۳-۳-۷ علامت اختصاری دیود زنر: دیود زنر در مدارها به دو صورت مطابق شکل ۳-۶۵ نشان داده می‌شود.



۳-۳-۸ استاندارد ولتاژهای زنر: دیود زنر در ولتاژهای شکست مختلف مطابق استاندارد سری E ساخته می‌شود. دو سری استاندارد E₁₂ و E₂₄ متداول‌تر است. ولتاژ زنر معمولاً از ۲/۴ ولت تا ۲۰۰ ولت ساخته می‌شود. سری E₁₂ دارای ترانس ۱ درصد و سری E₂₄ دارای ترانس ۵ درصد است. معمولاً ترانس همراه ولتاژ شکست روی دیود نوشته می‌شود. حرف C برای ترانس ۵ درصد و حرف D برای ترانس ۱۰ درصد به کار می‌رود؛ برای مثال دیود زنر BZX32/C3V9 برای ترانس ۹ ولت و ترانس ۵ درصد است.

۳-۳-۹ توان زنر: جریانی که در بایاس معکوس از دیود می‌گذرد، در محل اتصال P-N حرارت ایجاد می‌کند. حداکثر جریانی که ممکن است از دیود زنر در بایاس معکوس

مقاومت دینامیکی زنر

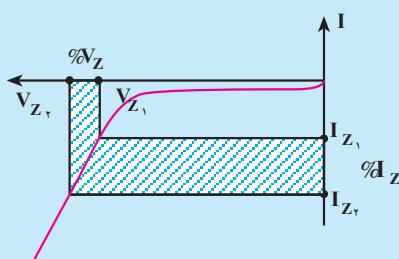


$$\text{مقادیر دینامیکی زنر از رابطه‌ی } r_z = \frac{\%V_z}{\%I_z} \text{ به دست می‌آید.}$$

شکل ۳-۶۸ تصویری است از چگونگی محاسبه‌ی مقادیر دینامیکی زنر.




$$\%V_z = V_{z2} - V_{z1}$$

$$\%I_z = I_{z2} - I_{z1}$$

منبع تغذیه‌ی DC

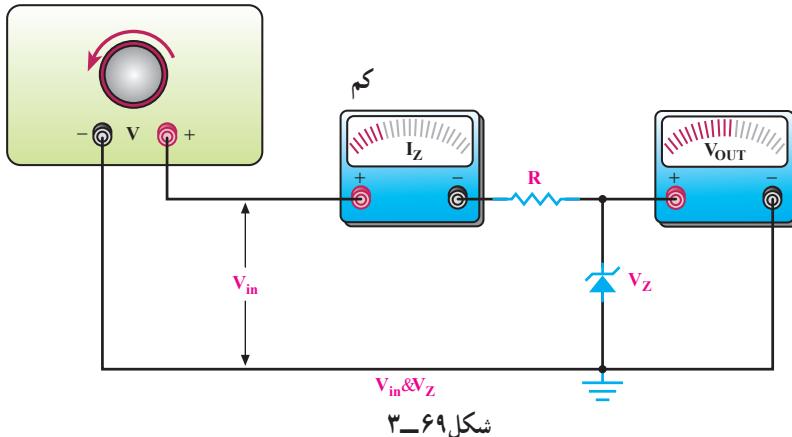


منبع تغذیه‌ی DC

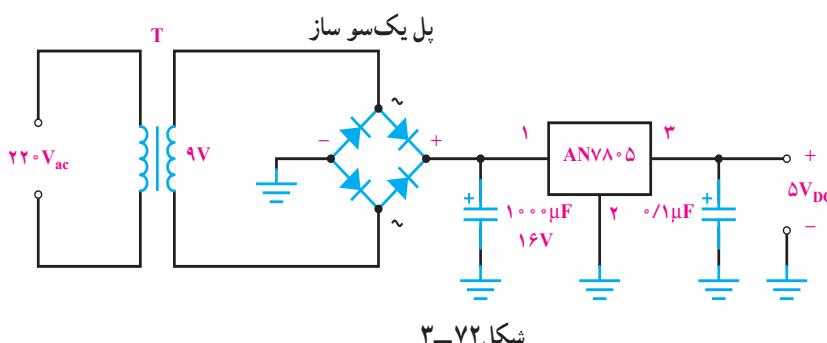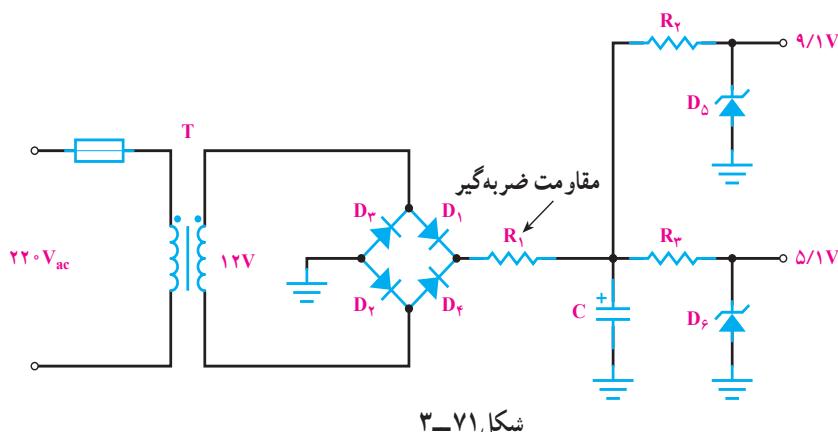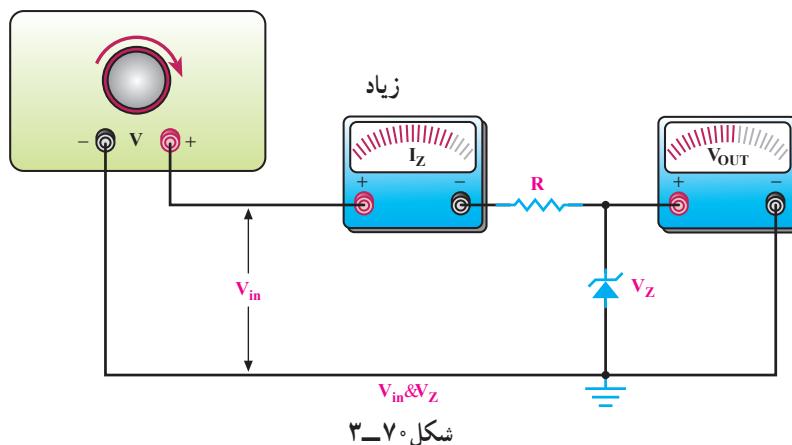

۳-۷۰-۳-۷۱ کاربرد دیود زنر:

معمولی‌ترین کاربرد دیود زنر برای تنیت ولتاژ است. اگر منبع ولتاژ یا مقاومت باز تغییر نماید و بخواهیم ولتاژ ثابتی در دور سر برداشتی باشیم از یک دیود زنر استفاده می‌کنیم. برای کنترل جریان زنر مقاومتی را با آن سری می‌کنیم. در شکل ۳-۶۹ و ۳-۷۰ منظور از تنیت ولتاژ نشان داده شده است.


اگر منبع ولتاژ کم شود جریان زنر کم می‌شود، اما ولتاژ دو سر زنر ثابت می‌ماند. اگر منبع ولتاژ زیاد شود جریان زنر زیاد می‌شود، اما ولتاژ دو سر آن ثابت می‌ماند. البته لازم است برای تنیت ولتاژ، ولتاژ منبع از ولتاژ شکست زنر بیشتر باشد تا دیود زنر در ناحیه‌ی شکست خود کار کند. در شکل ۳-۷۱ ۳ مدار منبع تغذیه‌ی ۹/۱ ولت و ۵/۱ ولت توسط زنر نشان داده شده است. البته امروزه به جای استفاده از زنر برای تنیت ولتاژ از «آی‌سی‌رگولاتور» استفاده می‌کنند. آی‌سی‌های رگولاتور در ولتاژها و جریان‌های مختلف وجود دارند. شکل ۳-۷۲ تصویری است از یک مدار منبع تغذیه با آی‌سی‌رگولاتور.

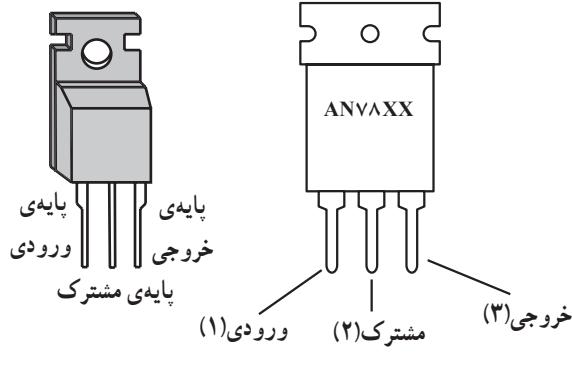

شکل ۳-۷۳

آی‌سی‌های رگولاتور دارای امتیازاتی هستند؛ برای مثال در مقابل اتصال کوتاه شدن خروجی یا جریان کشیدن بیش از اندازه محافظت شده‌اند. در ضمن، این آی‌سی‌ها دارای حجم کم هستند. ولتاژ خروجی بعضی از آی‌سی‌های رگولاتور می‌تواند متغیر باشد. سری AN78XX دارای سه پایه، و ولتاژ خروجی آن‌ها ثابت است. در شکل ۳-۷۳ نمای ظاهری و پایه‌های این سری آی‌سی‌ها نشان داده شده است.

برای مثال آی‌سی شماره‌ی ۷۸۰۵ دارای ولتاژ خروجی ۵ ولت، شماره‌ی ۷۸۰۶ دارای ولتاژ خروجی ۶ ولت، شماره‌ی ۷۸۱۲ دارای ولتاژ خروجی ۱۲ ولت، و شماره‌ی ۷۸۱۵ دارای ولتاژ خروجی ۱۵ ولت است. حداکثر جریان خروجی این آی‌سی‌ها یک آمپر است.

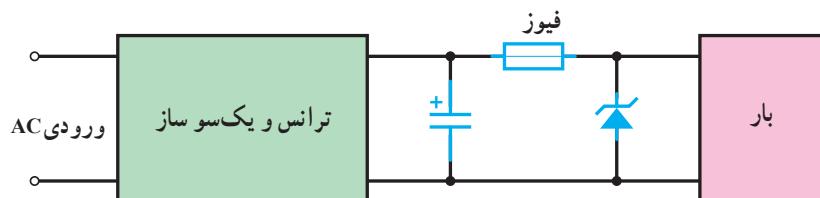

شکل ۳-۷۴

۳-۳۰-۸ استفاده از زنر برای حفاظت دستگاه در مقابل ولتاژ اضافی: در شکل ۳-۷۴ مدار حفاظت رسم شده است.

جریان از آن، نور ساطع می‌شود. در دیودهای معمولی و در بایاس مستقیم در محل اتصال N-P وقتی الکترون‌هایی از ناحیه‌ی N وارد ناحیه‌ی P می‌شوند و با حفره ترکیب مجدد شده، در این عمل مقداری انرژی به صورت حرارت آزاد می‌شود. در دیود نوردهنده انرژی آزاد شده به صورت نور است. برای این منظور، در ساختمان دیود از ترکیب عناصری نظری P, As و Ga (فسفر، ارسنیک و گالیم) استفاده می‌کنند. با انتخاب ترکیب مختلف از این عناصر انواع «LED» به رنگ‌های سبز، زرد و قرمز تولید می‌کنند.

شکل ۳-۷۵ ترکیب الکترون و حفره و آزاد شدن نور را

در اثر عواملی نظری افزایش ولتاژ شبکه یا اتصال ثانویه به اولیه‌ی ترانس، ولتاژ خروجی منبع تغذیه افزایش می‌یابد. این افزایش ولتاژ می‌تواند به بار آسیب برساند، دیود زنر در وضعیت عادی ولتاژ شکستی پیش‌تر از حداکثر ولتاژ منبع تغذیه دارد و قطع است. اگر ولتاژ خروجی منبع تغذیه زیاد شود دیود زنر در منطقه‌ی شکست قرار گرفته هادی می‌شود و جریان آن به طور ناگهانی زیادتر شده در نتیجه، جریان زیاد سبب سوختن فیوز و قطع ولتاژ به دو سر بار می‌شود.

۳-۳۱-۳ دیود نوردهنده LED^۱

این دیود وقتی در بایاس مستقیم قرار می‌گیرد با عبور


نشان می‌دهد.

۱- LED = Light Emitting diode

اگر افت ولتاژ دو سر دیود را V_F در نظر بگیریم مقدار مقاومت R از رابطه‌ی $R = \frac{V_S - V_F}{I_F}$ بدست می‌آید. V_F افت ولتاژ دو سر دیود بوده که معمولاً حدود ۱/۵ تا ۳ ولت است. مقدار دقیق این افت ولتاژ به میزان جریان عبوری، رنگ و نوع دیود بستگی دارد. I_F معرف جریان عبوری از دیود بوده و برای ایجاد نور کافی از ۵ میلی‌آمپر تا ۳۰ میلی‌آمپر در نظر گرفته می‌شود.

۳-۳۱-۲ دیود نورانی مادون قرمز IR^۱: این نوع LED، نور نامرئی ایجاد می‌کند. در مصارف خاص مثل چشم‌های الکترونیک یا کنترل از راه دور و نیز در صنعت فیبر نوری کاربرد بسیار دارد.

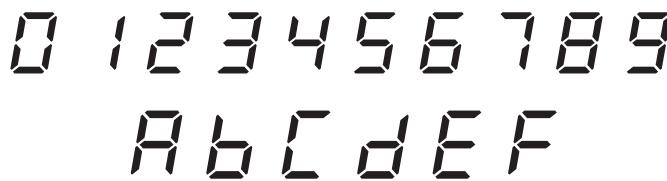
۳-۳۱-۳ نمایشگر هفت قطعه‌ای^۲ (سون سگمنت): اگر هفت قطعه LED به فرم خاص در کنار هم قرار گیرند به شکل عدد ۸ انگلیسی درمی‌آیند که به‌وسیله‌ی آن می‌توان اعداد از ۰ تا ۹ انگلیسی نیز حروف A، b، C، d، E، F را نمایش داد.



شکل ظاهری نمایشگر هفت قطعه‌ای با نقطه‌ی اعشار به صورت شکل ۳-۷۸ است. نمایشگر هفت قطعه‌ای به دو صورت «آند مشترک» و «کاتد مشترک»^۳ ساخته می‌شود. در نوع آند مشترک، آند هفت دیود به هم وصل‌اند و یک اتصال به صورت آند مشترک بوده، هر کاتد دارای یک اتصال جداگانه است.




شکل ۳-۷۸

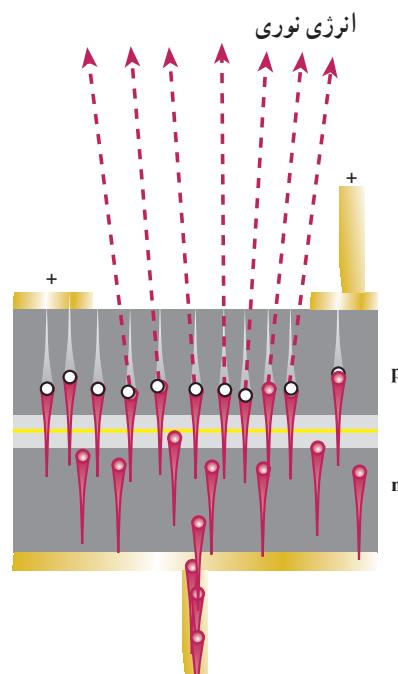


شکل ۳-۷۵

علامت اختصاری دیود نوردهنده به صورت شکل ۳-۷۶ است.

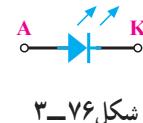

شکل ۳-۷۶

۳-۳۱-۱ کاربردهای LED: معمولاً از LED در قسمت نشانگر روشن بودن دستگاه‌های برقی و الکترونیکی به جای لامپ کم مصرف استفاده می‌کند. در شکل ۳-۷۷ طرز قرارگرفتن LED را در این مدارها ملاحظه می‌کنید. اغلب برای کنترل جریان LED مقاومت R را با آن سری می‌کنند.

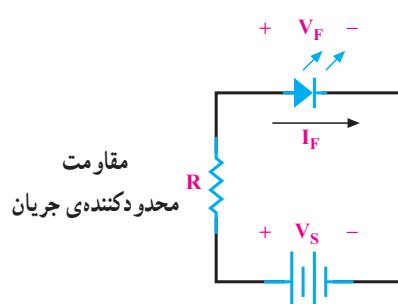

شکل ۳-۷۷

۱- IR = Infra Red

۲- 7-Segment

۳- Common Anode

۴- Common Cathode

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

حل:


$$V_2 = \left(\frac{1}{22}\right)(220) = 10 \text{ ولت مؤثر}$$

$$V_P = \sqrt{2} V_e = \sqrt{2} \times 10 = 14.1 \text{ ولت}$$

$$V_{ave} = \frac{2V_P}{\pi} = \frac{2 \times 14.1}{\pi} = 8.98 \text{ ولت}$$

$$PIV = V_P = 14.1 \text{ ولت}$$

مثال ۲: مدار یک منبع تغذیه‌ی ۹ ولت ثابت را رسم کنید. در صورت ایده‌آل بودن دیودها ولتاژ کار خازن چند ولت باید باشد؟

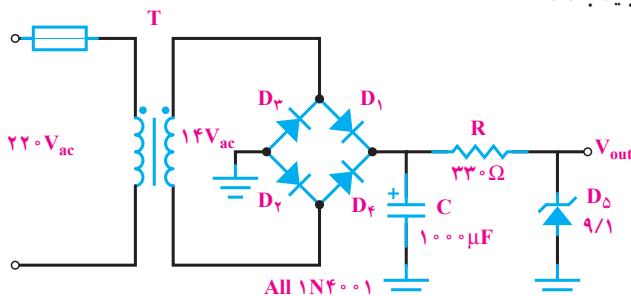

شکل ۳-۸۲


حل: مدار مانند شکل ۳-۸۲ است.

$$V_P = \sqrt{2} V_e$$

$$V_P = 14 \times 1 / 41 = 19.74$$


پس حداقل ولتاژ کار خازن C باید برابر ولت ۲۰ باشد.

مثال ۳: در شکل ۳-۸۳ مدار الکتریکی یک همزن سرعته رسم شده است، تعیین کنید کمترین دور موتور در کدام وضعیت است؟

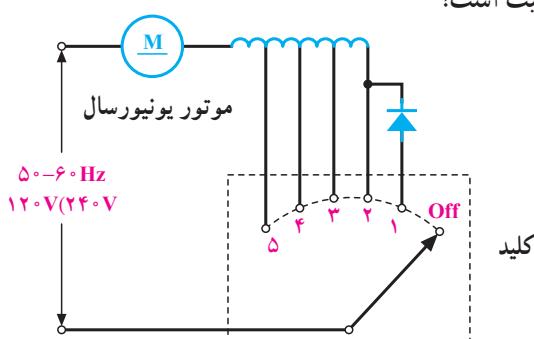


شکل ۳-۸۳

در شکل ۳-۷۹ نمایشگر هفت قطعه‌ای آند مشترک را ملاحظه می‌کنید.

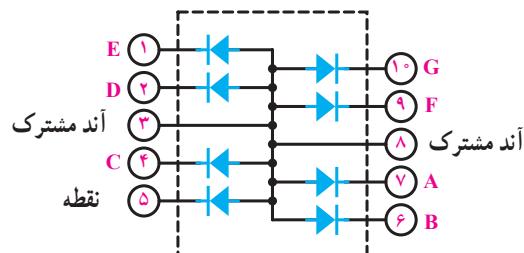

شکل ۳-۷۹


در نوع کاتد مشترک کاتد همه‌ی دیودها بهم وصل آند و اتصالی به صورت کاتد مشترک وجود دارد. آنها دارای اتصال جداگانه‌ی باشند. هر LED با حروف E, F, D, C, B, A و G نشان داده می‌شوند. در شکل ۳-۸۰ نمایشگر هفت قطعه‌ای کاتد مشترک نشان داده شده است. معمولاً در مدار، برای کنترل جریان، مقاومتی (حدود ۱۵Ω) در مسیر هر دیود سری می‌کنند.

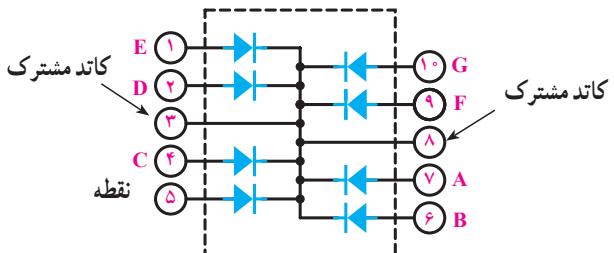


شکل ۳-۸۰

۳-۳۲ چند مثال کاربردی

مثال ۱: در شکل ۳-۸۱ اگر ترانس دارای نسبت دور ۲۲ باشد، میانگین ولتاژ دو سر بار و PIV هر دیود چه قدر است؟ (دیودها ایده‌آل هستند)

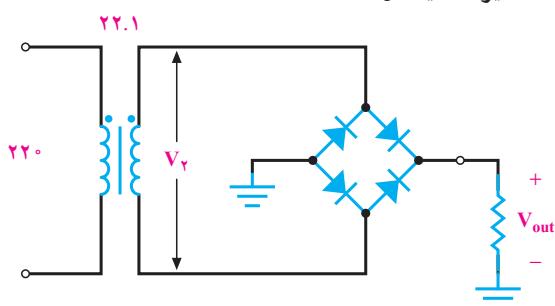

شکل ۳-۸۱

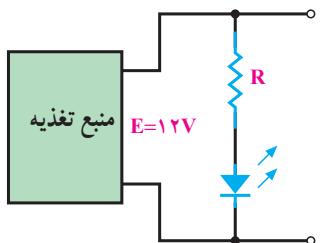


شکل ۳-۸۵

حل: برای این منظور ولتاژ دوسر LED را ۲ ولت (ولت $V_F = 2$) و جریان عبوری از آن را برای نور مناسب

$$I_F = 10 \text{ mA}$$

$$R = \frac{E - V_F}{I_F} = \frac{12 - 2}{10 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

مثال ۷: مدار آزمایش فیوز : برای آزمایش سالم بودن فیوزها مثلاً فیوزهای اتومبیل بدون آن که بخواهیم فیوز را از مدار خارج کنیم می‌توان از مدار شکل ۳-۸۶ استفاده نمود.

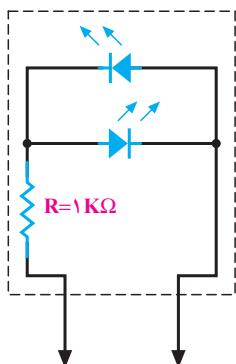

شکل ۳-۸۶

مدار با فیوز موازی می‌شود. اگر فیوز سالم باشد از LEDها جریانی عبور نمی‌کند و LEDها خاموش هستند. اگر فیوز سوخته باشد با عبور جریان از یکی از LEDها، آن LED روشن می‌شود که نشانه‌ی خرابی فیوز است. چون دو LED به طور معکوس بهم وصل شده‌اند. مدار قطب خاصی ندارد و جهت وصل مدار به فیوز فرقی نمی‌کند.

حل: کمترین دور موتور در وضعیت یک کلید است. در این حالت تعداد دور سیم پیچی که در مدار قرار می‌گیرد با وضعیت ۲ یکی است. فقط دیود با سیم پیچ سری شده است؛ از این‌رو، سبب یکسو شدن برق متناوب و کاهش مقدار مؤثر ولتاژ اعمالی به موتور می‌شود و سرعت موتور کاهش می‌یابد.


مثال ۴: حداکثر ولتاژ معکوس (PIV) دیود در مثال (۳) چه قدر باید انتخاب شود.

حل: اگر برق ورودی دارای ولتاژ 24° ولت باشد، حداکثر ولتاژ V_P برابر :

$$PIV = VP$$

$$\text{ولت } VP = \sqrt{2} V_e = \sqrt{2} \times 24^\circ = 33.8 / 4$$

مثال ۵: در شکل ۳-۸۴ مدار الکتریکی آب میوه‌گیری رسم شده است. نقش دیود در مدار چیست؟

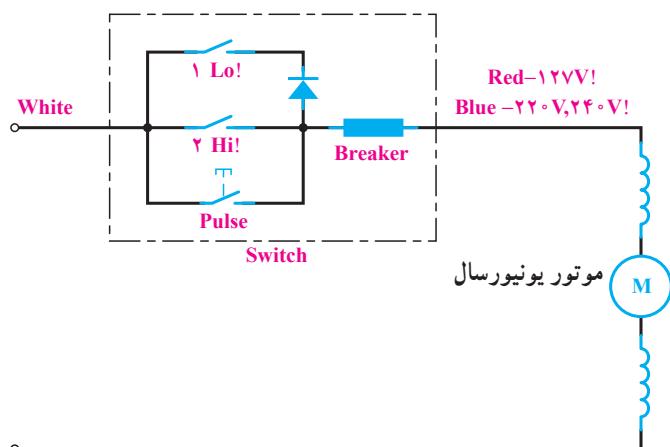


شکل ۳-۸۴-۳ مدار الکتریکی آب میوه‌گیری

حل: وقتی کلید ۱ (LO) وصل می‌شود دیود در مدار قرار می‌گیرد، برق ورودی یکسو شده و دور موتور را کم می‌کند (وضعیت دور کم).


مثال ۶: در شکل ۳-۸۵ برای منبع تغذیه $E = 12$ ولت R را طوری محاسبه کنید که LED نور مناسب داشته باشد.

دیود در حالت عادی در بایاس مخالف قرار داشته و قطع است. زمانی که ولتاژ معکوس القایی بار به خروجی منبع تغذیه بر سر دیود در بایاس موافق قرار می‌گیرد، جریان معکوس از دیود عبور نموده و آسیبی به منبع تغذیه نمی‌رسد.

مثال ۹: منبع تغذیه متقارن: در بعضی از مدارهای الکتریکی والکترونیکی به ولتاژ قرینه نیاز است. در شکل ۳-۸۹-الف بلوک دیاگرام چگونگی ایجاد ولتاژ قرینه رسم شده است. برای تهییه ولتاژ متقارن $V \pm$ ولت می‌توان از مدار یکسوزان با صافی خازنی AN78XX استفاده نمود، سپس با قراردادن دو آی سی رگولاتور AN79XX در خروجی یکسوزان و صافی ولتاژ متقارن را ایجاد کرد. آی سی رگولاتورهای سری AN78XX در پایه خروجی ولتاژ ثابت مثبت و سری AN79XX ولتاژ ثابت منفی را ایجاد می‌نمایند. شکل ۳-۸۹-ب مدار الکترونیکی تهییه ولتاژ متقارن $\pm 12V$ ولت را نشان می‌دهد. خازن‌های C_3 و C_4 و C_5 و C_6 برای حذف پارازیت‌های فرکانس بالا در مدار به کار رفته‌اند.

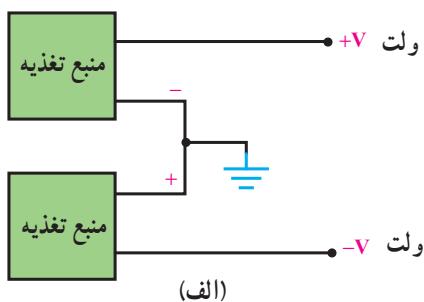


(الف)

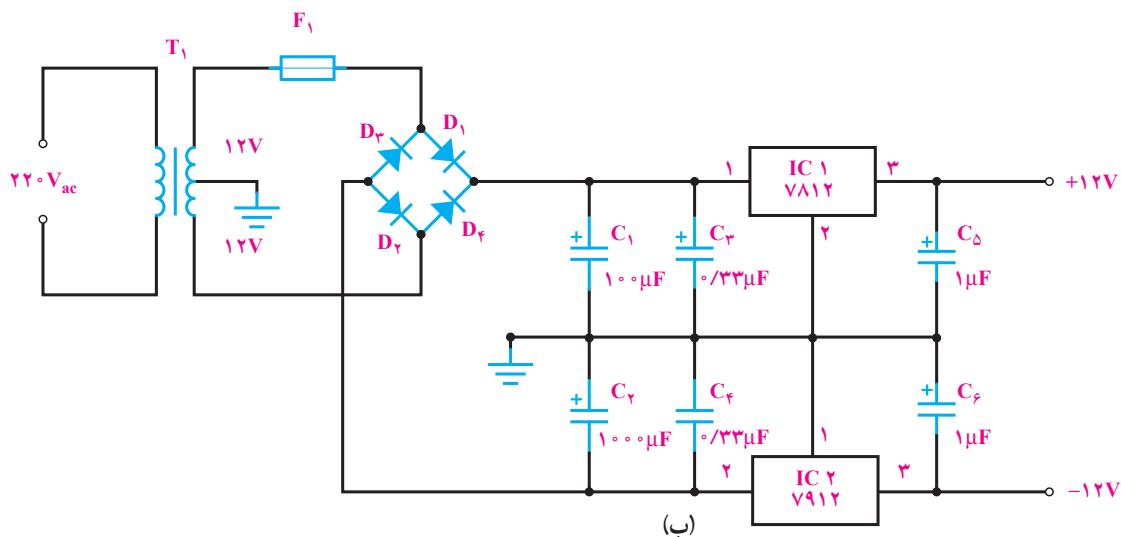


شکل ۳-۸۹-ب: بلوک دیاگرام و مدار الکترونیکی منبع تغذیه‌ی متقارن

در شکل ۳-۸۷ نحوه اتصال مدار را به دو سر فیوز مشاهده می‌کنید.

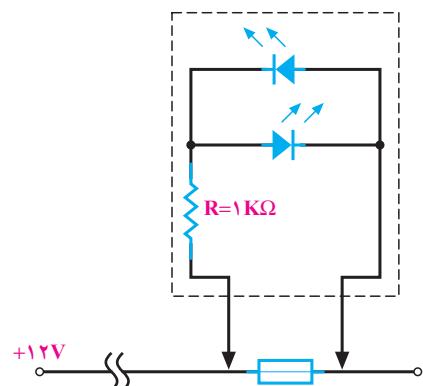

شکل ۳-۸۷


مثال ۸: برای حفاظت منابع تغذیه در مقابل ولتاژ القایی معکوس در مصرف کننده‌های سلفی از یک دیود استفاده می‌کنیم (شکل ۳-۸۸).

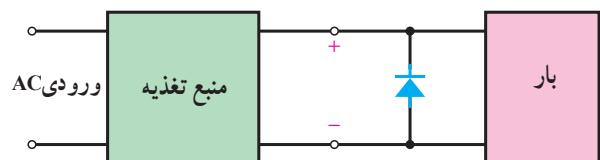

شکل ۳-۸۸

پرسش


- ۱- عناصر موجود در طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟ نام ببرید.
- ۲- نقره هادی‌تر است یا مس؟ چرا؟
- ۳- الکترون‌های لایه والانس سیلیکن با انرژی کم‌تر از قید هسته آزاد می‌شوند یا ژرمانیم؟ چرا؟
- ۴- چگونگی حرکت الکtron‌ها و حفره‌ها را با هم مقایسه کنید.
- ۵- چگونگی تشکیل کریستال نوع N و نوع P را شرح دهید.
- ۶- از روی عالمیم ظاهری دیودها، چگونه می‌توان آند و کاتد دیودها را تشخیص داد؟
- ۷- چرا در بایاس مستقیم مقاومتی با دیود سری می‌کنند؟
- ۸- معادل کلیدی یک دیود ایده‌آل را در بایاس مستقیم و معکوس رسم کنید.
- ۹- مقادیر حد در دیودها را نام ببرید.
- ۱۰- در شکل ۳-۹۰ با توجه به مقدار ولتاژ ولت‌متر شرح دهید که آیا دیودها سالم هستند یا معیوب؟ در صورت معیوب بودن باز هستند یا اتصال کوتاه؟

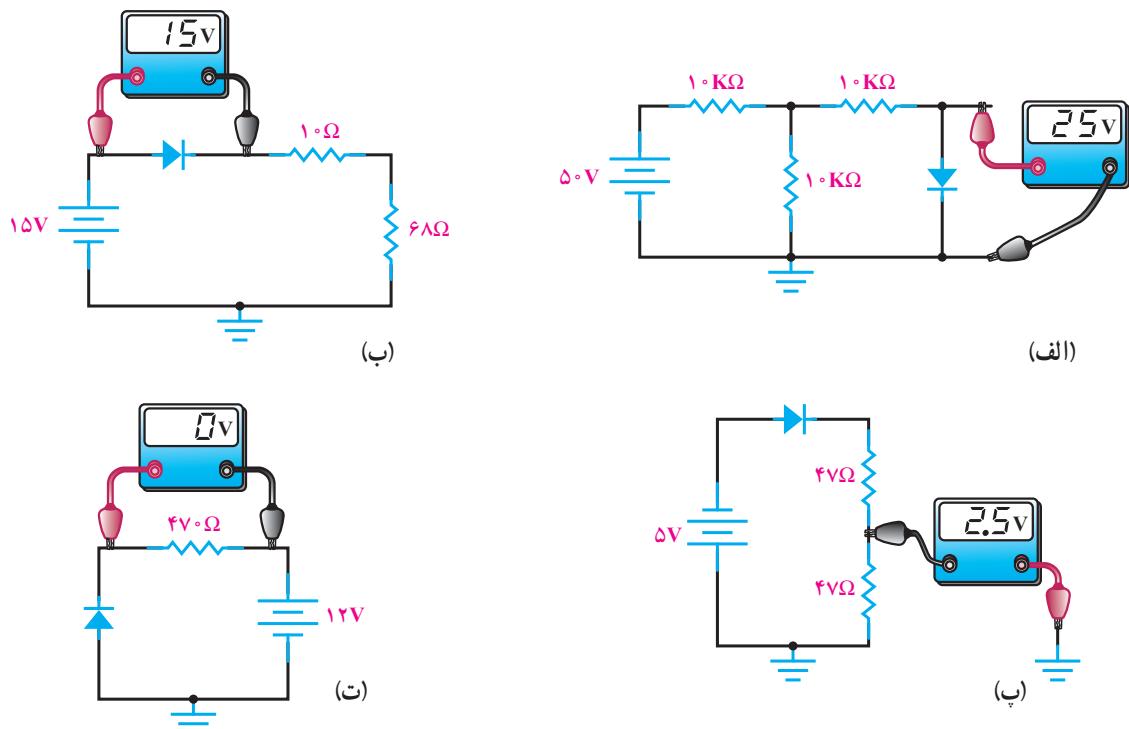

شکل ۳-۹۰

- ۱۱- یک‌سوسازی را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

۱۲- شکل موج دو سر بار در شکل ۳-۹۱ را رسم کنید. میانگین ولتاژ دو سر بار و PIV دیود را محاسبه کنید. (دیود ایدهآل در نظر گرفته شده است).

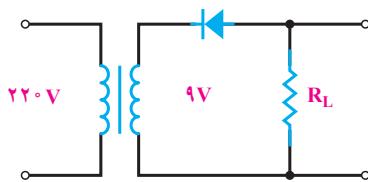

شکل ۳-۹۱

۱۳- اثر صافی خازنی در مدار یکسوساز نیم موج و تمام موج چیست؟ شرح دهید.


۱۴- مدار یک منبع تغذیه‌ی ۶ ولت را با صافی و رگولاتور ساده زنر رسم کنید.

۱۵- ولتاژ دو سر دیود زنر در بایاس مستقیم پس از وصل چقدر است؟


۱۶- دیود زنری با توان ۳ وات و ولتاژ شکست ۶ ولت حداکثر چه جریانی را تحمل می‌کند؟

۱۷- آیا افت ولتاژ دو سر LED در بایاس مستقیم مانند دیود معمولی سیلیسیومی است؟

۱۸- کار مدار شکل ۳-۹۲ را شرح دهید.

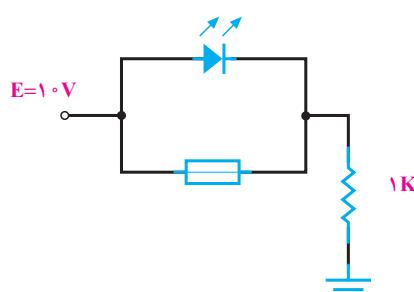


شکل ۳-۹۲

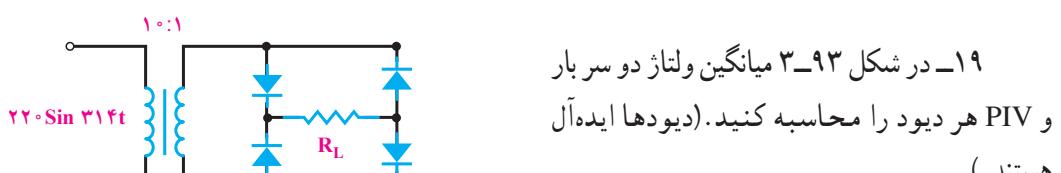

شکل ۳-۹۳

۱۹- در شکل ۳-۹۳ میانگین ولتاژ دو سر بار و هر دیود را محاسبه کنید. (دیودها ایدهآل هستند).

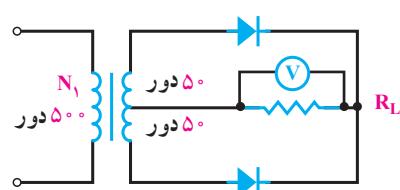

شکل ۳-۹۴


۲۰- در شکل ۳-۹۴ اگر ولت متر DC، ولت را نشان دهد، ولتاژ مؤثر اولیه ترانسفورماتور را محاسبه کنید. (دیودها ایدهآل هستند).

فصل چهارم

ترانزیستور BJT

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اتصال سه‌گانه‌ی PNP و NPN را تعریف کند.
- ۲- بایاسینگ ترانزیستور را شرح دهد.
- ۳- وابستگی جریان کلکتور به جریان بیس را توضیح دهد.
- ۴- عمل کرد ترانزیستور به عنوان انتقال‌دهنده‌ی مقاومت را شرح دهد.
- ۵- کاربرد ترانزیستور در حالت قطع و اشباع را بیان نماید.
- ۶- مدارهای ساده ترانزیستوری را تحلیل کند.

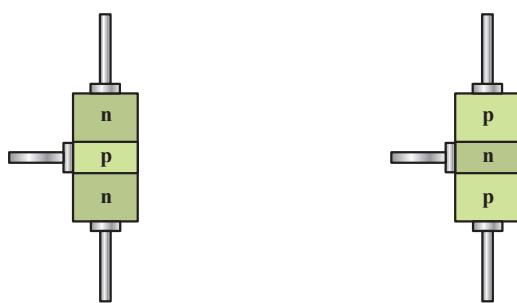


شکل ۴-۱


۱-۴- ساختمان ترانزیستور

ترانزیستور معمولی از سه کریستال نوع P و N تشکیل یافته است. ترتیب قرارگرفتن کریستال‌های P و N در کنارهم به صورت شکل ۴-۱ است.

با توجه به شکل مشاهده می‌شود دو نوع ترانزیستور وجود دارد که به یکی «NPN» و دیگری «PNP» گفته می‌شود. سه پایه‌ی ترانزیستور نیز: «امیتر»^۱ یعنی منتشر کننده، «بیس»^۲ یعنی ساختمان ترانزیستور نشان می‌دهد.

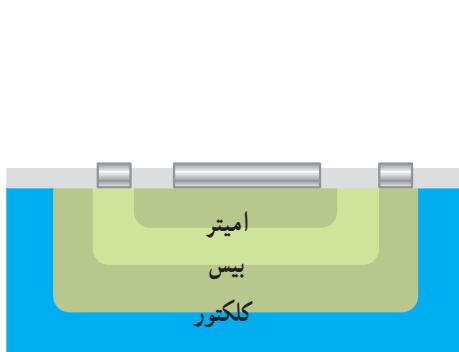

شکل ۴-۲

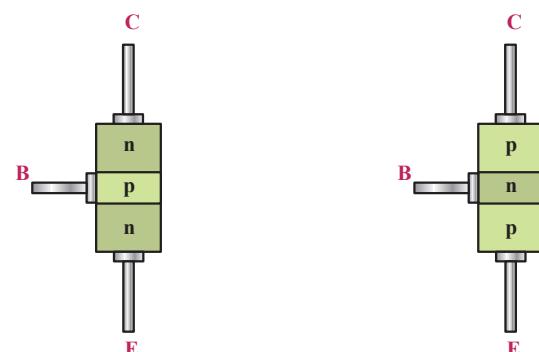



کریستال P یا N که به صورت «امیتر» به کار می‌رود نسبت می‌شود.

در شکل ۴-۳ نسبت تقریبی لایه‌های ترازیستور و نمونه‌ای از یک ترازیستور ساخته شده نشان داده شده است.

این نوع ترازیستور به اختصار «BJT»^۱ نام دارد.

کلمه‌ی «B» برگرفته از Bipolar به معنی «دو قطبی» به این منظور استفاده شده است که در ترازیستور هر دو عامل الکترون‌ها و حفره‌ها در هدایت جریان نقش دارند.

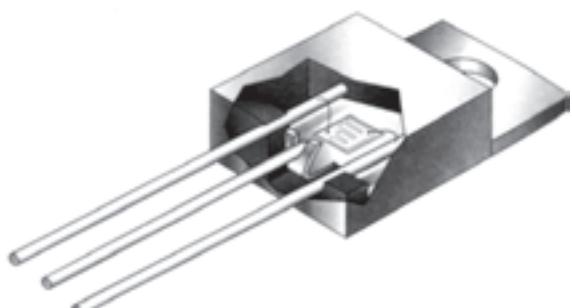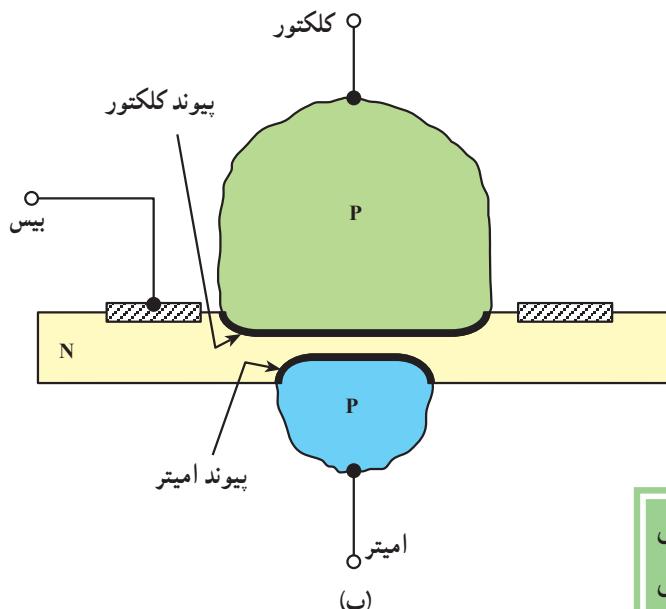به لایه‌ی «بیس» و «کلکتور» دارای ناخالصی بیشتر است. ضخامت لایه‌ی امیتر حدود ۲۰ تا ۲۰۰ میکرومتر است. لایه‌ی بیس نسبت به کلکتور و امیتر دارای ناخالصی و ضخامت بسیار کمتر است. ناخالصی لایه‌ی کلکتور از امیتر کمتر، اما از بیس به مراتب بیشتر است. ضخامت لایه‌ی کلکتور از امیتر بیشتر است، زیرا تمام تلفات حرارتی ترازیستور در کلکتور ایجاد



(الف)


ضخامت لایه‌ی کلکتور > ضخامت لایه‌ی امیتر > ضخامت لایه‌ی بیس
ناخالصی لایه‌ی امیتر > ناخالصی لایه‌ی کلکتور > ناخالصی لایه‌ی بیس

شکل ۳-۴


هر اتصال P-N معادل یک دیود بوده از این روش می‌توان یک ترازیستور را معادل دو دیود نشان داد. در شکل ۴-۵ معادل دیودی هر ترازیستور نشان داده شده است.

۴-۲- نمای مداری و معادل دیودی ترازیستور

هر ترازیستور دارای دو محل پیوند P-N است. در شکل ۴-۴ دو محل پیوند نشان داده شده است.

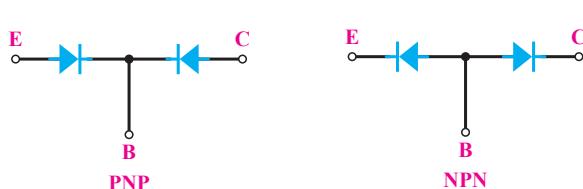


شکل ۴-۵

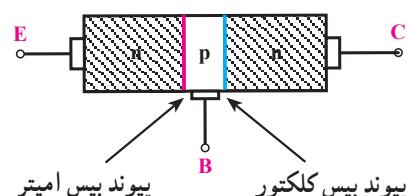

شکل ۴-۶

۱- BJT = Bipolar Junction Transistor ترازیستور پیوندی دوقطبی

نمای مداری ترانزیستورهای NPN و PNP در شکل ۴-۶ مشخص شده است.

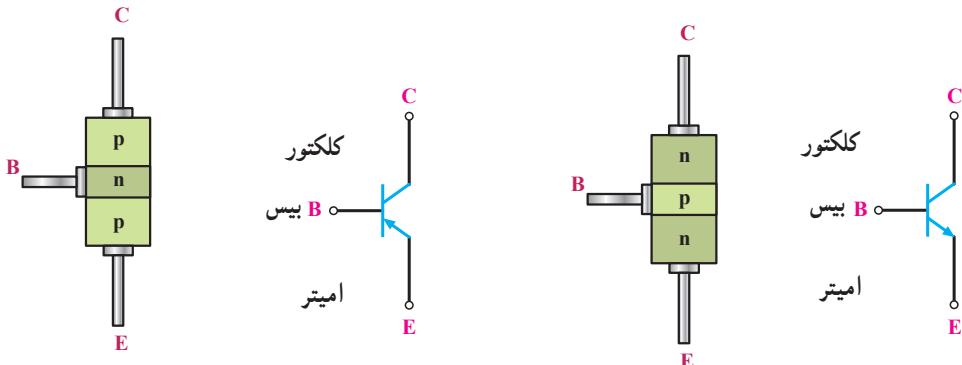


شکل ۴-۶

امیتربیس و کلکتوربیس ولتاژ DC اعمال می‌شود. چون ترانزیستور سه پایه دارد یکی از پایه‌ها را مشترک و دو پایه‌ی دیگر را یکی ورودی و دیگری خروجی در نظر می‌گیریم. در شکل ۴-۷ این حالت برای دو نوع ترانزیستور PNP و NPN شان داده شده است.

۴-۴- بایاس کردن ترانزیستور

برای این که بتوانیم از ترانزیستور به صورت تقویت کننده یا کلید و نظایر آن استفاده کنیم باید ابتدا ترانزیستور را با ولتاژ DC تغذیه کنیم. تغذیه نمودن پایه‌های ترانزیستور را بایاس کردن «ترانزیستور» گویند. برای بایاس کردن ترانزیستور به دو دیود

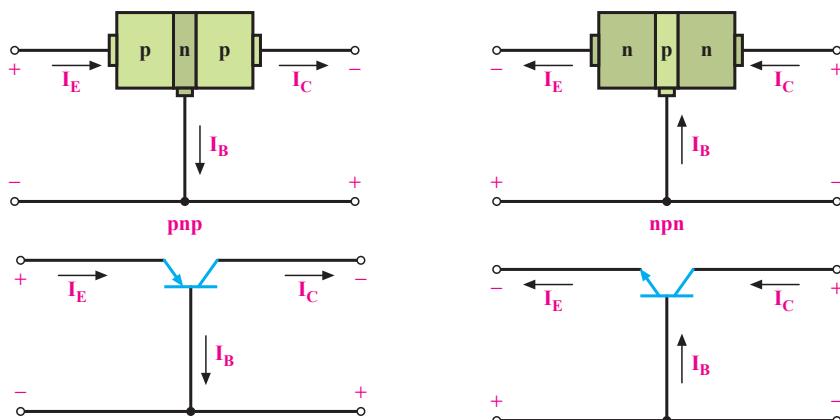


شکل ۴-۷

کلکتوربیس در بایاس مخالف که در شکل ۴-۸ برای یک ترانزیستور PNP و NPN این حالت بایاس نشان داده شده است.


به سه حالت می‌توانیم به پایه‌های ترانزیستور ولتاژ اعمال کنیم.

حالات اول: دیود امیتربیس در بایاس موافق و دیود

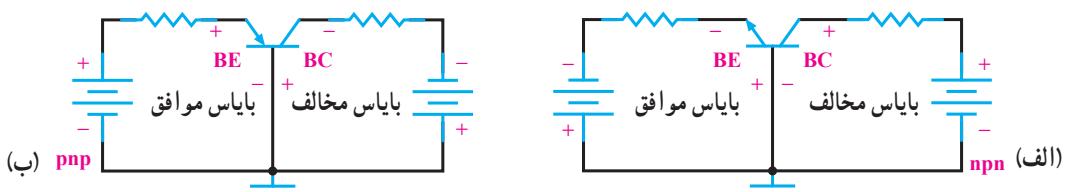

شکل ۴-۸

در شکل ۴-۹ نیز یک ترانزیستور NPN و این حالت بایاس روی کریستال‌های آن مشخص شده است.

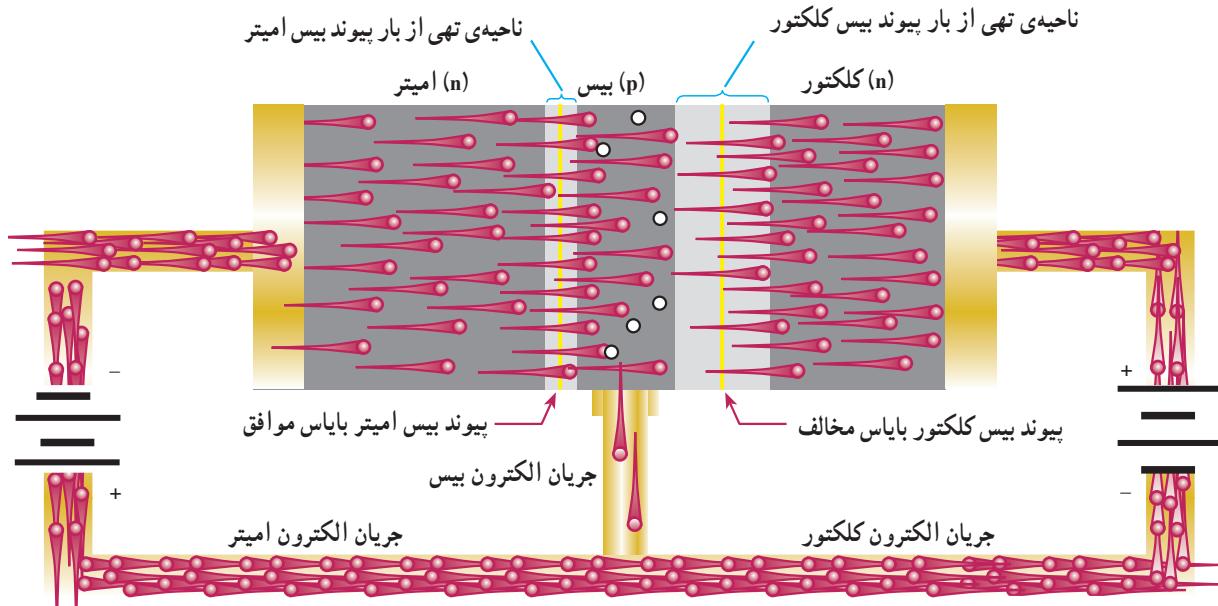


شکل ۴-۹

بیش از ۹۵ درصد آن‌ها) تحت نیروی جاذبه‌ی قطب مثبت باتری که به پایه‌ی کلکتور وصل است به کلکتور رسیده، جذب قطب مثبت باتری کلکتور می‌شوند. به طور خلاصه می‌توان بیان نمود: منبع ولتاژ وصل شده به بیس - امیتر، الکترون‌های امیتر را به بیس می‌راند، به علت باریک بودن لایه‌ی بیس و درصد ناخالصی کم آن کمتر از حدود ۵ درصد الکترون‌ها از بیس خارج می‌شوند و بیش از حدود ۹۵ درصد الکترون‌ها به منطقه‌ی کلکتور نفوذ کرده، جذب قطب مثبت منبع کلکتور می‌شوند و بدین ترتیب، جریان زیاد را در کلکتور ایجاد می‌کنند.

حالت دوم: اتصال بیس امیتر در بایاس مخالف و اتصال بیس کلکتور در بایاس مخالف است که در شکل ۴-۱۰ یک ترانزیستور NPN را در این حالت بایاس مشاهده می‌کنید.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود باتری‌ها اتصال P-N بین امیتر و بیس را در بایاس مخالف و اتصال P-N بین کلکتور و بیس را در بایاس مخالف قرار می‌دهند. در اثر بایاس مخالف ناحیه‌ی تهی از بار اتصال N در کلکتور افزایش می‌یابد. الکترون‌های نیمه‌هادی نوع N در امیتر به سیله‌ی قطب منفی باتری به سمت بیس رانده می‌شوند. چون لایه‌ی بیس دارای ناخالصی بسیار کم است و در ضمن ضخامت آن هم بسیار اندک است، تعداد کمی از الکترون‌ها با حفره‌ها در بیس ترکیب می‌شوند. این الکترون‌ها به گونه‌ی الکترون‌های ظرفیت، پایه‌ی بیس را ترک نموده، به قطب مثبت باتری می‌روند. به علت کم بودن درصد ناخالصی در بیس تعداد کمی از الکترون‌ها ممکن است با حفره‌های بیس ترکیب شوند. درصد زیادی از الکترون‌ها (تقریباً

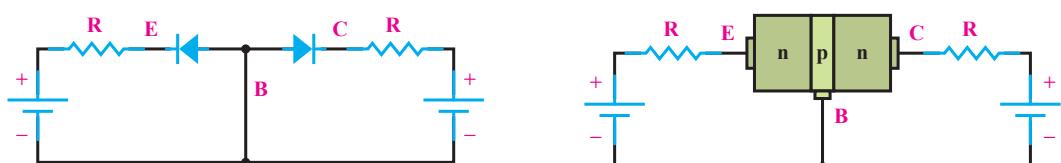

شکل ۴-۱۰

حالت سوم: اتصال بیس امیتر در بایاس موافق و اتصال بیس کلکتور در بایاس موافق که در شکل ۴-۱۱ این حالت نشان داده شده است.

دو جریان I_E و I_C در پایه بیس با یکدیگر جمع می‌شوند و جریان زیادی را در بیس ایجاد می‌کنند (شکل ۴-۱۱).

در این حالت چون هر دو محل پیوند P-N در بایاس معکوس قرار دارند و ناحیه‌ی تنهی از بار دو محل پیوند زیاد است، حامل باری از امیتر به سمت بیس و کلکتور حرکت نمی‌کند و درنتیجه، جریان امیتر و کلکتور صفر خواهد بود (البته از عبور جریان اشباع معکوس ناشی از عبور حامل‌های اقلیت صرف نظر شده است).




شکل ۴-۱۱

جریان بیس و جریان کلکتور است: یعنی $I_E = I_C + I_B$ در شکل ۴-۱۲ جهت جریان‌ها در ترانزیستور NPN و PNP مشخص گردیده است.

با توجه به شکل مشاهده می‌شود پیکان روی امیتر معرف جهت قراردادی جریان است.


۴-۴- جریان‌ها در ترانزیستور
حامل‌های باری که از امیتر حرکت می‌کنند مقدار ناچیزی از آن‌ها در بیس جریان بیس (I_B) را می‌سازند و بقیه‌ی حامل‌ها به کلکتور رسیده، جریان کلکتور (I_C) را تشکیل می‌دهند؛ از این‌رو، می‌توان بیان نمود: جریان امیتر (I_E) برابر با مجموع

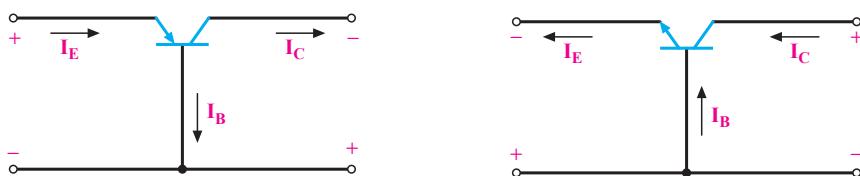

شکل ۴-۱۲

ترانزیستور برقرار است:

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

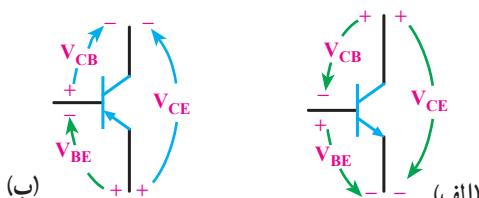

شکل ۴-۱۳

۵-۴- ولتاژ‌ها در ترانزیستور

اعمال ولتاژ DC به ترانزیستور برای بایاس نمودن آن، روی پایه‌های ترانزیستور افت ولتاژ ایجاد می‌کند. ولتاژی که بین پایه‌های بیس امیتر ترانزیستور قرار می‌گیرد با V_{BE} نشان داده می‌شود؛ هم‌چنین ولتاژ بین کلکتور امیتر با V_{CE} و ولتاژ بین کلکتور - بیس با V_{CB} مشخص می‌گردد. در شکل ۴-۱۳ این افت ولتاژ‌ها برای یک ترانزیستور NPN و PNP نشان داده شده است. در هر ترانزیستور همواره رابطه زیر بین ولتاژ پایه‌های

شکل ۴-۱۴ این حالت بایاس را نشان می‌دهد. برای کنترل جریان امیتر مقاومت R_1 با امیتر سری شده است. مقاومت R_2 که با کلکتور سری شده است جریان کلکتور را کنترل می‌کند.

۶-۴- چگونگی عمل تقویت‌کنندگی در ترانزیستور
برای عمل تقویت در ترانزیستور ضروری است ابتدا ترانزیستور را از نظر DC بایاس کنیم؛ همچنین لازم است دیود امیتریسیس بایاس موافق و دیود کلکتور پیس بایاس مخالف شود.




شکل ۴-۱۴

متناوب دو سر R_2 به مرتب بیشتر از ولتاژ متناوب ورودی بوده در نتیجه ولتاژ ورودی تقویت می‌شود. اگر ضریب تقویت ولتاژ را با A_V نشان دهیم؛ رابطه و مقدار A_V برابر است با :

$$A_V = \frac{\text{دامنه‌ی سیگنال خروجی}}{\text{دامنه‌ی سیگنال ورودی}} = \frac{10}{1} = 10$$

پس سیگنال ورودی متناوب $10V$ مرتبه تقویت شده است. با طراحی مدارات ترانزیستوری و با تغییر مقدار مقاومت‌ها می‌توان دامنه‌ی سیگنال خروجی را روی مقدار مورد نظر تنظیم نمود. همان‌گونه که مشاهده شده جریانی که از مقاومت R_1 می‌گذرد تقریباً همه‌ی این مقدار جریان از مقاومت R_2 هم عبور می‌کند. این عمل تنها بهوسیله‌ی ترانزیستور صورت گرفته است. بدین ترتیب، می‌توان گفت: ترانزیستور عمل انتقال مقاومت را انجام داده است. نام ترانزیستور هم از همین عمل انتخاب شده است. از ترکیب دو کلمه‌ی Transfer of Resistor Transfer of Resistor انتخاب شده است.

برای مثال، مطابق شکل ۴-۱۵ یک سیگنال سینوسی با دامنه‌ی $10V$ ولت به ورودی ترانزیستور اعمال می‌کنیم. البته ورودی، امیتر و خروجی، کلکتور در نظر گرفته شده است و پایه‌ی بیس بین ورودی و خروجی مشترک است.

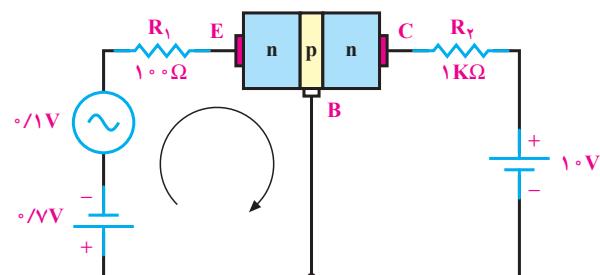

شکل ۴-۱۵

اگر مقاومت دینامیکی دیود امیتریسیس را به‌هنگام اعمال سیگنال معادل 2Ω فرض کنیم در حلقه‌ی ورودی، جریان ناشی از سیگنال متناوب برابر است با :

$$I = \frac{10}{100 + 2} = 0.083A = 83mA$$


همان‌گونه که بیان شد قسمت اعظم جریان امیتر از طریق کلکتور مسیر خود را می‌بندد؛ از این‌رو، این جریان تقریباً از مقاومت $1K\Omega$ که با کلکتور سری شده است عبور می‌کند و در دو سر مقاومت $1K\Omega$ افت ولتاژ متناوبی با دامنه‌ی آرایش سیگنال ورودی به بیس امیتر ترانزیستور اعمال می‌شود و

۷-۴- آرایش‌های ترانزیستور

ترانزیستورها در مدار به‌سه صورت «امیتر مشترک»، «بیس مشترک» و «کلکتور مشترک» به کار می‌روند.

۷-۴-۱- آرایش امیتر مشترک E-C

آرایش سیگنال ورودی به بیس امیتر ترانزیستور اعمال می‌شود و

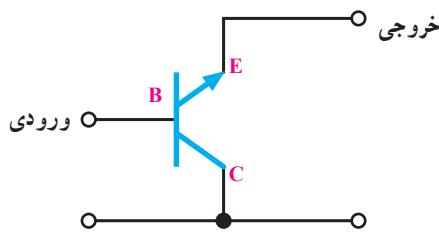


شکل ۴-۱۸

سیگنال خروجی از کلکتور امیتر ترانزیستور دریافت می‌گردد. چون پایه‌ی امیتر بین ورودی و خروجی مشترک است، این آرایش «امیتر مشترک» نام دارد. در شکل ۴-۱۶ این آرایش را بدون رسم سایر قطعات آن مشاهده می‌کنید. این آرایش می‌تواند جریان و ولتاژ را تقویت کند.

۴-۴-۸ منحنی‌های مشخصه‌ی ترانزیستور در حالت امیتر مشترک


منحنی‌های مشخصه‌ی ترانزیستور بیانگر روابط بین جریان‌ها و ولتاژها در ترانزیستور است. این منحنی‌ها عبارت‌اند از:

۴-۴-۸ منحنی مشخصه‌ی ورودی: در آرایش امیتر مشترک، ورودی بیس امیتر ترانزیستور است. منحنی تغییرات جریان ورودی (I_B) نسبت به تغییرات ولتاژ ورودی (V_{BE}) بازای ثابت بودن V_{CE} «منحنی مشخصه‌ی ورودی ترانزیستور» نام دارد. این منحنی مانند منحنی مشخصه‌ی یک دیود معمولی در بایاس موافق است. (شکل ۴-۱۹)

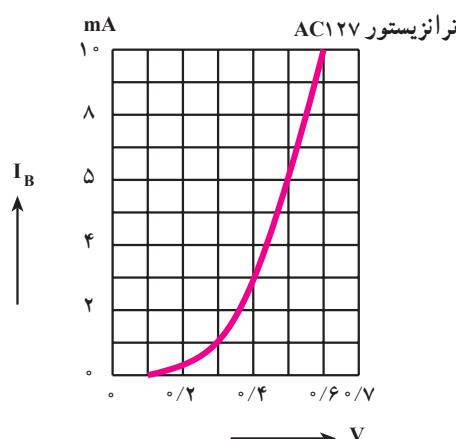

شکل ۴-۱۹ منحنی مشخصه ورودی یک ترانزیستور از جنس ژرمانیم


۴-۴-۸ منحنی مشخصه‌ی انتقالی: منحنی مشخصه‌ی بین جریان ورودی (I_B) و جریان خروجی (I_C) به‌ازای ثابت بودن V_{CE} «منحنی مشخصه‌ی انتقالی» نام دارد.

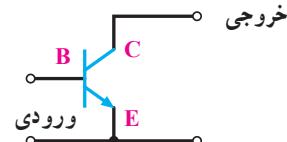

شکل ۴-۱۶

۴-۷-۲ آرایش بیس مشترک C-B^۱:

آرایش، پایه‌ی بیس بین ورودی و خروجی مشترک است؛ یعنی سیگنال ورودی به امیتر بیس اعمال می‌شود و سیگنال خروجی از کلکتور بیس دریافت می‌گردد. در شکل ۴-۱۷ این آرایش به طور ساده نشان داده شده است. این آرایش جریان را تقویت نمی‌کند، اما ولتاژ را تقویت می‌کند.

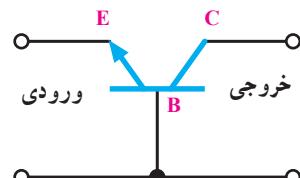

شکل ۴-۱۷

۴-۷-۳ آرایش کلکتور مشترک C-C^۲:


آرایش پایه‌ی کلکتور بین ورودی و خروجی مشترک است؛ یعنی سیگنال ورودی به بیس کلکتور اعمال می‌شود و سیگنال خروجی از امیتر، کلکتور دریافت می‌گردد. در شکل ۴-۱۸ این آرایش به طور ساده نشان داده می‌شود. این آرایش ولتاژ را تقویت نمی‌کند، اما جریان را تقویت می‌کند.

۱—CB = Common Base

۲—CC = Common Collector


است؛ از این‌رو، منحنی مشخصه‌ی خروجی، منحنی تغییرات نسبت به V_{CE} به‌ازای ثابت‌بودن I_B است.

در شکل ۴-۲۱ این منحنی مشخصه به‌ازای I_B های مختلف نشان داده شده است.

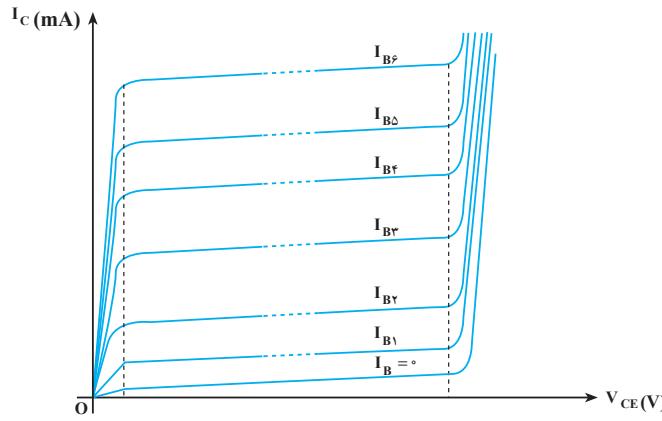

شکل ۴-۲۱

در شکل ۴-۲۰ این منحنی نشان داده شده است.

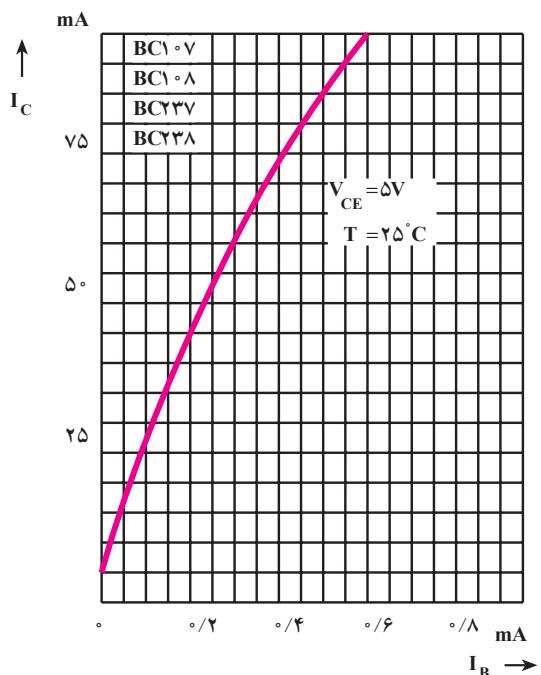

شکل ۴-۲۰


این منحنی مشخصه شامل چند ناحیه‌ی مختلف است:

ناحیه‌ی قطع: در ناحیه‌ی قطع جریان بیس صفر است.

اگر از جریان ناچیز نشی صرف نظر کنیم جریان کلکتور هم صفر است، شکل ۴-۲۲.

طبق تعریف ضریب تقویت جریان (()) یک ترازیستور در آرایش امیتر مشترک برابر نسبت جریان خروجی به جریان ورودی ترازیستور است. از آنجایی که مشخصه انتقالی ارتباط بین این دو جریان را نشان می‌دهد پس می‌توان تیجه گرفت که از روی این منحنی مشخصه می‌توان ضریب تقویت جریان را به‌دست آورد.

$$\text{جریان خروجی} = \frac{\text{بهره‌ی جریان}}{\text{جریان ورودی}} \\ (\text{DC}) = \frac{I_C}{I_B}$$

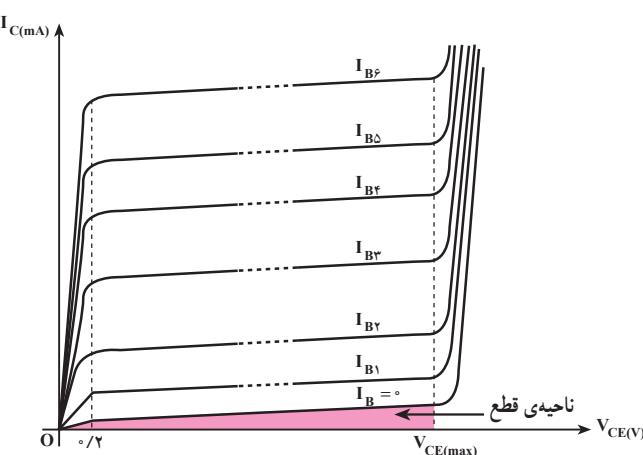

شکل ۴-۲۲


۳-۴-۴- منحنی مشخصه‌ی خروجی: این منحنی رابطه‌ی بین جریان و ولتاژ خروجی به‌ازای ثابت بودن جریان ورودی را نشان می‌دهد. در آرایش امیتر مشترک جریان خروجی، جریان کلکتور (I_C) و ولتاژ خروجی ولتاژ کلکتور امیتر (V_{CE})

است و تغییرات جزیی در V_{CE} تغییرات بسیار زیادی را در جریان کلکتور ایجاد می‌کند. در این ناحیه I_C و I_B تقریباً حداقل مقدار خود قرار دارند و V_{CE} بسیار ناچیز و تقریباً نزدیک صفر است، سکل ۴-۲۳


الف ناحیه فعال کلکتور شده‌اند؛ درنتیجه تغییرات ولتاژ کلکتور امیتر تأثیر چندانی در جریان کلکتور ندارد.

ناحیه اشباع: در این ناحیه ترانزیستور در حال هدایت

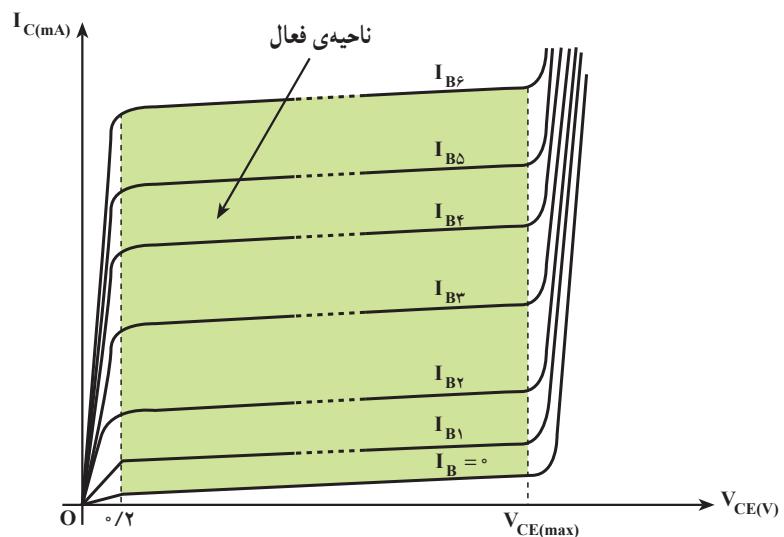توجه:
چون آرایش امیتر مشترک بیشترین کاربرد را در مدارهای الکترونیکی دارد، معمولاً کارخانجات سازنده در کتاب اطلاعات؛ منحنی مشخصه‌های ترانزیستور را در آرایش امیتر مشترک (CE) رسم می‌نمایند.



(الف)

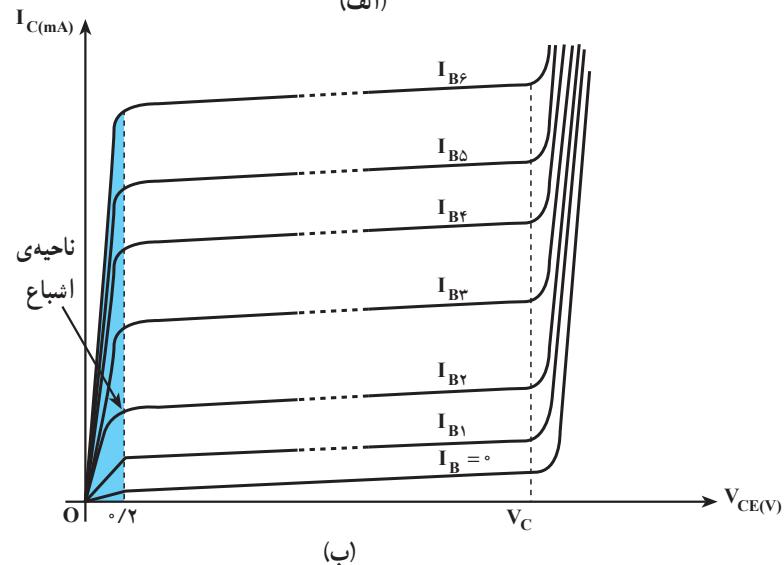


(ب)


سکل ۴-۲۳

۴-۹- ترانزیستور در حالت قطع

در شکل ۴-۲۴ یک ترانزیستور در حالت قطع نشان داده شده است. در این حالت بیس بایاس نشده است؛ از این رو $I_B = 0$ بوده، درنتیجه $I_C = 0$ هم صفر است. در دوسر R_C هیچ افت ولتاژی نداریم و همه ولتاژ منبع یعنی V_{CC} در دوسر کلکتور-امیتر ترانزیستور افت می‌کند. در این حالت ترانزیستور مانند یک کلید باز است:

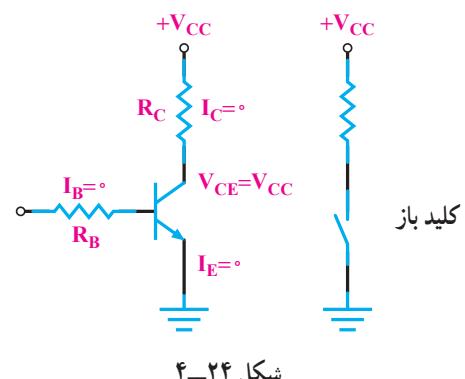

شکل ۴-۲۴

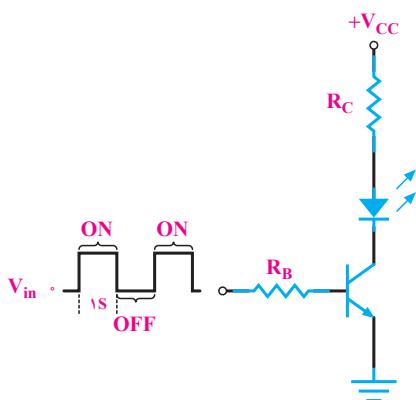

شکل ۴-۲۶


۴-۱۰- ترانزیستور در حالت اشباع

وقتی بیس امیتر ترانزیستور را بایاس موافق کنیم و I_B را افزایش دهیم، I_C هم افزایش می‌یابد، زیرا $I_C = I_B + I_E$ است.

$$\text{هرگاه } I_C \text{ به حداکثر مقدار خود برسد، } (I_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_C}) \text{ ولتاژ}$$

کلکتور امیتر صفر و ترانزیستور در حالت اشباع است. ترانزیستور در حالت اشباع به طور ایدهآل مانند یک کلید بسته عمل می‌کند

(شکل ۴-۲۵).

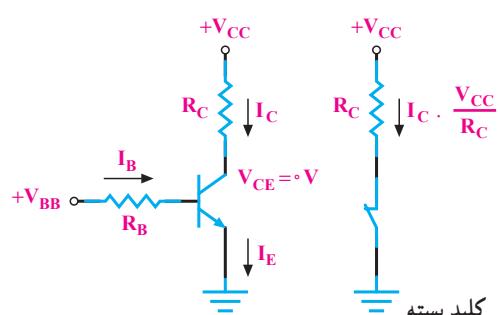

شکل ۴-۲۵

۴-۱۱- کاربرد ساده‌ی ترانزیستور به عنوان کلید

در شکل ۴-۲۶ یک کاربرد ساده‌ی ترانزیستور به عنوان کلید کلید نشان داده شده است. به بیس ترانزیستور موجی مربعی با پریود ۲ ثانیه اعمال شده است. در نیم پریودی که موج ورودی صفر و ترانزیستور قطع است؛ از این‌رو، جریان کلکتور صفر و LED خاموش است. زمانی که موج مربعی دارای ولتاژ زیاد است، ترانزیستور وصل و اشباع است و جریان کلکتور از LED عبور نموده، آن را روشن می‌کند؛ بدین ترتیب، LED یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش بوده، چشمک می‌زند.

۴-۱۲- تعیین پایه‌ها و نوع ترانزیستور به کمک اهم متر

۱-۱۲- استفاده از اهم متر عقربه‌ای: چون هر ترانزیستور معادل دو دیود است می‌توان با

استفاده از این خاصیت برای تشخیص بیس استفاده نمود. یک پایه در ترانزیستور وجود دارد که نسبت به دو پایه‌ی دیگر مانند یک دیود عمل می‌کند؛ یعنی اهم متر از یک جهت اهم کم را نشان می‌دهد و با عوض کردن سیم‌های اهم متر، مقدار مقاومت نشان داده شده به وسیله‌ی اهم متر، زیاد است، این پایه بیس ترانزیستور است. با مشخص شدن بیس نوع ترانزیستور را می‌توان تعیین نمود. حالتی که اهم متر اهم کم را نشان می‌دهد اگر سیم منفی واقعی اهم متر به بیس وصل باشد نوع ترانزیستور مثبت (PNP) است. اگر در حالت اهم کم سیم مثبت واقعی اهم متر به بیس وصل باشد نوع ترانزیستور منفی (NPN) است. برای تعیین کلکتور و امیتر ترانزیستور می‌توان مقاومت بین بیس و دو پایه‌ی دیگر را اندازه‌گرفت. مقاومت بیس کلکتور کمتر از مقاومت بیس امیتر است.

۲-۱۲- استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی: از مولتی‌متر دیجیتالی در وضعیت آزمایش دیود برای

آزمایش ترانزیستور استفاده می‌کنند. مانند حالت آزمایش دیود، وقتی دیود بیس امیتر یا دیود بیس کلکتور در بایاس موافق قرار گیرند ولتاژ بایاس موافق دیود روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در بایاس مخالف ولتاژ بایاس مخالف دیود روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. در شکل ۴-۲۷ حالت‌های گوناگون را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۲۷



شکل ۴-۲۸

در یک ترانزیستور معیوب اگر اتصال بیس امیتر یا اتصال بیس کلکتور آن قطع باشد در این صورت مولتی‌متر ولتاژ بایاس مخالف را نشان می‌دهد. در شکل ۴-۲۸ این حالت نشان داده شده است.

در صورت اتصال کوتاه بودن بیس امیتر یا بیس کلکتور مولتی متر ولتاژ «صفر» را نشان خواهد داد (شکل ۴-۲۹).



شکل ۴-۲۹

۱۳-۴- مقادیر حد در ترانزیستور و استفاده از برگه‌ی داده‌ها

هر ترانزیستور نیز برای مقادیر الکتریکی مشخصی ساخته می‌شود. اگر مقادیر الکتریکی بیش از اندازه‌ای باشد که کارخانه‌ی سازنده تعیین کرده است، ترانزیستور آسیب می‌یابد. برخی از این مقادیر الکتریکی که «مقادیر حد» نام دارند، عبارت‌اند از:

۱- $V_{CE\max}$: این پارامتر حداکثر ولتاژ مجاز بین کلکتور و امیتر ترانزیستور را مشخص می‌کند.

۲- $V_{CB\max}$: نشان‌دهنده‌ی حداکثر ولتاژ مجاز معکوس بین کلکتور و بیس ترانزیستور است.

۳- $V_{EB\max}$: ولتاژ قابل تحمل دیود بیس امیتر ترانزیستور را در حالت معکوس بیان می‌کند.

۴- $I_{C\max}$: نشان‌گر حداکثر جریان مجاز کلکتور ترانزیستور است.

۵- P_{\max} : حداکثر توان قابل تحمل برای ترانزیستور است که به صورت حرارت تلف می‌شود.

۶- T_j : حداکثر درجه‌ی حرارتی است که در محل اتصال کلکتور بیس یک ترانزیستور می‌تواند تحمل کند.

۷- فرکانس حد f_g : مقدار فرکانسی است که (بهازای آن بهاندازه‌ی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ یا ۳dB کمتر از فرکانس صفر هرتز می‌شود.

۸- فرکانس قطع f_T : مقدار فرکانسی است که بهازای آن $= 1$ (می‌شود.



در جدول ۱-۴ نمونه‌ای از جدول مشخصات حد ترانزیستورها و سایر اطلاعات آن آورده شده است.

این جدول مربوط به کتاب «Tower's international Transistor selector» است.

جدول ۱-۴

Transistor Number	PM OA LT	Package	LEAD INFO	VEB MAX	VCE MAX	VCB MAX	I _C MAX	T _J MAX	PTOT	F _T MIN	C _{OB} MAX	H _{FE} BIAS	USE	MFR	EUR EQUIV	USA EQUIV	
BC ۱۰۷	NS	TO۱۸	L۰۱	۵۰	۴۵	۶	۱۰۰ mA	۱۷۵ C	۳۰۰ mWF	۱۵۰ M	۵ P	۱۱۰ MN	۲ mA	ALG	MUB	BC ۱۰۷	۲N ۹۲۹
شماره‌ی ترانزیستور	نوع و جنس	ترانزیستور															
N = NPN P = PNP S = سیلیسیم G = ژرمانیوم																	
شکل ظاهری و ابعاد مراجعه شود به ضمیمه‌ی C																معادل امریکایی	
اطلاعات مربوط به پایه‌های ترانزیستور – به ضمیمه‌ی B مراجعه شود																معادل اروپایی	
حداکثر ولتاژ کلکتور – بیس																	
حداکثر ولتاژ کلکتور – امپیتر																نام کارخانه‌ی سازنده	
حداکثر ولتاژ معکوس امپیتر – بیس																	
حداکثر جریان کلکتور																کاربرد	
حداکثر درجه حرارت مجاز محل پیوند بر حسب درجه سانتی‌گراد																ضریب تقویت جریان با ازای این جریان بایاس	
حداکثر توان مجاز ترانزیستور C : با گرمایش در هوای آزاد در ۲۵ C میلی‌وات = F در هوای آزاد در ۲۵ C H: در هوای آزاد با گرمایش فلزی وات = W																	
حداکثر ظرفیت خازن بین لایه‌ی بیس و کلکتور = پیکو فاراد N = نانوفاراد P																	
فرکانس قطع ترانزیستور مگاهرتز = M گیگاهرتز = G کیلوهرتز = K																	

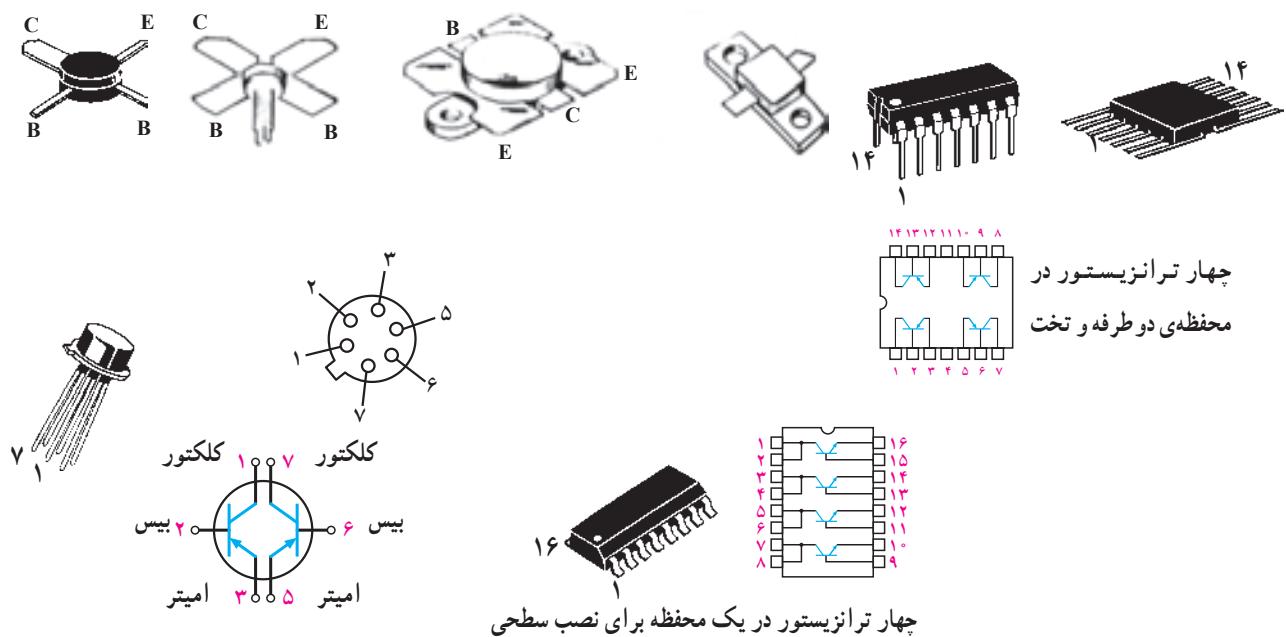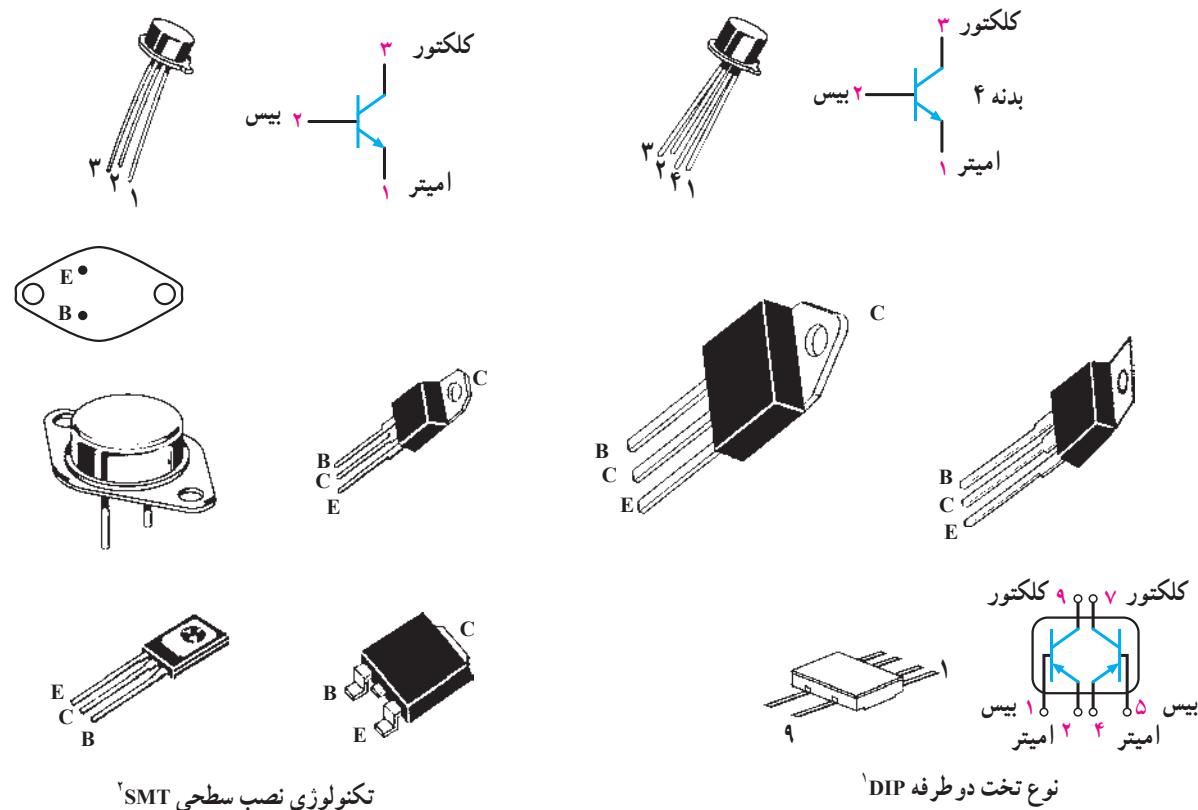۱۴-۴- شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور و پایه‌های آن




۱— DIP = Dual in line package

۲— SMT = Surface Mounted Technology

می شود. برای به دست آوردن V_E می توان در حلقه (I) در شکل ۴-۳۲ معادله KVL را نوشت.

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

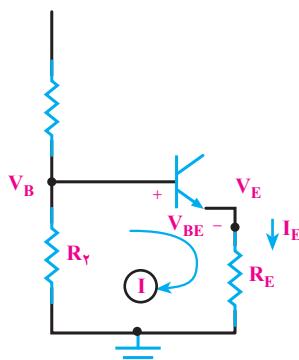


شکل ۴-۳۲

با معلوم بودن V_E می توان I_E را از رابطه $\frac{V_E}{R_E}$ محاسبه

نمود. برای راحتی محاسبات I_E را به تقریب با I_C برابر می گیرند (پتانسیل کلکتور ترانزیستور نسبت به زمین) را از رابطه $I_C \approx I_E$ با معلوم بودن I_C و نوشتن معادله KVL می توان V_C به دست آورد.


در شکل ۴-۳۳ این بایاس با مقادیر ولتاژ نقاط مختلف آن، نشان داده شده است.

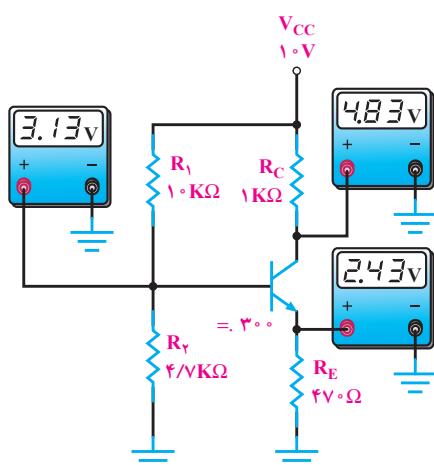

شکل ۴-۳۳

۱۵-۴- تغذیه سرخود

در شکل ۴-۳۰ تغذیه DC ترانزیستور به صورت بایاس سرخود را مشاهده می کنید. مقاومت های R_1 و R_2 تقسیم کننده ولتاژ هستند و منع V_{CC} را تقسیم ولتاژ می کنند، تا ولتاژ بیس ترانزیستور را تأمین نمایند.

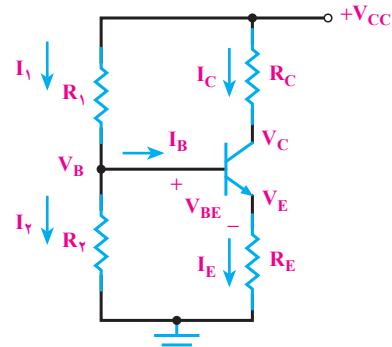


شکل ۴-۳۰

برای به دست آوردن ولتاژ و جریان پایه های ترانزیستور می توان به صورت زیر عمل نمود.

اگر از I_B که معمولاً ناچیز است صرف نظر کنیم، می توان مقاومت های R_1 و R_2 را مطابق شکل ۴-۳۱ سری در نظر گرفت.

با استفاده از قانون تقسیم ولتاژ؛ V_B (پتانسیل بیس


ترانزیستور نسبت به زمین) از رابطه $V_B = \frac{V_{CC}R_2}{R_1 + R_2}$ به دست می آید.

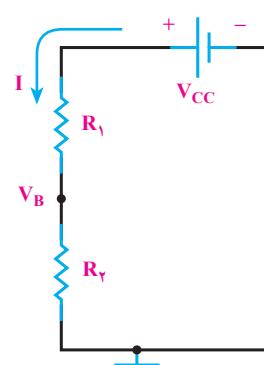

شکل ۴-۳۱

با عبور جریان I_E از R_E ، افت پتانسیل $R_E \cdot I_E$ به وجود می آید و پتانسیل امیتر نسبت به زمین (V_E) تأمین

۱۶-۴- تقویت کننده اولیه به صورت آرایش امیتر مشترک

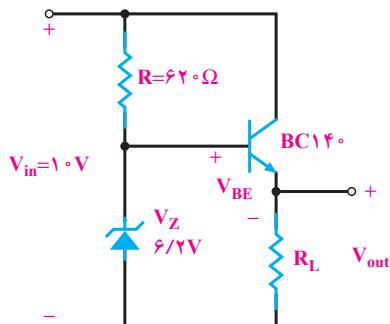


شکل ۴-۳۶

مدار تقویت کننده اولیه^۱ (Pre - Amp) در شکل ۴-۳۶

رسم شده است. این تقویت کننده دارای آرایش امیتر مشترک بوده، تغذیه‌ی DC آن به صورت بایاس سرخود است. C_1 و C_3 «خازن کوپلر» نام دارند. این خازن‌ها از عبور سیگنال DC جلوگیری نموده، فقط سیگنال AC را از عبور سیگنال متناوب ورودی اتصال کوتاه می‌کند تا سیگنال متناوب ورودی در R_E افت ننماید و بهره‌ی ولتاژ مدار زیاد شود.

آرایش ترانزیستور به صورت کلکتور مشترک است.


کلکتور مشترک دارای تقویت جریان زیاد است. ولتاژ خروجی از رابطه‌ی $V_O = V_z - V_{BE}$ به دست می‌آید. چون V_z و V_{BE} ثابت‌اند لذا V_O هم ثابت است. برای مثال اگر $V_O = 6.2 - 0.7 = 5.5$ ولت باشد، ولت $V_{BE} = 0.7$ است و $V_O = 5.5$ ولت ثابت می‌ماند. باید ولتاژ خروجی صافی پیش‌تر از V_z باشد تا زنر در ناحیه‌ی شکست خود کار کند. اگر ولتاژ خروجی صافی نوسان داشته باشد V_O روی ۵.۵ ولت ثابت بوده و تغییر نمی‌کند.

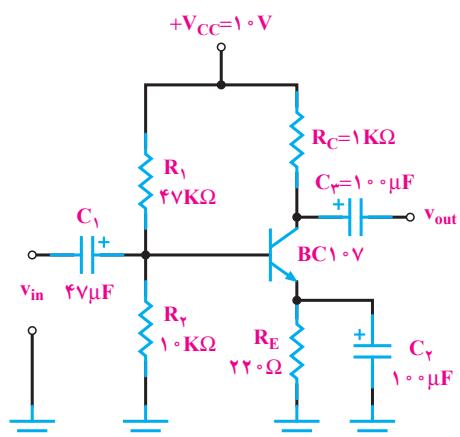

شکل ۴-۳۶

۱۷-۴- ترانزیستور به عنوان منبع جریان

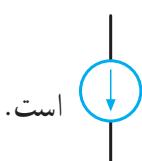منبع جریان مداری است که به بار جریان ثابت می‌دهد.



علامت اختصاری منبع جریان به صورت

۱۷-۴- تثبیت کننده ولتاژ همراه با تقویت جریان ترانزیستوری

در شکل ۴-۳۵ یک منبع تغذیه با رگولاتور (تثبیت کننده ولتاژ) رسم شده است.



شکل ۴-۳۵

در شکل ۴-۳۷ یک منبع جریان ترانزیستوری رسم شده است. با نوشتن معادله‌ی KVL در حلقه‌ی I می‌توان

$$I_E = \frac{V_z - V_{BE}}{R_E} \quad R_E I_E + V_{BE} - V_z = 0 \quad \text{در نتیجه } R_E I_E + V_{BE} - V_z = 0$$

نوشت $I_E = \frac{V_z - V_{BE}}{R_E}$ در نتیجه $R_E I_E + V_{BE} - V_z = 0$ است چون V_z و V_{BE} ثابت هستند. I_E هم تقریباً ثابت است، چون $I_C \approx I_E$ است؛ از این‌رو I_C یعنی جریانی که

کار رگولاتور ولتاژ، ثابت نگهداشت ولتاژ خروجی است.

در رگولاتور شکل ۴-۳۵ می‌توان از یک مدار ساده‌ی

با افزایش حرارت مقاومت ترمیستور NTC کاهش می‌یابد و جریان عبوری از آن زیاد شده و در نتیجه جریان‌های I_1 و I_2 افزایش می‌یابد که این امر سبب هدایت ترانزیستورهای Tr_1 و Tr_2 می‌شود و لامپ L_1 را روشن می‌کند. اتصال دو ترانزیستور


به صورت ضرب بهره جریان (۱) بزرگی را

ایجاد می‌کند و سبب می‌شود جریان کم در بیس ترانزیستور Tr_1 به جریان زیادی در کلکتور ترانزیستور Tr_2 تبدیل شود و به این ترتیب می‌توان در این حالت لامپ‌های با توان بیشتر یا موتورهای با توان متوسط را نیز روشن نمود.

اگر بخواهیم از این مدار به عنوان یک مدار جهت راه اندازی یک مدار دیگر استفاده کنیم باید از یک رله بجای لامپ L_1 مطابق شکل (۴-۳۸-۲) بهره بگیریم.

$$Tr_1 = Tr_2 = 2N3053 \text{ یا } BC140$$


از بار می‌گذرد ثابت است. این مدار برای شارژ باتری‌های شارژپذیر که باید با جریان کم شارژ شوند مناسب است. باتری باید جای R_L در مدار قرار گیرد.

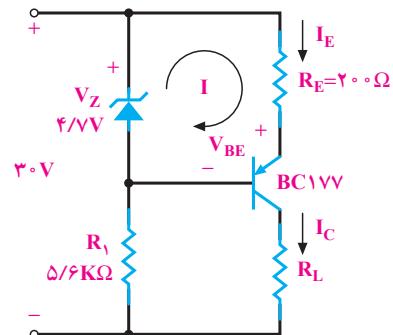


شکل ۴-۳۷

۴-۱۹- سیستم اعلام حریق

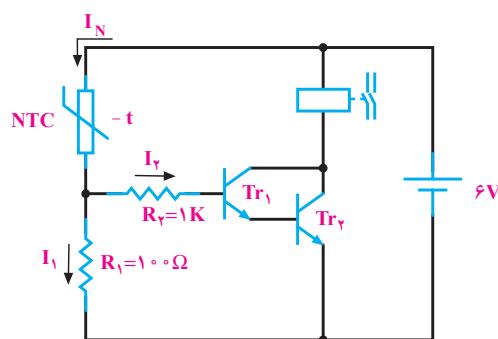در شکل ۴-۳۸-الف مدار یک سیستم اعلام حریق ساده رسم شده است.



(ب)

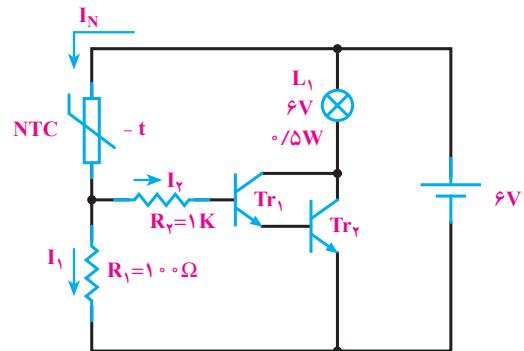


(الف)

شکل ۴-۳۸


پرسش

- ۱- ساختمان ترانزیستور را شرح دهید.
- ۲- بایاسینگ ترانزیستور را شرح دهید.
- ۳- در مورد انتخاب نام ترانزیستور توضیح دهید.
- ۴- شمای مداری و معادل دیودی ترانزیستور NPN و PNP را رسم کنید.
- ۵- پایه‌ها و جهت قراردادی جریان و ولتاژهای ترانزیستورهای شکل ۴-۳۹ را تعیین کنید.

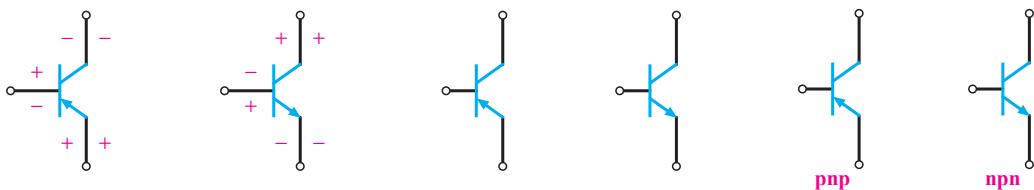


شکل ۴-۳۹

- ۶- ترانزیستور شکل ۴-۴۰ آیا معادل یک کلید باز است یا بسته؟

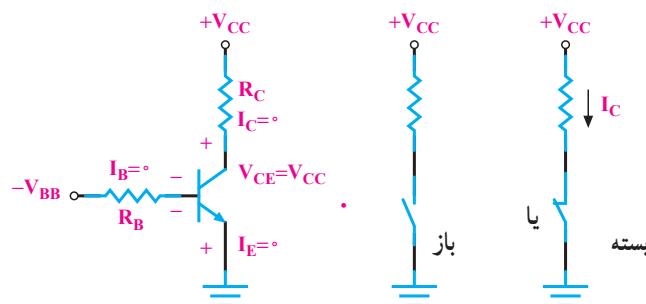

شکل ۴-۴۰

- ۷- ترانزیستور شکل ۴-۴۱ آیا معادل یک کلید باز است یا بسته؟

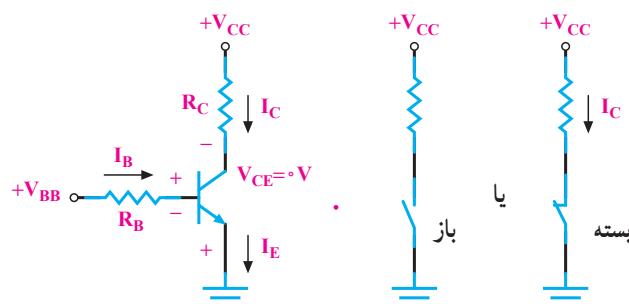

شکل ۴-۴۱

- ۸- مدار یک ترانزیستور NPN را با تغذیه‌ی سرخود رسم کنید.
- ۹- منبع جریان را تعریف کنید و شکل مدار منبع جریان ترانزیستوری را رسم نمایید.
- ۱۰- چند کاربرد ترانزیستور را نام بیرید.

عناصر نیمه‌هادی خاص

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قطعات نیمه‌هادی چهارلایه را تعریف کند.
- ۲- تریستور را به صورت یک دیود قابل کنترل شرح دهد.
- ۳- SCR را با کلید مقایسه کند.
- ۴- تست SCR را از نظر سالم بودن و پایه‌ها تشریح کند.
- ۵- مدار ساده‌ی تریستوری را توضیح دهد.
- ۶- «Triac» را به صورت یک کلید قابل کنترل با جریان AC شرح دهد.
- ۷- چگونگی روشن کردن Triac را تشریح کند.
- ۸- Diac را به صورت یک دیود AC شرح دهد.
- ۹- UJT و PUT را تشریح کند.
- ۱۰- مدارهای کاربردی ساده (منبع تغذیه، یکسوساز با SCR و ...) را شرح دهد.

مقدمه


و شکل موج یکسو شده‌ی خروجی در اختیار ما نبود، اما به کارگیری مدارات یکسوساز کنترل شده این امکان را به وجود می‌آورد که بتوانیم تأثیر و تغییراتی را در وضعیت شکل موج خروجی ایجاد نماییم. در این گونه مدارات از دیودهای یکسوساز خاصی استفاده می‌شود که برای بررسی و توضیح آن‌ها لازم است تا ساختمان داخلی این نیمه‌هادی‌ها را بشناسیم.

در فصول گذشته قطعه‌ی الکترونیکی «دیود» برای شما معرفی شد و مشاهده کردید که این عنصر الکترونیکی از اتصال دو قطعه‌ی نیمه‌هادی P و N ساخته شده است و مانند یک کلید قطع و وصل عمل می‌کند، هم‌چنین با یکی از کاربردهای آن که در مدارهای یکسوساز است آشنا شدید. به طور کلی مدارات یکسوساز را از نظر عناصر به کار رفته، هم‌چنین چگونگی عملکرد به سه دسته می‌توان تقسیم نمود:

۱-۵- دیود چهارلایه (دیود شاکلی)
این دیود خاص از چهار لایه‌ی نیمه‌هادی PNPN که به طور سری و به تناوب از نوع P و N هستند درست شده است. همان‌گونه که در شکل ۱-۵ مشاهده می‌شود دو لایه‌ی خارجی

۱- مدارات یکسوساز کنترل نشده (دیودی)،
۲- مدارات یکسوساز نیمه‌کنترل شده (دیودی و تریستوری)،
۳- مدارات یکسوساز تمام کنترل شده (تریستوری).

مدارات یکسوسازی که در فصل‌های پیشین بررسی شدند از جمله مدارات یکسوساز کنترل نشده بودند، زیرا مقدار

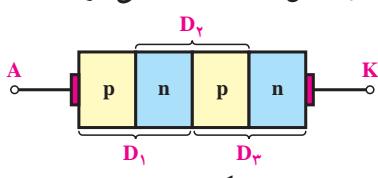

شکل ۱-۵

نخواهد کرد؛ زیرا دیودهای D_1 و D_3 در بایاس مخالف قرار گرفته، فقط دیود D_2 که در وسط است در بایاس موافق خواهد بود. شرط استفاده از این دیود چهار لایه آن است که در هریک از مدارات شکل ۵-۳ و ۵-۴ ولتاژ مدار را افزایش دهیم تا به مقداری بیشتر از ولتاژهای شکست دیودهای D_2 یا D_1 و D_3 برسد. این عمل در قطعات خاص همچون تریستور، دیاک، ترایاک و... انجام می‌شود.

این نیمه‌هادی بدین صورت است که اولین لایه از نوع P، آند (A) و آخرین لایه از نوع N، کاتد (K) نام دارد.

در واقع با توجه به شکل ۵-۱ می‌توان گفت: مدار معادل این نیمه‌هادی از سه دیود D_1 و D_2 و D_3 تشکیل شده است که آن را به صورت شکل ۵-۲-الف نیز می‌توان نشان داد. علامت اختصاری دیود شاکلی به صورت شکل ۵-۲-ب است.




شکل ۵-۲-الف




شکل ۵-۲-ب

تریستور یا SCR^۱ یک عنصر نیمه‌هادی چهار لایه - با ساختمان داخلی PNPN - بوده، شامل سه پیوند PN است. رفتار آن نیز مانند دیودهای چهار لایه است. برای هادی شدن تریستور، چون اعمال ولتاژ زیاد به دوسر یک دیود چهار لایه مشکل و در بعضی موارد غیرممکن است، برای رفع این عیوب در ساختمان SCR یک پایه که به لایه‌ی P میانی متصل می‌شود در نظر گرفته شده که اصطلاحاً به آن «گیت» (G)^۲ یا «پایه‌ی فرمان» یا «پایه‌ی آتش‌زن» گفته می‌شود. در شکل ۵-۳ ساختمان داخلی و علامت اختصاری یک SCR (تریستور گیت کاتدی) را مشاهده می‌کنید.

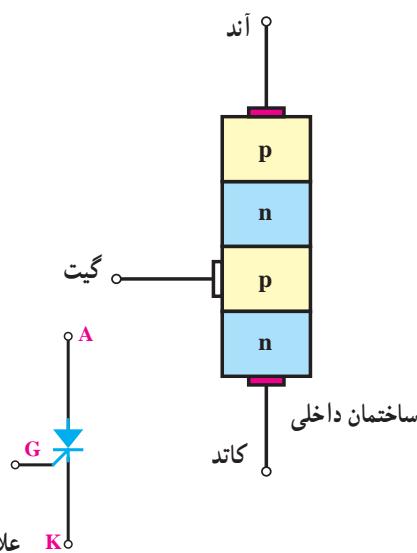


شکل ۵-۵- ساختمان داخلی، شکل ظاهری و علامت اختصاری تریستور

در صورت اعمال ولتاژ بر دوسر این نیمه‌هادی‌ها (بایاس کردن نیمه‌هادی) جریانی از آن عبور نمی‌کند، زیرا همان‌گونه که در شکل‌های ۵-۳ و ۵-۴ ملاحظه می‌شود، اگر بایاس دیود به صورت شکل ۵-۳ باشد دیودهای D_1 و D_3 در بایاس موافق

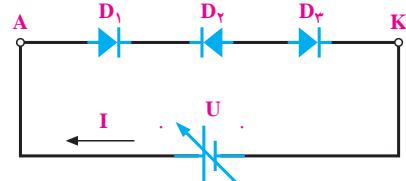

شکل ۵-۳

و دیود D_2 در بایاس مخالف قرار می‌گیرد؛ همچنین اگر نیمه‌هادی را به صورت شکل ۵-۴، اتصال دهیم، جریانی از مدار عبور

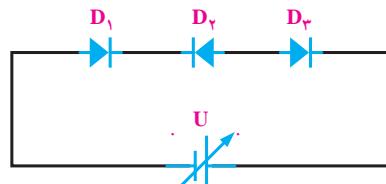


شکل ۵-۴

۱- SCR = Silicon Controlled Rectifier

۲- G = Gate

در شکل ۵-۶ تصویر چند تریستور نشان داده شده است.

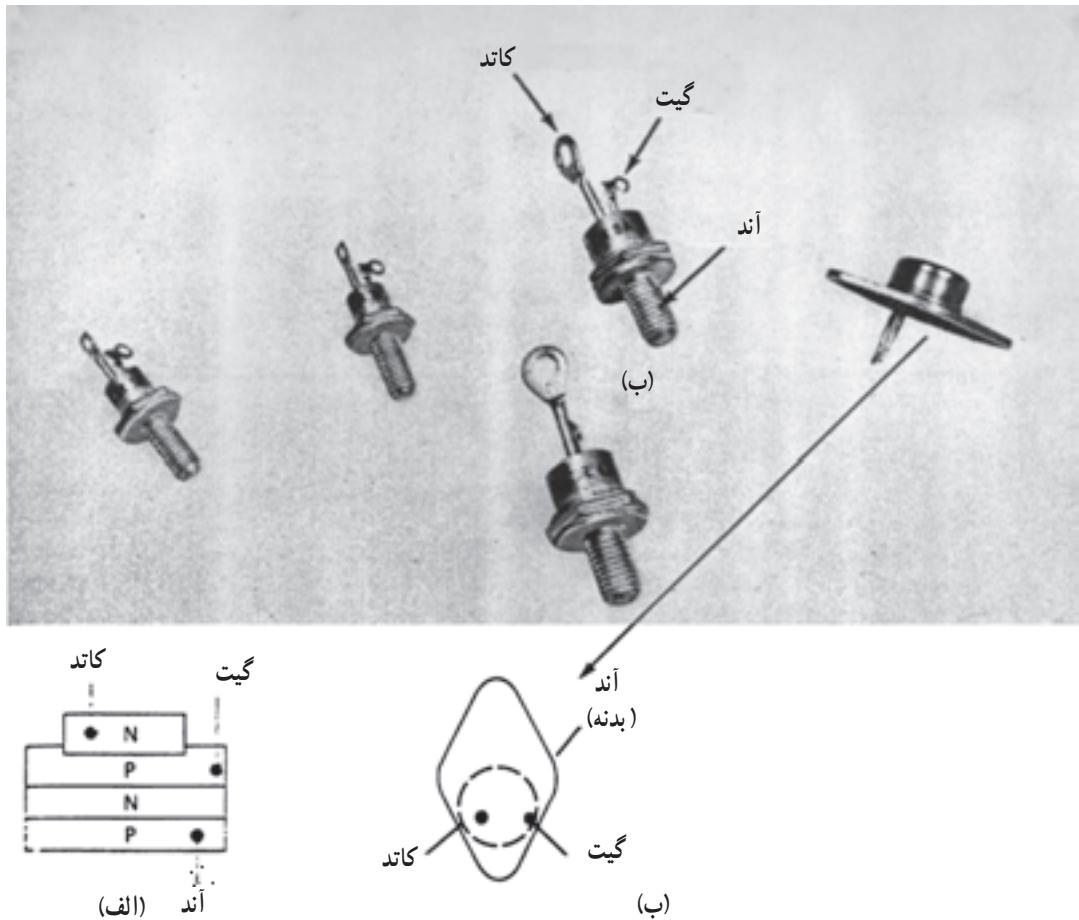


شکل ۵-۶ - الف - ساختمان اصلی (داخلی) یک سوکننده کنترل سیلیکونی ، ب - شکل ظاهری

که بر ولتاژ سد لایه های میانی P و N غلبه کند (مانند دیود).
کاتد است؛ با این تفاوت که در تریستور یک پایه‌ی ورودی
باشد و جریانی نیز به پایه‌ی گیت تزریق شود تریستور هدایت خواهد
کرد.
در واقع تریستور، مشابه کلیدی است که کنترل آن از طریق
گیت امکان پذیر است (شکل ۵-۷).


به طور کلی تریستور مشابه دیود دارای دو پایه‌ی آند و
کاتد است؛ با این تفاوت که در تریستور یک پایه‌ی ورودی
کنترل کننده موسوم به «گیت» وجود دارد که زمان عمل و هدایت
تریستور را کنترل می کند. دیود معمولی جریان را فقط هنگامی
که بایاس مستقیم است هدایت می کند، اما تریستور جریان مدار
را به دو صورت می تواند هدایت کند:

الف - هرگاه ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبت باشد، به طوری

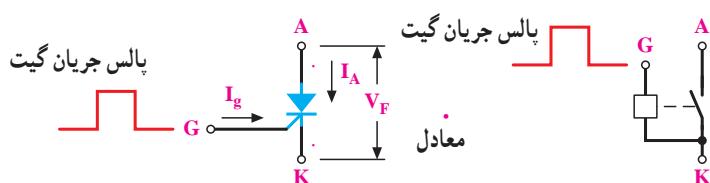

شکل ۵-۷

از این قطعه به صورت تنظیم کنندهٔ جریان بار مصرف کننده دور اشاره کرد.
شکل ۸-۵ نمونه‌های دیگری از اشکال مختلف و قطع و وصل کننده در انواع مدارات کنترل کننده استفاده می‌شود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به شارژ باتری‌ها، کنترل نور و کنترل تریستورهای است.

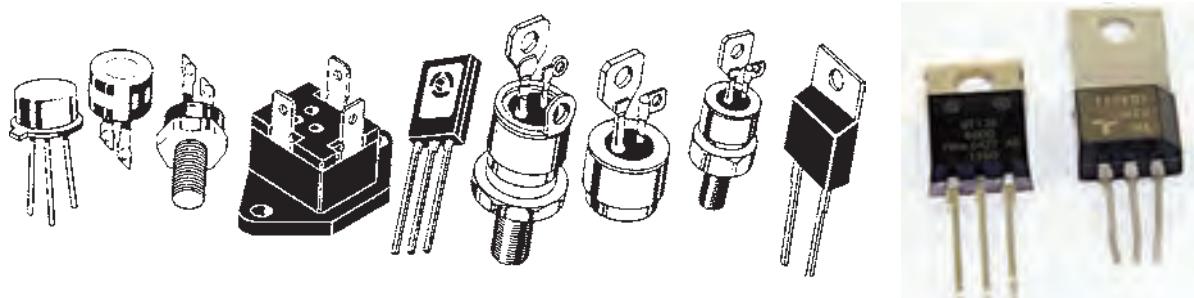


شکل ۸-۵

مقاومت ۱۰ کیلواهمی به گیت تریستور اعمال شده، در نتیجه سبب می‌شود تا تریستور عمل کند و جریانی از سمت آند آن به سمت کاتد فرستاده شود و بدین ترتیب، لامپ روشن می‌شود؛ حتی با قطع کلید S_2 نیز در همان حال باقی می‌ماند، زیرا جریان لازم برای پایدار ماندن تریستور در حالت وصل کلید S_2 تأمین شده و تریستور مانند کلید بسته در همان وضعیت باقی می‌ماند. از این آزمایش می‌توان نتیجه‌گرفت که تریستور مورد نظر سالم است. در صورتی که واکنش‌هایی به‌غیر از موارد اشاره شده داشته باشیم نشان‌دهندهٔ خرابی تریستور است.

۳-۵- تشخیص پایه‌های تریستور
تعیین پایه‌های تریستور از روی شکل ظاهری، غیرممکن بوده، هم‌چنان استفاده از اهم‌ترین روش مطمئن و کلی نیست؛ از این رو بهترین روشی که برای تشخیص پایه‌های تریستور توصیه می‌شود استفاده از کتاب مشخصات است.

۴-۵- تست تریستور


در این روش با کمک مداری مطابق شکل ۹-۵ و به وسیلهٔ آزمایش به سالم بودن تریستور می‌توان بی‌برد.

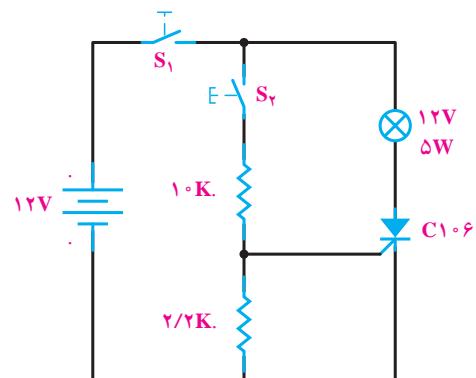

شکل ۹-۵

۵-۵- مدارهای سادهٔ تریستوری
مدارهای مختلفی را می‌توان نام برد که از خصوصیت SCR در طراحی آن‌ها استفاده شده است. در اینجا چند نمونه از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱-۵-۵- مدار دیمیر: در شکل ۱۰-۵ مدار یک

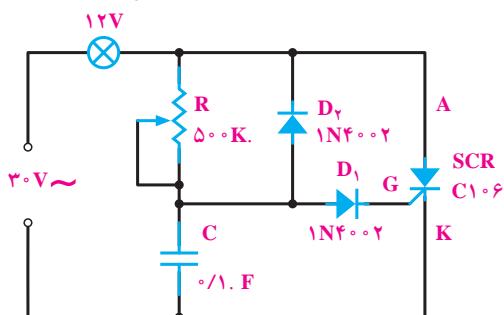


شکل ۱۰-۵

در این مدار با اتصال کلید S_1 جریان از یک سمت به لامپ و آند تریستور می‌رسد، اما چون تریستور در وضعیت هدایت قرار ندارد جریانی از آند به کاتد عبور نمی‌کند و لامپ خاموش است. به محض این‌که کلید S_2 وصل شود جریانی از طریق

گیت را کنترل می‌نمایند. افزایش R_1 سبب کاهش جریان گیت شده و زمان تحریک، به تأخیر می‌افتد.

با کاهش مقاومت R_1 جریان گیت افزایش می‌یابد و SCR می‌تواند زودتر روشن شود. به این ترتیب، با تغییر R_1 می‌توان در هر لحظه بین 0° تا 90° تریستور را هادی نمود.


با هادی شدن SCR جریان از طریق SCR از بار عبور نموده در دو سر آن افت می‌کند. در شکل ۵-۱۲ ولتاژ دوسر R_L را در زاویه‌ی آتش 90° مشاهده می‌کنید. در این مدار رسیدن به زوایای بیشتر از 90° امکان پذیر نیست به دلیل این که مقداری موج در زوایای 90° تا 180° قبلًاً به وجود آمده‌اند. در نیمسیکل منفی SCR قطع است.

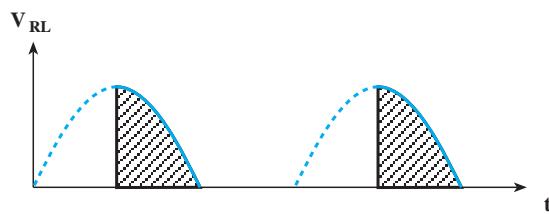

شکل ۵-۱۲

۵-۳-۵- کاربرد مقاومت تابع نور و SCR

به عنوان چشم الکترونیک: در شکل ۵-۱۲ مدار چشم الکترونیک رسم شده است. چشم الکترونیک مداری است که نسبت به نور حساس بوده، عکس العمل نشان می‌دهد.

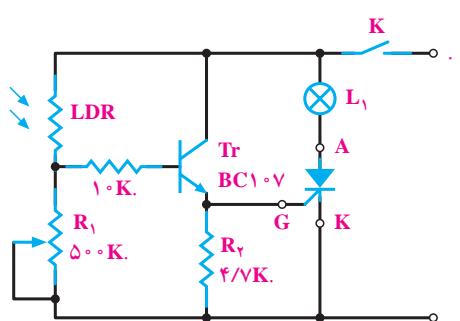


شکل ۵-۱۳

دیمر^۱ با استفاده از SCR نشان داده شده است. در نیمسیکل مثبت که آند SCR نسبت به کاتد آن مثبت‌تر است باید SCR وصل شود. برای وصل شدن SCR باید گیت آن را تحریک نمود. خازن C از طریق R شروع به شارژ می‌کند، وقتی ولتاژ آن به حدود $1/4$ ولت رسید ($7V$) ولت برای وصل D_1 و $7V$ ولت برای تحریک گیت (SCR)، در این لحظه D_1 وصل و هدایت می‌کند و جریان از گیت تریستور می‌گذرد و SCR وصل می‌شود. با وصل شدن SCR جریان از لامپ گذشته، لامپ روشن می‌شود؛ با صفر شدن نیمسیکل مثبت، SCR قطع می‌شود و در تمام زمان نیم پریود منفی SCR خاموش خواهد بود. در نیمسیکل منفی دیود D_2 وصل بوده، خازن C را شارژ می‌کند. دیود D_1 که در این نیمسیکل قطع است، مانع اعمال ولتاژ منفی خازن به گیت SCR می‌شود. در نیمسیکل مثبت بعدی ابتدا خازن دشارژ، سپس از طریق R مجددًا شارژ می‌شود و عمل وصل SCR تکرار می‌شود. به این ترتیب، با تغییر مقاومت R می‌توانیم در نیم پریود مثبت، ولتاژ شارژ خازن را در حدود وسیعی کنترل نموده، سرانجام جریان بار را بین صفر تا 180° درجه از سیگنال ورودی کنترل کنیم.

۵-۴-۵- مدار کنترل جریان: در شکل ۵-۱۱


مداری نشان داده می‌شود که قادر است زاویه‌ی هدایتی بین 0° تا 90° درجه داشته باشد. هدایت تریستور را زاویه‌ی آتش (θ) می‌نامند. در نیمسیکل مثبت دیود D وصل می‌کند و سبب عبور جریان در گیت SCR می‌شود. البته مقاومت‌های R و R_1 جریان

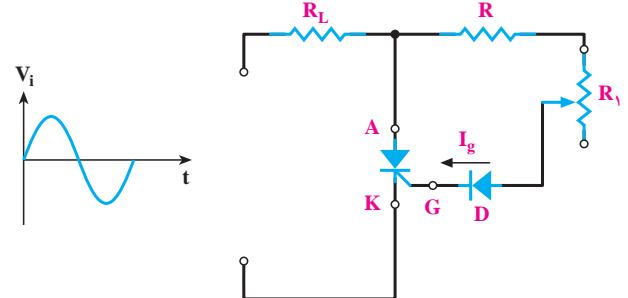

شکل ۵-۱۱

^۱ به مداراتی که می‌توانند نور لامپ را کنترل کنند، تاریک کننده یا دیمر گویند.

است. نوع متدالو آن دارای ولتاژ شکست ۳۵ . ولت است. نحوه عملکرد دیاک چنین است : تا زمانی که آند (۱) نسبت به آند (۲) مثبت است لایه های نیمه هادی مورد استفاده P_1 و n_2 و P_2 و n_3 هستند و وقتی آند (۲) نسبت به آند (۱) مثبت است لایه های مورد استفاده P_2 ، n_2 و P_1 و n_1 هستند. در شکل ۵-۱۵ چگونگی هدایت جریان در دو بایاس مختلف یک دیاک نشان داده شده است.

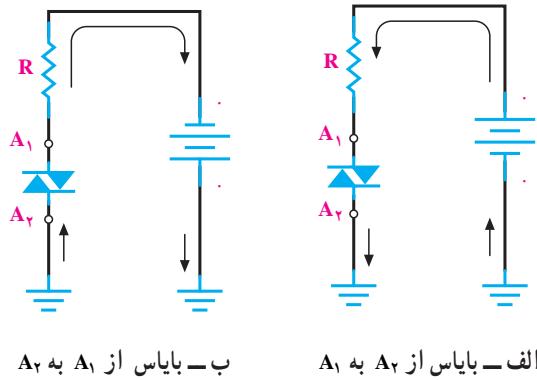

شكل ۵-۱۵

بزرگترین مزیت و کاربرد دیاک استفاده در ولتاژ های AC است، زیرا از هر دو سو هدایت می کند (نیم سیکل منفی و نیم سیکل مثبت). از دیاک به عنوان عنصر فرمان در مدارهای کنترل کننده می توان نیز استفاده می شود.

نمونه‌ی دیگری از دیاک وجود دارد که به صورت سه لایه PNP است (شکل ۵-۱۶)، اما از نظر علامت اختصاری مانند دیاک ۵ لایه نشان داده می شود.




شكل ۵-۱۶ - ساختمان دیاک سه لایه به همراه شکل واقعی

وقتی نور به مقاومت LDR نمی تابد مقاومت آن زیاد بوده و چون جریانی از بیس ترانزیستور نمی گذرد، Tr قطع است. به محض تابش نور مقاومت LDR کم می شود؛ درنتیجه، جریان عبوری از LDR زیاد شده ترانزیستور Tr را فعال می کند. عبور جریان از امیتر ترانزیستور سبب تحریک گیت SCR و روشن شدن آن شده و لامپ L_1 روشن می گردد. مقاومت متغیر ۵۰۰ K برای تنظیم ولتاژ بین دو پایه بیس و امیتر ترانزیستور یا به عبارت دیگر حساسیت مدار نسبت به نور در مدار به کار رفته است.

۶-۵- دیاک^۱

دیاک یک قطعه الکترونیکی است که معادل آن را به صورت دو دیود چهار لایه موزایی و معکوس مانند شکل ۶-۱۴ الف می توان نشان داد. دیاک در هر دو جهت تحریک می شود. در واقع دیاک دیود جریان متناوب بوده و دارای دو پایه ای و ازهای «اختصار شده دیود جریان متناوب ac diode» است.

ترتیب لایه های نیمه هادی دیاک به همراه علامت اختصاری آن در شکل ۶-۱۴ نشان داده شده است. این قطعه دارای دو پایه است که تحت عنوان آند یک (A_1) و آند دو (A_2) می شناسیم.

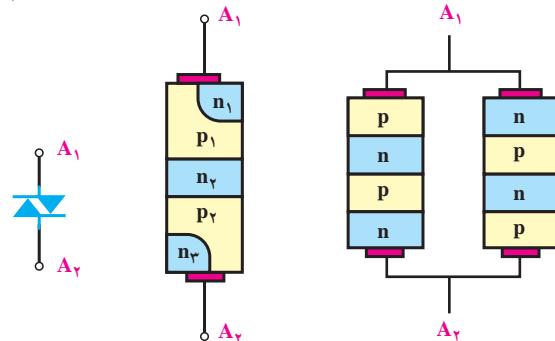

شكل ۶-۱۴ - ساختمان داخلی و علامت اختصاری دیاک

چون این دو پایه هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارند در عمل معمولاً روی پایه های آن اسمی مشخص نشده است.


امتحان سالم بودن دیاک را به وسیله ای اهمتر نمی توان انجام داد، زیرا اهمتر از هر دو طرف مقادیر مقاومت . را نشان می دهد.

ولتاژ های شکست (ولتاژ هدایت) دیاک ها بین ۲۵ تا ۴۲ ولت

هنگامی که ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ هدایت دیاک، ۳۵ ولت برسده دیاک (DIAC) شروع به هدایت می‌کند و جریان را به گیت تریستور رسانده آن را تحریک می‌کند. در این صورت SCR هادی می‌شود و جریان را هدایت کرده، موتور شروع به حرکت می‌کند.

در نیم‌سیکل منفی چون دیود D_1 بایاس مخالف می‌شود؛ پس جریانی به خازن و دیاک نمی‌رسد، اما موتور می‌تواند جریان خود را از طریق مسیر دیود D_2 (انرژی سیمپیج L_S) دریافت نموده و به حرکت خود ادامه دهد. با تغییر مقدار مقاومت R_C در واقع زاویه‌ی آتش تریستور، به عبارت دیگر مقدار مؤثر ولتاژ اعمال شده به موتور کم و زیاد می‌شود و درنتیجه دور نیز متناسب با آن تغییر می‌کند.


در مدارات الکترونیکی دیاک را با علامت اختصاری شکل ۵-۱۷ نیز نشان می‌دهند.

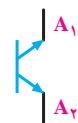

شکل ۵-۱۷_علامت اختصاری دیگری از دیاک سه لایه


در شکل ۵-۱۸ یک مدار کاربردی برای دیاک نشان داده شده است.

طرز کار مدار شکل ۵-۱۸ بدین صورت است: هرگاه نیم‌سیکل مثبت به مدار اعمال شود جریان از طریق مقاومت متغیر R_C و دیود D_1 به خازن C می‌رسد و شارژ آن آغاز می‌گردد.

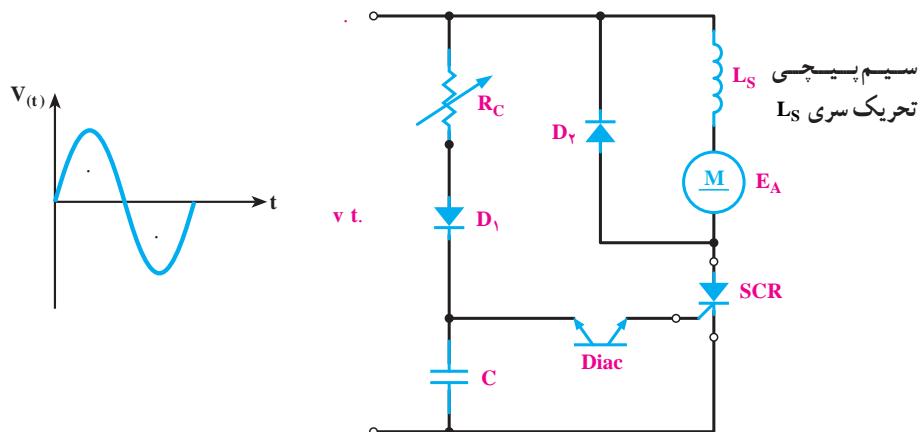

شکل ۵-۱۸ – کنترل کننده موتور اوپیورسال نیم‌موج

مداری ترایاک نشان داده شده است.

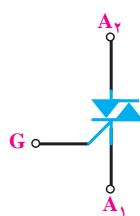


شکل ۵-۱۹_علامت اختصاری ترایاک

۵-۷_ساختمان ترایاک^۱

ترایاک معادل دو SCR یکی «گیت آندی» و دیگری «گیت کاتدی» است که به طور موازی به هم بسته شده‌اند. این قطعه قادر است در هر دو نیم‌سیکل عمل کنترل را انجام دهد. در نیم‌سیکل مثبت معادل SCR گیت کاتدی و در نیم‌سیکل منفی معادل SCR گیت آندی عمل کنترل را انجام می‌دهند. در شکل ۵-۱۹ نمای


پایه‌های ترایاک «آند یک» (A_1) و «آند دو» (A_2) و «گیت» (G) نام دارند. در شکل ۵-۲۰ تصویر ظاهری چند عمل تحریک توسط پایه‌ی گیت انجام می‌گیرد.

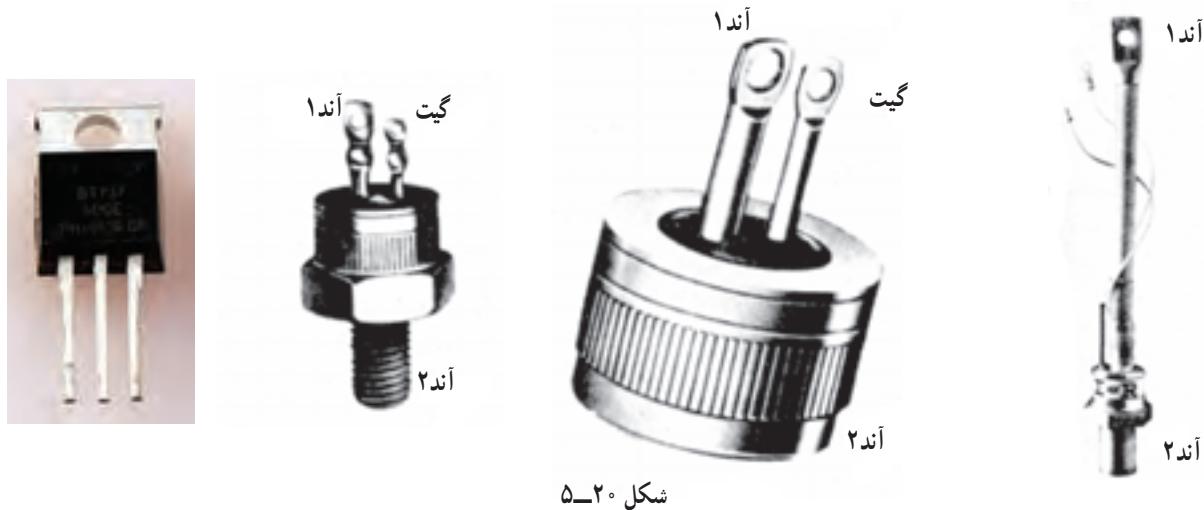

شکل ۵-۲۰

۸-۵- روشن کردن ترایاک (تریگر کردن ترایاک) و گیت نیز نسبت به A_1 ولتاژ مثبت یا منفی وصل گردد ترایاک تحریک شده و وصل می‌شود (شکل ۵-۲۱-الف و ب).

الف- اگر A_2 نسبت به A_1 به پتانسیل مثبت وصل شود

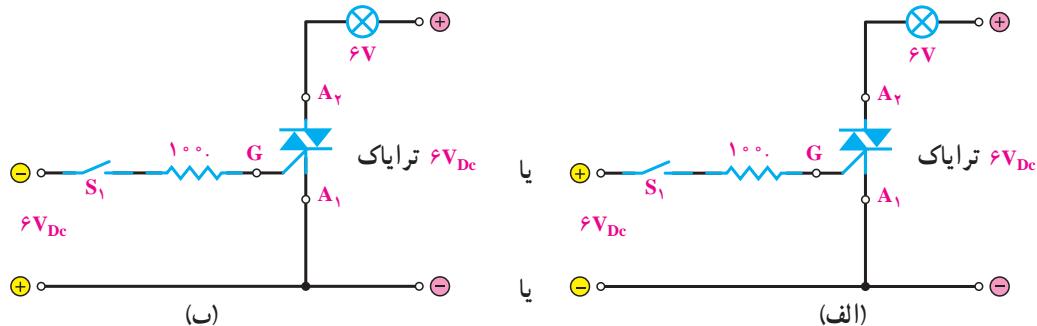


شکل ۵-۲۱

گیت نیز نسبت به A_1 به ولتاژ مثبت یا منفی وصل گردد، ترایاک تحریک شده و وصل می‌شود. در شکل ۵-۲۲-الف و ب این حالات را مشاهده می‌کنید.

در شکل مشاهده می‌کنید اگر کلید S_1 وصل شود گیت نیز تحریک می‌شود و در حالت ایده‌آل ترایاک مانند یک کلید عمل کرده، جریان از لامپ عبور می‌کند.


ب- اگر A_2 نسبت به A_1 به پتانسیل منفی وصل شود و

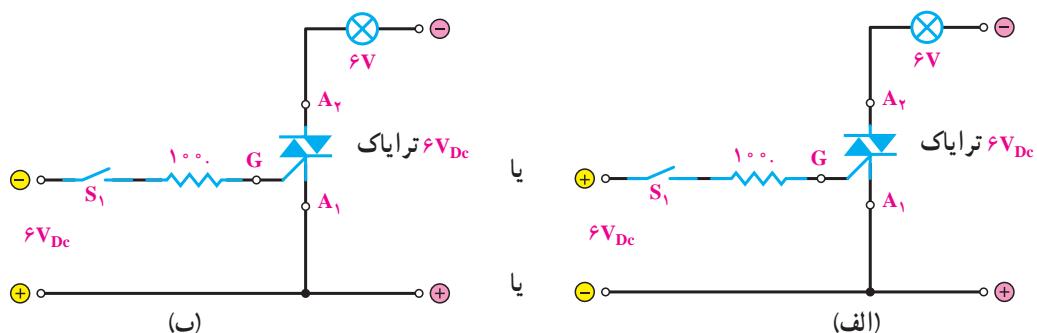

شکل ۵-۲۲


در دیمیر چون جریان به صورت ناگهانی، ضربه‌ای و به طور مرتب قطع و وصل می‌شود، مقدار زیادی پارازیت به اطراف خود پخش می‌کند. خازن C_1 و سلف L برای حذف پارازیت است و از عبور پارازیت‌های فرکانس بالا به شبکه جلوگیری می‌کنند. با تغییر پتانسیومتر زاویه‌ی برش و درنتیجه ولتاژ مؤثر دو سر بار را می‌توان تغییر داد. وقتی ولتاژ شارژ خازن C_2 به اندازه‌ی ولتاژ شکست دیاک رسید، دیاک وصل می‌کند؛ همچنین خازن در داخل گیت به صورت ضربه‌ای خالی می‌شود و ترایاک را وصل می‌کند. این عمل عیناً در دونیم‌سیکل مثبت و منفی تکرار می‌شود. در مراکز صنعتی اگر بخواهند زاویه‌ی برش را به صورت اتوماتیک کنترل کنند باید به وسیله‌ی مداری پالس‌های الکترونیکی کنترل پذیر ایجاد نمایند. یکی از این قطعات به منظور ایجاد پالس ترانزیستور UJT است.

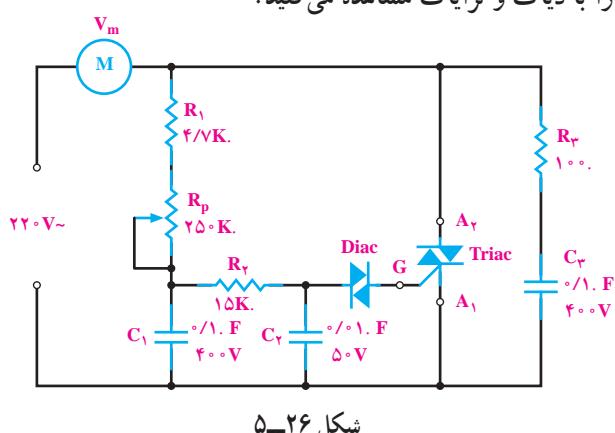۵-۱۰- کنترل دور موتور یونیورسال در مدار شکل ۵-۲۶ کنترل کننده‌ی دور موتور یونیورسال را با دیاک و ترایاک مشاهده می‌کنید.




با شارژ خازن C_2 وقتی ولتاژ دو سر آن به اندازه‌ی ولتاژ شکست دیاک رسید، دیاک وصل می‌کند؛ همچنین خازن در داخل گیت ترایاک به صورت ضربه‌ای خالی می‌شود و ترایاک وصل می‌کند. با تغییر R_p زمان شارژ خازن را می‌توان تغییر داد. هرچه خازن دیرتر شارژ شود زمان وصل ترایاک به تأخیر افتاده، ولتاژ مؤثر در دو سر موتور کم و دور موتور کم می‌شود. مقاومت R_3 با خازن C_3 به منظور حذف پارازیت‌های ایجاد شده به شبکه است.

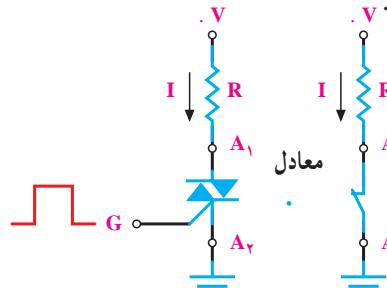
البته بهتر است هنگامی که A_1 نسبت به A_2 مثبت تر است گیت نسبت به A_2 تحریک شود. شکل ۵-۲۳ این حالت را نشان می‌دهد.



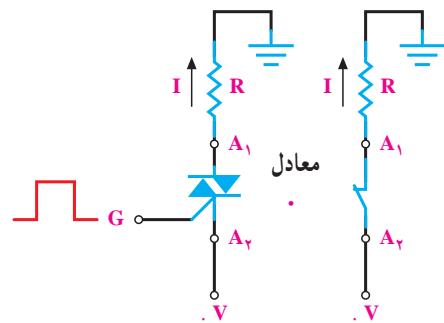اگر A_2 نسبت به A_1 مثبت تر باشد گیت نسبت به A_1 تحریک می‌شود. در شکل ۵-۲۴ این حالت را مشاهده می‌کنید.




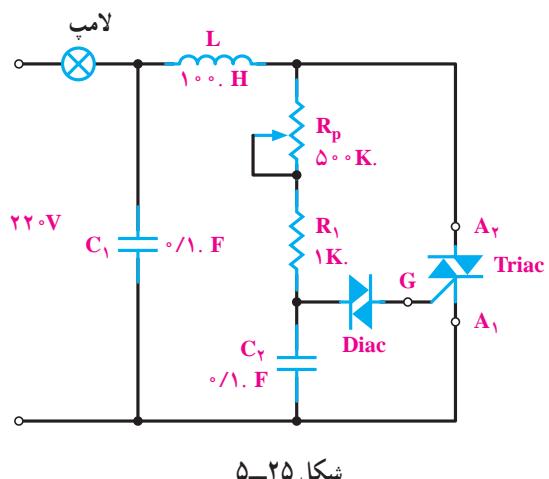۵-۱۱- کاربرد ترایاک به صورت مدار دیمیر در شکل ۵-۲۵ مدار یک دیمیر برای کنترل روشنایی نشان داده شده است.




۱۱-۵ ترانزیستور UJT

UJT یک نوع ترانزیستور تک اتصالی است. در ساختمان این ترانزیستور یک قطعه‌ی کوچک کریستال، نوع P روی یک کریستال نوع N متصل شده است (شکل ۵-۲۷).

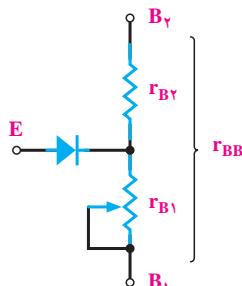


شکل ۵-۲۹

۱۱-۵-۱ طرز کار UJT: هرگاه منبع ولتاژ V_{BB} را مطابق شکل ۵-۳۰ به دو پایه‌ی B_1 و B_2 وصل کنیم، به علت مقاومت زیاد بین دو بیس (B_2 تا B_1) جریان کمی از منع کشیده می‌شود؛ همچنین منبع ولتاژ V_{BB} بین دو مقاومت r_{B_1} و r_{B_2} تقسیم ولتاژ می‌گردد. افت ولتاژ دو سر r_{B_1} یعنی ولتاژ کاتد دیود E (امیتر) و B_1 (بیس شماره‌ی ۱) برابر است با :

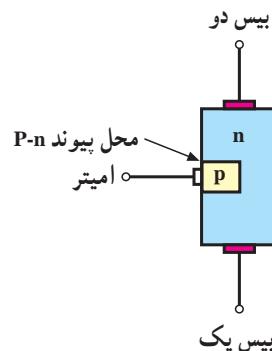


شکل ۵-۲۷

در شکل ۵-۲۸ علامت اختصاری UJT رسم شده است.

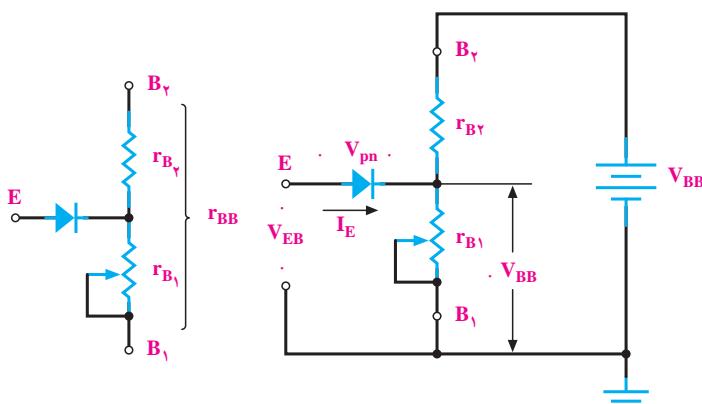

شکل ۵-۳۰

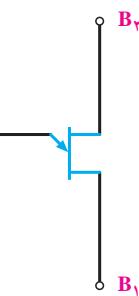

شکل ۵-۲۸

پایه‌های UJT «بیس یک» (B_1)، «بیس دو» (B_2) و «امیتر» (E) نام دارند. UJT فقط دارای یک اتصال P-N است. دو پایه‌ی بیس یک و بیس دو نسبت به هم مانند یک مقاومت هستند. مقاومت بین B_1 و B_2 را به r_{BB} نشان می‌دهند. مقدار r_{BB} برای UJT‌های مختلف حدود ۴ کیلواهم تا ۱۰ کیلواهم است. امیتر نسبت به B_1 و B_2 مانند دیود عمل می‌کند. در شکل ۵-۲۹ مدار معادل UJT رسم شده است.

$$Vr_{B_1} \cdot \left(\frac{r_{B_1}}{r_{B_1} + r_{B_2}} \right) V_{BB}$$


$$\therefore \frac{r_{B_1}}{r_{B_1} + r_{B_2}}$$

$$Vr_{B_1} \therefore V_{BB}$$

وارد منطقه‌ی کریستال N می‌شوند و مقاومت r_{BB} به سرعت کاهش می‌یابد و از منبع V_{BB} جریان زیاد کشیده می‌شود.


اگر ولتاژ اعمال شده به امیتر نسبت به B_1 به حدی برسد که دیود امیتر وصل کند (این ولتاژ که ولتاژ «آتش امیتر» نام دارد برابر ولتاژ وصل دیود $. V_{BB}$ است)، بارهای کریستال P

۱۱-۵-۲ کاربرد UJT به صورت مولّد موج دندانه اره‌ای و پالس: در شکل ۵-۳۱ مدار مولّد موج (اسیلاتور یا نوسان‌ساز) با UJT رسم شده است.

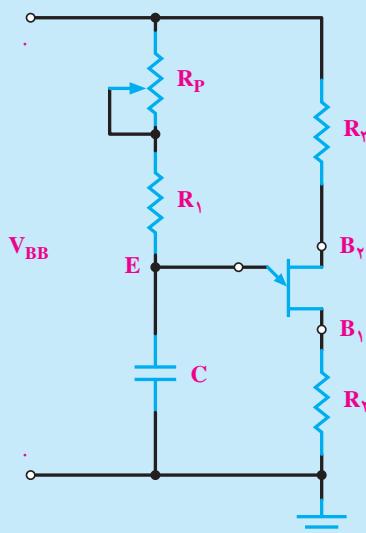

شکل ۵-۳۱

خازن C از طریق R_1 و R_p شروع به شارژ می‌کند و ولتاژ دو سر خازن یعنی ولتاژ E به تدریج افزایش می‌یابد. هر وقت ولتاژ امیتر (E) به حدی برسد که بتواند UJT را هادی کند، دیود امیتر وصل می‌کند و مقاومت B_2 نسبت به B_1 کاهش می‌یابد. خازن C از طریق امیتر-بیس یک به سرعت دشارژ می‌گردد. برای کنترل جریان دشارژ خازن مقاومت R_2 در مدار قرار دارد. با دشارژ خازن C و کاهش ولتاژ آن دیود امیتر در UJT قطع می‌شود. این عمل شارژ و دشارژ خازن بی‌دریبی تکرار می‌شود. وقتی مولّد موج (اسیلاتور) UJT در حال کار است، سه نوع موج با فرکانس برابر، اما شکل‌های مختلف ایجاد می‌کند. در شکل ۵-۳۲ این سه موج رسم شده است.

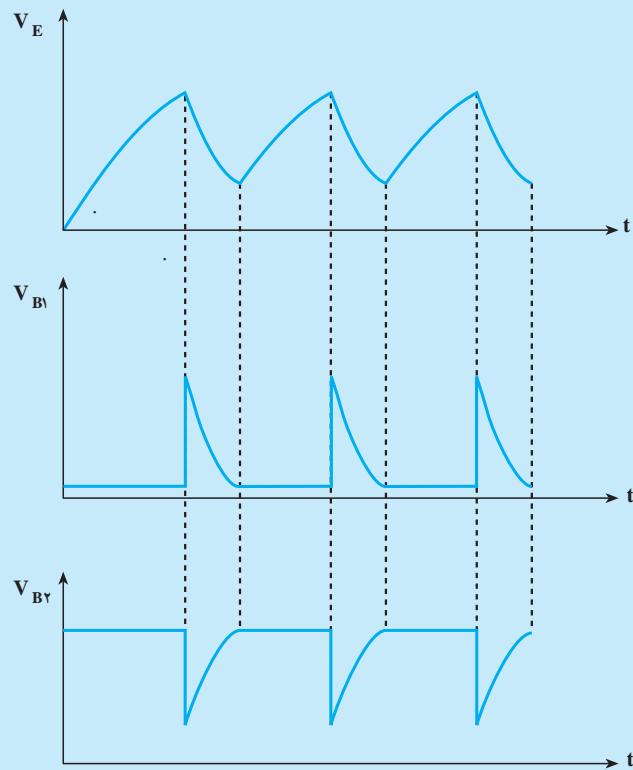

شکل ۵-۳۲

شکل موج امیتر (V_E) منحنی شارژ و دشارژ خازن C است (شارژ خازن از طریق مقاومت‌های R_1 و R_p و دشارژ آن از طریق مقاومت R_2 است). ولتاژ روی پایه‌ی B_1 در هنگام شارژ خازن بسیار ناچیز و حدود صفر بوده زیرا جریان عبوری از R_2 بسیار ناچیز است، اما بهنگام دشارژ خازن جریان R_2 زیاد می‌شود. ولتاژ B_2 در ابتدا زیاد است و بهنگام عمل کردن UJT تا زمانی که خازن در حال دشارژ است از پایه‌ی B_2 نیز جریان عبور می‌نماید و ولتاژ آن کاهش می‌یابد. با دشارژ خازن و قطع جریان این ولتاژ افزایش می‌یابد. از موج دندانه‌ای ایجاد شده، در دستگاه‌هایی نظیر اسیلوسکوپ یا تلویزیون استفاده می‌کنند. پالس‌های ایجادشده را نیز برای تحریک گیت عناصری نظری تریستور و ترایاک به کار می‌برند.


برای ساختن مدار می‌توان این مقادیر را به کار برد :

$$V_{BB} = 10 \text{ Volt}, R_p = 500 \text{ K}, R_1 = 1 \text{ K}, C = 10 \text{ nF}$$

$$R_2 = 100, R_3 = 1/5 \text{ K}, \text{UJT} = 2N2646$$

۱۲-۵- تریستور PUT

^۱ یا ترازیستور تک قطبی قابل برنامه ریزی، یک تریستور سه پایه است که ساختمان داخلی آن از چهار لایهی متنابض از نیمه هادی های نوع P و N تشکیل شده است. برخلاف تشابه اسمی که بین PUT و UJT (ترازیستور تک قطبی) وجود دارد، ساختمان داخلی و شیوهی کار کاملاً متفاوتی دارند. در شکل ۵-۳۳-الف و ب ساختمان PUT و معادل دیودی آن نشان داده شده است.

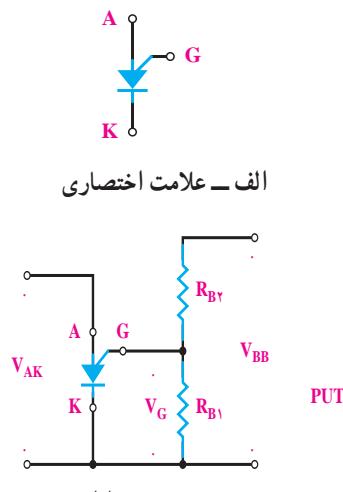

شکل ۵-۳۴

PUT نسبت به UJT دارای امتیازاتی است که عبارت اند

از:

الف - ولتاژ شکست آن، بالاتر است.

ب - قادر به کار در ولتاژ های پایین است.

ج - پالس های خروجی آن دارای ولتاژ بالاتری است.

د - ولتاژ تحریک آن قبل برنامه ریزی است.

ه - قیمت آن کم و اندازهی حقیقی آن کوچک است.


از جمله کاربردهای PUT می توان به این موارد اشاره کرد:

۱- ساخت تایمرها در مدارات شارژر،

۲- افزایش راندمان مولد (با کنترل ولتاژ V_{BB}).

۱۲-۵- کاربرد PUT: بلوک دیاگرام کلی این

سیستم در شکل ۵-۳۵ نشان داده شده است. این سیستم سرعت نوار نقاله را کنترل می کند؛ یعنی به گونه ای عمل می کند که طی یک زمان مشخص تعدادی معین از اجسامی که در فواصل نامساوی از هم قرار دارند از مقابل نقطه ای خاص در روی خط تولید عبور کنند.

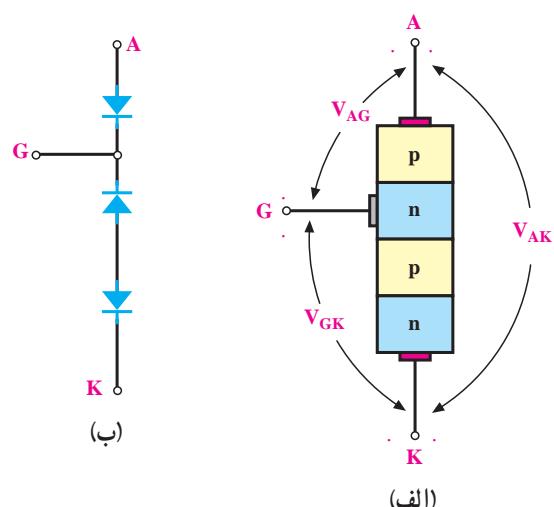


شکل ۵-۳۳

این قطعه دارای چهار لایهی PnPn و یک گیت است که به لایهی نوع n میانی اتصال دارد. علامت اختصاری PUT و اصول بایاس آن در شکل ۵-۳۴ مشاهده می شود.

همان گونه که از علامت اختصاری آن استنباط می شود این قطعه نیز در واقع SCR از نوع گیت آندی است. اصطلاح «برنامه ریزی» از این رو برای PUT به کار می رود چون به کمک مقاومت های بایاس آن R_{B1} و R_{B2} ، همچنین V_{BB} می توان آن را کنترل کرد. برای تحریک این نوع SCR باید به گیت ولتاژ منفی حدود ۷٪ ولت نسبت به آند اعمال کرد.


۱- PUT = Programmable Unijunction Transistor

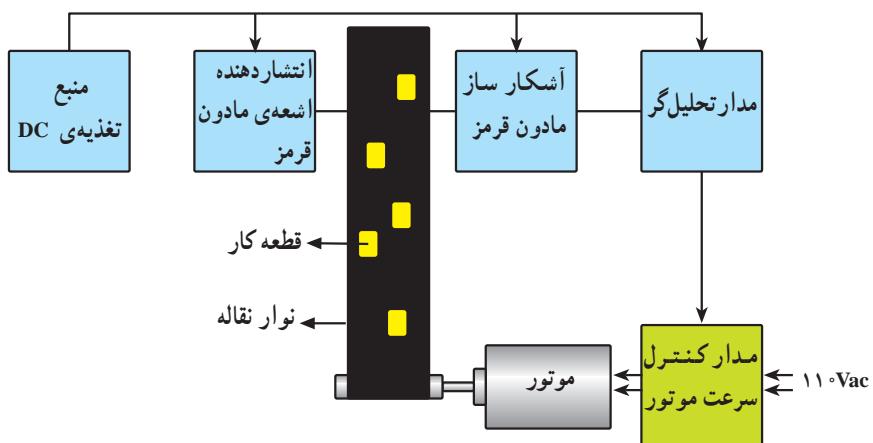


شکل ۵-۳۵

این ولتاژ نسبی توسط مدار تحلیل گری برای گیت PUT که در روی برد مدار کنترل سرعت است به کار می رود. این ولتاژ سبب می شود تا گیت PUT تحریک شود و در نقطه ای از موج ac هدایت کند. در صورتی که ولتاژ گیت PUT زیاد شود تریستور دیرتر روشن می شود و مقدار متوسط قدرت کمتری به موتور می دهد و سرعت آن را کاهش می دهد. اگر ولتاژ گیت PUT کاهش یابد SCR زودتر روشن می شود. این روند باعث می شود تا سرعت موتور را به گونه ای اتوماتیک بتوان تنظیم کرد. شکل ۵-۳۷ تصویری است از برد مدار چاپی به همراه قطعات نصب شده را روی آن.

هرگاه جسمی که روی سمههای نقاله ای متحرک قرار دارد از مقابله آشکارساز نوری عبور کرده، مانع از عبور اشعه ای مادون قرمز شود شمارنده دیجیتالی یک شماره می اندازد. بعد از مدت زمان خاص این شماره های جمع شده از طریق مدار تحلیل گر به یک ولتاژ مناسب تبدیل می شود. هرچه تعداد اجسامی که از جلوی حس کننده^۱ نوری عبور می کنند بیش تر باشد ولتاژ بالاتر خواهد بود. این ولتاژ در مدار برای کنترل دور موتور به کار رفته و باعث تنظیم سرعت موتور الکتریکی می شود. در شکل ۵-۳۶ این مدار نشان داده شده است. توجه داشته باشید که با یاس PUT می تواند روی گیت یا آند انجام شود.

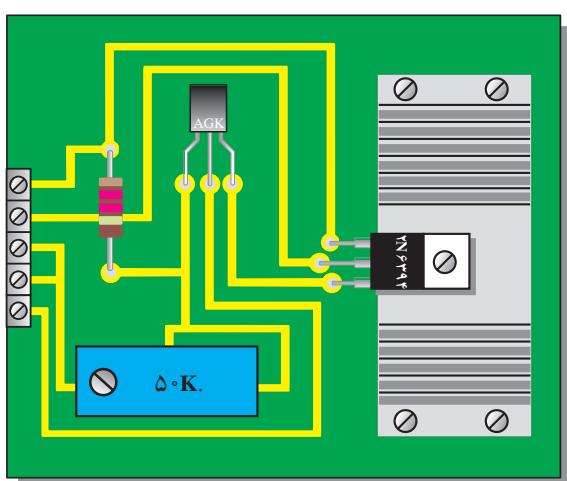

شکل ۵-۳۷

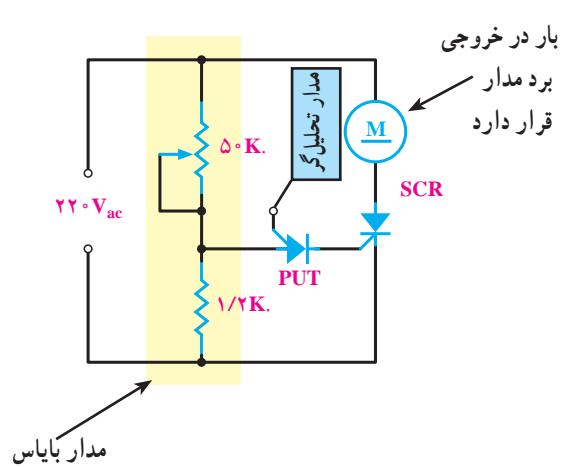

شکل ۵-۳۶


تریستور عمل هدایت جریان را انجام می‌دهند. با این تفاوت که در مدارهای یکسوسازی تریستوری از طریق یک مدار فرمان و با اعمال پالس‌های همزمان به گیت تریستورها می‌توان عمل هدایت را در لحظه‌ی دلخواه انجام داد و بر روی شکل موج خروجی اثر گذاشت.

در شکل ۵-۳۸ مدار و شکل موج‌های ولتاژ و جریان دوسر بار (v_L و i_L)؛ جریان‌های تحریک (i_g) و جریان عبوری از هر تریستور (i_{T1} تا i_{T4}) نشان داده شده است. چون بار با خاصیت سلفی زیاد است، شکل موج جریان بار بدون ضربان می‌باشد.

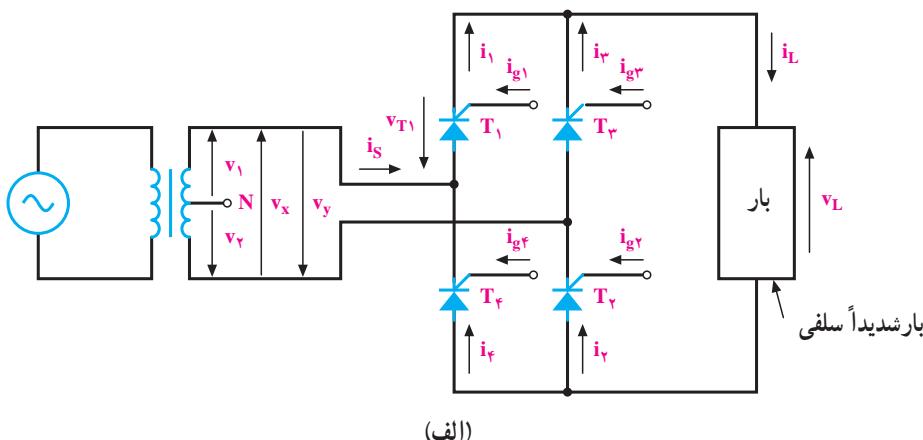
۱۳-۵ چند نمونه کاربرد نیمه‌هادی‌های خاص

در این فصل با چند قطعه نیمه‌هادی خاص (الکترونیک قدرت) مانند SCR؛ DIAC؛ UJT و PUT آشنا شده‌اید و در هر قسمت حداقل یک نمونه کاربردی برای هریک از آن‌ها تشریح شده است. اما بهجهت آشنایی بیشتر با زمینه‌های استفاده از این قطعات مدارهای متفاوت دیگری معرفی و بررسی شده‌اند.

۱۳-۵-۱ یکسوساز تمام موج تریستوری تک‌فاز: این مدار با همان شرایط کاری و مشابه مدار یکسوسازی دیودی عمل می‌کند یعنی در هر نیم‌سیکل دو



(الف)

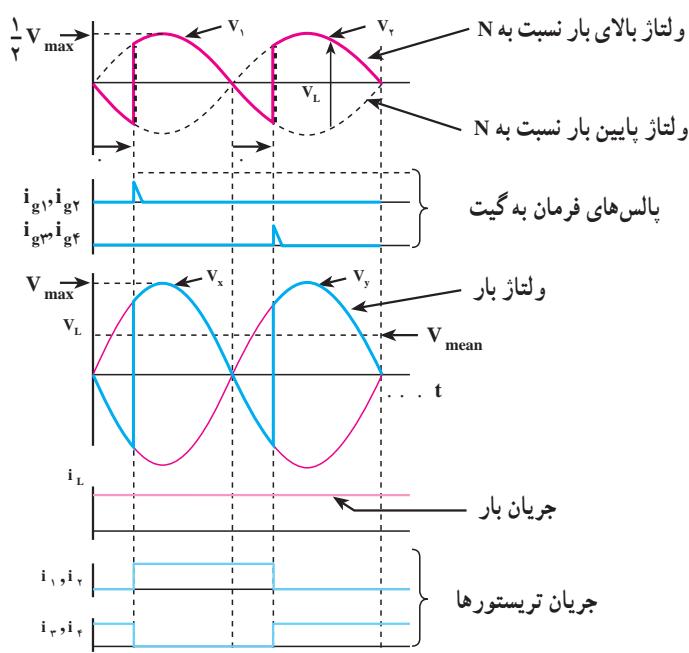

(ب)

شکل ۵-۳۸

درجه مثبت تر است؛ بنابراین، تریستوری که در مسیر آن فاز قرار می‌گیرد، آند آن نسبت به کاند مثبت تر است؛ پس در این فاصله می‌توان جریان تحریکی را به گیت آن تریستور فرستاد تا عمل هدایت را انجام دهد. در شکل ۵-۳۹ وضعیت جریان‌های تحریک (i_g) جریان‌های عبوری از هر تریستور ($i_{g\tau}$ تا i_{gr}) و لتاژ و جریان دوسر بار (V_L و I_L) در زاویه‌ی آتش (α) نشان داده شده است.


در لحظاتی که جریان به گیت هر تریستور اعمال می‌شود (i_g) مسیر جریان بار (I_L) از طریق آن تریستور بسته می‌شود پس شکل موج جریان بار هر 120° درجه تابع یکی از تریستورها است.

۵-۱۳-۵- کنترل دور موتورهای dc:

۵-۴۰ مداری نشان داده شده است که در آن موتور جریان مستقیم به گونه‌ی سری با تریستور قرار گرفته است.

مدار فرمان تریستور را مقاومت‌های R_1 ، R_2 و دیودهای

D_1 و D_2 تشکیل می‌دهند؛ برای مثال اگر مقدار مقاومت R_2 را افزایش دهیم جریان عبوری از گیت تریستور کم شده، SCR را افزایش دهیم جریان عبوری از گیت تریستور کم شده، دیرتر تحریک می‌شود. در نتیجه، سرعت موتور نیز کاهش می‌یابد. پس به‌این ترتیب می‌توانیم با تغییر در مقدار مقاومت R_2 ، جریان تحریک گیت تریستور را تغییر دهیم که با این کار سرعت موتور نیز تغییر می‌کند.

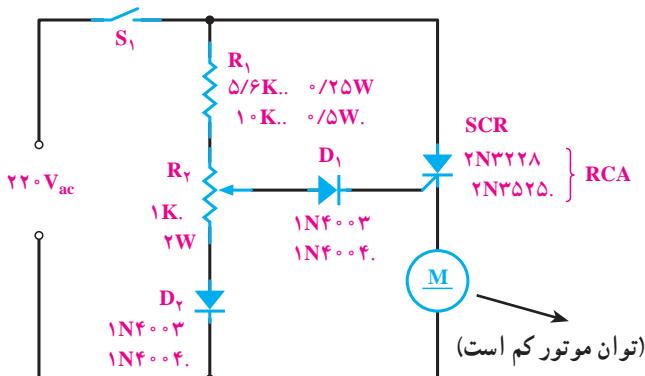


شکل ۵-۴۰


لازم به ذکر است که در بار اهمی خالص قسمت منفی ولتاژ بار (v_L) حذف می‌شود و شکل موج جریان بار (I_L) نیز مشابه شکل موج ولتاژ بار خواهد شد.

۵-۱۳-۵- یک سوساز نیم موج تریستوری سه‌فاز:

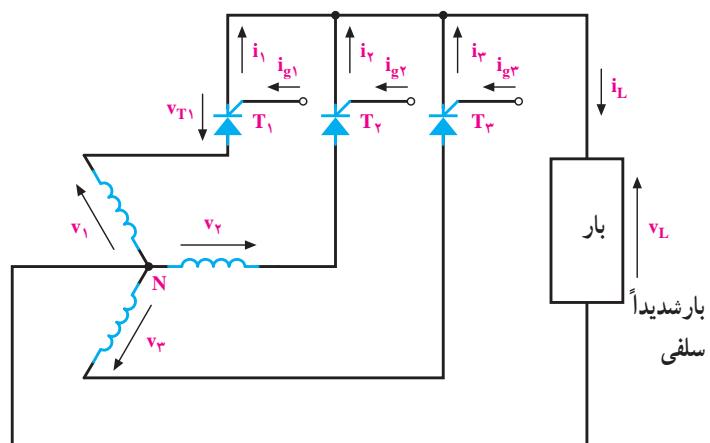اصول کار این مدار نیز مانند یک سوساز نیم موج تک‌فاز است؛ با این تفاوت که در این مدار با فرستادن جریان به گیت هر تریستور می‌توان آن را در وضعیت وصل قرار داد. همان‌گونه که در شکل ۵-۳۹ مشاهده می‌شود هر فاز نسبت به دو فاز دیگر در هر 120°




الف - اتصال مدار

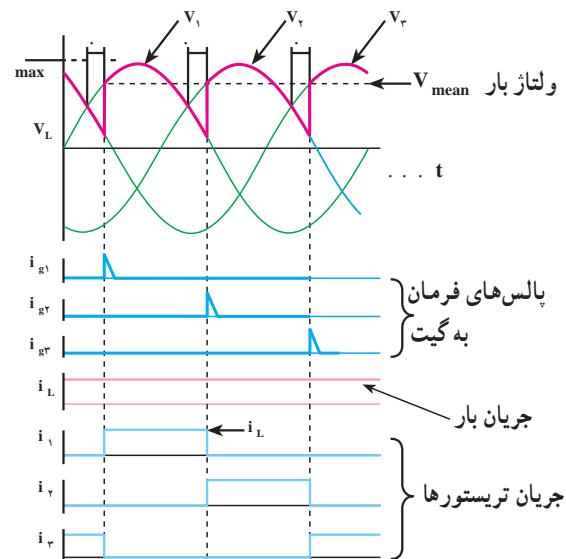

ب - شکل موج‌ها با زاویه‌ی تأخیر آتش کوچک


شکل ۵-۳۹ - مدار سه‌فاز تمام کنترل شده نیم موج تریستوری

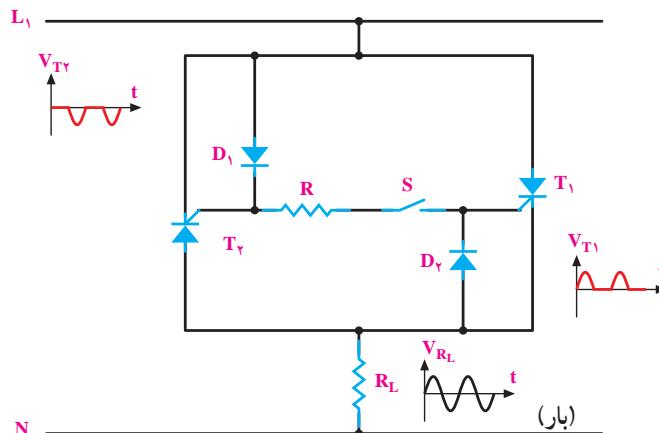

شکل ۵-۴۲

در این مدار دیودهای D_1 و D_2 به عنوان یک سوکننده و R به منظور کنترل جریان گیت تریستورها به کار برد شده‌اند. در نیمسیکل مثبت D_1 و T_1 در بایاس موافق و در نیمسیکل منفی D_2 و T_2 در بایاس موافق قرار دارند. بدین ترتیب، برای هادی شدن هر تریستور کافی است کلید S فشار داده شود. در این صورت، جریان از طریق هر تریستور به بار خواهد رسید. از این مدار هنگامی استفاده می‌شود که ترایاک موجود نباشد، زیرا عملکرد آن مانند ترایاک است.

۵-۱۳-۵ - رگولاتور شارژ باتری: از جمله کاربردهای مشهور SCR در رگولاتورهای شارژ باتری است. اجزا و عناصر اصلی چنین مداری در شکل ۵-۴۳ دیده می‌شود.

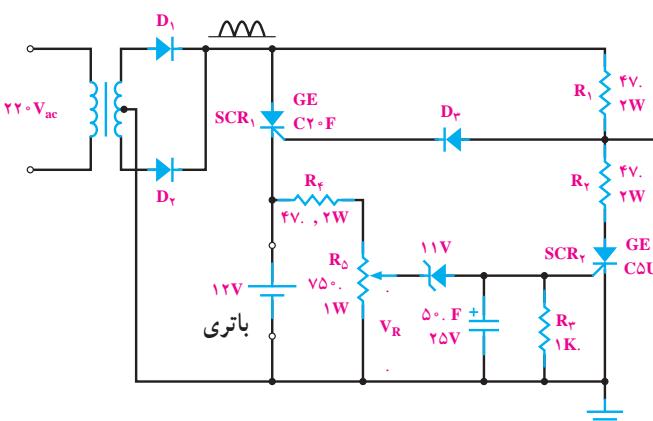

شکل ۵-۴۳ - رگولاتور شارژ باتری

در شکل ۵-۴۱ تصویر دو کنترل کنندهٔ دور موتورهای (ac و dc) نشان داده شده است.



شکل ۵-۴۱

۵-۱۳-۶ - کنتاکتور الکترونیکی: در مدارات الکترونیکی از ترکیب دو تریستور مخالف موازی می‌توان ترکیبی را ساخت که به صورت کلید یا رگولاتورهای فازی به کار می‌روند. اصطلاحاً به این مدارات «کنتاکتورهای الکترونیکی» گویند. کنتاکتورهای الکترونیکی نسبت به کنتاکتورهای الکترومغناطیسی دارای این مزایا هستند:

- الف - زمان جواب گرفن از آن‌ها بسیار کوتاه است.
 - ب - قطع دائم مدار در زمانی که جریان در آن صفر شود.
 - ج - کنکات‌های فلزی در آن وجود ندارند.
 - د - این سیستم بی‌سرو صدا کار می‌کند.
 - ه - امکان فرستادن فرمان برای قدرت‌های کوچک یا خیلی بزرگ وجود دارد (مانند ماشین‌های جوش‌کاری).
- شکل ۵-۴۲ تصویری از مدار کنتاکتور الکترونیکی است.

دارد. ولتاًز متناوب ورودی (برق شهر) بهوسیله‌ی مدار پُل یک سوساز تمام موج یک سو می‌شود و از طریق مقاومت R_1 به مدار کنترل اعمال می‌گردد. مقدار موج یک سو شده بهوسیله‌ی دیود زنر روی 2° ولت ثبیت می‌شود. R_2 به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که Q_1 در درجه‌ی حرارت معین که از قبل تعیین شده قطع گردد. وقتی Q_1 قطع است، خازن C_1 نمی‌تواند شارژ کند. درنتیجه، گیت UJT تحریک نمی‌شود و UJT قطع می‌گردد. با قطع UJT پالسی ایجاد نمی‌شود تا گیت تراپاک را تحریک کند؛ از این‌رو تراپاک قطع و المتن حرارتی خنک خواهد بود. با خنک بودن المتن حرارتی NTC که بدنه‌ی آن به المتن تزدیک است خنک می‌گردد و مقاومت آن زیاد می‌شود. زیادشدن مقاومت NTC سبب افزایش ولتاًز امیر – بیس Q_1 شده، Q_1 وصل می‌شود؛ هم‌چنین جریان کلکتور Q_1 خازن C_1 را شارژ می‌کند، با شارژ خازن، گیت UJT تحریک می‌شود و UJT می‌کند. پالس ایجاد شده گیت تراپاک را تحریک می‌کند و تراپاک وصل می‌شود. درنتیجه از المتن جریان عبور نموده آن را گرم می‌کند.


هرگاه حرارت المنشی از حد تعیین شده تجاوز کند مقاومت آنقدر کاهش می یابد که سبب قطع Q_1 و در نهایت، موجب قطع ترایاک می شود، این امر جریان المنشی را قطع می کند و سبب خنک شدن آن می شود.

طرز کار مدار بدین صورت است که ابتدا ولتاژ متناوب به وسیلهٔ دیودهای D_1 و D_2 یک سو شده و به آند، SCR_1 هم چنین از طریق مقاومت R_1 و دیود D_3 به گیت تریستور SCR_1 به منظور تحریک اعمال می‌شود. با روشن شدن SCR_1 شارژ باتری آغاز خواهد شد. در شروع شارژ ولتاژ کم با تری R_4 به صورت یک افت ولتاژ کوچک در بین دو مقاومت R_4 و R_5 تقسیم می‌شود. این ولتاژ ابتدا نمی‌تواند دیود زنر را که در بایاس معکوس است به هدایت بیرد.

با ادامه‌ی عمل شارژ، ولتاژ باتری به حدی می‌رسد که ولتاژ دو سر مقاومت R_5 (VR) به اندازه‌ای می‌رسد که می‌تواند دیود زنر و SCR_2 را روشن کند. با هادی‌شدن دیود زنر و رسیدن جریان به گیت، تریستور SCR_2 روشن و مدار از طریق دو مقاومت R_1 ، R_2 و SCR_2 بسته می‌شود که در نتیجه ولتاژ خروجی یکسوساز بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. در این حالت هم‌چنین ولتاژ دو سر مقاومت R_2 (گره V_2) به اندازه‌ای نیست که تریستور SCR_1 را روشن کند؛ از این‌رو مدار SCR_1 قطع می‌گردد و عمل شارژ به صورت اتوماتیک متوقف می‌شود.

٦_١٣_٥_ كنترل اتوماتيک درجهی حرارت المان

حرارتی: در شکل ۵-۴۴ مدار کنترل کننده ای اتوماتیک درجه‌ی حرارت المان حرارتی نشان داده شده است. یکی از قطعات مدار مقاومت با ضریب حرارتی منفی (NTC) است. این مقاومت حرارتی به همراه مقاومت R_2 بایاس پیس ترازیستور Q_1 را به عهده

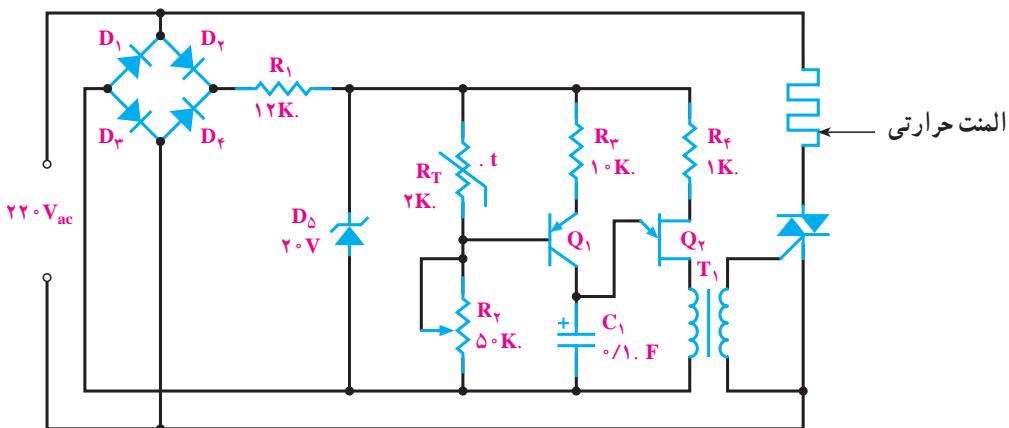

شکل ۴۴-۵

- ۱- ساختمان داخلی و اساس کار دیود چهارلایه را توضیح دهید.

۲- ساختمان داخلی SCR را توضیح داده، شرایط هدایت آن را بنویسید.

۳- با رسم مدار روش آزمایش تریستور را توضیح دهید.

۴- مدار کنترل جریان تریستوری را رسم نموده، طرز کار آن را توضیح دهید.

۵- نقش مقاومت R_2 و ترانزیستور Tr در مدار چشم الکترونیک چیست؟

۶- «دیاک» چیست و نحوه بایاس آن چگونه است؟

۷- نقشه‌ی مدار کنترل کننده‌ی دور موتور اونیورسال نیم موج را رسم کرده، طرز کار آن را توضیح دهید.

۸- روشهای روشن کردن تراپاک را به همراه رسم مدارهای مربوط شرح دهید.

۹- نقش خازن C_1 ، C_2 و DIAC در نقشه‌ی دیمیر (کاربرد تراپاک) چیست؟

۱۰- ساختمان داخلی UJT را به همراه رسم علامت اختصاری آن توضیح دهید.

۱۱- مدار بایاس ترانزیستور UJT را رسم کرده، طرز کار آن را توضیح دهید.

۱۲- تریستور گیت آندی (PUT) را از نظر ساختمان داخلی توضیح دهید.

۱۳- مزایای PUT نسبت به UJT را بر Shermanید و کاربردهای آن را تشریح کنید.

۱۴- مدارهای یک‌سوساز کنترل شده (تریستوری) نیم موج و تمام موج را برای حالات زیر رسم نموده، شکل موج ولتاژ خروجی مدار را برای زاویه‌ی آتش 30° . . . رسم کنید.

الف - تک‌فاز

ب - سه‌فاز

۱۵- نقش دیود D_1 در مدار کنترل دور موتور dc چیست؟

۱۶- مدار کنتاکتور الکترونیکی را رسم نمایید و به این سؤالات پاسخ دهید.

الف - طرز کار

ب - زمینه‌ی کاربردی ج - رسم شکل موج‌های ورودی و خروجی

۱۷- در مدار رگولاتور شارژ باتری، نقش دیود D_3 و مقاومت R_5 و تریستور SCR_2 چیست؟

۱۸- در نقشه مدار کنترل کننده‌ی اتوماتیک درجه‌ی حرارت یک المان حرارتی شکل ۵-۴۴، نقش عناصر NTC , N_1 , Q_2 , Q_5 و T_1 چیست؟

منابع و مأخذ

- ١ - Electronic devices by: T.L.floyd(2000) – (میلادی – McGraw-Hill)
- ٢ - خرازی، سعید. اصول الکترونیک، ۱۳۷۸. مجتمع فنی تهران.
- ٣ - خلچ، بهرام. نظریان، فتح الله. الکترونیک عمومی. وزارت آموزش و پرورش.
- ٤ - لندر، سریل. ۱۳۷۵. الکترونیک صنعتی. معتمدی نژاد، میرفاضلی، شفیعی. انتشارات خراسان
- ٥ - مطلبی، علی. الکترونیک صنعتی. ۱۳۶۳. انتشارات دانش و فن
- ٦ - نسلسکی، اشتاد. ۱۳۷۸. قطعات و مدارات الکترونیک. دکتر قدرت سپیدنام و ... انتشارات خراسان
- ٧ - ویکرز، ویلیام. ۱۳۷۵. مدار منطقی. مهندس انواری و مهندس سینا. انتشارات پرهام

